

新時代美術

現代應用技術叢書

盛樹枏著

上海國風書店刊行



現代應用技術叢書

第一種

無線電實用修理術

盛樹枏編著

上海國風書店刊行

外埠酌加運費郵費

主編者 嚴 望 湘

編著者 盛 樹 枷

出版者 國 風 書 店

印行者 國 風 書 店

發行者 國 風 書 店

上海五馬路四上麟47弄6號
電話 購書九三二八入

序

無線電修理是一種專門的技術，決不是依賴一本小小的冊子可以成功的。修理的技巧還得要憑各人自己實習的經驗中得來。但是在初事實習以前，我們就不能不先知道一些修理的方法和步驟，才不至手忙腳亂無從下手。本書就用淺顯的文筆，向讀者介紹一些關於這一方面的常識，以便初事修理者的參考。

在編著本書的時候，編者曾根據平日課餘的研究心得，並參考名著多種，而對於蕭微塵君的實用無線電修理術及李子介、范鳳源兩君的實驗無線電收音機修理法兩書出版後，更使我獲得不少的幫助，編者不敢掠美，特此指出，以致謝忱。

編者才學簡陋，尤因本書編輯之時，適逢家嚴患腎臟萎縮症，偏體腫脹，日夜呻吟；編者即於呻吟聲中，完成此稿，謬誤遺漏，自所難免，尚祈海內高明不吝賜教，賜以高見為幸。

二十九年八月樹枏序於滬寓

目 次

一	測量和儀器的使用	1
1.	電流表	1
2.	電壓表	2
3.	電流表電壓表使用的推廣	4
4.	直流合組測量表	5
二	損壞收音機的初步檢查	7
1.	有關問題	7
2.	收音機症狀的檢視	8
3.	收音機本身的簡單查驗	10
三	損壞收音機的進一步檢查	14
1.	真空管的查驗	14
2.	電壓的查驗	15
3.	電流的查驗	17
4.	部分品的查驗	17
5.	線路的查驗	17
從電壓電流的結果決定收音機的病因		19
1.	屏電壓	19
2.	樟橋電壓	22

3. 極極電壓	23
4. 絲極電壓	24
5. 屏電流	25
五 電阻的測量分析	27
1. 兩個以上電阻聯接的計算	26
2. 電阻組合檢查與測量	30
六 部分別的個別查驗	34
1. 電阻器	34
2. 誘導線圈	37
3. 儲電器	38
七 電源部與揚聲器的查驗	43
1. 電源部的查驗	43
2. 揚聲器的查驗	45
八 部分品的修理與換新	49
1. 電阻的修理與換新	49
2. 線圈的修理與換新	51
3. 儲電器的修理與換新	53
4. 真空管的修理與復活	54
5. 揚聲器	56
九 收音機的各種障礙	63
1. 完全無聲	63
2. 聲音微弱	66

3. 雜聲干擾.....	69
4. 時斷時續.....	77
5. 聲音失真.....	79
6. 真空管不發光.....	80
7. 振盪尖叫.....	82
8. 交流聲.....	85
十 附錄.....	90
1. 收音機弊病檢查表.....	90
2. 常用真空管的電壓電流一覽表.....	97
3. 真空管燈座各腳接線圖.....	105
4. 電阻與固定儲電器的顏色標識.....	110
5. 電池接線顏色標識.....	112
6. 電動式揚聲器接線的顏色標識.....	112
7. 變壓器接線的顏色標識.....	113
8. 線圈阻值的大概範圍.....	114

無線電實用修理術

一、測量和儀器的使用

無線電有了障礙，好像人體有了疾病一樣，一定要請醫師診察，治療，在無線電方面的治療，就是無線電修理。醫生要治療疾病，在處方以前一定要對病人詳細診脈，才可發現病人的病源所在。在無線電修理方面也是同樣的道理。先要用各種方法去測量，才可決定牠障礙的所在。這種幫助測量的設備，就叫做儀器，在電學方面的儀器，又叫做電氣測量儀器 (Electrical Measuring Instruments)。在無線電修理方面，所用的電氣測量儀器，種類很多，最重要的有電壓表，電流表，直流合組測量電表 (又稱歐姆表)，輸出電表，真空管測驗器，振盪器，收音機分析器，儲電量表等。但實際上如儲電量表等應用不廣；真空管測驗器等雖然構造較為複雜，但是應用還是很方便，試用的方法，就留待下面各章談及時再行說明。至於現在所談的，不過電壓表電流表與直流合組測量電表的使用與推廣。

(1) 電流表

電流表是一種測量電流的儀器，一名安培表 (Ammeter)。常用的一種是千分之一安培表 (Milliammeter)，普通總是用動圈式的。牠的構造原則是利用電流通過導線時所生的磁場，與周

圍磁場所生相引相斥的角度來決定通過電流的大小的。

電流表的接法 在用電流表測量一電路內的電流時，最重要的原則，就是電流表必須和其他電阻串聯；因為電流表內電阻比較很小，所以在和其他電阻並聯以後，常常會被電阻驅使一極強電流，來燒毀表內的線圈。

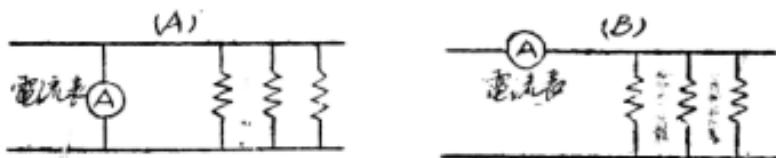


圖 1 電流表的接法：(A)錯謬，(B)正確。

電流表測量範圍的擴大 因為要電流表所佔的地位不大和便於攜帶，所以電表的本身不可過大，也就是表內的線圈用

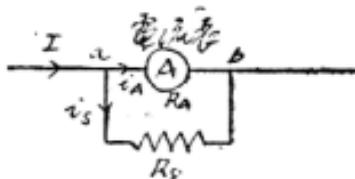


圖 2 並聯一個電阻，以擴大

線不可過粗；不過線圈的用線如果不粗，又影響到所測量的電量，不能太大。所以我們就不能不想一個辦法來補救；以擴大電流表的測量範圍。

電流表的測量範圍

這裏有一個簡單的方法，就是如圖二中這樣並聯一個電阻，來分去一部分的電流。假定這電阻是 R_s ，電流表的內電阻是 R_A ，欲量的電流是 I ， i_A 是電表能量的電流， i_s 是經過 R_s 的電流。由此，我們可以得到兩個條件：

$$I = i_A + i_s$$

$$i_s R_s = i_A \cdot R_A = E \quad (a, b \text{ 兩點間的電位差})$$

解上兩式，可得

$$R_s = \frac{i_A R_A}{I - i_A}$$

R_A 為一常數，所以我們可以用任一電流表，再配上一個適當的電阻（可由上式大概算得）去測量這電流表測量範圍以外的電流。

(2) 電壓表

電壓表是一種測量電壓的儀器，一稱伏特表（Voltmeter）。牠的構造原理和電流表相似；因為根據歐姆定律（Ohm's law），假使電壓表的內電阻一定，那末電壓表兩頭的電位差（電壓）和表內所通過的電流成爲正比。

電壓表的接法 電壓表的接法，恰巧與電流表的接法相反。使用電壓表的最要原則，就是電壓表必須和其他電阻並聯，不可串聯；否則也有燒燬線圈的危險。

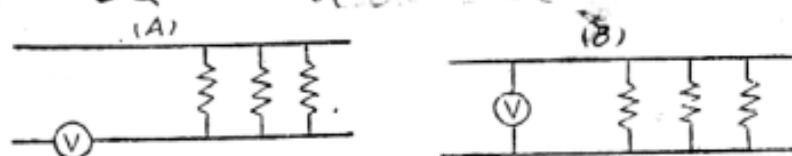


圖 3 電壓表的接法；(A)錯誤，(B)正確。

電壓表測量範圍的擴大 要擴大電壓表的測量範圍，只要用一個電阻和電壓表串聯就好

了，如圖四。圖中 R_s 就是嵌入的電阻， R_v 即爲電壓表的內電阻，假使通過的電流是 I ， a ， c 之間的電位差是 E ，那末

$$E = I(R_s + R_v) = IR_s + IR_v$$

IR_v 是電表可量的電壓。化上式得

$$R_s = \frac{E - IR_v}{I}$$

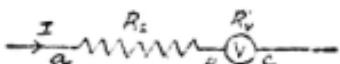


圖 4 串聯一個電阻，擴大電壓表的測量範圍。

R_p 為一常數，所以我們可用任一電壓表，再串聯一個適當的電阻（可由上式大概算得）去測量這電壓表測量範圍以外的電壓。

(3) 電流表、電壓表使用的推廣

交流電的測量 上面說過，普通所用的電表，大都是動圈電表，動圈電表的缺點，是只能測量直流電而不能測量交流電。另外有一種動鐵式電表(Movable iron type A. C. instrument)，雖然可以用以測量交流電，但是又嫌太不精密。現在我們可以利用整流器(Rectifier)的作用，而直接用直流電表來測量。所謂整流器，是僅允許交流電中一方向的電流通過，而把另一方向的電流阻斷的一種裝置設備。這種裝置共有二種：

圖五線路中僅串聯整流器一枚，這種裝置雖然已可用直流電表來測量，不過測量得到的，僅是一方向的交流電流的平均數。

圖六的裝置，是用四個整流器組合而成的。這種裝置，非但能用直流電表來測量交流電，而且所量得到的，是整個交流電流的平均數。

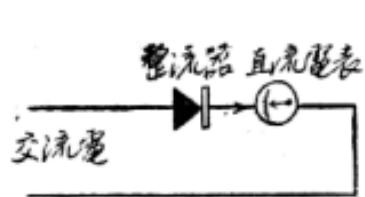


圖 5 用整流器與直流電表串聯，用以測量一方向交流電的平均數。

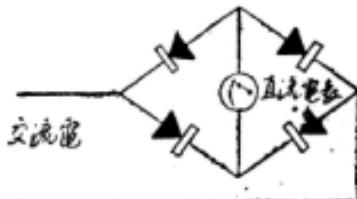


圖 6 用整流器與直流電表併合，測量整個交流電的平均數。

用電流表電壓表測量電阻 用電流表與電壓表也能測量電阻，測量方法共有二種：裝置見圖七、圖八。圖七的裝置，是

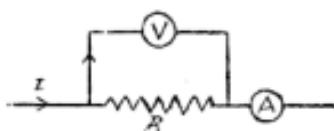


圖 7 用電流表、電壓表測量較小電阻。

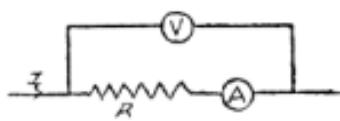


圖 8 用電流表、電壓表測量較大電阻。

便於測量較小的電阻的，因為電阻愈小，經過這電阻的電流愈近於通過電流表的電流，所以能比較正確。圖八的裝置，是便於測量較大的電阻的，因為電阻愈大，電阻兩端的電位差愈和電壓表兩端的電位差相近，所以能比較正確。至於電阻的計算，那祇要用電壓表的示數除以電流表的示數就是。

(4) 直流合組測量表(歐姆表)

直流合組測量表 (Multi-range Meter)。又稱歐姆表 (Ohmmeter)，是用一個千分安培電流表，和各種不同的電阻與電池組織而成。測量表可用以測量電阻、電流與電壓，不過在測量電壓時，應該先把測量表上的旋鈕旋至電壓測量處，在測量電流和電阻時同。

【注意】用測量表測量電流時非常危險，因為假使測量電流一超出電表的注定範圍，表內線圈就有燒毀的危險。

電阻的測量 上面已經講過一種用電流表和電壓表來測量電阻的方法，不過要得比較正確的結果，就非得先確定電阻的大小不可，而且算術的計算，也是不可避免的步驟，所以這種方法只能臨時應用。電阻的測量方法，最簡便的就是用測量表，只要把測量表的二根接線棒接觸到欲測電阻的兩極，就可以直接讀到牠的指數了。不過，用直流合組測量表來測量電阻，有四點必須特別注意：(a) 測量表沒有使用以前，一定要把

零度校準器校準到零歐姆，假使電池用完，測量表不能校至零歐姆時，應另換新電池。(b)在測量高電阻時，測量表的二根接線棒(試驗棒)不可與人體接觸，否則，人體的電阻(約十萬歐姆)和欲測電阻成為並聯電路，必將引起錯誤。(c)用測量表測驗收音機的電阻時，一定要把與電阻並聯的零件——如線圈、儲電器等——完全拆卸。(d)市售炭質電阻，都用顏色來標明牠的電阻值(見附錄)，但是標明的電阻值往往和測量表測量出來的不符，不過，相差終是不滿十分之一，所以我們不要一定就看做錯誤了。

線路的查驗 電路是否暢通，也可以用直流合組測量表來查驗。查驗的方法非常簡單，只要用測量表去測量要查驗的線路的電阻。假使電路完好，那末量得的電阻一定很小；假使線路不通，那末，所量的電阻是無窮大的。

【注意】有的低週率度壓器，如 Philips，的初級線圈是用阻力線繞成的，所以在測量所得的電阻往往很大，但是變壓器的本身，事實上卻未損壞，這也是無線電修理者所應該知道的一些常識。

測量表的其他應用 直流合組測量表的應用很多，除了以上所講的幾種外，還可以用來測驗儲電器，和查驗天線等。至於測驗儲電器的方法，與查驗天線的方法，我們預備想把牠在下幾章裏來敍述了。