

始



エリミネーター
四球遠距離受信機組立法

特255

616

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm


342

399


○四球遠距離受信機組立法


目 次

一、序論	一頁
二、組立の材料	二頁
三、部品の配置	五頁
四、高周波トランス	九頁
五、配線法	二五頁
六、調整方法	二六頁
七、遠距離受信法	二七頁
八、アンテナとアース	二八頁
九、遠距離受信の注意	二九頁
一〇、三極バリコン	三〇頁
附錄	
一、材料	三三頁
二、配線法	三〇頁
三、小型豆鑽石受信機	三三頁

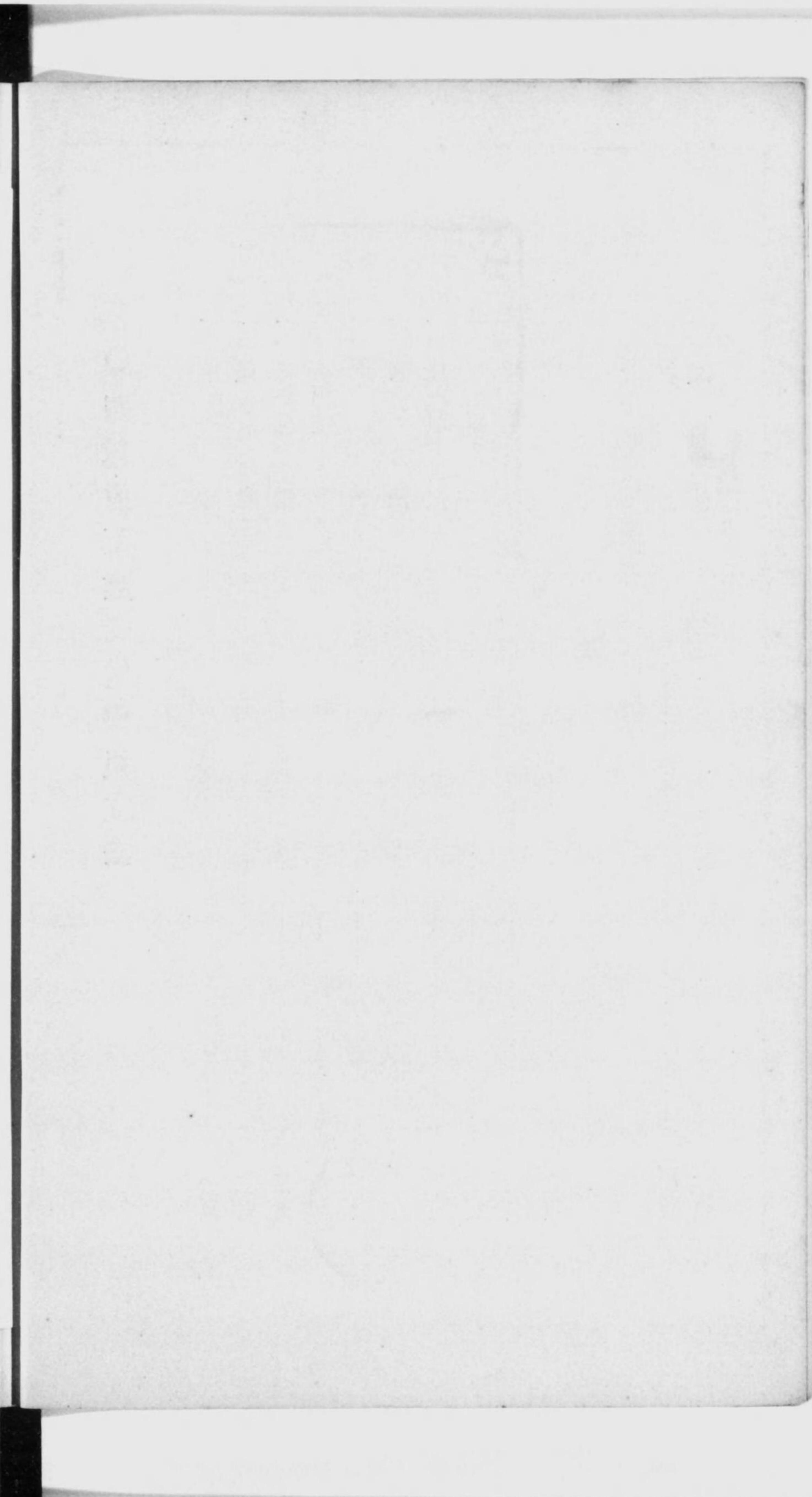

圖線配體實機信受離距遠球四

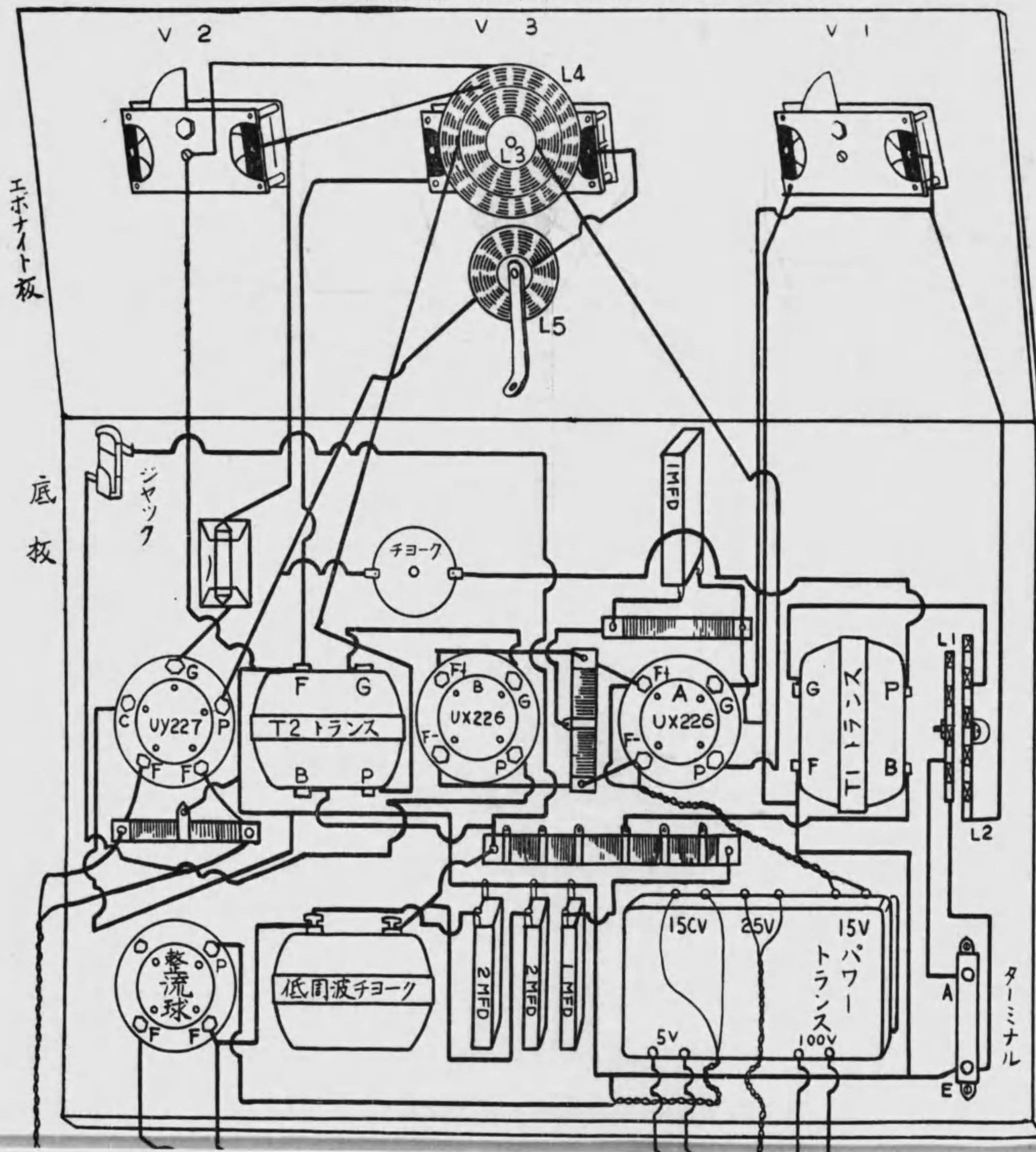

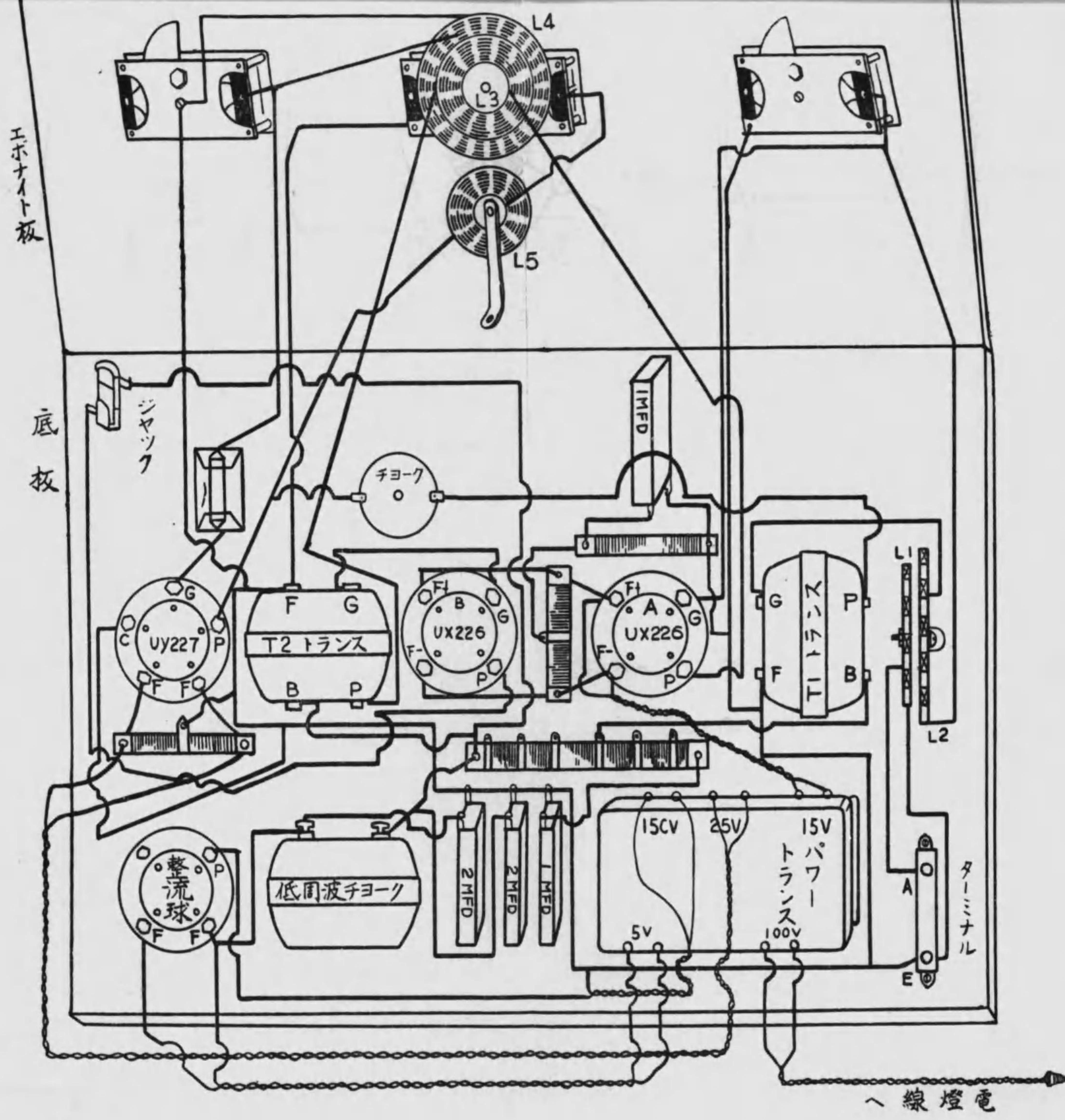

電燈線へ

○四球遠距離受信機組立法

○序論

四球遠距離受信機組立法を叙述するに當りまして、本來ならば放送受信の原理とか、各部分品の異なる機能とか、或は電子論から交流直流の一般電氣學に至るまで説明申上るのが順序であり、從來の無線に關する大多數の書籍が總てその様な方法で讀者の視力を浪費して居るのが通例であります。併し、以上の原理や機能を悉く頭腦に容れなければ高級な受信機の組立が不可能であるか？、理論と云ふものを順序を踏んで討究して居なければ實際と云ふものゝ力が薄弱であるか、私は寧ろ餘りに原理に拘泥するよりも、一般の常識から制定された部分品を、良き指導書に依つて、配線、結合して以て内地各局の分離は元より、海外殖民地の異國的な聲音に胸を轟かせる方が、より賢明な捷徑であつて、徒らに精力と時間とを空費する愚を避ける事であると云ふ、私一個の主旨から、いきなり原理や理論に説明を飛越えて直ちにセットの組立法に取り懸らうと思ひます、又、交流バルブの四球でも組うと云ふ方は私は純然たる素人とは思へない、あゝでもないと

組んだり、つぶしたり自然と半玄人となつて終つた、ラヂオファンが多數だらうと思いますから、必要以上の七六ヶしい、理屈は抜きにして置く方が却つて御迷惑がなくていいだろうと思います。

併し、本書は全然素人、即ち實際に受信機の組立を經驗した事のない方々を標準にして書き上げたものであつて、無經驗者には非常に深切な指導書である代りに、所謂半玄人のファンには可成り廻りくどい、判り切つた小部分の説明が過ぎると云ふ感じがするだらうと思います、が、これはまあ、お素人衆のおつきあいに讀んで戴くと、必らず其内に成程この部分が我々の愛機と違つてゐるな、と會得が行つて、忽ち其一部分の改造に没頭される事と信じます。

○組立の材料

さて前口上はこれ位にして置きまして、本機に要する部分品を先づ取揃へると致しませう、材料は總て國產品で結構です、但し國產品と云つても、決してインチキな製品を擱まされないやうに、殊にバイバスコンデンサー等の容量は最も正確なものを選擇する必要が

あります

名 称	部 分	品 数	量	市 價
スパイダー三時半		二		
全	二時半	三	枚	十 五 錢
バリコン	十三枚	二	個	一圓四十錢
全	十一枚	一	個	七 十 錢
マイカコンデンサー				○○○二五、一個、○、一 二個、
バイバスコンデンサー				D級、一MFD、二個、
フヰルターコンデンサー				D級、二MFD、二個、
パワートランス				二三七型、一個、
低周波チャoke				三〇乃至六〇ヘンリー、一個
低周波トランス				三對一、二個
ハムバランサー				二〇オーム、一〇オーム、二個
グリッドレジスタンス				五〇〇、又ハ六〇〇オーム、一個
		四	十	圓 錢
		五	圓	
		三	圓	
		四	十	
		三	圓	

グリッドドリーグ	四メグ乃至五メグ、一個	三十	錢
シリーズ、レヂスタンス	二五〇〇乃至五〇〇〇オーム 一個	一圓二十錢	
ソケット	VUX型 三個 一個	一圓六十錢	
コード、約一丈、配線、約二十尺、絹巻線、二十四番線、約二百尺、虫ゴム、			
四時ダイヤル	一圓二十錢		
バネル	三	個	
底板	一	枚	
平頭ネヂ鉗	一	枚	
外に主要材料として			
UX二二六真空管	二	個	
UY二二七真空管	一	枚	
KX一二二整流球	一	枚	
擴聲機	一	個	
ケース	一	組	
アンテナ、アース材料			

小腕金、二本、二時位ノ棒ネヂ、一本

以上の市價は時に變動のあるものと御承知ありたい、真空球、擴聲機、ケース等は全じ國產品としても個々別々に價格に非常な相違があり、ケース等もデザイン其他に個人の趣味を加へた日には其値段も限りのない事は申すまでもありません、擴聲機も喇叭型からコン型それ／＼好みに依るべく、而しこれはなるべく高級品を選んで置く方が却つて徳用です、現に私の使用して居る英國製のアンブリオン小型の喇叭型はラヂオ創始當時約四十圓もの相場で買入れたのですが現在は十圓位で手に入るでせうが、五年以上も使用して一回の故障も來たさず、現在では非常な舊式な外觀を持ちながら將來尙無限の生命を持続けそうです、これのみはなるべく國產品でも高級な品をお選びの事をお勧めします。

真空球は先づサイモトロン當りが信用も置けるし、價格も相當な所ですから、殊に全國可成り邊鄙な土地でも手に入れる位頒布されてますから、地方の方にも便利だらうと思ひます。

○部分品の配置

バネル、即ちエボナイトの板は、其ケースによつて寸法も異りますが、本書では初心の方に了解して戴く主旨から一段組として配線して見様と思います。二段組と云ふのは、サブバネル、即ち棚板を使用して二段に組むので非常に面積が異つて來るので特に寸法は規定しません、只本書の指定に従つて組むとすれば、約十八吋の幅八吋位のものが適當でせう、併し、一段組よりは二段組の方が非常に體裁もよく場所も取らないし、部分品の配置も只、ワードラムスや、チヨーク類の大容積の品を棚下に取附けるのみで配線の方法も一段組と決して違ふ譯もないし、外觀も感じがよろしいが、組立に就いては可成りな労力が必要です、で本書は先づ一段組を基本として説述して見ませう。

先づ第一に底板とバネルとを取附ければなりません、が其以前にバネルにバリコンを取り付ける穴と、底板に締附けるネヂ穴とを明けて置かなくてはなりません、バネルに穴を明けるにはドリルと云ふ器具が必要ですが、お持合せのない方は、ラヂオ屋で三段ギリと云ふ穴明けギリを買つて來て使用するか、簡単にやつ附けるなら、三目ギリを炭火で焼いて使用してもよろしい、但し仕上げは少々汚なくなります、先づバネルにバリコンの心棒を入れる太い穴と、バリコン用のネヂ釘の穴が各二個宛、又ダイヤルに依つて穴を必要とす

る種類の物があります、少なくとも、ジヤツク穴を入れて約十二三個は明けなければなりません、即ちバネルを平板な臺の上に置いて、急がずゆつくりと明けて下さい、各穴の寸法は、バリコン十三枚物が、兩端に、十一枚ものが中央に、ジヤツク穴が右の隅に、最下端に約三個、底板に取附ける穴が入ります、各バリコン間の間隔は隨意ですが、なるべく各間隔は開ける程、成績は良好です、兩端の二個のバリコンはタテに取付け、中央のバリコンは横に取付けると後の配線の際に仕事が容易に運びます。


穴が明き終りましたら、底板にバネルを直角に取附けます、底板の側面はなるべく真直に削つて置かないと、バネルが前後に傾いたり、凹凸があると、ネヂ釘を強く締附ける際にバネルが割れて終ふ事があります、ネヂ釘は總て平頭に限ります、配置法は凡て圖示して置きましたから御覽下さい、低周波トランスは、なるべく同方向に並置する事を避けます、高周波トランス、即ちクモの巣コイルも同様です、何れも直角になる様に配置しました。周圍に書いた符號は部分品の實物と對照した記號であります、この符號をよく御記憶願います。

○高周波トランス

低周波トランスは自製は困難であります、高周波の方は各自が絹巻線を求めて来て、ボビンに卷いたり、蜂の巣コイルにしたりいろんな型のローロス型にしたりして自製いたしますが、本書に依つて組立られる方は是非共、蜘蛛の巣、即ちスパイダーコイルを用いられたい、スパイダーは奇数よりなる蜘蛛の巣型の脚を持つた、フワイバー製のもので、大抵一本乃至十五本の脚を持つて居ります、絹巻線は、二十四番線を所定の長さ丈用意して置きます。

本機の他機に優れたる特長は感度が非常にシャープであつて、非常に遠距離の放送を容易に大聲に聽取出来る事であります、併して其原因はなんであるかと云へば、其配線の方法に最も優秀なる型を採用した事は無論であります、第一に此のコイルの作成法にありますのでありまして、この仕事は特に慎重に注意して揃え上げて戴きたいと存じます。

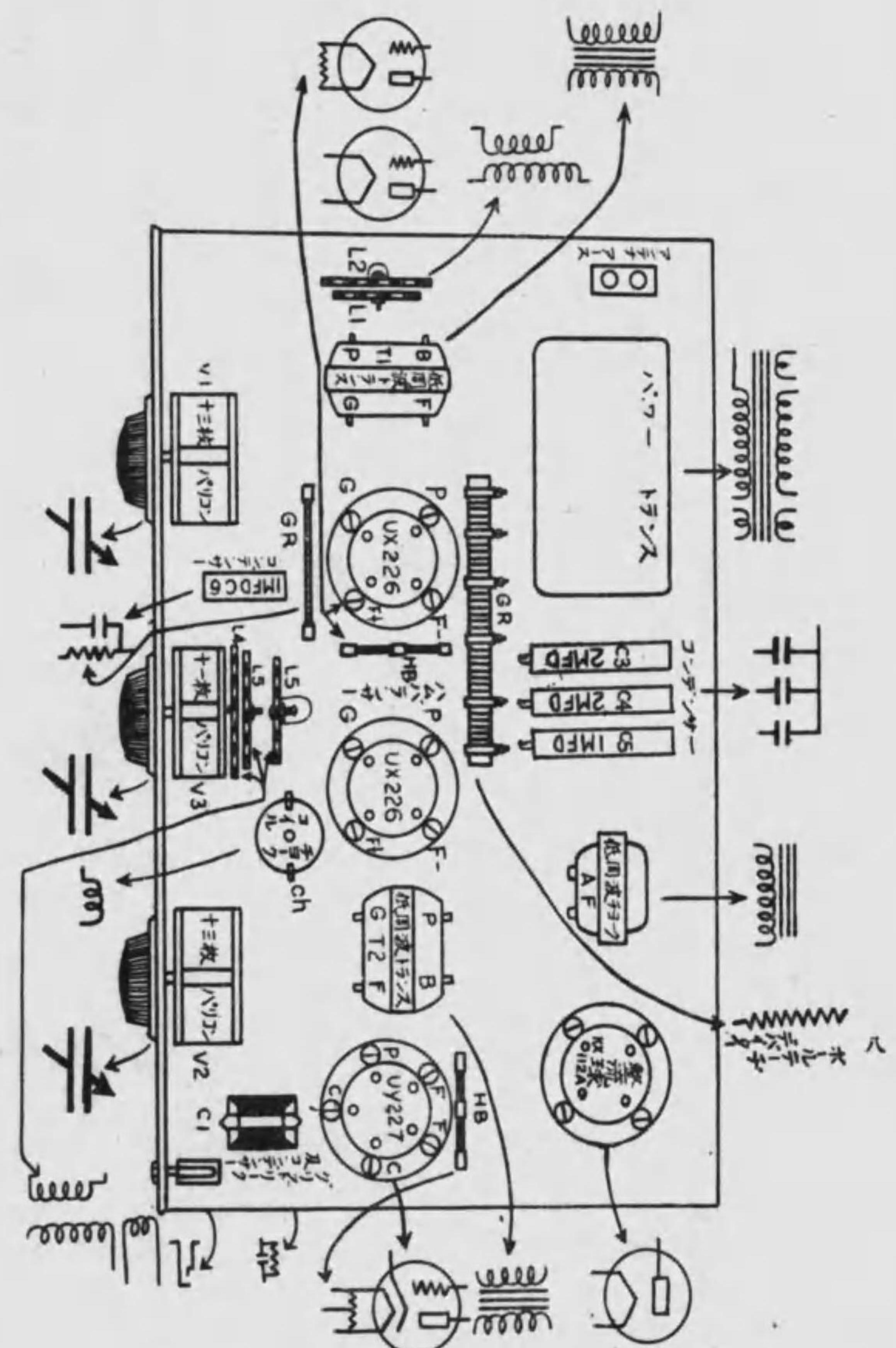先づ第一に配線圖、「L1」に當るスパイダーから卷いて行きませう、絹巻線の長さは曲尺にて十一尺これを小さい方のスパイダー、(11吋半)に捲きます、捲き方は別圖の通り、捲




始めに約五寸程の長さに取附け用の線を餘して、脚を二本宛、飛び交ひながら捲いて行くのです、なるべく下部に押附けて手際よく、かつちりと捲いて行き、最後に又五寸程、餘裕を残して、解けないやうにキリでスパイダーに穴を開けて、線を通して止めて終います、これが即ちアンテナ線であつて、一次線と呼ばれます。

次に第二次線、即ち配線図の「L²」に當ります、絹巻線の長さは曲尺で三十五尺、矢張り捲始めて五寸程餘して二本飛びに大形の方のスパイダーに捲上げます、捲方は前の「L¹」と同様、これで第一次線と二次線が出来上りました、出來上つた二枚のスパイダーコイルをば今度は二枚ビツタリと密着して重ね合します、そして別に用意してあつた小腕金、

(上圖参照)の頭部にあるネヂ鉄を取り外して、二枚のスパイダーの中央に明けてある穴に通し、腕金

の頭部に二枚共、雌ネヂで締附けて終ひます、これを配置圖の通りに、底板の左端へネヂ

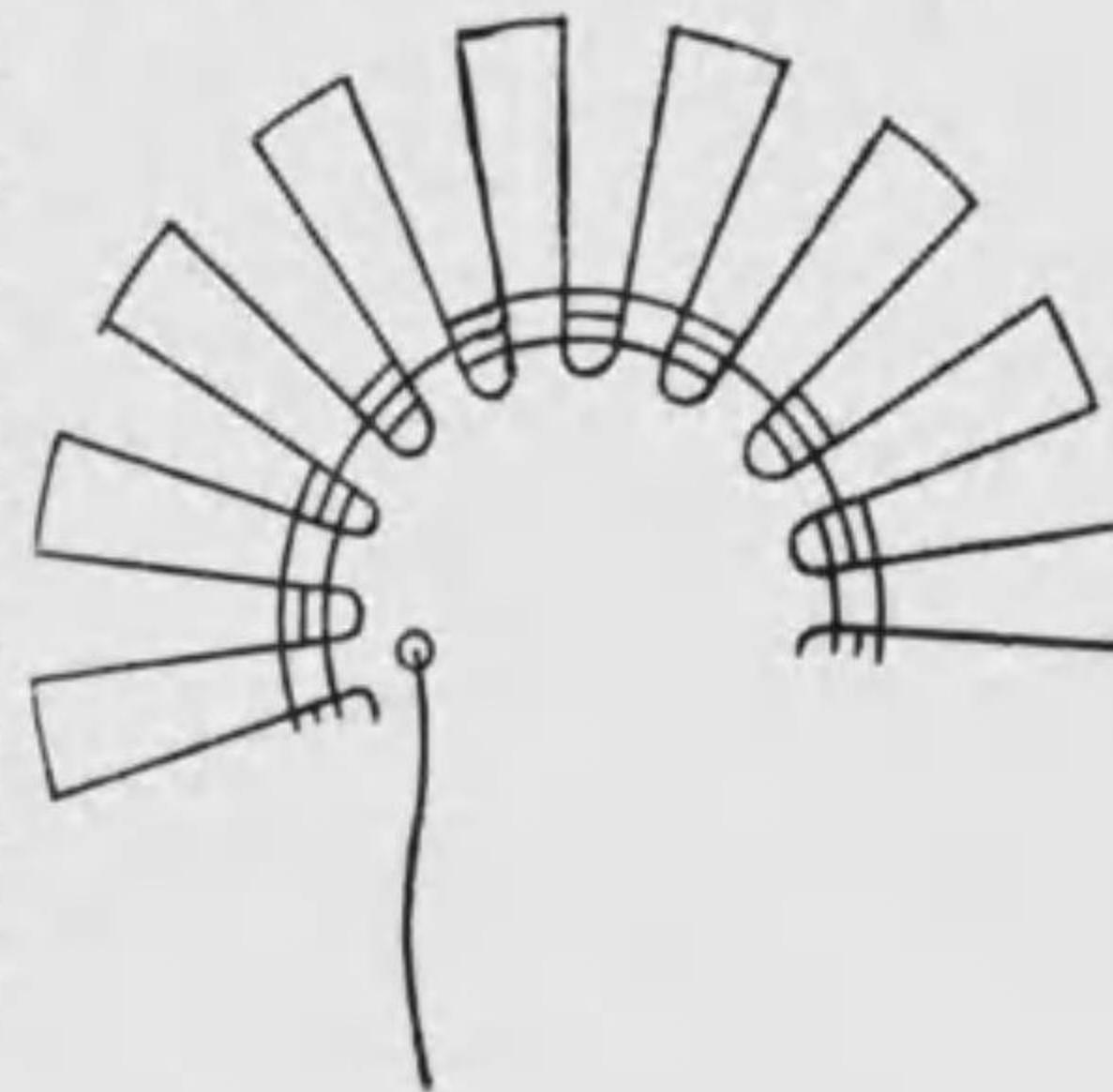

鉄でぐらつかぬ様に立てるのです。

其次に「L³」、即ち高周波トランスの第一次線です、スパイダーは小型の分、絹巻線の長さは十二尺、捲方は前の分と同じです。

第二次線は三十五尺、大型のスパイダーを使用します、捲方はどれも同じ事、何れもコイルをば五寸宛餘裕を残す事を忘れないやうに、この第二次線が「L⁴」に當ります。

この二枚のスパイダーもビツタリ密着して重ねるのですが、この一次線には可成り高い電圧が通りますから、用心の爲に、間に絶縁物を入れてやります、これは嵩の高いものはいけません、薄いセルロイドが一番いゝのですが、古い寫眞用のフキルムを丸く切つて眞中に穴を開けて、差込んで置くのが一等よろしい、この重ねた二枚のスパイダーコイルを、今度はパネルに取付けた中央のバリコン、符號「V³」に取附けるのですが、バリコンと云ふても構造が製造所によつて一様ではありません、が、なるべく中央にあるネヂ鉄を利として取附けます。但し取附ける際、バリコンの金属や、ネヂ鉄の頭などが、スパイダーのコイルに接觸する事を絶体に避けなければなりません。


其次は「L⁵」のコイル、これは再生用コイルです、絹巻線の長さは十六尺、是も五寸宛の

餘裕を残して小形のスパイダーに捲附けます。出来上りましたら、最初に使用した様な小腕金を一本持つて来て、これのみ一枚中央の穴に取附け、そして、バリコンに取附けてある「L₃」「L₄」スパイダーの前方、一時半位の間隔を置いて底板に立てます。(左圖参照)

所が腕金の長さによつて、一次二次の線にピツタリと高さを同じうして、對立出來ない場合があるかも知れません、併し、これは少々位、ズリ下つても、横に寄つても大して影響はない様ですが、なるべく、よい位置に對向して立てられるやうな腕金を選ぶべきで、もし無ければ鐵力の切ツ端しを切つて自分で揃へてもよろしい。


此の高周波コイルに就いて一言して置きま

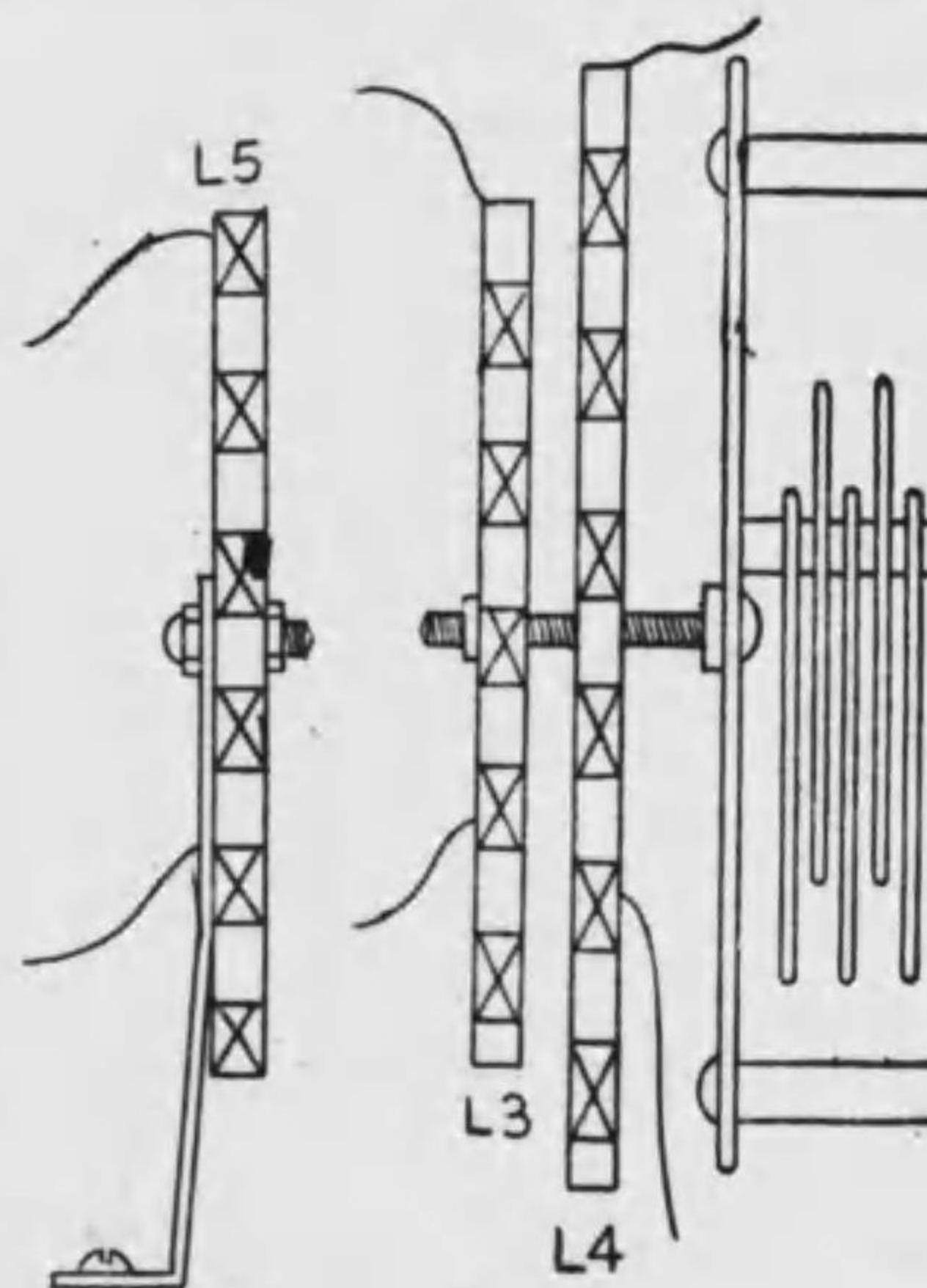すが、普通、十三枚ものバリコンには、捲數一次線、十五回、二次線五十五回乃至六十回が普通となつて居ります、一回とは往昔ボビン、即ち三吋圓筒に卷いた一回の長さです



から、十五回と云へば曲尺で約十二尺(五寸宛の餘裕を入れて)二次線の五十五回と云へば約四十三尺位に當るでせう、對數から云へば一次線は二次線の約四分の一、即ち四對一になります、所が、遠距離のテストをやる場合、成績が不良であると、誰しも試みるのは、一次線の増減です、一次線を三回減らして五對一にして見たり、一回増して見たり、これがスパイダーならよけれ、ニュートロダインの三吋ボビンで一次線が皆二重の内側に納められて居る場合、而も三個のボビンを一々分解してやり直すと云ふのは大抵優しい事じやありません、所が此一次線を増減して、さてどの様な結果になつたか、バリコンをぐるぐる廻して見た所でちつとも以前と變りはない、變りはない筈だ、一次線とバリコンとは直接何んの關係もない。二次線こそ一回増減しても其ダイヤルの目盛りが違つて来る。

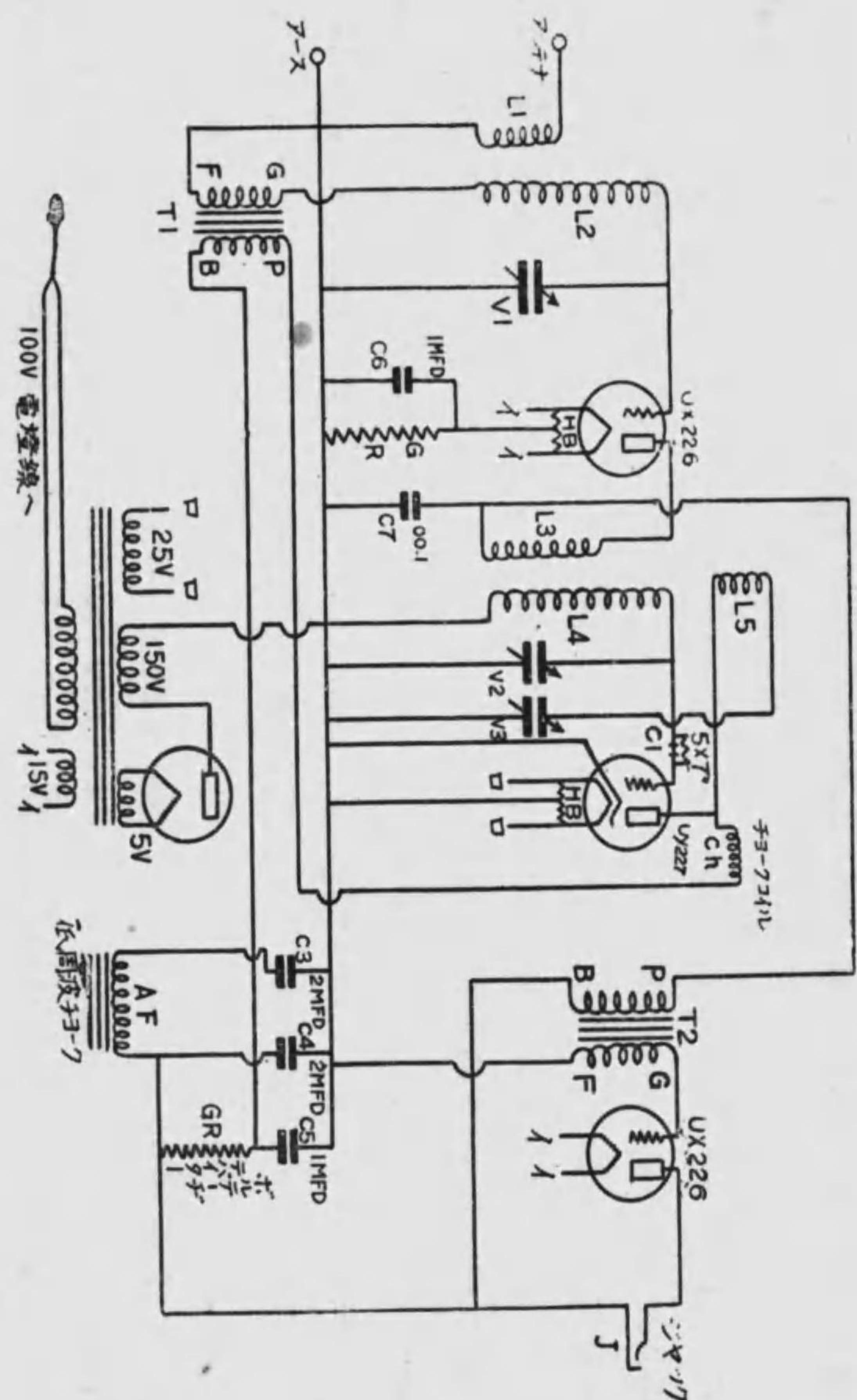所がバリコンと云ふ奴。十三枚ものと云つても、其ブレートの厚薄、廣狭。まちくで〇〇五、とか〇〇二五とか云つても、まあこんな容量には絶體に信を置けない、取附けて使つて見て、第二次線の捲數を増減して始めて良好の結果を求めるにあつては、要するに此セットの特長としてのシヤープな受信の根本は此處に在つて、對數を四對一乃至三半對一位の基準にして、第一次線には手を付けずに、二次線に依つて加減して戴



きたい、但し、私の使用して居るのはダイヤモンド印の十二枚もので、一次線も二次線も前持つて申上げた長さに依つて作り上げ、非常な好成績を挙げて居る事を特記して置きます。併し此対比も餘り、二次線を減ずると音量が低下して参りますから注意して下さい。

○配 線 法

以上で部分品の配置が済みました、さて愈々これから配線に取懸らなければなりません、まづよく、別圖の配線圖をよく見て下さい、そして前回の配置圖を見直して下さい。配置圖の周囲に其部分品に対する符號が書いてあります、此符號は全部、この配線圖に戴せてあります、セットを組立てるのには一番に此の部分品の符號を覚え込むのが肝要で、これさへ呑み込んだら、可成り高級なセットでも容易に獨りでに組上げる事が出来ます。

配線用の銅線は角型の錫鍍金を施した銅線が三尺程と後はゴムの被覆をしたオコナイト線を二十尺ばかり用意します。オコナイト線は柔軟で殊に被覆がしてあるから、取扱いも容易であります。

先づ第一に「J」のコイルの兩端に五寸宛位、餘つてあつた線を、底板の後方左端にある

ターミナルに取付けます、取付け方は捲始めの線をアースのターミナルへ、捲終りをアンテナのターミナルへ取付けてネジで締め附けます、あんまり強く締め附けて線を切斷しないやうに。

第二に、此のアースのターミナルから、「C₃C₄C₅」の各コンデンサーが後方に三個、横に立て、取附けてある、其下方の三本の脚へ懸けて、裸の銅配線をズツと取附けます。コンデンサーの脚はハンダ附けにしなければなりません、この裸線が最も重要な線ですから、以下アース線に落すと書いてあれば、此裸線に接続するものと心得て、此線をアース線と呼びます。第三には真空管のソケットです、二二六のソケットが二個並んで居ります、配線圖では両端に、中央に二二七が配置してありますが、實際は配置圖の通りにやると、配線が容易で、グリットドコンデンサーの線が短くて済むのです、この二個のソケットの右の分の「F₊」の符號の所へ、パワートランスから出て居る「15V」のコード、（パワートランスにはそれ／＼符號が記してあります）の二本の内一本を繋ぐのです、そして他の一本のコードをソケットの「F₋」に繋ぐ、二本のコードはどちらを使つてもかまいません。

それから右のソケットの左側にハムバランサーがあります、別にオコナイト線を切つて

一端は右のソケットの「F₊」に繋ぎ、次にハムバランサーの一端にゴム被覆を一寸破つて捲付けて、それを第二のソケットの「F₊」へ繋ぎます、オコナイト線（以下配線と呼びます）を全寸法に切つて、右ソケットの「F₋」からハムバランサーの他端を捲付けて第二ソケットの「F₋」へ繋ぐ、丁度第一ソケットから第二ソケットへ梯子が懸つた形になりました。

第四、「L₂」のコイル、捲始めの線をバリコン、「VI」のステーター、（動かない方のターミナル）に取付け、尙餘つた線を右第一ソケットの「G」、（グリットド）へ繋ぎます、他端しのコイルの線は「T₁」の低周波トランスのグリットド「G」へ繋ぎます。

第五、「T₁」トランスの「F」から配線にてアースの裸線へ落します、「VI」のバリコンのローター（動く方のターミナル）からアース線へ配線を繋ぎます。

第六、ハムバランサー（右ソケットの）の中央部に配線が取付ける様になつて居ます此點から、右ソケットの前にある、グリットレヂスタンス、の一端へ配線を繋ぎ、グリットレヂスタンスの他端をアースへ落します。それから、グリットドレヂスタンスの兩端の間に固定コンデンサー、「C₆」を入れるのです。

第七、此次は「L₃」のコイル、捲始めを、「T₂」のトランスの「P」へ繋ぎます、捲終りの線を

右第一のソケットの「P」へ繋ぎます、配線図には此の捲始めとアースの間に「C7」のコンデンサーが入つてますが、強いて必要ではありません。組上げてから聲がゆがんだり、雜音が出た場合に入れて見る事です。

第八、「L4」のコイル、捲始めを、一番左端のバリコン「V2」のステーター、（動かぬ方）に繋ぎます。別に角型の裸線を短く切つて、今「L」コイルの捲始めを繋いだ、點からグリットコンデンサーの一端に繋ぎ、コンデンサーの他端から、左端の二二七のソケット（五つ穴のソケット）の「G」と、角配線にて繋ぎます。グリットコンデンサーは底板より浮かして置く方がよろしい、「L4」コイルの捲終りはバリコン「V2」のローターに取付け、餘つた分をアースに落します。

第九、二二七（五本穴）のソケットの「C」から配線をアースへ繋ぎます。次にパワートラ nsの「23V」とした符號のコードが二本あります、この二本を、二二七の側にある、ハムバランサーの両端に取付け、餘つたコードの両端を二二七ソケットの一ツの「F」釘に繋ぎます。次にハムバランサーの中央のターミナルを配線にてアースに落します。

第十、「L5」のスピайдコイル、これは捲始めを中心のバリコン「V3」のステーター（動かぬ方）に繋ぎます。

側）に繋ぎ、バリコンの動く側の方は配線にてアースに落し、コイルの他端、即ち捲終りを右端二二七（五本穴）のソケットの「P」に繋ぎ、此「P」から別に配線を以てチヨークコイル「Ch」、即ち丸い小型の「V3」と「V2」のバリコンの間にあるコイルの一端に繋ぎ、其チヨークコイルの他端は配線を以て、「T1」（右端にある）のトランスの「P」に接続します。

第十一、「GR」はホールテージデバイダーと申しまして、中間電圧、即ち四十五ボルドの電圧を得る爲の裝置です、この「GR」を、一端を「C5」、即ち「IMFD」のコンデンサーの上部の電極（下部の電極はアースに落ちてある筈）に接續し、他端を「AF」低週波チヨークの一端（どの端でもよし）に接續し、ホールテーデバイターの中央邊の電極に配線を繋いで、それを「T1」トランスの「B」へ繋ぎます。

第十二、「C3」、「C4」の二個のコンデンサーの上部の電極は一個宛低週波チヨーク「AF」の兩端に接續します。低週波チヨークの一端は、「C4」のコンデンサーと、ホールテージデバイターと二つ繋がれた形ですが、最一つ配線を繋いてジャック、「J」の一端に接續し、途中から一筋別れて「T2」のトランスの「B」に行きます、「J」ジャックの他端は二二六のソケット、（即ち中央の）の「P」に繋がれます。

第十三、「T₂」低周波トランスの「G」は第二ソケット一二六の「G」と接続し、「F」の符号はアースへ落とします。

第十四、パワートランス中の「5V」のコードの二本は整流球「KX」一一「A」のソケットの「F₊」「F₋」へ接続、(どちらの線が「F₊」なり「F₋」へつないでもかまいません)「150v」の一端はこのソケットの「P」へ、一端はアースへ導きます。

第十五、低周波チョーク「AF」の一端、「C₃」の接続した側の電極から配線にて整流球の「F」の一端(どちらの側でもよし)へ接続します。

第十六、パワートランスの「100v」と付した側の二本のコードは適當の長さに被覆コードをぎ足して尖端にベース、を附けて電燈線に差込む様に装置します。


以上で配線が終りました、先に述べたのを落しましたので此處にアンテナ、アースのタミナルの作り方を記して置きませう、ラヂオ屋でターミナルを二個求めて來ます、所要の材料を委敷申せば

ターミナル

二 個

半吋に三吋位のエボナイト板

一 枚

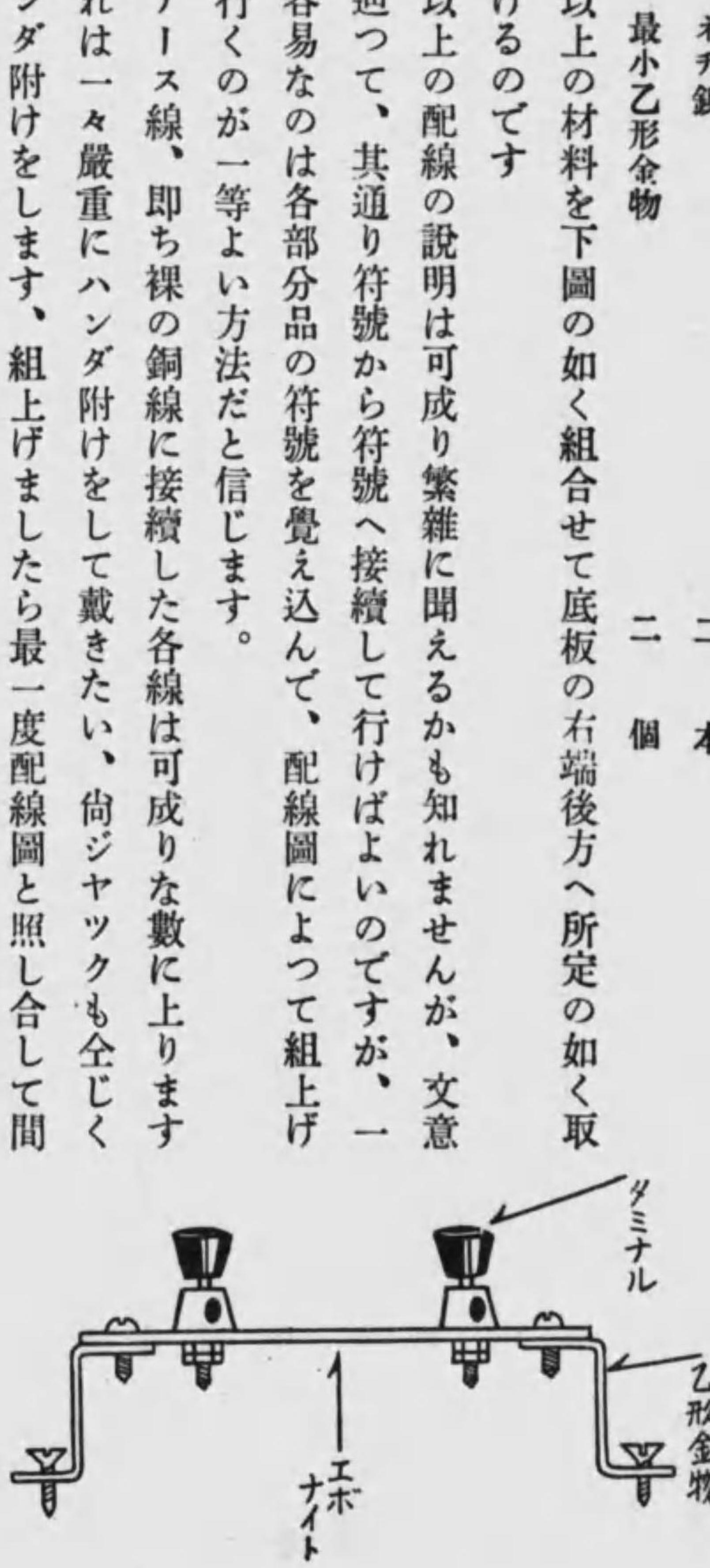

以上の材料を下圖の如く組合せて底板の右端後方へ所定の如く取附けるのです

以上の配線の説明は可成り繁雑に聞えるかも知れませんが、文意を辿つて、其通り符號から符號へ接續して行けばよいのですが、一層容易なのは各部分品の符號を覚え込んで、配線圖によつて組上げて行くのが一等よい方法だと信じます。

アース線、即ち裸の銅線に接続した各線は可成りな數に上りますこれは一々嚴重にハンダ附けをして戴きたい、尙ジヤツクも全じくハンダ附けをします、組上げましたら最一度配線圖と照し合して間違いないか否かを調べて下さい。

○ 調 整 方 法

さて以上で立派に出来上りましたセットをこんどはテストして見なければなりません。

第一にアンテナと地下線を引張つて来て、各タナミナルに接続します。次にコードを電燈に繋ぎます。それから整流球一一二Aを取つて所定のソケットに差込みます、直ぐ點火しました。それから二二六を一個宛入れて見ます、見て居る内にほんのりと赤い光りが管内に燃ります、次に検波球二二七の五本足をよく見定めて穴を間違ないやうに差込みます。ほつ／＼ファーメントが赤味を帶びて来ました。各パリコンのダイヤルの目盛りを0位に置いて、静にジャツクにロードスピーカーのフラグを差込みます、さてどんな音がするでせうか、恐らく、スツとも聞えないか、豚を締め殺したやうな音が喧ましく聞えて来るでせう、中央パリコンのダイヤルをギヤ／＼の音の極度に弱る所まで廻して御覽なさい、それから右端「V2」のパリコンのダイヤルを静かに廻して居ると俄然澄んだ聲音で音樂や講座が聞えて来るに違いない、それで一番聲の高い所にダイヤルを置いて其目盛りを記憶して置くのです。

左端、「V1」のパリコンのダイヤルは「V2」と全じ位の目盛りの所に置いてよろしいが、要するに聲音の最も高い所に置けばいいのです。

厄介なのは中央のパリコンの目盛です、厄介とは云へ、このダイヤルが遠距離の電波を

呼んで呉れるのですから愚かになりません、此ダイヤルを幾等ぐる／＼廻しても變化がなくギヤーともピーとも云はなかつた場合は再生の働をして居ないのでですから、内部にある「L₅」の小スピайдのコイルをくるりと裏に向けてやります、それでも餘り強くピーと鳴らなかつたら腕金を押倒して此コイルを「L₃」「L₄」のコイルに近附けてやります。

さあこれで完全に聽えて來た、萬歳、だが待てよ、此セットは感冒を引いてるのか聲が鼻つまりだ、或はピーと長く笛の音の様な音が這入る、或は思つたより聲が小さい、とこんな場合があるとします、先づピーと長く笛聲を發するのは低週波トランスの「B」と「P」の接續をあべこべに取交へてやるのです、聲がゆがむ様なれば、〇〇〇二五位のマイカコンデンサーを求めて來て、二個のトランスの二次線、「G」と「F」の間に挿入して見ます。

聲がやゝ低いなと思へば、「L」コイルと「L₃」コイルとどつちかを裏返して見るんです。

○遠距離受信法

本機の目的たる各局分離、遠距離受信法を申上ませう、先づ中央のダイヤル（再生用）を廻して見て、一番ギヤーと云ふ音の高い所へ目盛りを置き、それから徐々にほんの少し

宛ギヤー音の消える方向にダイヤルを廻して行きます、とやがてギヤーと云ふ再生音（ピートと云います）がスーと消える所があります、此のピートが消える間際の箇處、消えるか消えないかの場所が最も肝腎として此の検査をよく呑み込んで下さい、所が此の消えるか消えないかの點は不定でして、他の二個のバリコンのダイヤルの目盛が變化すると全時に此中央のバリコンのピートも一定の地點に止つて居ません。

先づ兎に角ピートを消ました、次に第一の「V1」のダイヤルを一番聲の高い所へ置いて置いた儘、第一、即ち右端の「V2」のダイヤルを靜に廻します、極めて徐々に、すると大阪市内ならばBKのラヂオがスーと消えて、或る點でピッピッと云ふ鋭いピートが聞えます、此ピッピッと云ふのが遠距離の電波なんです、ですから「V2」のダイヤルを此ピッピットの音の一番高い所に置きまして、次に中央「V3」のダイヤルを聲の消える方向に戻します、これも極めて徐々に虫の這ふ如く廻して行きますと、ピツ／＼の音が切れるか切れないに、遠距離の放送が完全にキヤツチせられるのであります、これは可成り氣永に練習して下さい、時によつてフェーディングとて到來電波が空雷に邪魔されて音波に高低が出來たり、或は先方が休憩中であつたり、又は中継放送で各局とも全じ種目の番組だつたり、又は天候に依つては非常

に感度が悪かつたり、それから左の如き地點では非常に感度が悪いから左様に御承知下さい。

山の半腹に建つてある家屋内

鐵筋コンクリートの建物の内部

發電變電所等の附近

直流モータ又はラヂオレーヤー、X光線等を取扱ふ近隣

電信局の附近、電車の交叉點、無線電信塔の附近

以上の箇處は雜音が交じつたり、或は全然遠距離が取れなかつたりいたします。

○アンテナとアース

アンテナは餘り長い物は分離は利きません。成るべく、丈が高くて、短いもの、引込線が餘り折れ曲らなくつて長くないものが理想です、私のセットには垂直アンテナを建て、居ります、それは屋上の物干臺の柱に約四間位の竹竿を建てます、地上からは五間半もあるでせう、頂部に横に腕木を取附けました、腕木は約三尺五寸の長さ、其腕木の兩端に陶

器の絶縁物を二個縛り付けて、それから七本燃りのアンテナ線を垂直に二階入り口迄垂れ下げて、腕木と全寸法の木片の両端に全じ陶器の絶縁物を入れて、それから二本を一本に撲つて避雷器を通して引込線によつてセットに導いてあります、全長約二十五尺、二條のアンテナですから二本合計で五十尺位です、アースはいろいろ六ヶ敷申しますが、私のやつてる方法は頗る簡単なものです、場所は最も濕氣の多い床下を選びます。

材料は銅の直徑約四五分のパイプか、棒、長さは、其土地の乾燥状態によつて、凡そどの位の地下が濕度が多いかが先決問題で、普通民家の床下ならば約二尺五寸位が適當でせう、此の銅棒かパイプかが手廻りましたら、上端にコードを捲付けてハンダで丈夫に附けて終い、コードが附いた儘、地下に金槌がなんかで打込むのです、そうして上端が一寸位出る程打込んだら、それでアースが出来ます、上端のコードを引上げてセットのアースのタミナルに差込めばいいのです。

○遠距離受信の注意



熟練せない内は遠距離に微細な調整を要する爲に直様スピーカーに取る事は一寸困難で

す、初めの内はレシーバーを使用して充分聲音が出てから喇叭に移して下さい、但し直接に耳孔にレシーバーを當てると、鼓膜を破る位に劇しい雜音に悩まされますから、耳孔より一寸位、即ちこめかみの邊にレシーバーを充て、聞いて下さい、夏季は稍低いが冬季の寒夜なぞ午後九時前後ならば、上海、大連、臺北なぞの海外のラヂオが却つて東京のAKなぞよりも大聲にてスピーカーに入つて來ます。

○三極バリコン

最近考案されたるものに三極バリコンなるものがあります、(圖面参照)これは、本圖の「V₃」、即ち再生コイルの調整に充當るべきバリコンであります、各局を分離するのに非常に鋭敏に動作をします。

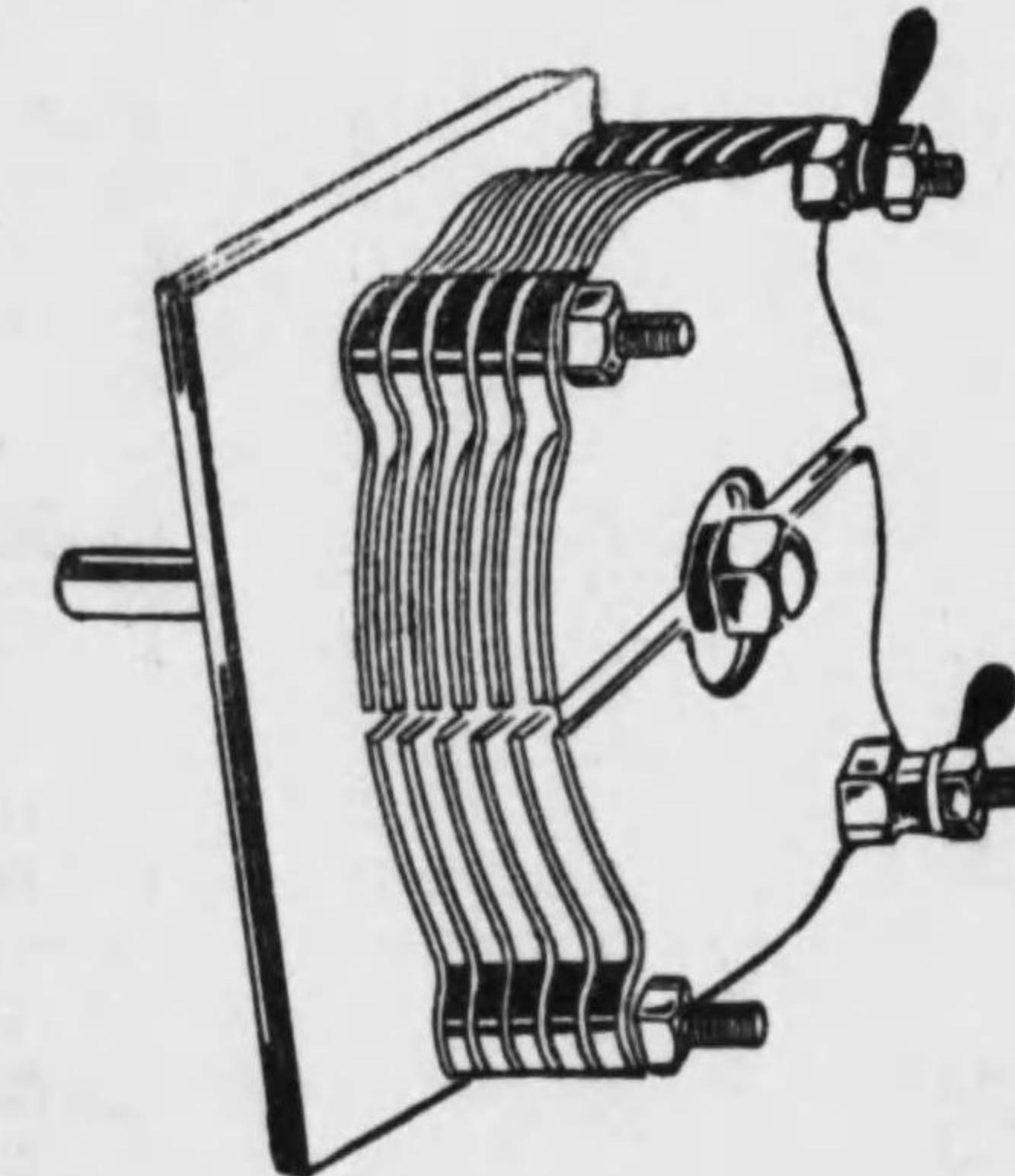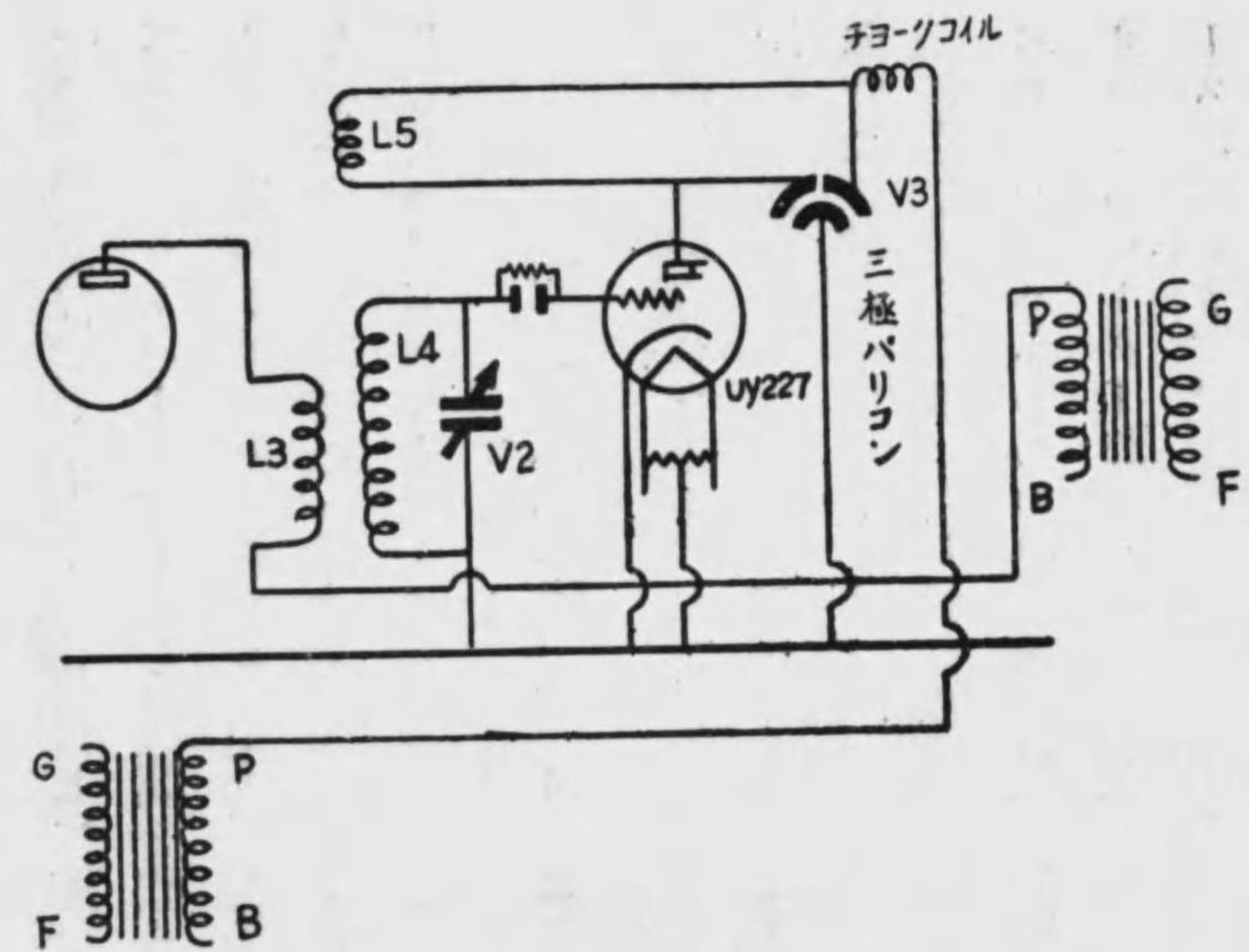配線方法は圖示の通りですが、委敷申しますと、「V₃」十一枚のバリコンを取り去つて三極バリコンをパネルの中央に取附け、「L₃」「L₄」「L₅」三個のコイルは從前の通り、先づ三極バリコンのローター即ち回轉する方、このバリコンでは中央シャフトにある點を配線にてアースに落します。



「L₅」即ち再生コイルの一端の線を「UY227」の「P」點に繋ぎ、其「P」點から又三極バリコンのステーター即ち動かぬ板の部分に繋ぎます。

「L₅」再生コイルの他端の線を高周波チョークコイルの一端に繋ぎ、其點から又三極バリコンのステーターの一極に繋ぎます、他の配線は少しも變りはありません。

分離性を増す爲には、此三極バリコンを御試用なさるも、又興味があると思ひます。

附 錄


三〇

○ 最 小 型 豆 鑛 石 受 信 機

礦石受信機の組立は最も簡単であります、同じ礦石の配線でも複雑な程成績が好くない、配線は出来るだけ簡単なのを撰びませう。

配線は下圖の通り。

○ 材 料

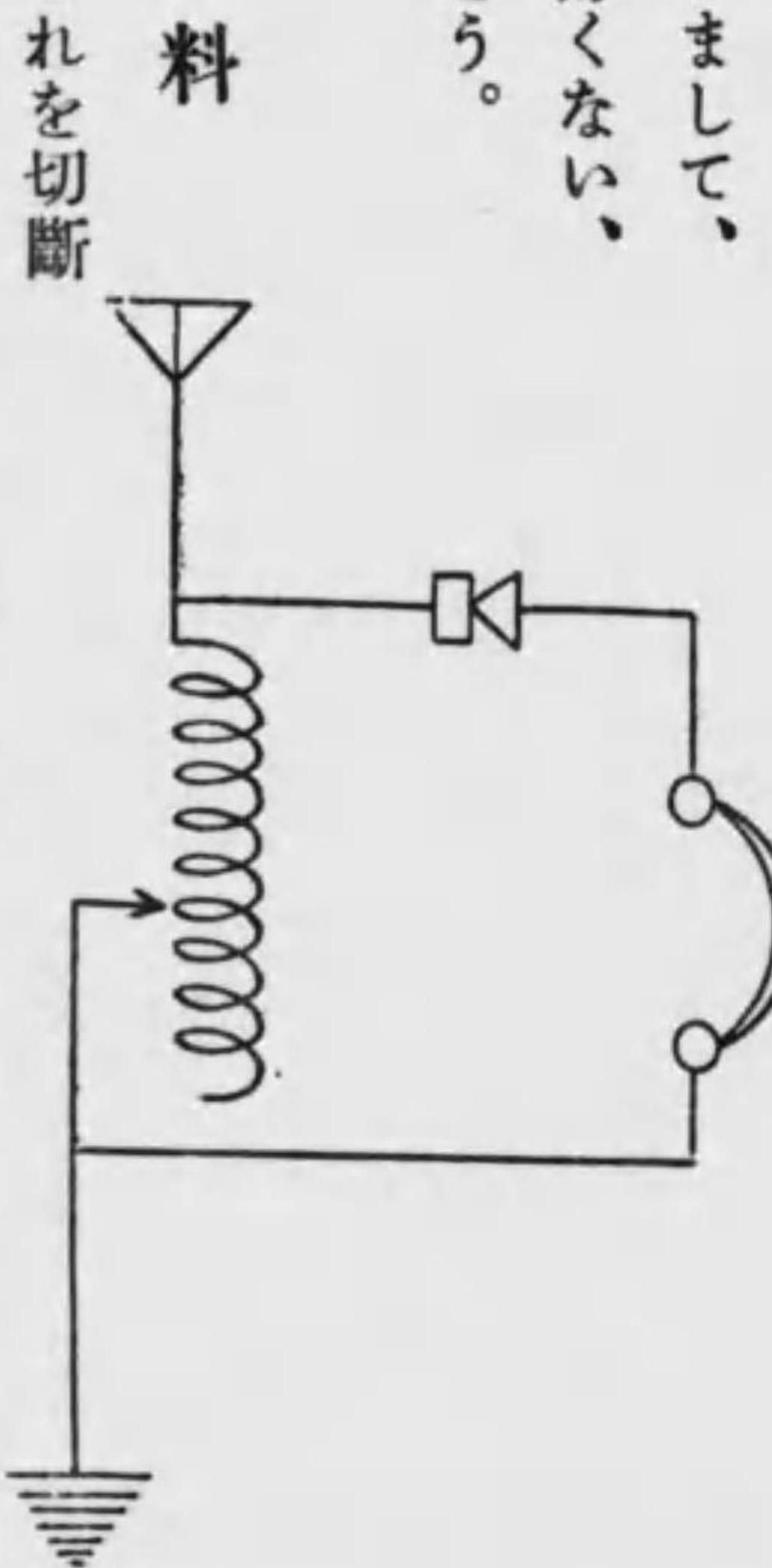

先づ薄手のエボナイト板を求めてこれを切斷

せなければなりません、圖面で橢圓形になつて居りますが、形状は丸形でも角形でも長方形でも、三角でも隨意です。大きさも圖示した半分位の大きさ、マツチ箱位の大きさにまでは縮められます、エボナイトは非常に固くて割れ易いのですが、これを容易に如何なる形狀にでもボール紙を切斷する位の容易さで以つて切る事が出来る秘法があります。先


づキリか、ナイフかで思ふ儘の形をエボ板の面になるべく深く筋を刻み附けます、それからエボ板を炭火の盛んに起つて居る火鉢か、七輪の上へ持つて行つて、炭火の熱で炙ります、するとエボナイトはだん／＼熱を受けて、反り返つて來ます、此の機を外さず、大きな鋏で切つて御覽なさい、如何なる形狀でも自由自在に切抜けます、切斷し終つたなら、反り返つたエボ板の反りを直す爲、平板な硝子板なんかの上にピツタリと置くと自然に水平に戻ります、切り口は粒の荒いペーパで磨いて下さい。

そして、こんどは穴明けて、ドリルを御持ちの方は仕事は樂ですが、お用意のない方は有合せの三ツ目錐でも結構です、それを炭火で熱して、エボ板に穴を明けます、一枚は九ツ、一枚は七ツの穴を明けます、九ツの穴は礦石を取附ける二個の穴が多いので、一枚には其必要がないから七ツの穴でいいのです。

穴の寸法、即ち各距離は圖面に近いものとして置いて下さい、形狀によつて穴も變つて來ます。

その次は筆の軸です、太さはネヂ鉗が辛うじて這入る位がよろしい、がた／＼するのはよくありません、なるべく肉の太い、丈夫なのを選んで、一吋半の長さに切れます、これ

要 所 材 料

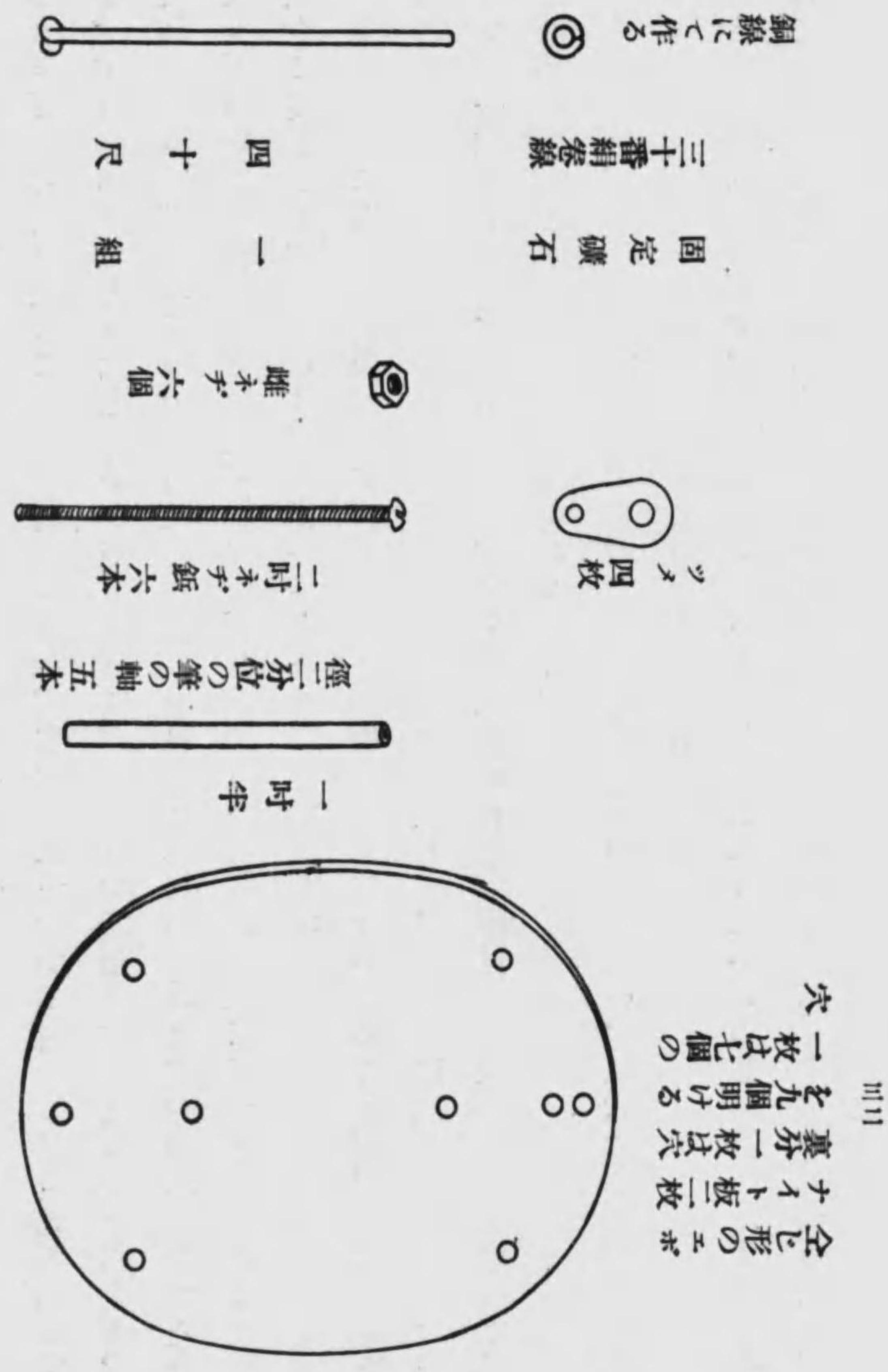

が六本。

ネヂ鉄、長さは一吋、これに合ふ雌ネヂが六個、此ネヂ鉄はラヂオ屋には無いかも知れません、附近の科學玩具の製造所へ行けば雌ネヂが附いた儘賣つて居ります。

次はツメ、これはラヂオ屋に賣つて居りますニツケルメツキの薄い玉子形の金物です、これが四枚。

固定鑛石はなるべく感度の良い、容積の低いものを選ぶ事、これが一組。


次は、綱卷線、これは三十番線ですから非常に細い、切斷し易いから御注意、これが四十尺。

以上で材料が揃いました、さてこれから材料の組合せと配線です。

○配 線 法

先づ九ツ穴のエボ板を取つて所定の位置に礦石を取附けます。

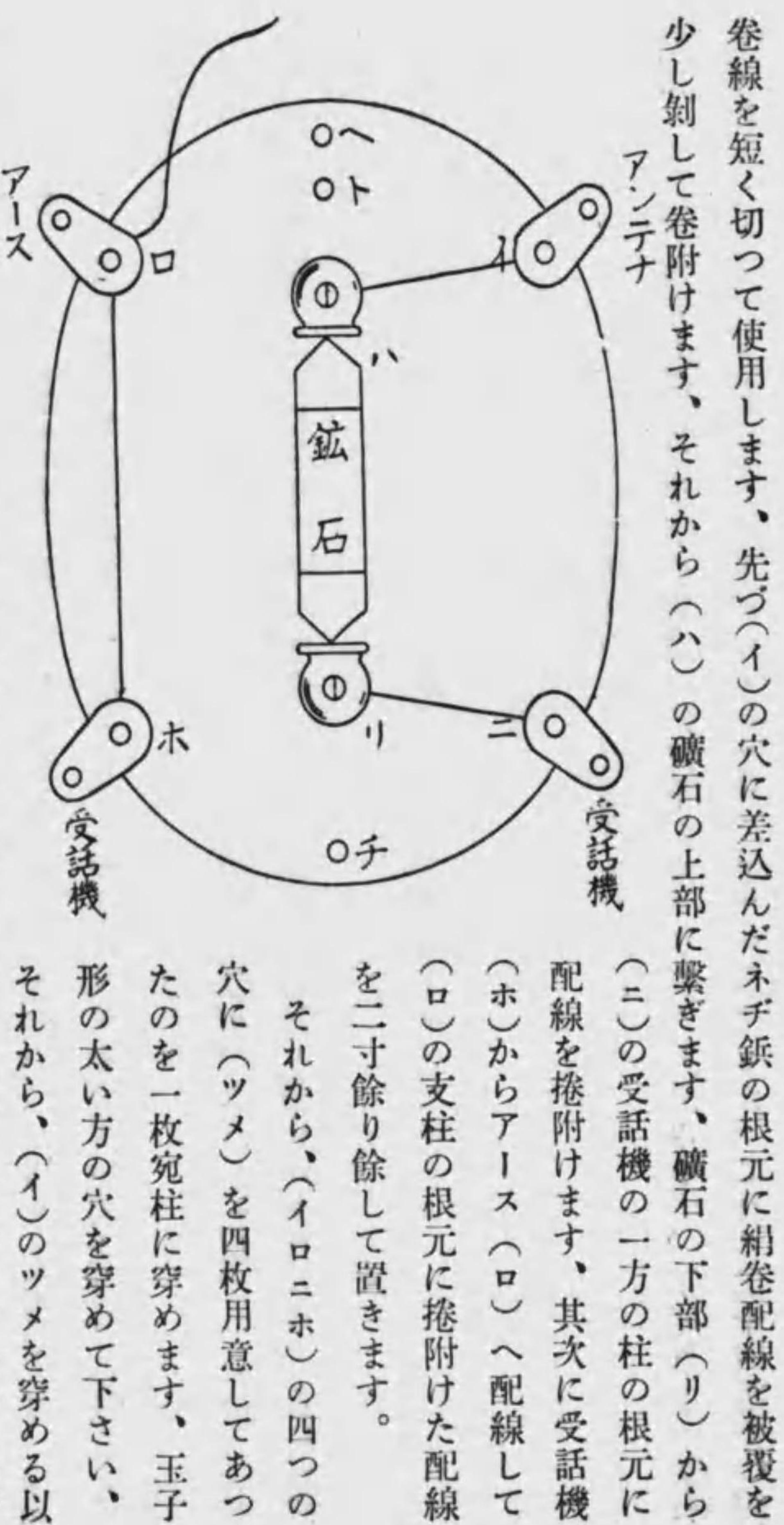次に一番上部の穴を残して周囲の六本の穴に下からネヂ鉄を差込みます、丁度真中の礦石を取圍んで六本の柱が立つたやうにするのです、さて配線ですが、これは二十四番位の綱



卷線を短く切つて使用します、先づ(イ)の穴に差込んだネヂ鉄の根元に絹巻配線を被覆を少し剥して巻附けます、それから(ハ)の礦石の上部に繋ぎます、礦石の下部(リ)からアンテナ

(ニ)の受話機の一方の柱の根元に

配線を巻附けます、其次に受話機

(ホ)からアース(ロ)へ配線して

(ロ)の支柱の根元に巻附けた配線

を二寸餘り餘して置きます。

それから(イロニホ)の四つの穴に(ツメ)を四枚用意してあつ

たのを一枚支柱に穿めます、玉子

形の太い方の穴を穿めて下さい、

前にも別に用意して置きました、三十番の絹巻線の一端を少し被覆を剥して、(イ)部に巻附け、それからツメを穿めます、次に六本の竹軸を取つて、六本のネヂ鉄にスツボリと穿め

ます、其上に別のエボナイトの板を載せるのです、七ツ穴のエボ板は其穴の上にネヂ鉄の先が出て居る筈です、此先端に雌ネヂを穿めて固く締め附けて下さい。

さて其次が私獨得の新案コイルなんです、(イ)の穴にくわへさせた三十番線のコイルを此六本の支柱の上から糸巻きに糸を捲く様にくるくと捲き附けるのです、捲方はどの方向でもよろしい、又少々重つてもかまいません、但し上部の二個並んだ穴の(ト)の支柱の上だけはなるべく平均する様に並べて捲いて下さい、捲き終りましたら其端しを(ト)の雌ネヂをゆるめて、其頭部に捲附けて再び締附けて終います、其際に(ロ)の部に餘つて居た配線の残りの一端を隙間から引出して置いて下さい、そして、今度はナイフの刃かサンドペーパを持つて、(ト)の支柱に被ぶさつた部分の被覆線を、支柱に沿ふて全部細長く剥して終ふのです、幅は一分五厘に剥して中味の銅線を剥き出すのです。

さて其次が一寸六かしい、一本の銅線、先づ十六番線位がいゝでせう、丸形の配線があれば、それでもよろしい、これを三吋位の長さに切つて、一番上部の(ヘ)の穴に差込むのです、が、差込む前に、同じ銅線で小さな輪を折へねばなりません、それは丁度(ヘ)に差込む、十六番線支柱にきつちり、少し固い位の輪を作ります、此輪を十六番線の柱に穿


めて、其支柱は上下のエボの穴の外側でヤットコを用いて折り曲げて動かぬ様に止めて終ります、それから、(口)から出て居る、餘つた配線の片端しを、此の支柱の頭部へ、ハンダ附けをします、(へ)の頭へですよ、これで携帶用豆礦石機が出来上つたのです、河んと簡単なものじやありませんか。

聽取するには先づ、アンテナのツメの小穴へアンテナの尖端を引懸けます、もし穴が小さ過ぎる様でしたら、三ツ目錐でこちて大きくして下さい、アースのツメ穴にはアース線を引かけます、それからレシーバの先のチップを一本宛、受話機のツメの穴に差込みます、其次に(へ)に穿め込んである、小さな輪を上下に動かしますと、何處かの點で大聲にラヂオが聞へて参ります、其一番高聲の點に輪を置いて聽取するのです、而し此の輪がぐら附いて、コイルの被覆を剥した面に旨く接觸しなかつたり、(へ)の支柱に密着せずに浮上つて居つては聞えないですから、此小さな輪は特に入念に設計する事と、(へ)と(ト)の支柱二本の間隔に工夫を凝らすべきでせう。


此のセットは形が小さいから、懷中用として何處へでも携帶が出来ます、アンテナは二十四番の絹巻線を用いて、中途に一個のマイカコンデンサー、○○一位のものを挿入して

出來上り圖

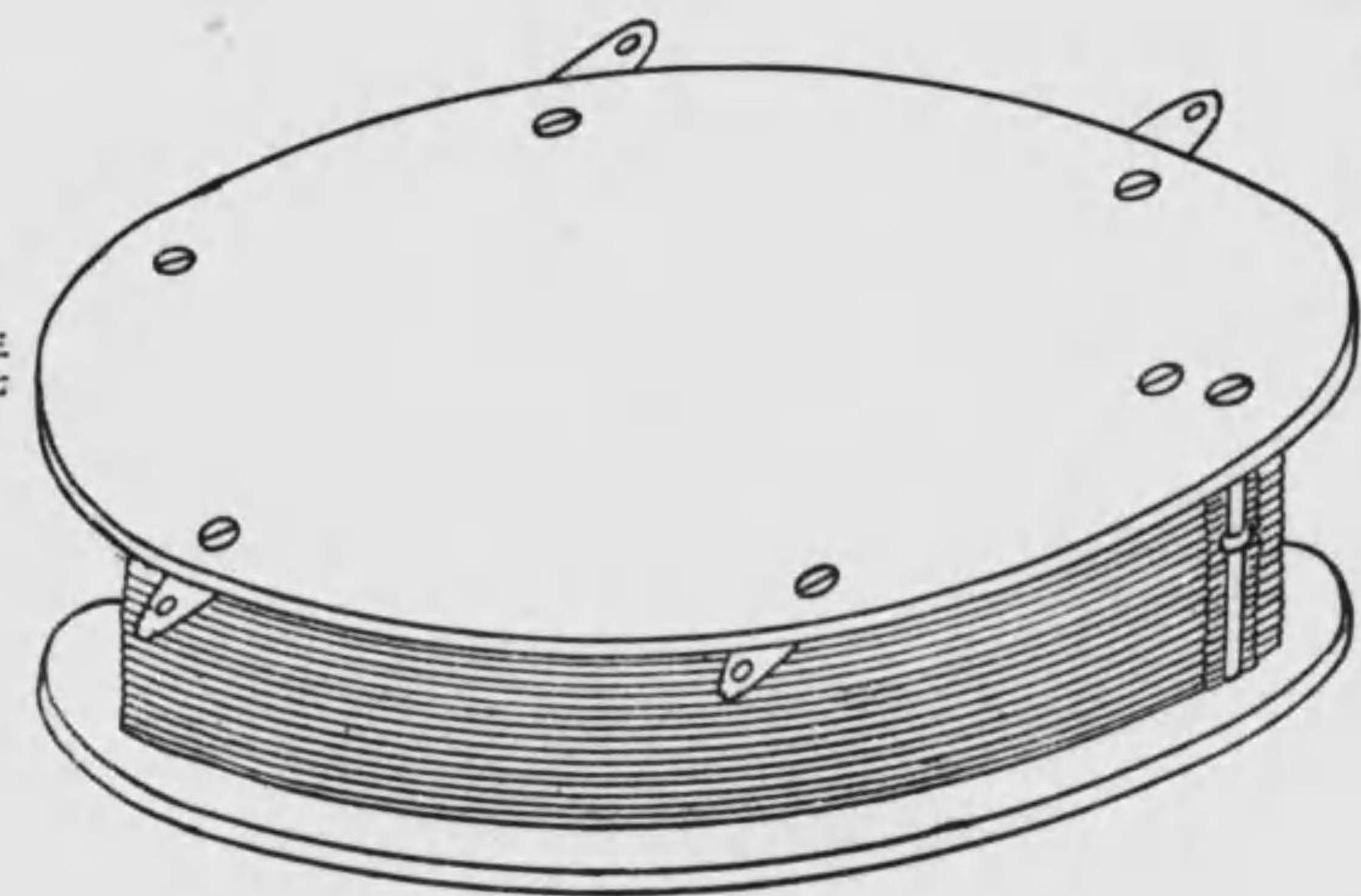一方の端しを電球の根元の金具に捲附けて、ソケットに差込みて、それをアンテナの代用とするのですが、アースは有るに越した事はありませんが、ない場合は自分の指に少し唾を附けて、アースのツメの所を押へてますと人體がアースの代用をして、感度は少し落ちますがよく聞えます、但し此の電燈をアンテナに代用する事は國法に依つて禁ぜられて居ます



四球遠距離受信機組立法（丁）

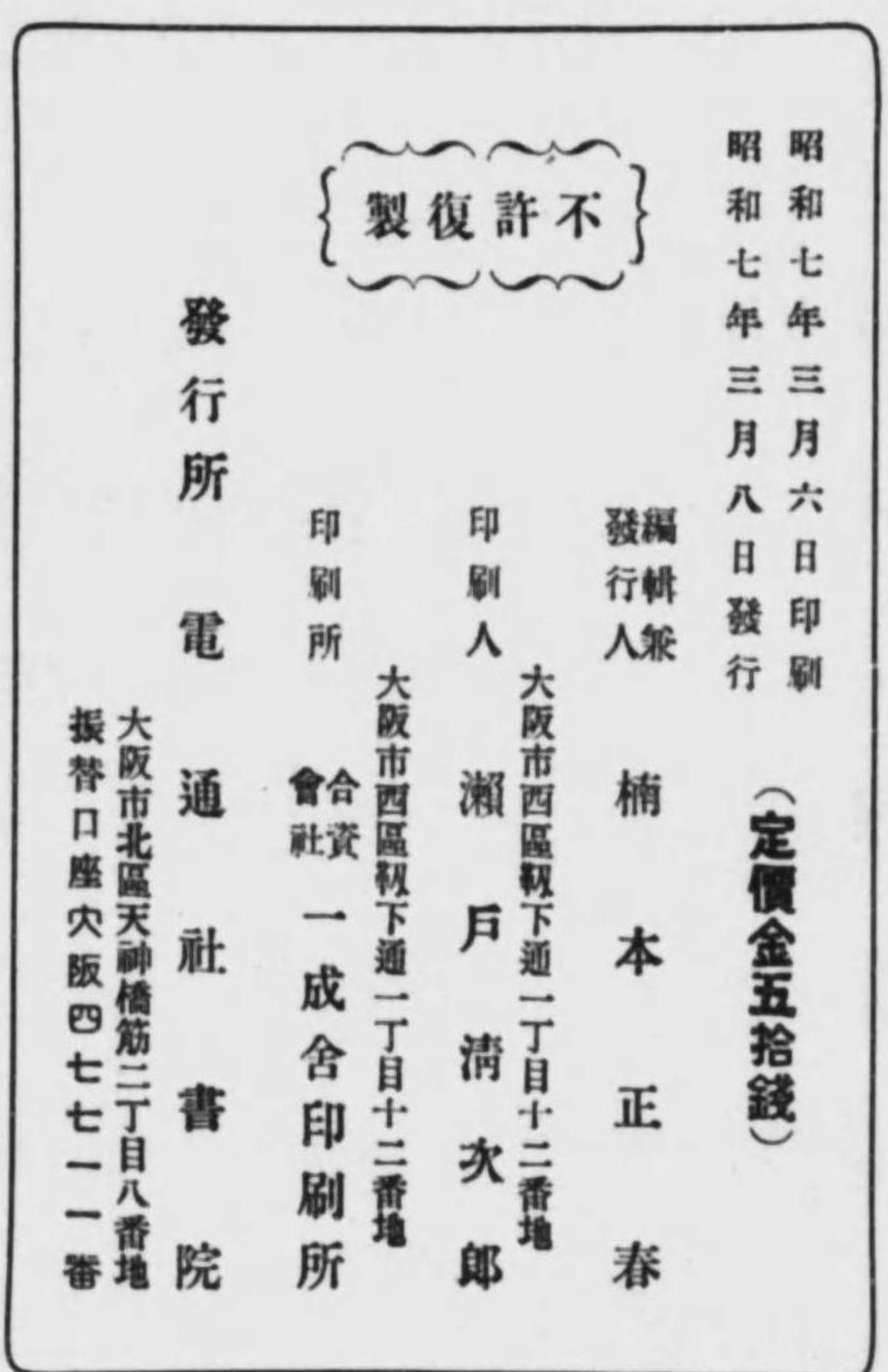

終

著生先一恒中奥

・るま狭が界世・

・及善のオチラ・

遠距離 受信 エリミネーター受信機設計と組立

菊判クロース上製	圖解多數挿入	定價金圓八拾錢
送料金拾貳錢		

簡單と費用の節減の利益から益々一般普及されて來たのはエリミネーター受信機である無電泡て電灯線又は家庭電力線の利用で電源と出來るため現代ではこれでなくはならなくなつた。

從來は不備の點が多いために遠距離の受信が不完全であつたが、一度著者がこれを歎じて稿を起せば裝置、構造、組立につき根本的な説明と指導を與へたため誰でも容易に組立てることが出来る。素人に無論のことラヂオ商人の方々には必讀の良書である。

最 ラヂオ組立修繕取扱の智識

菊判クロース	解說圖面入	定價金圓
送料金二十四錢		

最近科學の發達は超スピードで著しい、中でもラヂオは益々進歩して居ながらにして歐米の地の話を聞くことが出来る時代となつて來た、既設新設の別なく益々改良して恩恵に浴する様研究せねばならぬ、本書は初步から高級なものに至るまでの組立方と修繕にまで親切に指導したもので何人も備ふべき資料である。