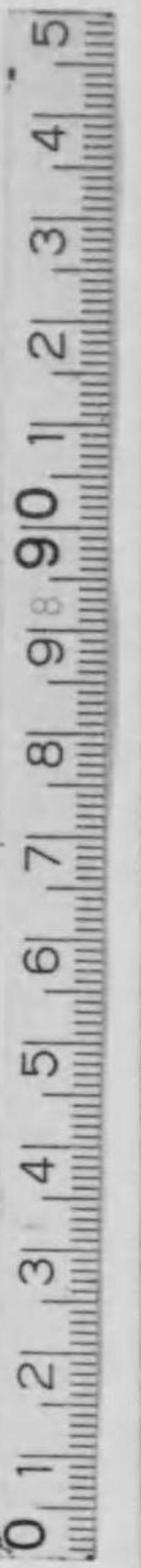


實用電機製圖

上卷 金子五郎著




始



416
45

DRAWING
FOR
ELECTRICAL
ENGINEERS
VOL. I.

電機製圖 上卷

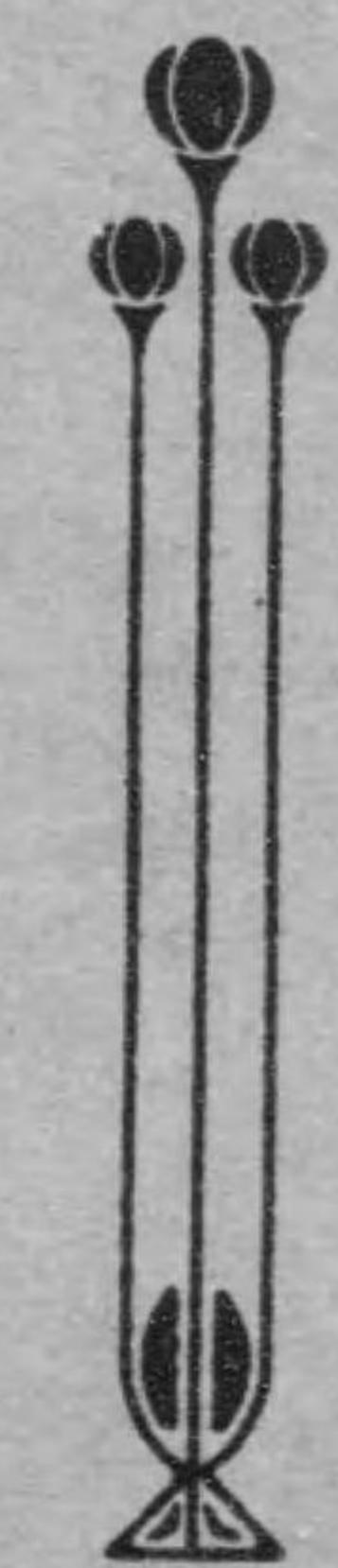

社英博所刷印版圖

416-45

金子五郎著

實用電機製圖上卷

自序

本書ハ畏友田口寅夫、田邊梅次郎、石井悌吾、久保田伊一郎四君ノ御援助ニヨリテ成レルモノニシテ其ノ内「トレーシング」ノ大部分ハ石井悌吾君ヲ煩ハシタルモノナリ。此處ニ記シテ深ク諸君ノ御厚意ニ對シ感謝ノ意ヲ表ス。


大正十一年三月

著者識

目次

名	頁
1. 製圖用文字ト「ハッティング」	1
2. 製圖ノ要領—碍子ト薬研臺	2
3. 二極單接「スキッヂ」	3
4. 「ペル」	4
5. 磁界抵抗器	5—6
6. 直流發電子捲線法	7—8
7. 12. K. W. 直流發電機	29—39
8. 銅線表	40—41
9. 「ボルト及ビナット」表	42
10. 「キー」表	43

—(目次終)—
大正
11.5.3
内文

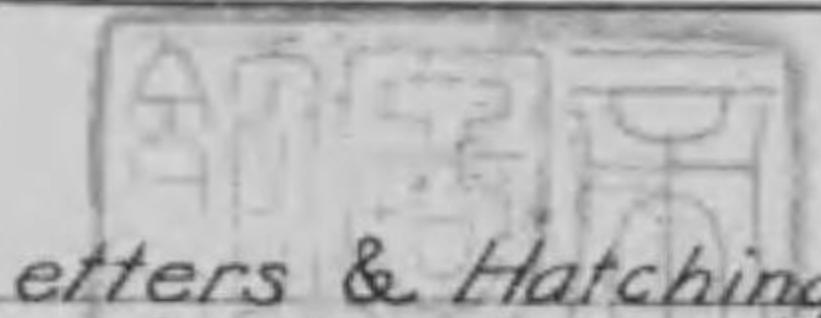

Letters & Hatchings.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Sectional Plan, Elevation.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z &
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Scale: Full Size.

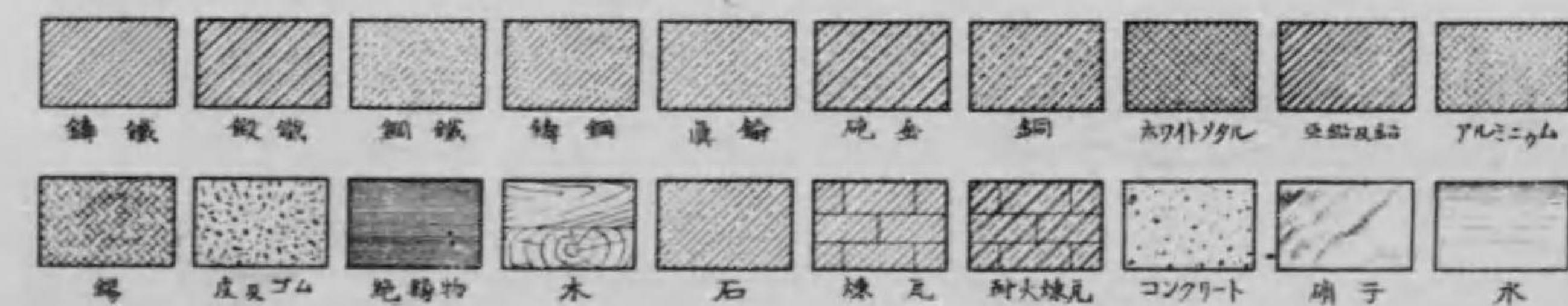SCALE: 6'-1". Scale: 1:2 Jan. Feb. Mar. Apr. May.
 Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. 1, 1923.




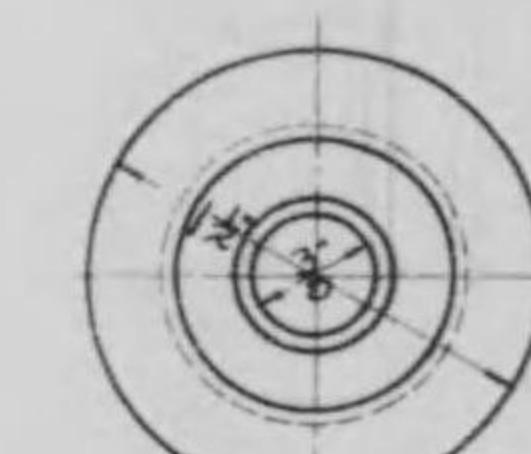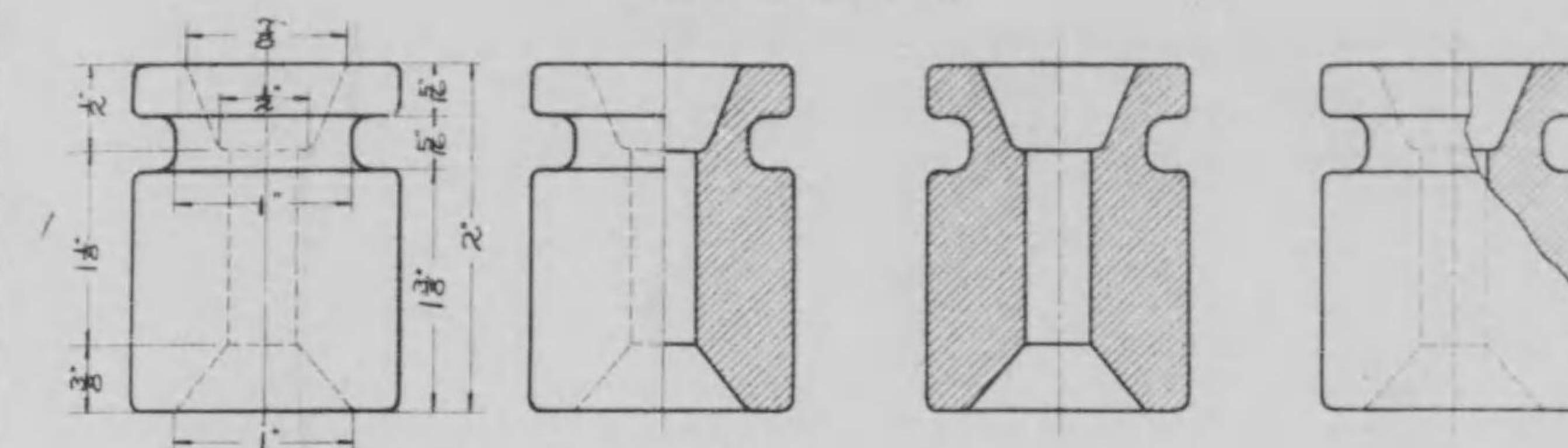Knob Insulator.


Form. 1.

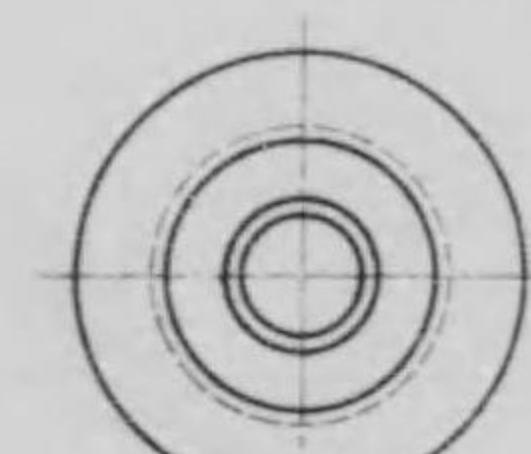





Form. 2.

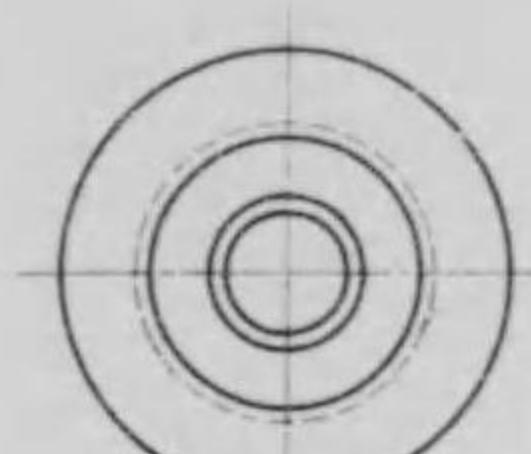

Form. 3.

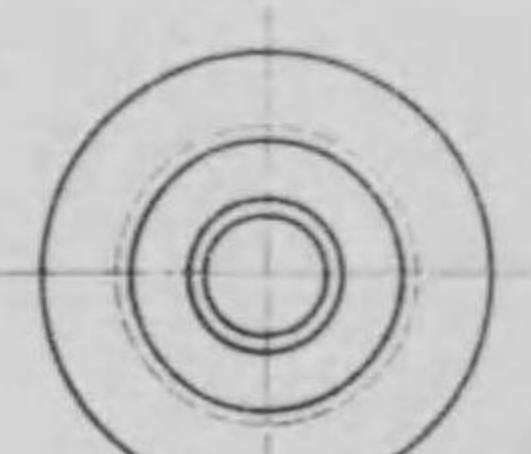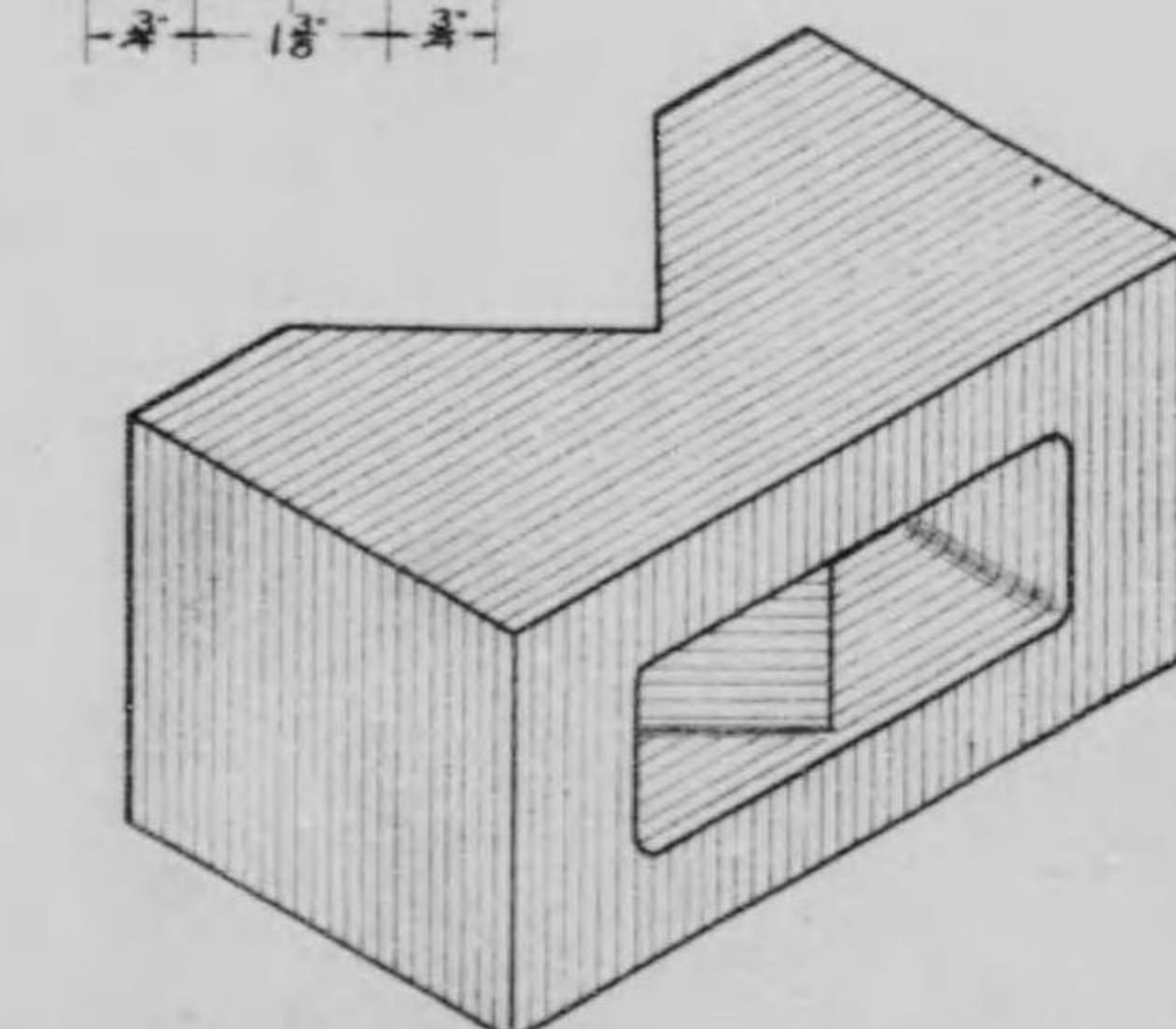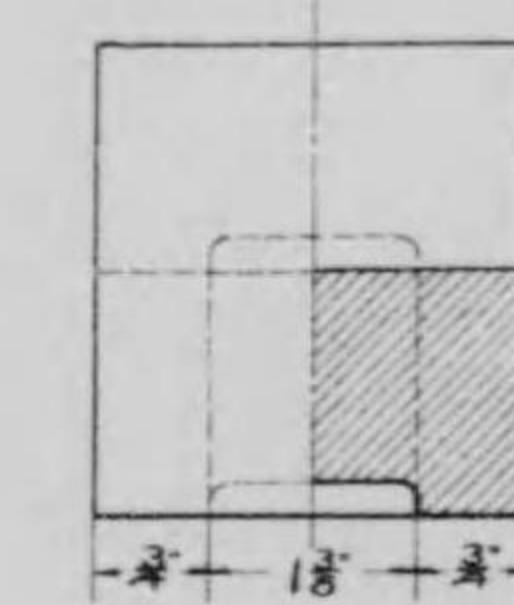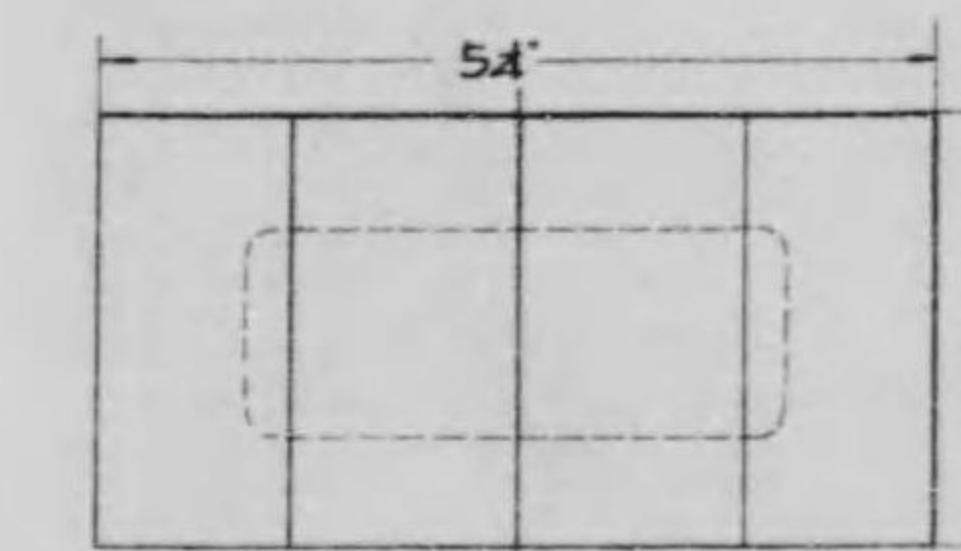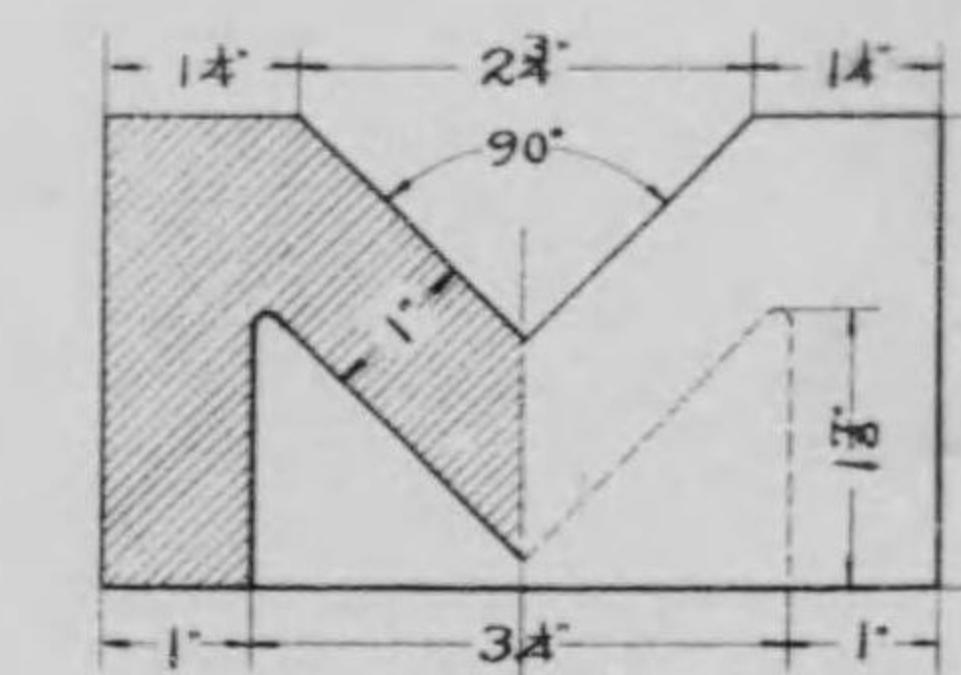

Form. 4.

Vee Block.

欠

欠

Vibrating Bell


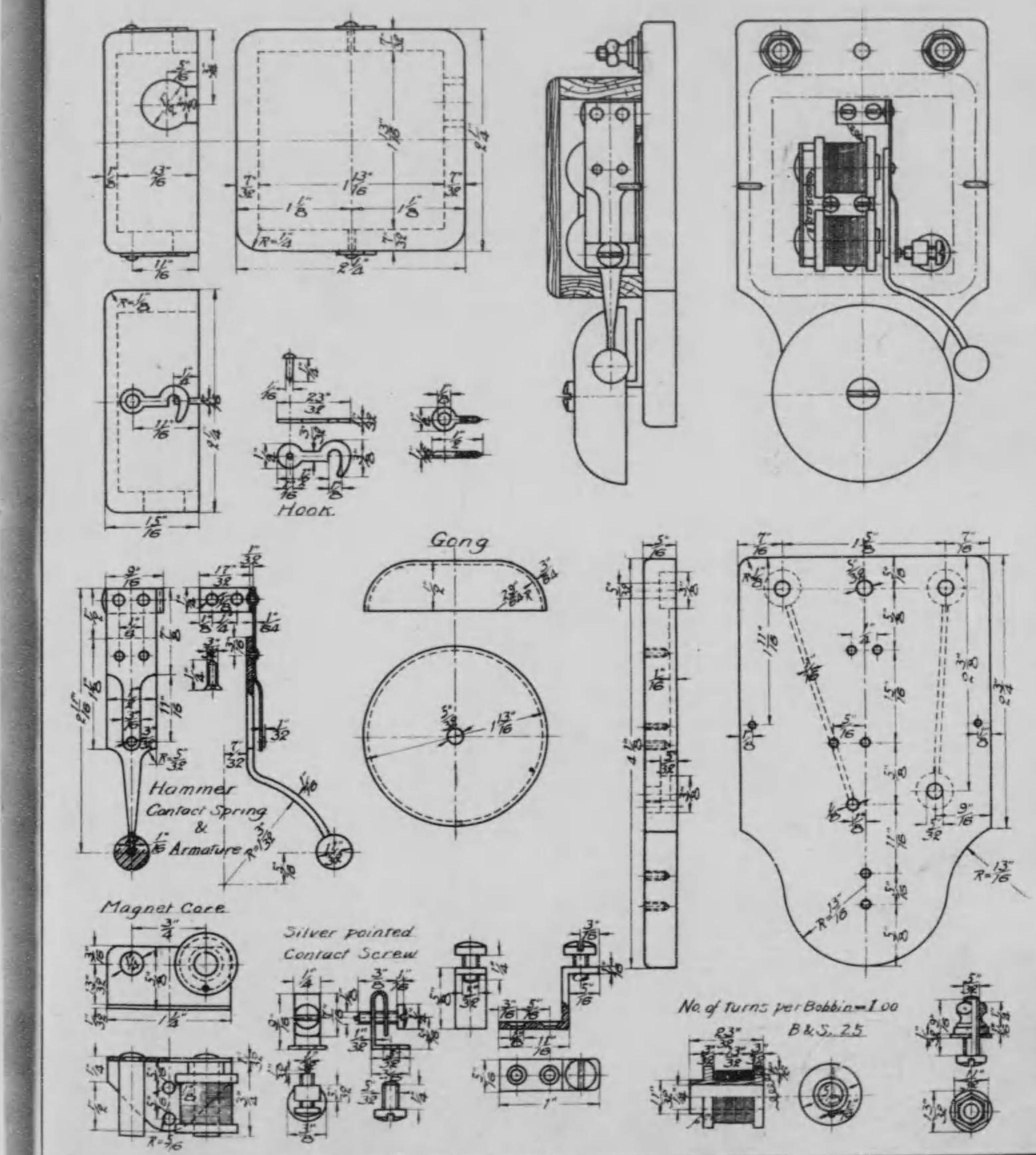
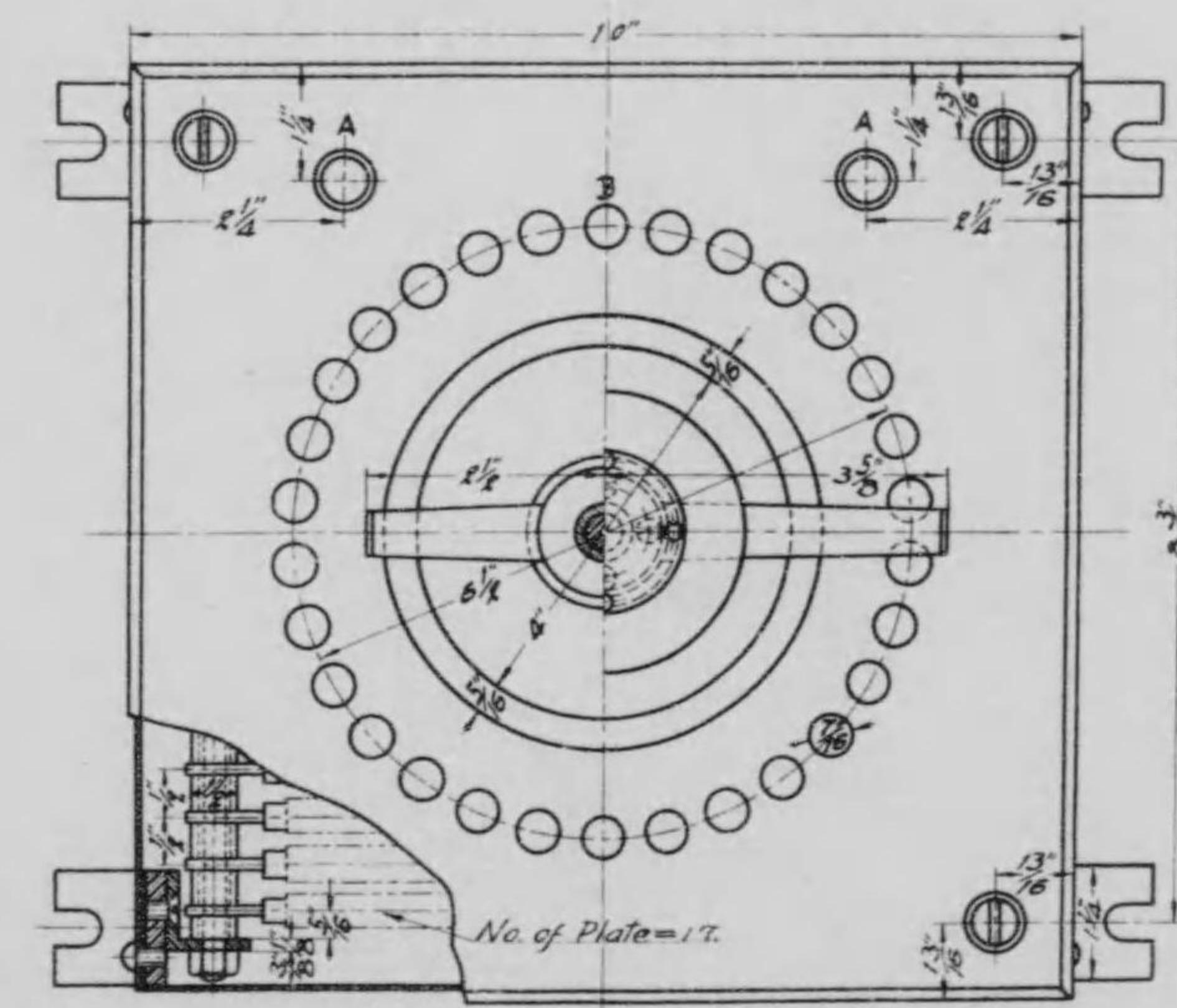


Plate 1.

General View of Field Regulator.

55 ohm.

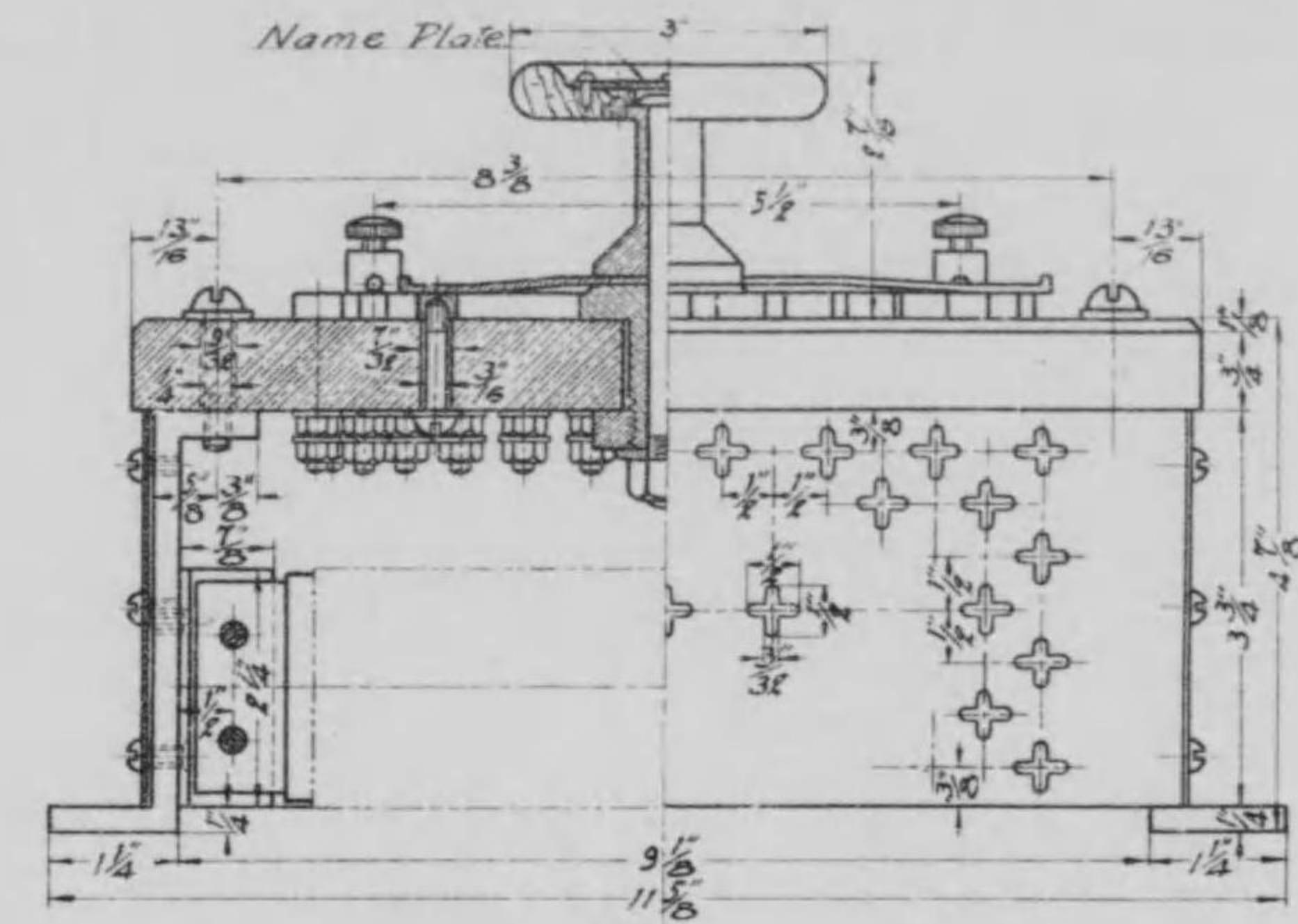

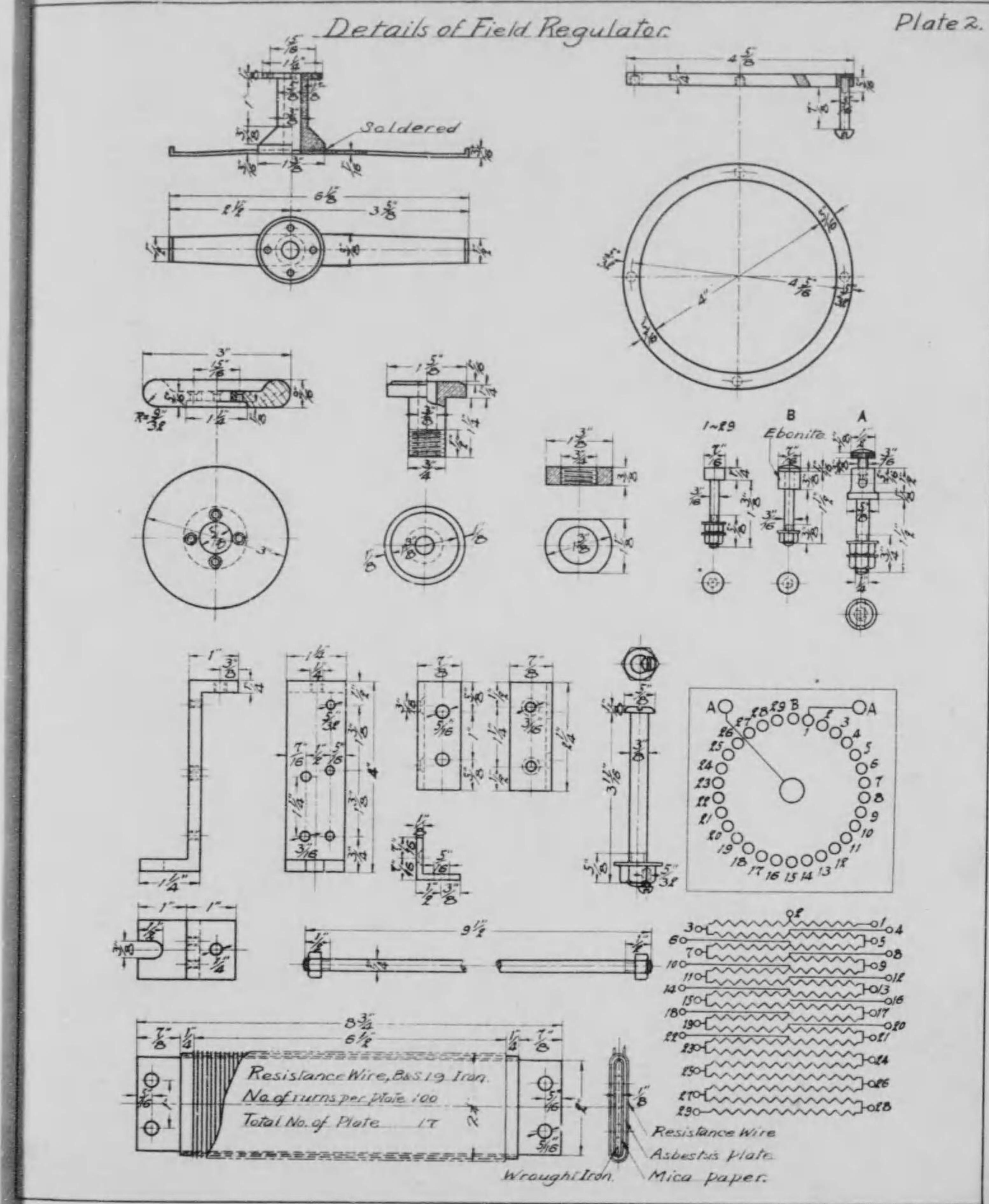
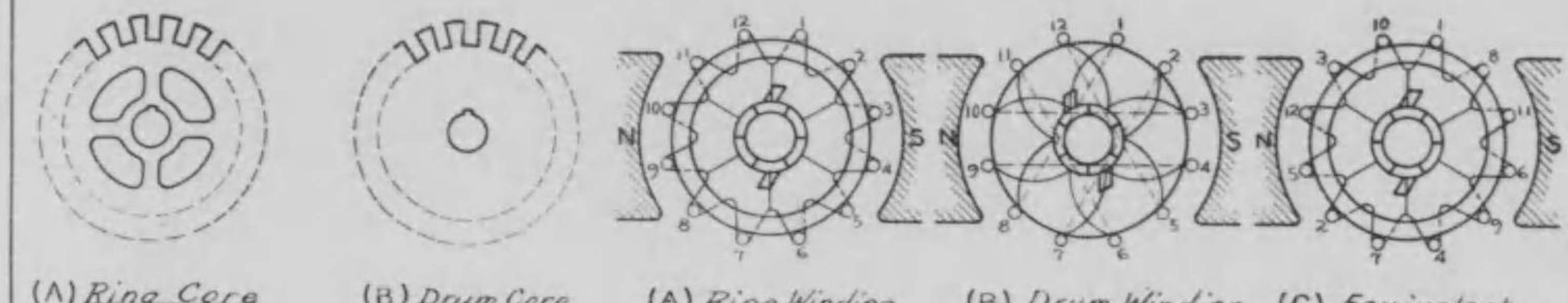


Plate I.

Armature Windings.

(A) Ring Core

(B) Drum Core

(A) Ring Winding. (B) Drum Winding. (C) Equivalent Ring Winding.

Fig. 1

Fig. 2

鐵心 (Armature Core) 鐵心ニハ Fig. 1 (A) ノ如キ環狀鐵心 (Ring Core) ト (B) ノ如キ鼓狀鐵心 (Drum Core) トノ別アリ。冷却面積ノ大ナルコト鐵板ヲ節約シ得ルコトノニツノ理由ニヨツテ小容量ノモノヲ除ク外ハ環狀鐵心ヲ用フ。

環狀捲 (Ring Winding) ト鼓狀捲 (Drum Winding) 鐵心上ニ施ス捲線方法ハ此レヲ大別シテ次ノニツツス。即チ Fig. 2 (A) ニ示スガ如キ環狀捲ノモノト (B) ニ示スガ如キ鼓狀捲ノモノトノニツアリ。其内環狀捲ハ捲線ガ容易デナイ爲ニ特別ノ場合ヲ除ク外殆用ヒラレナイガ總テノ鼓狀捲ハ電氣的ニ此レト全ク同一ナル環狀捲ニ書キ替ヘルコトガ出來ルカラ、例へバ Fig. 2 (B) ハ (C) ノ如ク書キ直シ得ルカラ、ソシテ其方ガ説明ニ便利ナコトガ多イカラ説明用トシテ屢環狀捲ヲ用フルコトアリ。即チ實用セラルハ環狀鐵心ニ鼓狀捲ヲ施シタルモノナリ。


重ネ捲 (Lap Winding) ト波狀捲 (Wave Winding) 鼓狀捲ハ其ノ「コイル」ノ端ヲ連結スル方法ノ相違ヨリシテ更ニ此レヲ Fig. 3 (A) ニ示スガ如キ「重ネ捲」ト Fig. 4 (A) ニ示スガ如キ「波狀捲」トノニツニ區別シ得。ソシテ此レ等ノ名稱ハ捲線ノ形狀ニ由テ付ケタモノデアルコトハ Fig. 3 (C) 及ビ Fig. 4 (C) ヲ見レバ明瞭デアル。尙重ネ捲ノコトヲ一名並列捲ト云ヒ波狀捲ノコトヲ一名直列捲ト云フ。理由ニ就テハ後章ニ於テ述ベン。

Fig. 3 及ビ Fig. 4 ノ説明

- Fig. 3 (A) Fig. 4 (A) 前者ハ「重ネ捲」 後者ハ「波狀捲」ヲ示ス
 „ (B) ----- (B) —— (A) ヲ此レト電氣的ニ相當スル環狀捲ニ書キ直シタモノ
 „ (C) ----- (C) —— (A) ノ展開圖
 „ (D) ----- (D) —— 「アーメチュア」内ニ幾ツノ電流分岐回路ガアルカヲ示ス
 „ (E) ----- (E) —— 捲線ノ順序ヲ示ス


S = 「コイルサイド」ノ總數
K = 「コムミュテーター、セグメント」ノ總數
P = 磁極ノ對數
a = 「アーメチュア」内ニ於ケル電流分岐回路ノ對ノ數
y _b = 後部「ビツチ」
y _f = 前部「ビツチ」
y = 合成「ビツチ」
y _b = 「コムミュテーター、ビツチ」

Fig. 3. 2-Pole Lap Winding

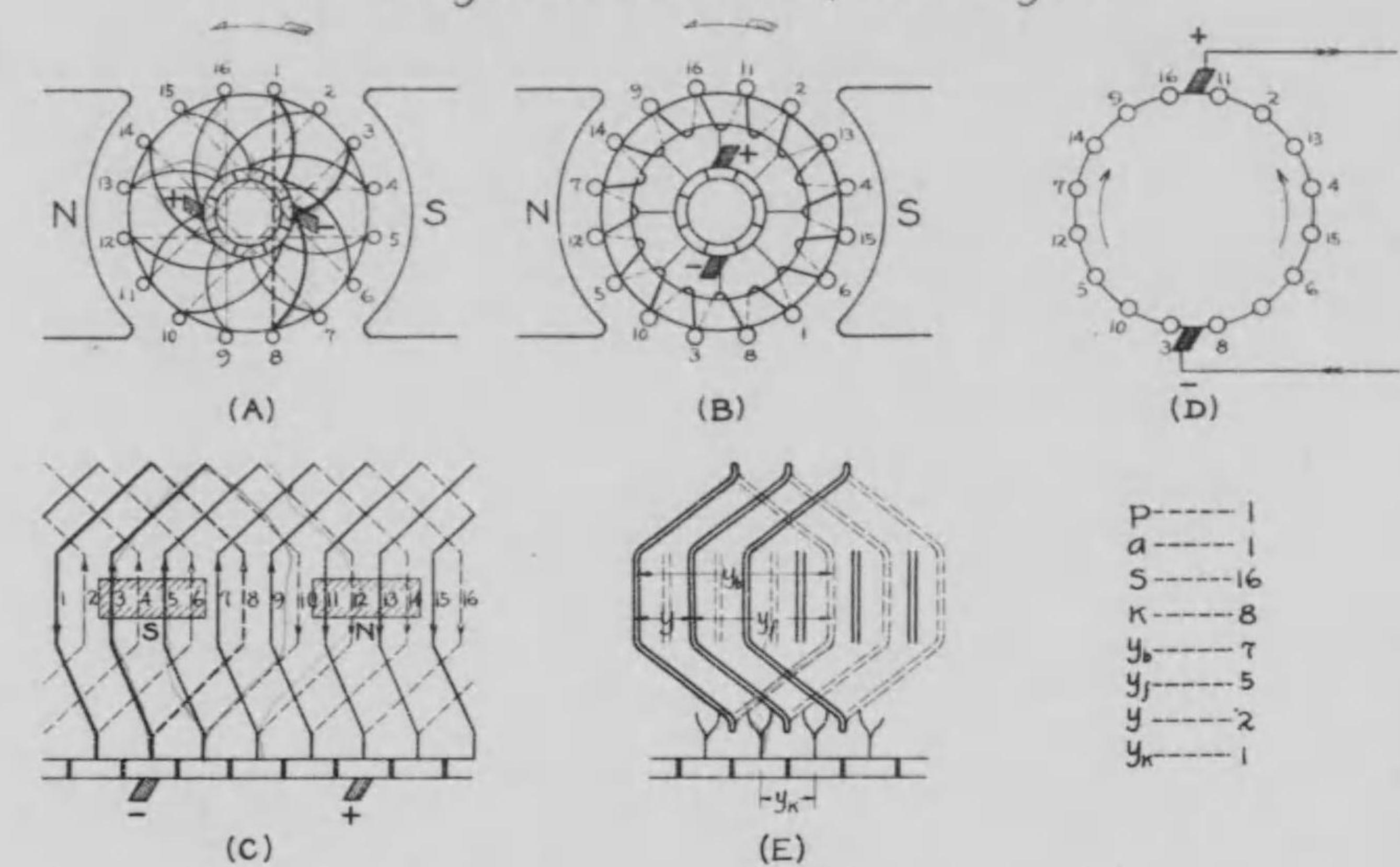

P-----1
a-----1
S-----16
K-----8
 y_b -----7
 y_j -----5
 y -----2
 y_k -----1

Fig. 4. 2-Pole Wave Winding

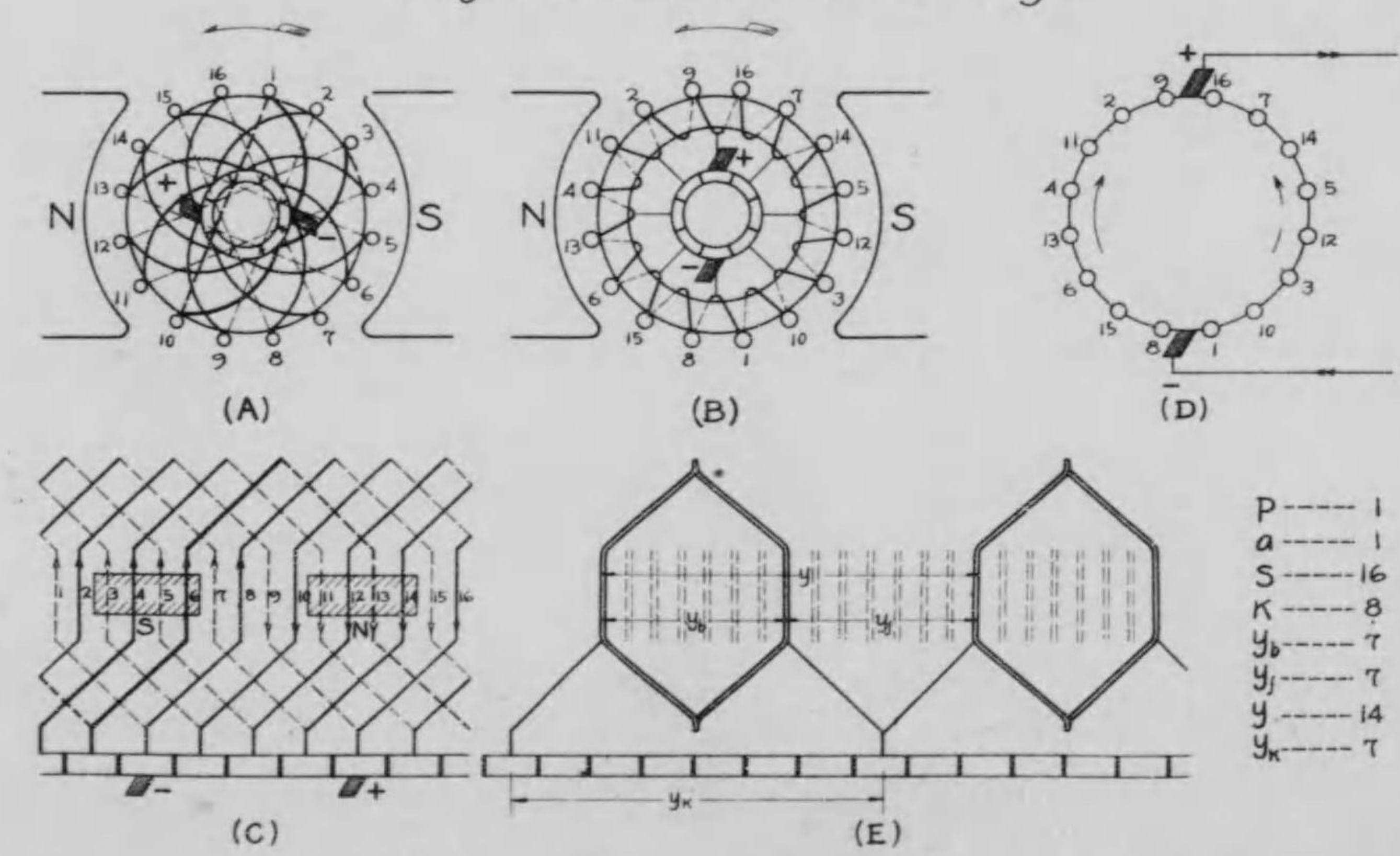

P-----1
a-----1
S-----16
K-----8
 y_b -----7
 y_j -----7
 y -----14
 y_k -----7

並列捲 (Parallel Winding) ト直列捲 (Series Winding)

Fig. 5 及ビ Fig. 6 ノ説明

Fig. 5 (A) — Fig. 6 (A) 前者ハ「四極重ネ捲」 後者ハ「四極波狀捲」
 (B) — (B) (A) ノ書替圖
 (C) — (C) (A) ノ展開圖
 (D) — (D) 「アーメチュア」内ニ於ケル電流分岐回路ノ數ヲ示ス
 (E) — (E) 捲線ノ順序ヲ示ス

Fig. 5 ノ「重ネ捲」ノ場合ニハ其ノ (D) 圖ニ示スガ如ク「アーメチュア」内ニ電流分岐回路ノ數ガ磁極ノ數ト同數即チ四個アルガ Fig. 6 ノ波狀捲ニアリテハ磁極ハ四個デモ分岐回路ノ數ハ唯二個アルノミテアル。

Fig. 7 及ビ Fig. 8 ノ説明

Fig. 7 (A) — Fig. 8 (A) 前者ハ「六極重ネ捲」 後者ハ「六極波狀捲」
 (B) — (B) (A) ノ書替圖
 (C) — (C) (A) ノ展開圖
 (D) — (D) 「アーメチュア」内ニ於ケル電流分岐回路ノ數ヲ示ス
 (E) — (E) 捲線ノ順序ヲ示ス

Fig. 7 ト Fig. 8 トヲ比較シテ見テモ各其レ等ノ (D) 圖ニ示スガ如ク「重ネ捲」ノモノアリテハ磁極ガ 6 個アルカラ電流分岐回路ノ數モ 6 個アルガ波狀捲ノモノニアリテハ唯二ツアルノミテアル。

結論 以上ヲ總括シテ考フルト「重ネ捲」ノ時ニハ常ニ「アーメチュア」内ニ磁極ノ數ト同數ダケノ並列回路ガ存在シ波狀捲ノ時ニハ磁極ノ數如何ニ關セズ唯二ツアルノミテアル。カク「重ネ捲」ノモノハ磁極ノ數ト同數ノ並列回路ヲ有スルト云フ理由カラ此レヲ「並列捲」ト云ヒ、又波狀捲ノモノハ磁極ノ數ニハ無關係ニ常ニ唯二ツノ分岐回路ガアルノミテ從テ總電線ノ内半分迄ハ其ノ起電力が直列ニ加ハルト云フ意味カラシテ直列捲ト云フノデアル。

即チ並列捲及ビ直列捲ハ夫レタ「重ネ捲」及ビ「波狀捲」が形狀ニ關シテ附ケタ名稱ナルニ對シテ此レハ同ジ物ニ電氣的ノ意味ヲ含メテ附ケタ名稱ナノデアル。其處デ今

a	「アーメチュア」内ニ電流分岐回路ノ對數	} トセバ	並列捲(重ネ捲)	$n=p$
p	磁極ノ對數		直列捲(波狀捲)	$a=1$

注意 並列捲ニアリテハ極數ト同數ノ並列回路ガアルカラ從テ「プラシユ」ノ數モ極數ト同數ダケヲ要スルガ直列捲ニアリテハ極數ノ如何ニ關セズ分岐回路ノ數ハ唯二ツアルノミテアルカラ從テ「プラシユ」ノ數モ唯二個アレバ足ルノミテアル。例ヘバ Fig. 8 ノ六極直列捲ニ於テ其ノ (A) (B) (D) 圖ニ示スガ如ク (a, b) ナル一對ノ「プラシユ」サヘアレバ充分デアルガ更ニ (e, d) (e, f) ナル二對ノ「プラシユ」ヲ置イテモ差支ヘナイ。其譯ヲ (D) 圖ニ依テ説明セン。(D) 圖ヲ見ルト (a, b) ノ外ニ (e, d) (e, f) ナル「プラシユ」ヲ置イタ爲メニ (3, 8) (25, 30) (9, 14) (19, 24) 等ノ電線ハ此レ等ノ「プラシユ」ヲ通シテ短絡サレル事ニハナルガ此レ等ノ電線ハ皆始ト起電力ヲ誘導シナイ位置((A) (B) 圖ヲ見ヨ)ニアルカラ餘リ影響ハナリノミテアル。カク (a, b) 一對ノ「プラシユ」ニテ足ル所ニ更ニ (e, d) (e, f) ヲ用フル事ハ電氣的ニ何等ノ不都合ヲ生ジナイノミナラズ、カクスル事ニ由テ一個ノ「プラシユ」ノ負擔スル電流ヲ小ニスル事が出來ル利點アリ。

「スロット捲 (Slot Winding or Barrel Winding) 實際ニ「アーメチュア」ニ捲線ヲナス場合ニハ豫メ「コイル」ヲ作ツテ此レヲ「スロット」ニ嵌メテ行クノミテアル。其處デ今迄ニ述べタ捲線ノ方法デハ各ノ「コイルサイド」カ夫レタ一ツノ「スロット」ヲ占有シテ居ルモノトシテ論ジタガ實際ニハ一ツノ「スロット」ニ二ツ又ハ四ツ等ノ「コイルサイド」ヲ入レ之レヲ上下二段ニ分ツテ嵌込ムノガ普通デアル。此ノ如キ方法ヲ「スロット」捲ト云フ。

然シ此レトエ今迄ニ述べタモノト別ニ異ツテ居ル譯デハナイ。例ヘバ Fig. 9 (A) デハ各ノ「コイルサイド」ガ夫レタ一ツノ「スロット」ヲ占有シテ居ルガ今偶數番目ノ「コイルサイド」ヲ悉ク「スロット」ノ下段ニ置イテ前ト同様ニ捲線スル時ニハ (B) 圖ノ如キ「スロット」捲ガ得ラル。又四ツノ「コイルサイド」ヲ一ツノ「スロット」ニ入レテ前同様ニ捲線スル時ニハ (C) 圖ノ如キ「スロット」捲ガ得ラル。

Plate 4.

Fig. 5. 4-Pole Lap Winding.

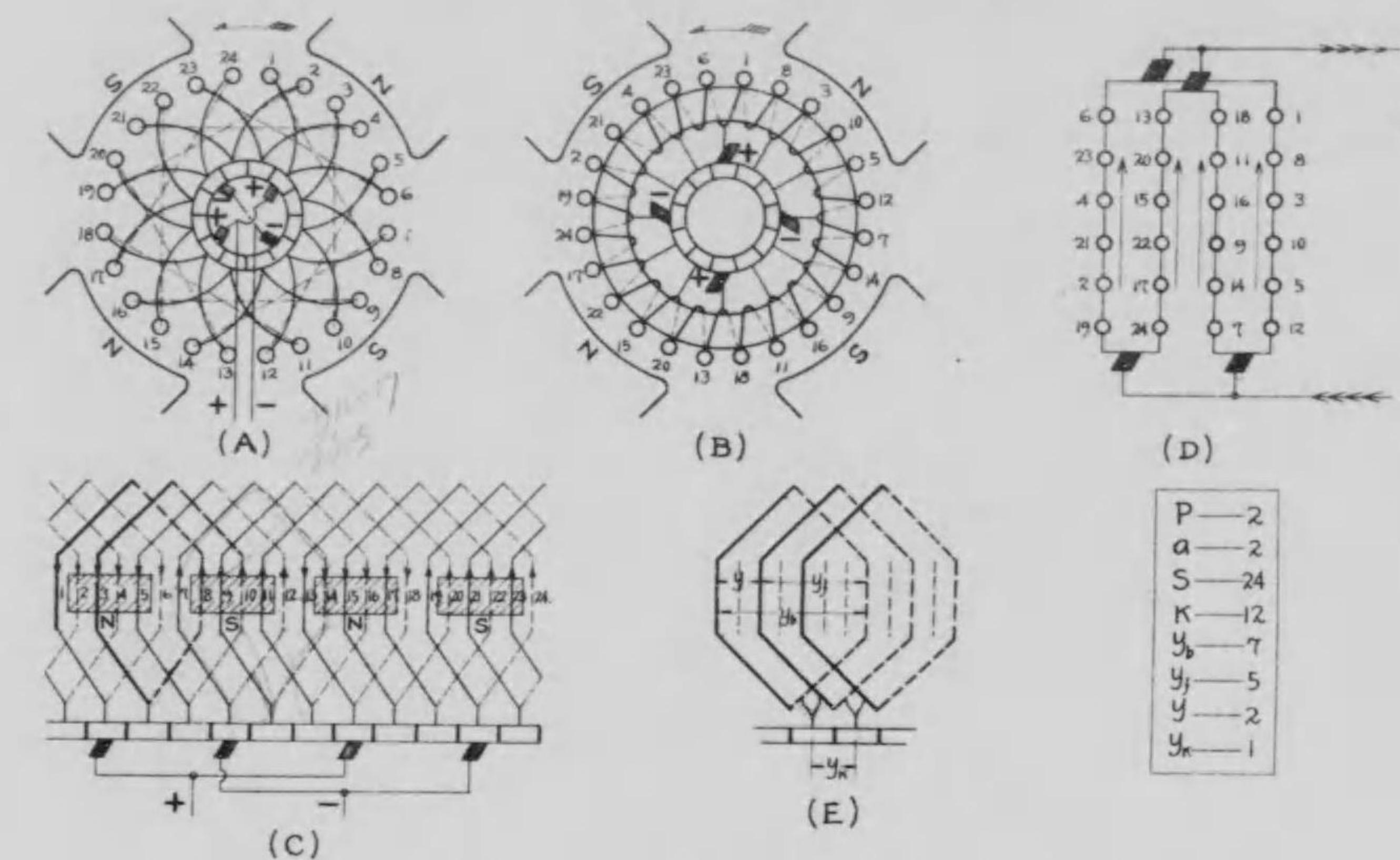


Fig. 6. 4-Pole Wave Winding.


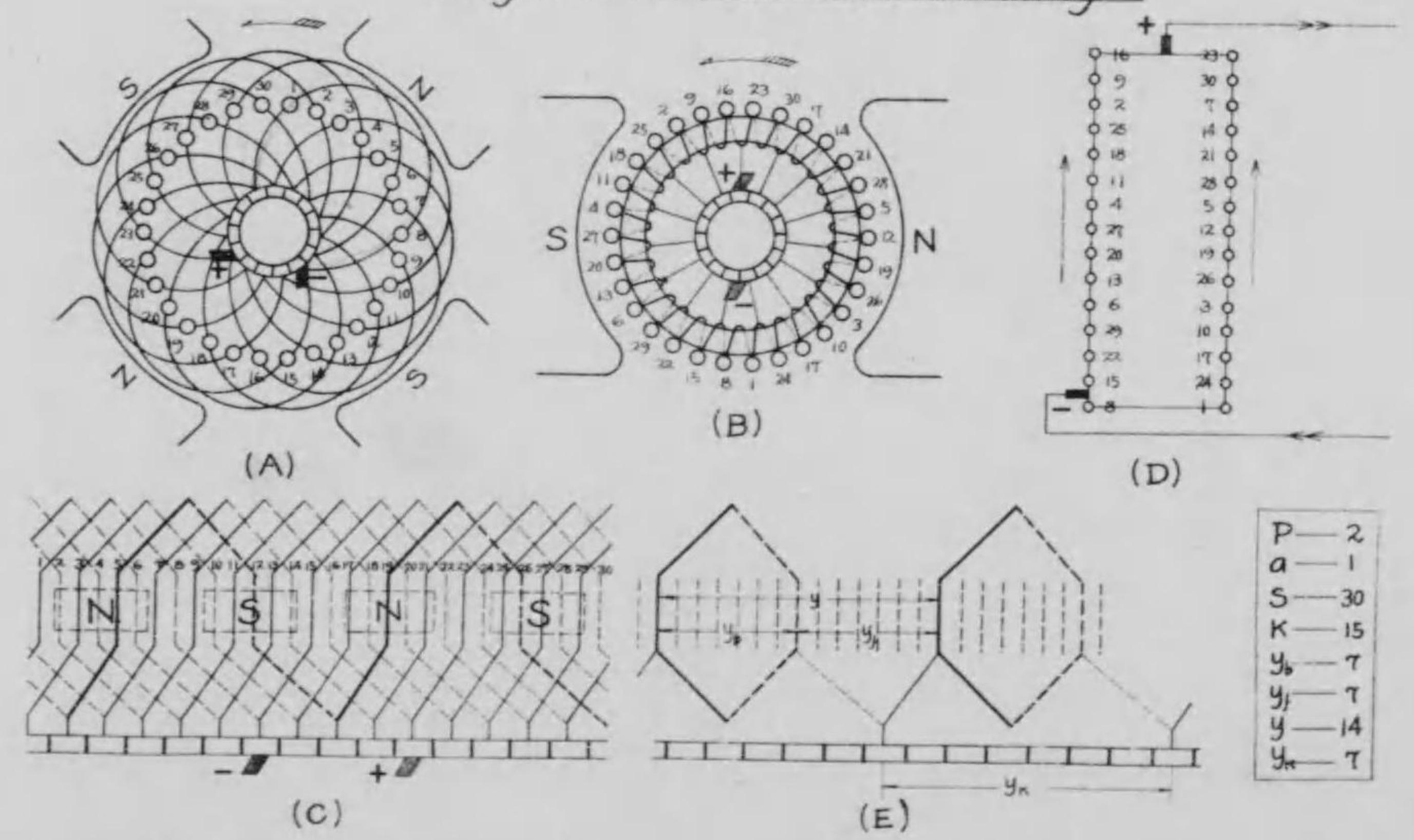



Plate 5.

Fig. 7. 6-Pole Lap Winding

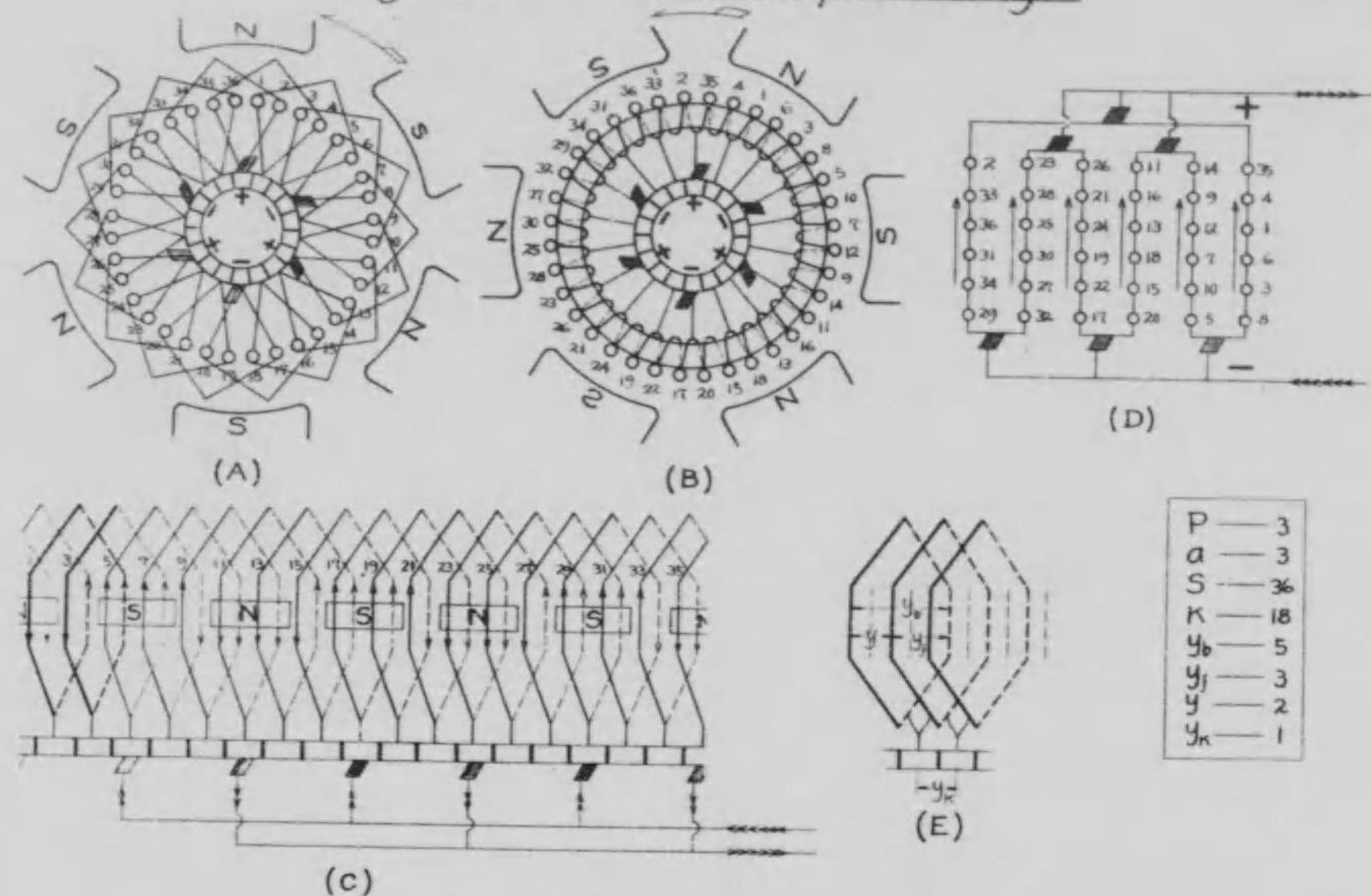


P	— 3
a	— 3
S	— 36
K	— 18
y_b	— 5
y_j	— 3
y	— 2
y_k	— 1

Fig. 8. 6-Pole Wave Winding

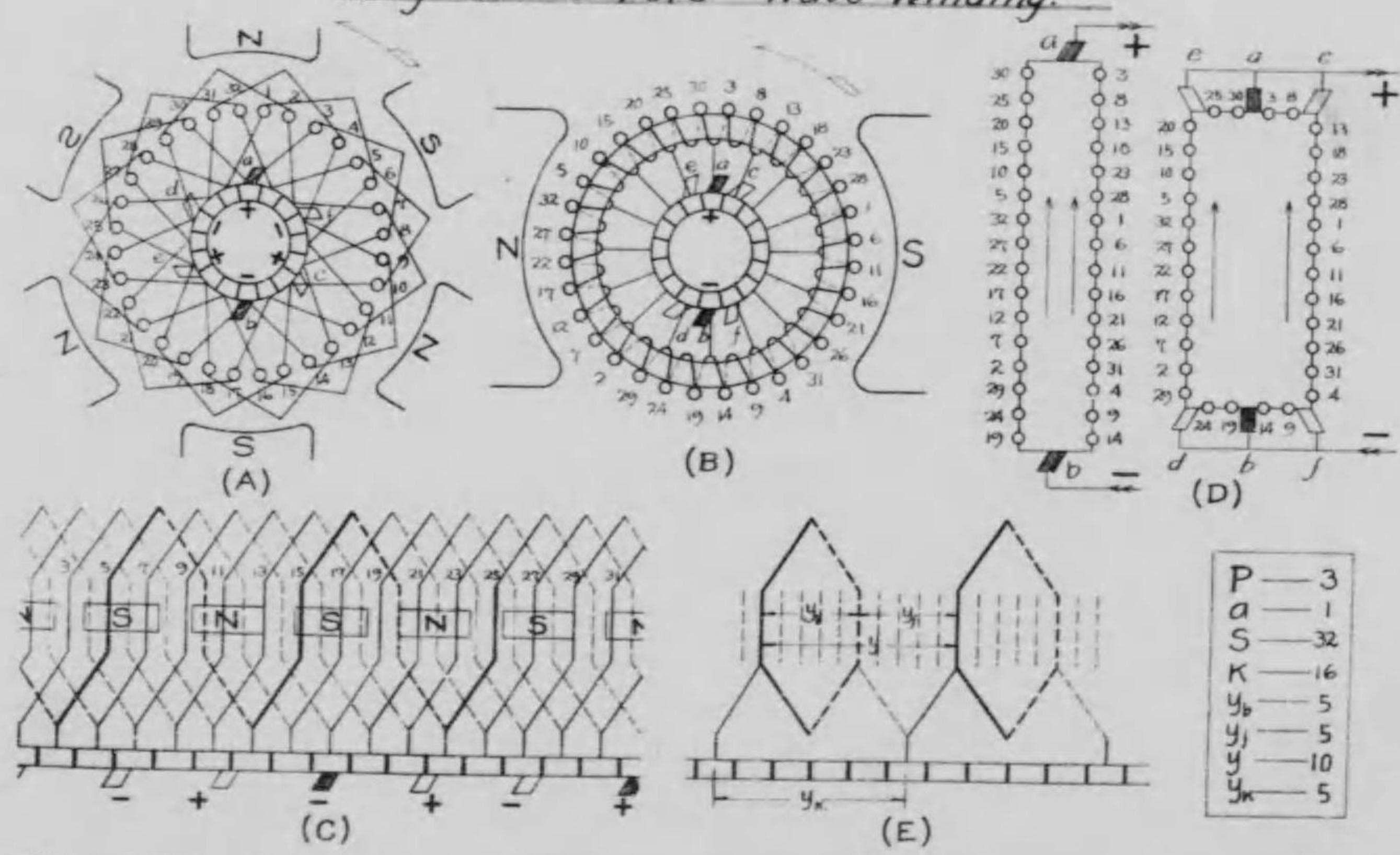

P	— 3
a	— 1
S	— 32
K	— 16
y_b	— 5
y_j	— 5
y	— 10
y_k	— 5


Fig. 9. 4-Pole Lap Winding. (slot winding)

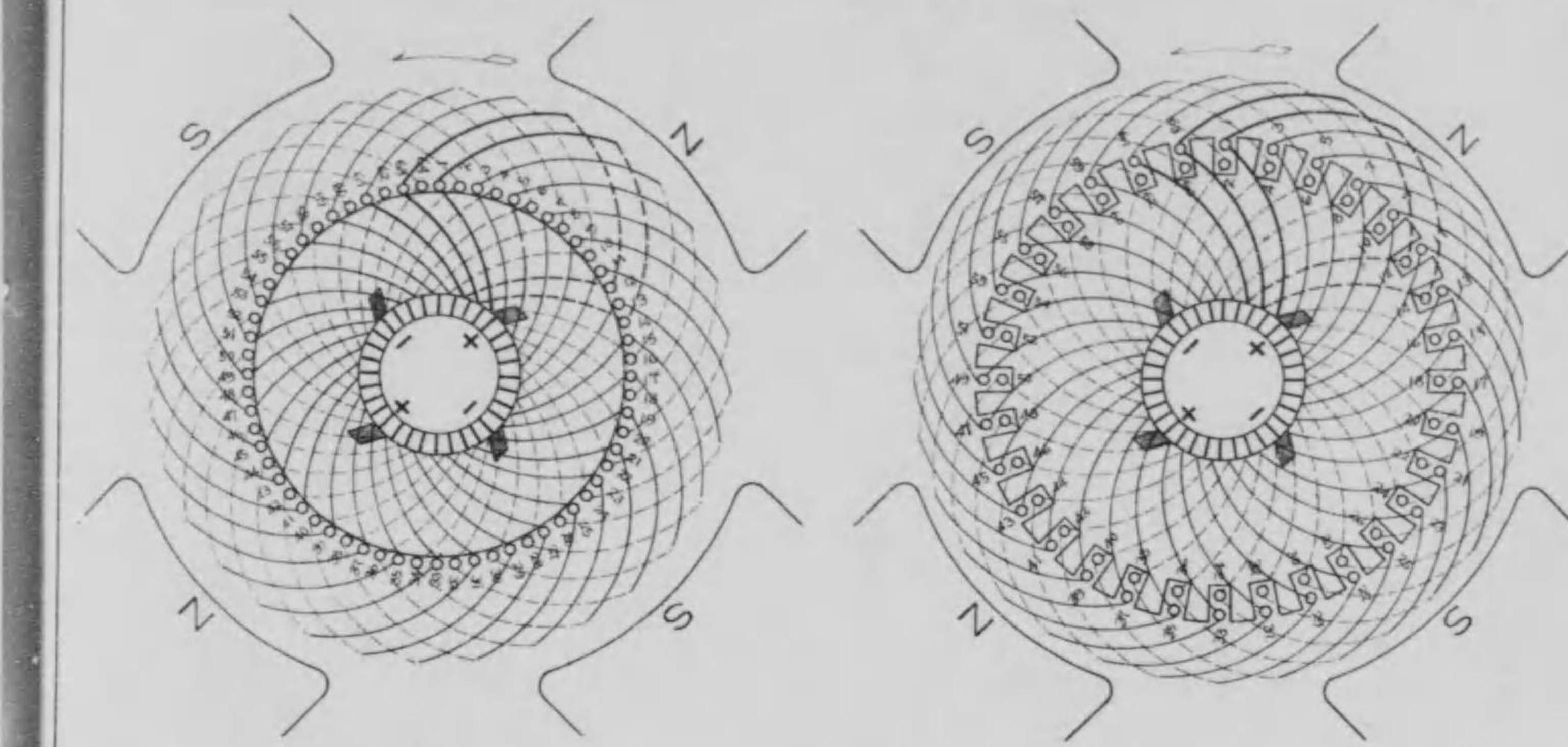

(A)

(B)

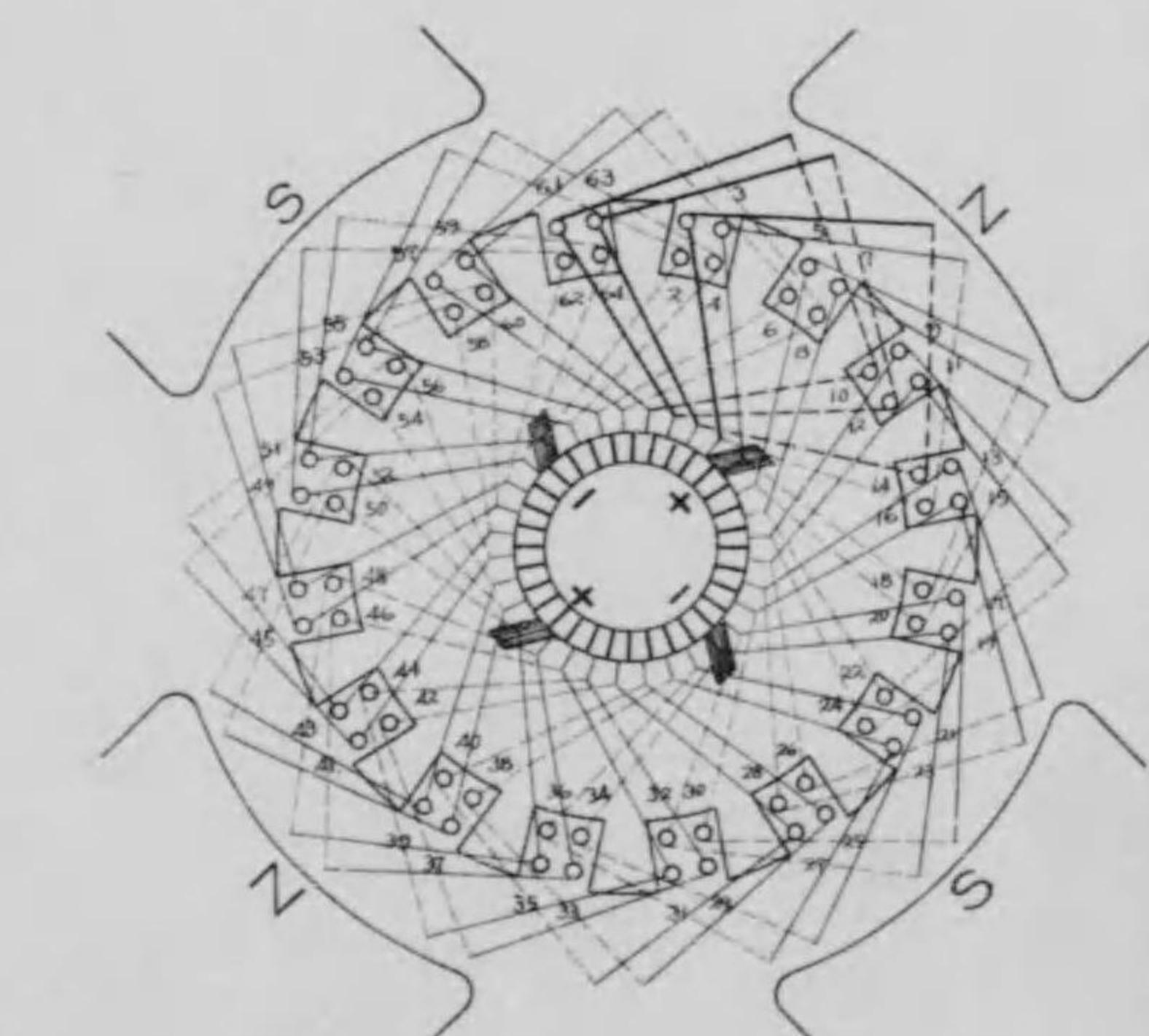
P ----- 2
a ----- 2
S ----- 64
K ----- 32
y_b ----- 13
y_f ----- 15
y ----- 2
y_k ----- 1



(C)

Winding Formulae.

捲線公式 今迄ニ述ベタ捲線方法ニ對スル公式ヲ述ブルコトニセん。

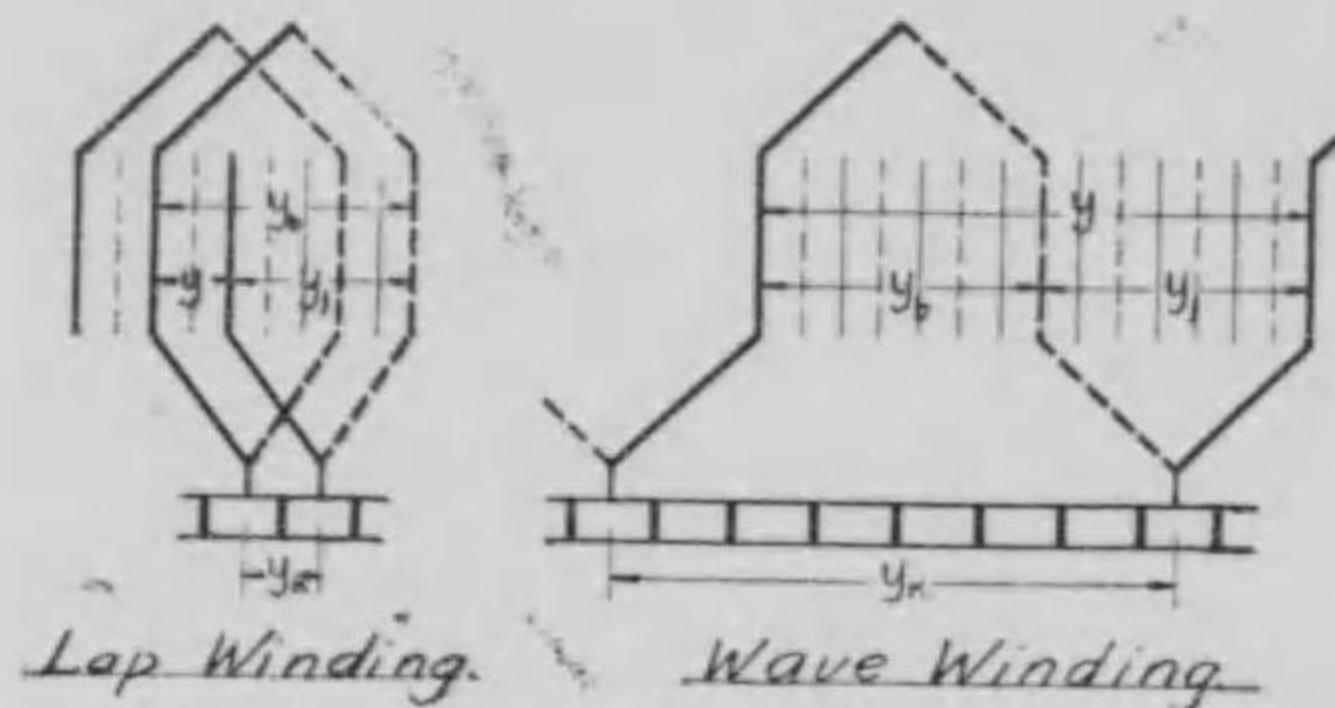

Lap winding ニ對スル公式

$$\left. \begin{array}{l} a = P \\ K = \frac{1}{2}S \\ y_b = \frac{S \pm b}{2P} \\ y_f = y_b \pm 2 \\ y = y_b - y_f = \pm 2 \\ y_k = \frac{y}{2} = \pm 1 \end{array} \right\}$$

公式適用ニ就テノ注意
 (1) y_b 及ビ y_f ハ共ニ整數ニシテ且ツ奇數タルベシ。而シテ $\frac{S}{2P}$ = 近キ値ナリ。
 (2) b ハ y_b 及ビ y_f ヲシテ整數ニシテ奇數タラシムル為メニ用ヒタル任意ノ正ノ
整數ニシテ例ヘバ 0, 1, 2, 3, 等ノ如キ數ナリ。

Wave Winding ニ對スル公式

$$\left. \begin{array}{l} a = 1 \\ K = \frac{1}{2}S \\ y = y_b + y_f = \frac{S \pm 2}{P} \\ y_k = \frac{K \pm I}{P} \end{array} \right\}$$

公式適用ニ就テノ注意
 (1) y_b 及ビ y_f ハ共ニ整數ニシテ且ツ奇數タルベシ。依テ y ヲ y_b ト y_f トニ分
ツ時ニハ各が奇數トナル様ニ分タネバナラン。其レ故モシ $y=26$ ト出タ時ニ
ハ $y_b=13$ $y_f=13$ トセバ可ナルモ $y=24$ ノ如キ場合ニハ
 $(y_b = \frac{y}{2} - 1 = 11 \quad y_f = \frac{y}{2} + 1 = 13)$ ノ如クセバ可ナリ。
 (2) y_k ト K トノ間ニハ公約數ヲ有スル可カラズ。

Slot winding ニ對スル公式 「スロット」捲ニ對シテモ上述ノ公式ガ其儘適用セラル。但シ y_b ト y_f ト
ノ値ヲ定ムル場合ニハ此レ等ガ (一ツノ「スロット」内ニアル「コイルサイド」ノ數) \times (或ル整數) ± 1 = 等シクシテ
然モ奇數ナル如ク撰バザル可カラズ。例ヘバ Fig. 9 (B) ニ於テ $y_b=(2) \times (6)+1=13$ $y_f=(2) \times (7)+1=15$ ト
撰ビ Fig. 9 (C) ニアリテハ $y_b=(1) \times (3)+1=13$ $y_f=(4) \times (4)-1=15$ ト撰ビタルガ如シ。

發電機ノ誘導起電力ノ公式

$$E = \frac{P}{a} \frac{n}{60} z \phi 10^{-8} \text{「ボルト」}$$

但シ E起電力「ボルト」
 P磁極ノ對數
 a「アーメチュア」内ノ電流分岐回路ノ對數
 z「コイルサイド」ノ總數
 ϕ一極ヨリ出ヅル磁力線ノ總數
 n一分間ノ回轉數

依テ起電力ノ値ヲ求メンニハ a ノ値ヲ知ラザルベカラズ。即チ a ノ値ガ捲線法ノ異ナルニ從テ如何ニ變化ス
ルカヲ明瞭ニシテ置ク必要ガアル譯デアル。

Plate 8.

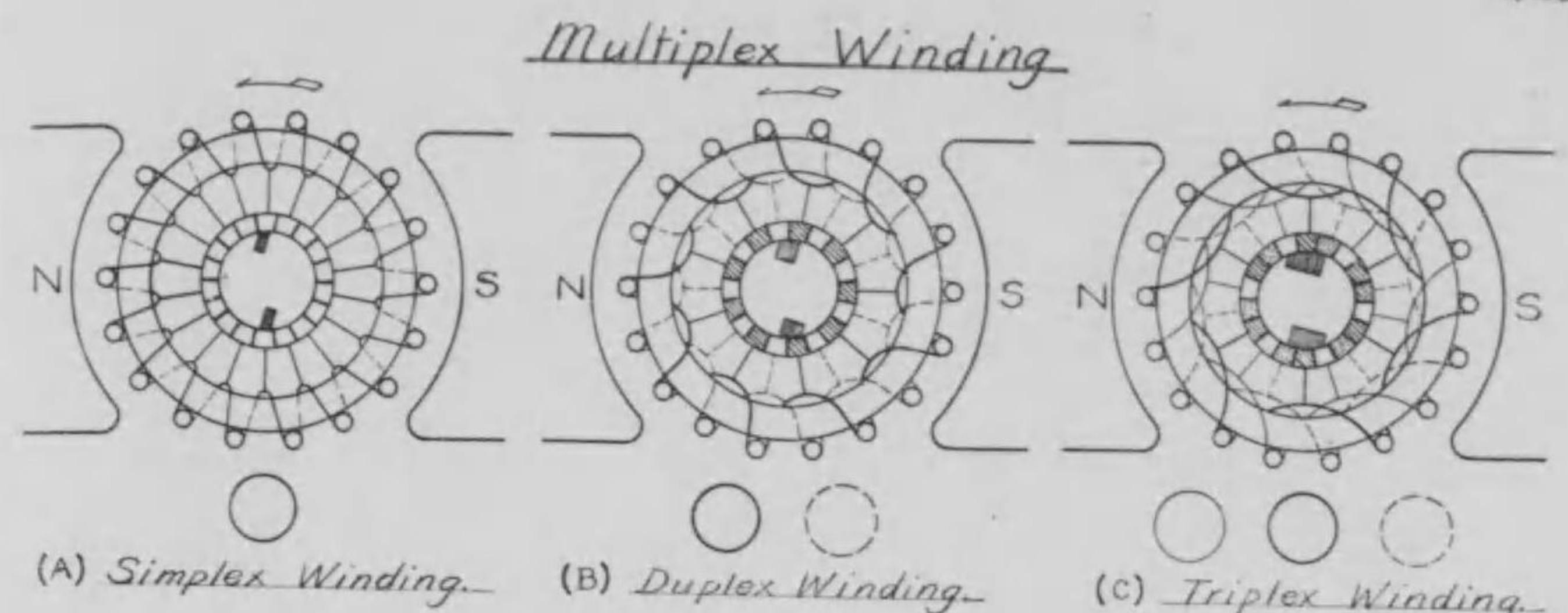


Fig. 10.

多重巻 (Multiplex Winding) Fig. 10 及び (C) は示すが如ク「アーメチュア」が二個以上ノ独立巻線ヲ有スル時ニハ此レヲ多重巻ト云フ。二個ノ時ニハ二重巻 (Duplex Winding), 三個ノ時ニハ三重巻 (Triplex Winding) ト云フガ如シ。此レニ對シテ (A) ノ如ク独立巻線が唯一個ナル時ニハ此レヲ一重巻 (Simplex Winding) ト云フ。

今迄ニ述べタモノハ皆一重巻即チ多重度 (Degree of Multiplicity) ガ 1 のモノニ就テノミデアツタガ、此レヨリハ多重巻ノモノ即チ多重度ガ 1 より大ナルモノニ就テ述ブルコトニセン。勿論並列巻デモ直列巻デモ多重巻ニスルコトガ出來ルノデアル。

多重巻ノ時ニハ電流分岐回路ノ數が幾つ出來ルカ 今モシ Fig. 10 (B) ガ二重並列巻 (Duplex parallel Winding) デアルトシタナラバ前述ノ理ニヨリ其ノ各ノ独立巻線ニハ極數ト同數ダケノ分岐回路ガアル譯デアル。依テカクノ如キ独立巻線ヲ二つ有スルカラニハツマリ極數ノ二倍ダケノ分岐回路ガアルコトニナル。此ノコトヲ推シ擴メテ行クト多重並列巻ノ場合ニハ (極數) \times (多重度) ダケノ分岐回路ガアルコトニナル。

又モシ Fig. 10 (B) ガ二重直列巻デアルトシタナラバ前述ノ理ニヨリ極數ノ如何ニ關セズ其ノ各ノ独立巻線ニハ唯二つノ分岐回路ヲ有スルノミデアルカラ、カクノ如キ独立巻線ヲ二つ有スルカラニハツマリ四個ノ分岐回路ガアルコトニナル。此ノコトヲ推シ擴メテ行クト多重直列巻ノ場合ニハ極數ノ如何ニ關セズ常ニ $2 \times$ (多重度) ダケノ分岐回路ガアルコトニナル。依テ今

$$\begin{aligned} a &= \text{電流分岐回路ノ對ノ數} \\ P &= \text{極ノ對ノ數} \\ m &= \text{多重度} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{トセバ}$$

多重並列巻ノ場合 $a = m \times P$

多重直列巻ノ場合 $a = m$ (極數ニハ無關係ナリ)

Fig. 11 及び Fig. 12 の説明

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Fig. 11 (A) 四極二重並列巻 | Fig. 12 (A) 四極三重並列巻 |
| (B)----- (B)---(A) ノ書替圖 | |
| (C)----- (C)---獨立巻線ノ數ヲ示ス | |
| (D)----- (D)---分岐回路ノ數ヲ示ス | |

Fig. 13 及び Fig. 14 の説明

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| Fig. 13 (A) 六極二重直列巻 | Fig. 14 (A) 六極三重直列巻 |
| (B)----- (B)---(A) ノ書替圖 | |
| (C)----- (C)---獨立巻線ノ數及ビ分岐回路ノ數ヲ示ス | |

Fig. 11. 4-Pole Duplex Parallel Winding

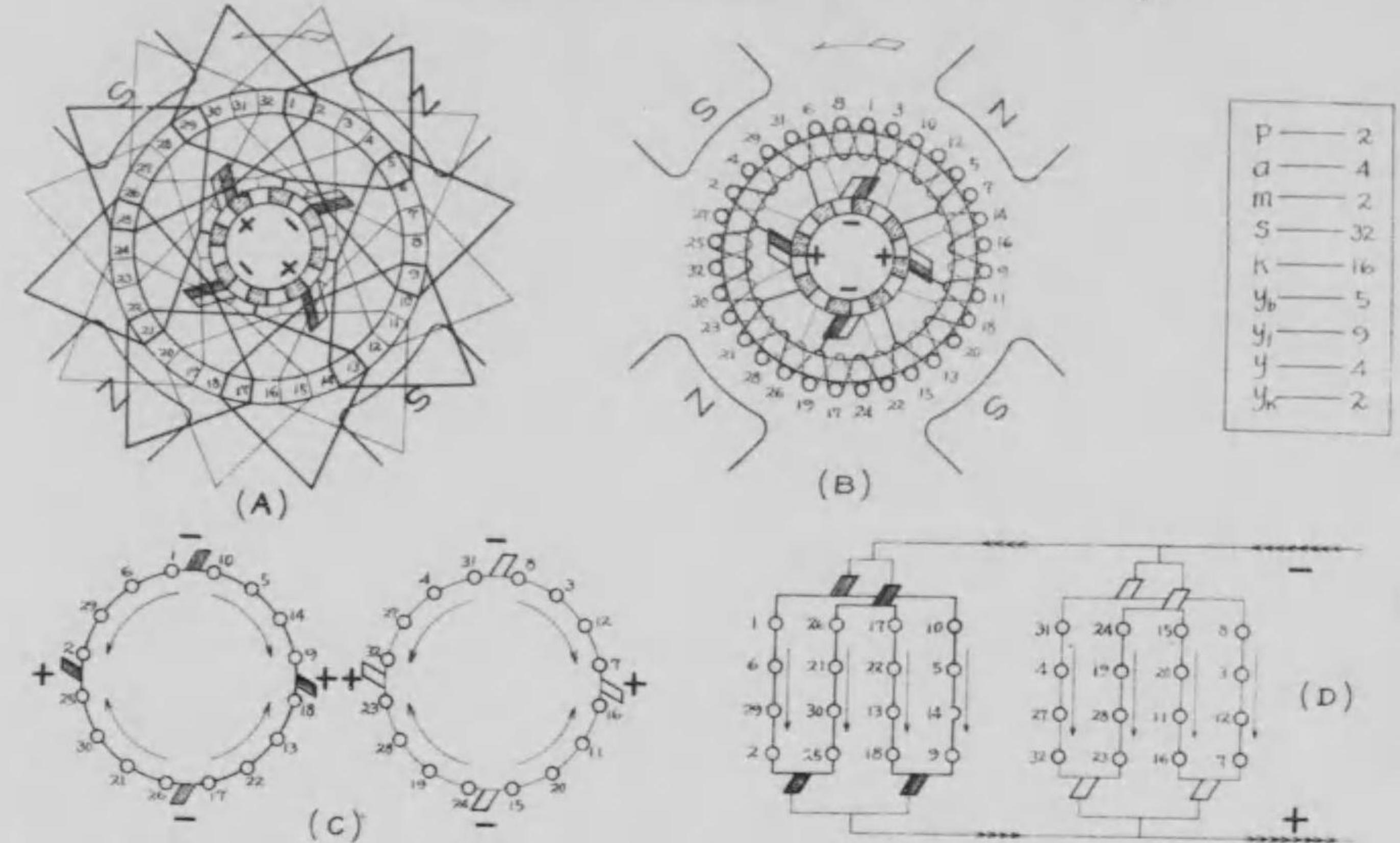


Fig. 12. 4-Pole Triplex Parallel Winding

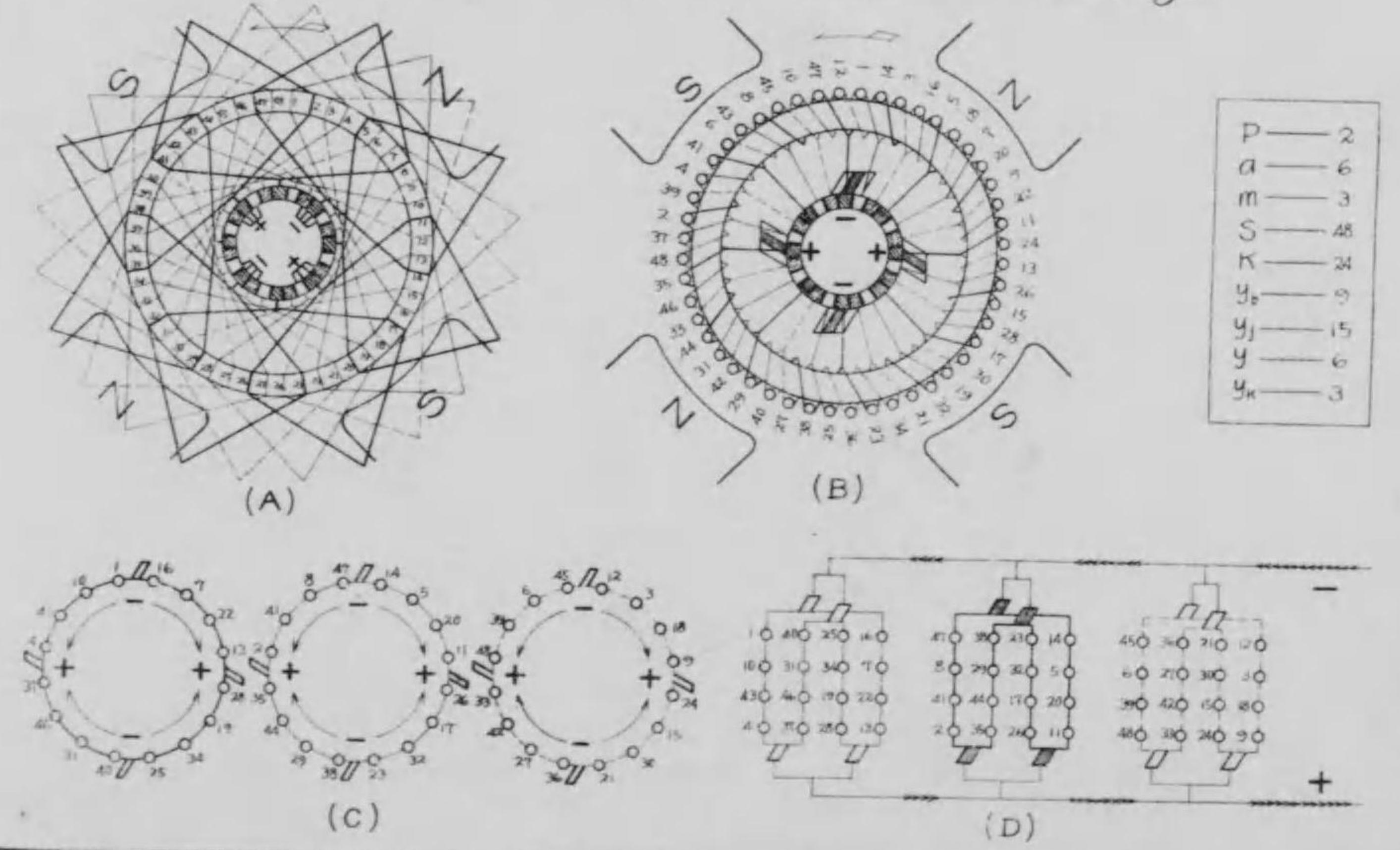


Fig. 13. 6-Pole Duplex Series Winding.

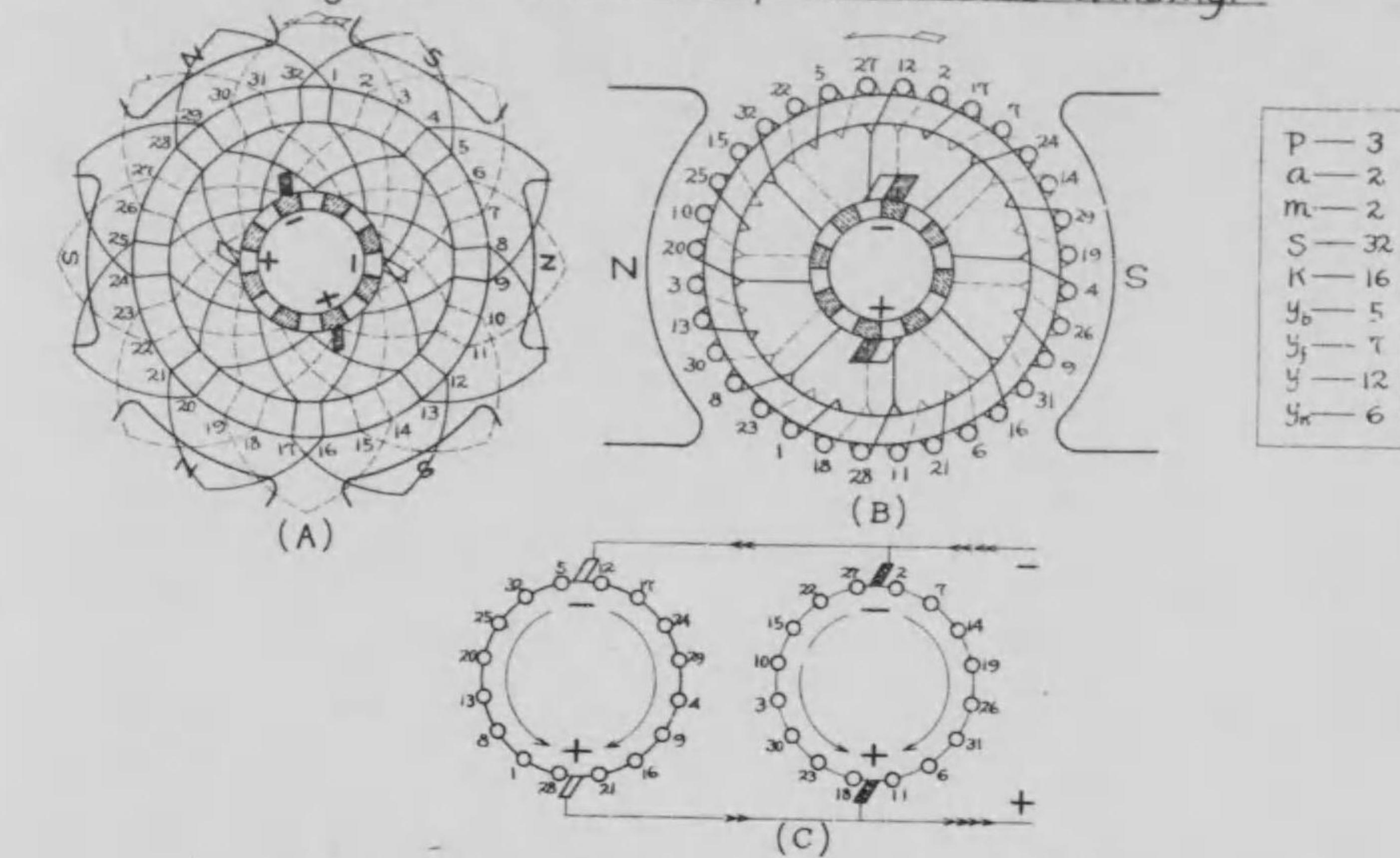


Fig. 14. 6-Pole Triplex Series Winding.


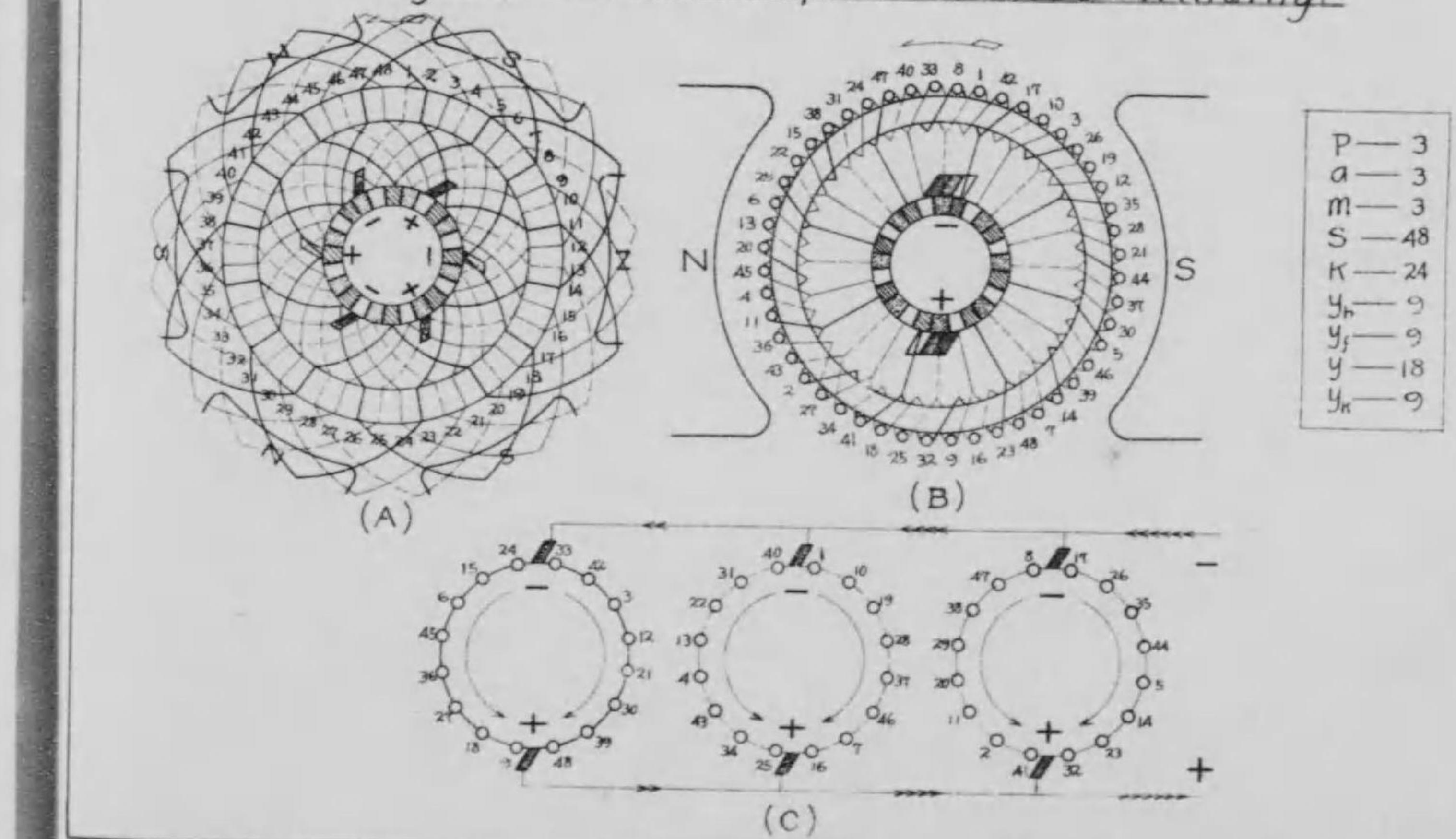


Plate I

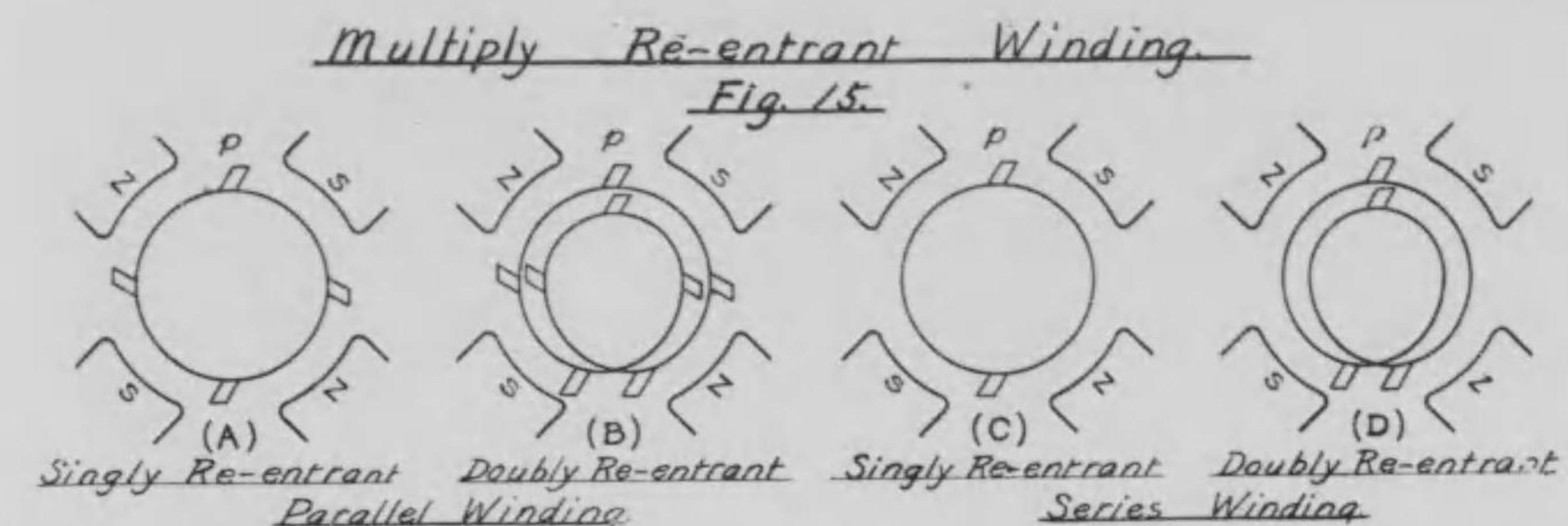

多口捲 (Multiply Re-entrant Winding) Fig. 15 は於テ其ノ (A) が見ルト極數ト同數ダケノ分歧回路ガアルカラ此レハ普通ノ並列捲ナケレバナラン。又 (B) ハ一見二重並列捲ニ似テ居ルガ唯一ツノ獨立捲線アルノミナル點ニ於テハ此レトモ相達シテ居ル。

又 (C) ハ極數ニ無關係ニ唯一ツノ分歧回路ヲ有ス。ノミデアルカラ此レハ普通ノ直列捲ナクテハナラナイ。又 (D) ハ一見二重直列捲ニ似テ居ルガ唯一ツノ獨立捲線アルノミナル點ニ於テ此レトモ相達シテ居ル。其處デ (B) 及ビ (D) ノ如キ種類ノモノヲ多口捲ト云フノデアル。其ノ譯ハ次ノ通リデアル。

(A) 及ビ (C) ニ於テハ或ル一例ヘバ P ナル位置ニアル「ブランシ」ヨリ「アーメチュア」内ニ電流ノ通ズル入口ガ二ツアル即チ入口ノ對ノ數ガ一ツアルノミデアルガ (B) 及ビ (D) ニ於テハ全ジク P 點ヨリノ入口ガ四ツ即チ入口ノ對ノ數ガ二ツアル。カクノ如ク入口ノ數ガ幾ツアルカト云フ見方カラシテ (A) 及ビ (C) ノ如キモノヲ單口 (Singly Re-entrant) ト云ヒ (B) 及ビ (D) ノ如キモノヲ二口 (Doubly Re-entrant) ト云フ ソシテ (A) 及ビ (B) ハ捲線自身ハ前述ノ如ク並列捲デ (C) 及ビ (D) ハ直列捲デアルカラ其處デ

(A) - 單口並列捲	(Singly Re-entrant Parallel Winding)
(B) - 二口並列捲	(Doubly " ")
(C) - 單口直列捲	(Singly Re-entrant Series Winding)
(D) - 二口直列捲	(Doubly " ")

ト云フノデアル。

一般ニ「アーメチュア」ガツノ獨立捲線ヨリ出來テ居ツテ二口以上即チ多口度 (Degree of Re-entrancy) ガ 2 以上ナル時ニハ之レヲ多口捲ト稱スルノデアル。

多口捲ノ時ニハ電流分歧回路ノ數ガ幾ツ出來ルか 並列捲ノ時ニハ單口毎ニ極數ト同數ダケノ分歧回路ヲ有スルカラ Fig. 15 (B) ノ如クニ二口ニナレバ極數ノ二倍、三口ニナレバ極數ノ三倍ダケヲ有スルコトハ明カデアル。

又直列捲ノ時ニハ極數ノ如何ニ關セズ單口毎ニ常ニ二個ノ分歧回路ヲ有ス、即チ分歧回路ノ對ノ數ハ單口毎ニ 1 ナルヲ以テ二口ニナレバ 2、三口ニナレバ 3 ダケノ對數ヲ有スル譯デアル。依テ今

$$\begin{array}{l} a = \text{電流分歧回路ノ對數} \\ P = \text{極數} \\ r = \text{多口度} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{トセバ} \\ \text{トセバ} \end{array} \right\}$$

多口並列捲ノ場合----- $a = rP$

多口直列捲ノ場合----- $a = r$ (極數ニハ無關係ナリ)

Fig. 16 及ビ Fig. 17 の説明

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Fig. 16 (A) - 四極二口並列捲 | Fig. 17 (A) - 四極三口並列捲 |
| (B)----- | (B)---(A)ノ書替圖 |
| (C)----- | (C)---口ノ數ガ幾ツアルカヲ示ス |
| (D)----- | (D)---分歧回路ノ數ヲ示ス |

Fig. 18 及ビ Fig. 19 の説明

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Fig. 18 (A) - 四極二口直列捲 | Fig. 19 (A) - 六極三口直列捲 |
| (B)----- | (B)---(A)ノ書替圖 |
| (C)----- | (C)---口ノ數及ビ分歧回路ノ數ヲ示ス |

Plate 12.

Fig. 16. 4-Pole Doubly Re-entrant Simplex Parallel Winding.

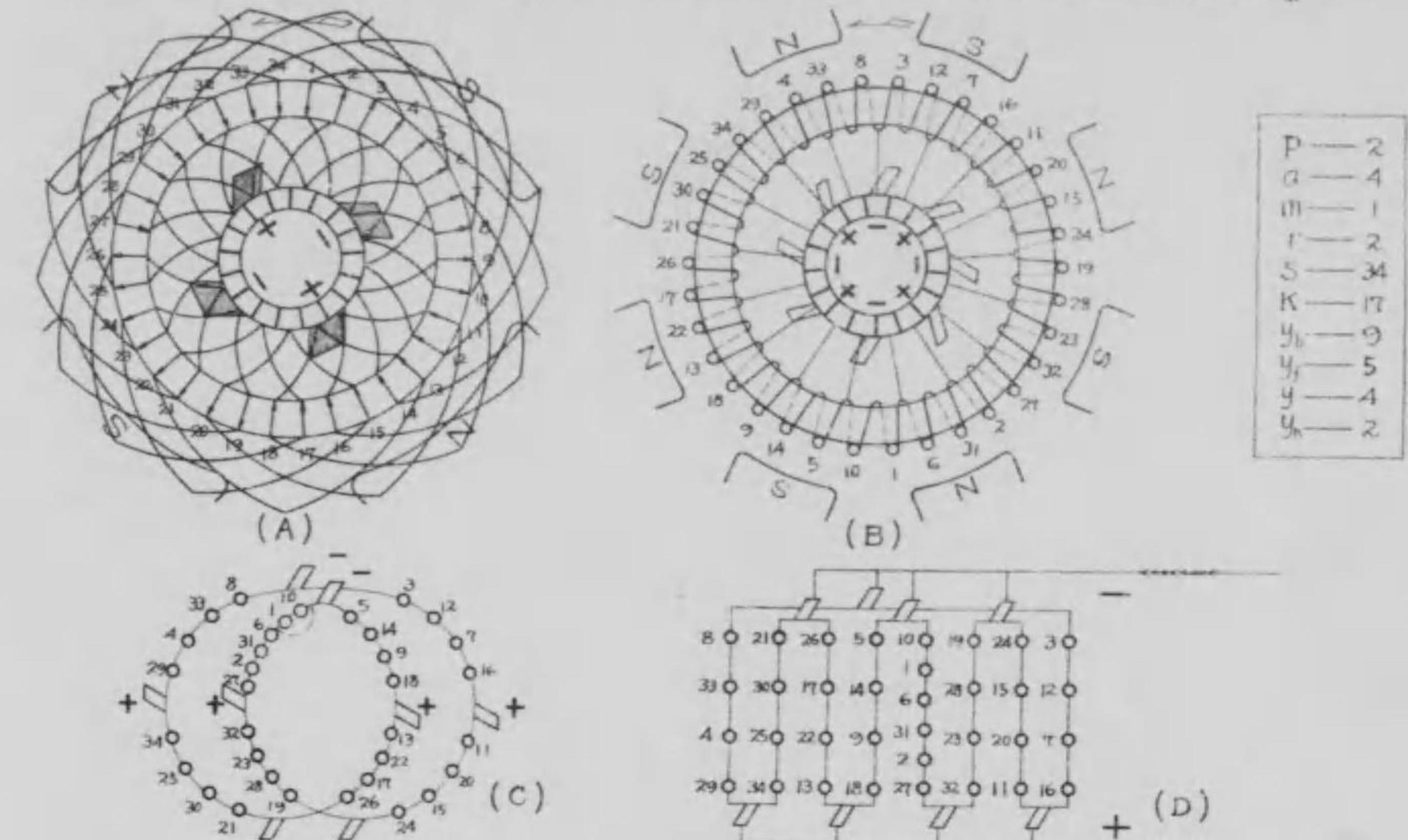


Fig. 17. 4-Pole Trebly Re-entrant Simplex Parallel Winding.

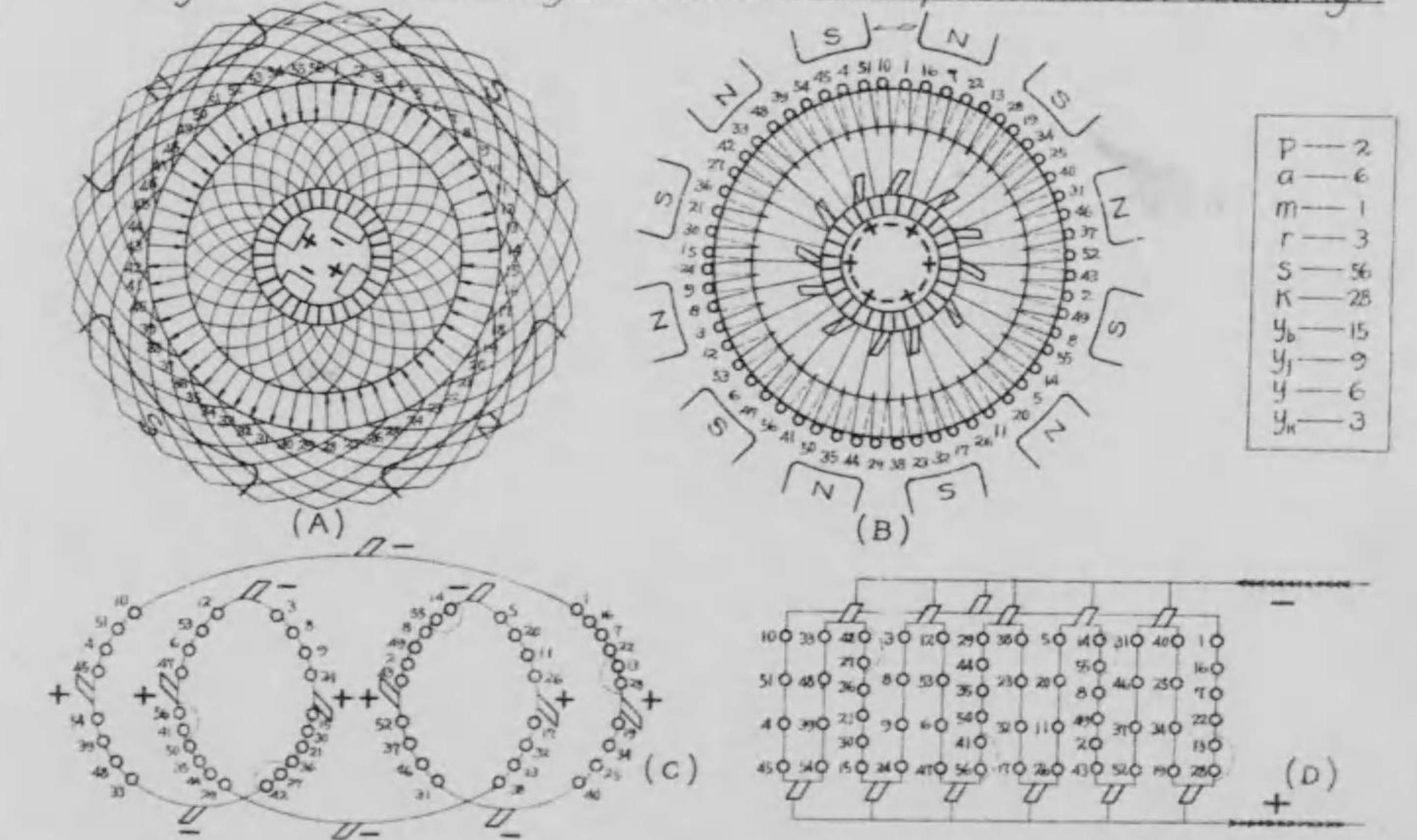


Fig. 18. 4-Pole Doubly Re-entrant Simplex Series Winding.

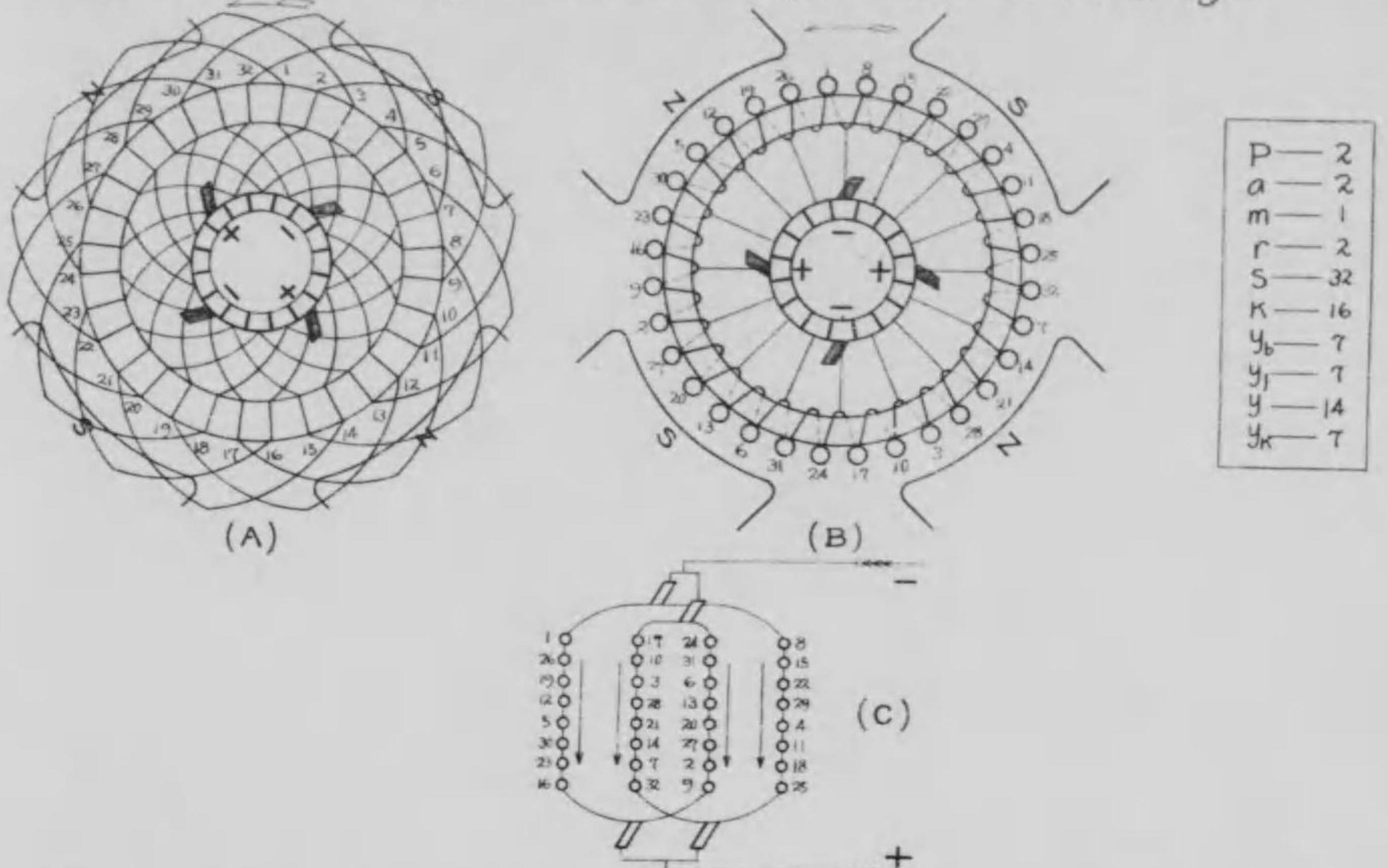


Fig. 19. 6-Pole Trebly Re-entrant Simplex Series Winding.


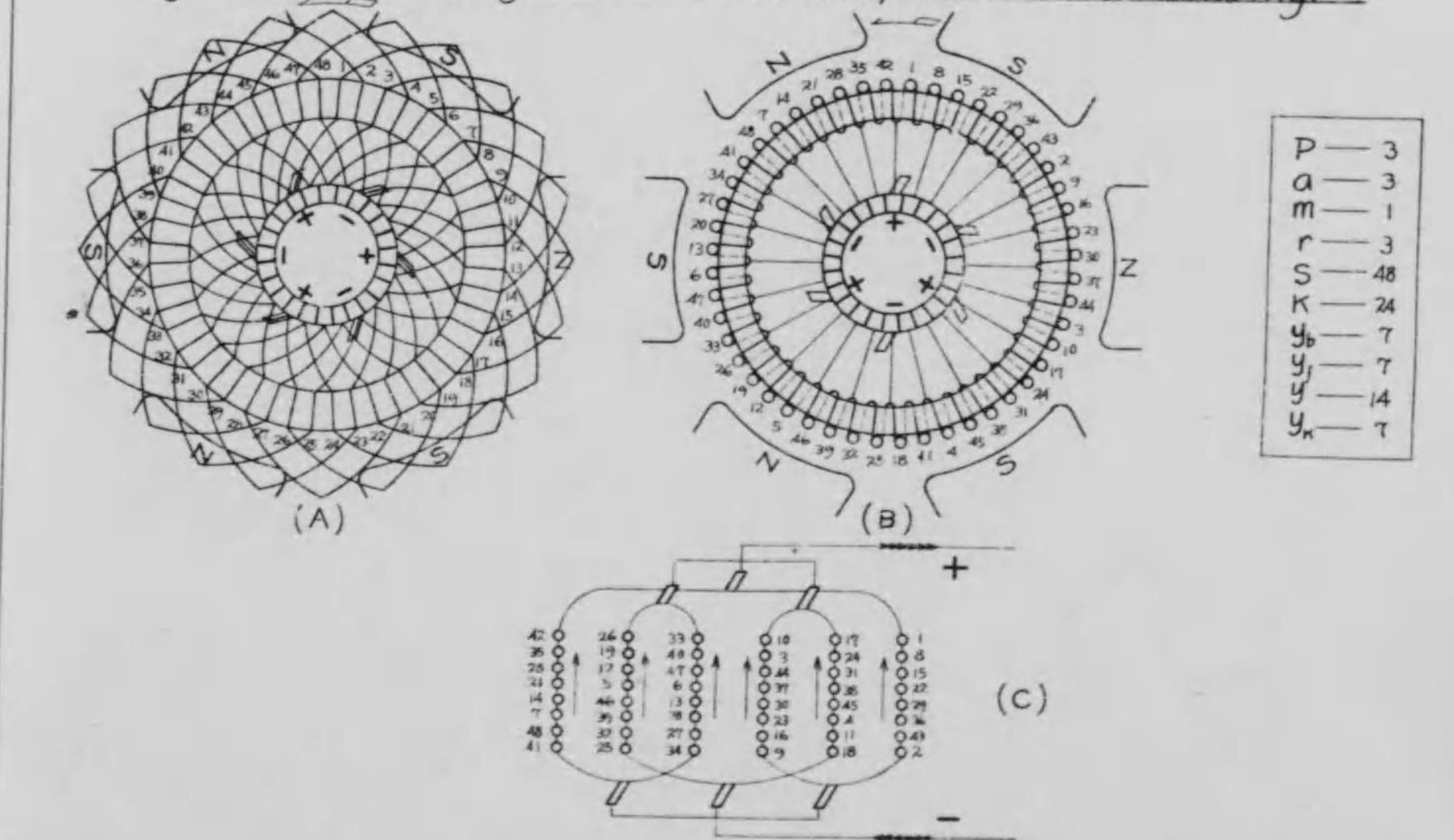


Plate 14.

Multiply Re-entrant Multiplex Winding.

Fig. 20.

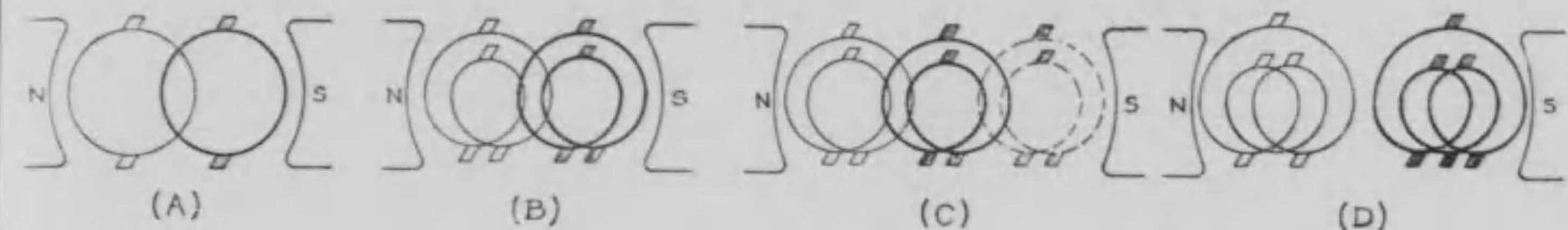

多口多重巻 (Multiply Re-entrant Multiplex Winding) 並列巻デモ直列巻デモ多口多重ニスルコトガ出来ル 例ヘバ

Fig. 20 (A) 單口二重巻 (Singly Re-entrant Duplex Winding)

(B) 二口二重巻 (Doubly " " ")

(C) 二口三重巻 (Doubly Re-entrant triplex Winding)

(D) 三口二重巻 (Treble Re-entrant Duplex Winding)

多口多重巻ノ時ニハ電流分岐回路ノ數が幾つ出來ルカ 例ヘバ Fig. 20 (B) ノ如キ二口二重巻ノ場合ヲ考ヘルト若シ此レガ並列巻デアル様ナ場合ニハ二口デアルカラ其ノ各ノ獨立巻線毎ニ極數ノ二倍ダケノ分岐回路ガ存在スルカラ二重巻即チ此シナ獨立巻線ガ二個アルカラニハ極數ノ四倍ダケノ分岐回路ガ存在スル筈デアル。此ノ理ヲ推シ擴メテ行クト多口多重並列巻ノ場合ニハ (極數) × (多口度) × (多重度) ダケノ分岐回路ガ存在スルコトニナル。勿論對ノ數ハ其ノ半分デアル。

又若シ Fig. 20(B) ガ二口二重直列巻デアルトシタナラバ二口デアル、其各ノ獨立巻線ハ極數ノ如何ニ關セズ四個ノ分岐回路ヲ有スルカラ二重巻即チ此シナ獨立巻線ガ二個アルカラニハ 8 個ノ分岐回路ヲ有スル筈デアル。此ノ理ヲ推シ擴メテ行クト多口多重直列巻ノ場合ニハ極數ニハ無關係ニ常ニ $2 \times (\text{多口度}) \times (\text{多重度})$ ダケ分岐回路ガ存在スルコトニナル。勿論對ノ數ハ其ノ半分デアル。依テ今

$a =$ 電流分岐回路ノ對ノ數

$P =$ 極ノ對ノ數

$m =$ 多重度

$r =$ 多口度

多口多重並列巻ノ場合 $a = m \times r \times p$

多口多重直列巻ノ場合 $a = m \times r$ (極數ニハ無關係ナリ)

Fig. 21 の説明

Fig. 21 (A) --- 四極二口二重直列巻

(B) --- (A) ガ二口二重ナル理由ヲ明カニス


Fig. 22 の説明

Fig. 22 (A) --- 六極三口二重直列巻


(B) --- (A) ガ三口二重ナル理由ヲ明カニス

(B) ヨ見ルト分岐回路ニ依テ直列ニツナガル「コイルサイド」ノ數ニ不同アリ、從テ此レ等ヲ並列ニ連結スル事ハ不都合ナリト考ヘラレルガ然シ餘り害ノ無イ事ハ(C) 及ビ(D)=由テ明カル (C)ノ數字ハ各「コイルサイド」ノ番號デ其ノ配列ハ各ガ磁極ニ對スル位置ニ從テ併ベタ迄デアル。ソシテ其ノ上ノ「サイン」曲線マデ引ケル垂直ノ長サエ其ノ時各ニ生ジテ居ル起電力ノ大サノ割合ヲ示スモノトスル。例ヘバ 1, 12, 13, 等ノ「コイルサイド」ニ今 C ナル起電力ガ生ジテ居ルガ 3, 10, 15 等ニハ A ノ起電力ガ生ジテ居ル事ヲ示シテ居ル。其處デ各回路ニ就テ々合算ヲ行フト (D)ノ如キ結果ガ得ラレテ各回路トモ同一ノ起電力デアルト云フ事が明カル。勿論各回路ニヨツテ抵抗ニ不同ハアルガ此レハ便宜上コシナ僅カナ「コイルサイド」=就テ論ジタカラデアツテ實際澤山ノ「コイルサイド」ニ就テ云フ時ニハ其ノ相違ハ極メテ少ナクナル。

Fig. 21. 4-Pole Doubly Re-entrant Duplex Series Winding.

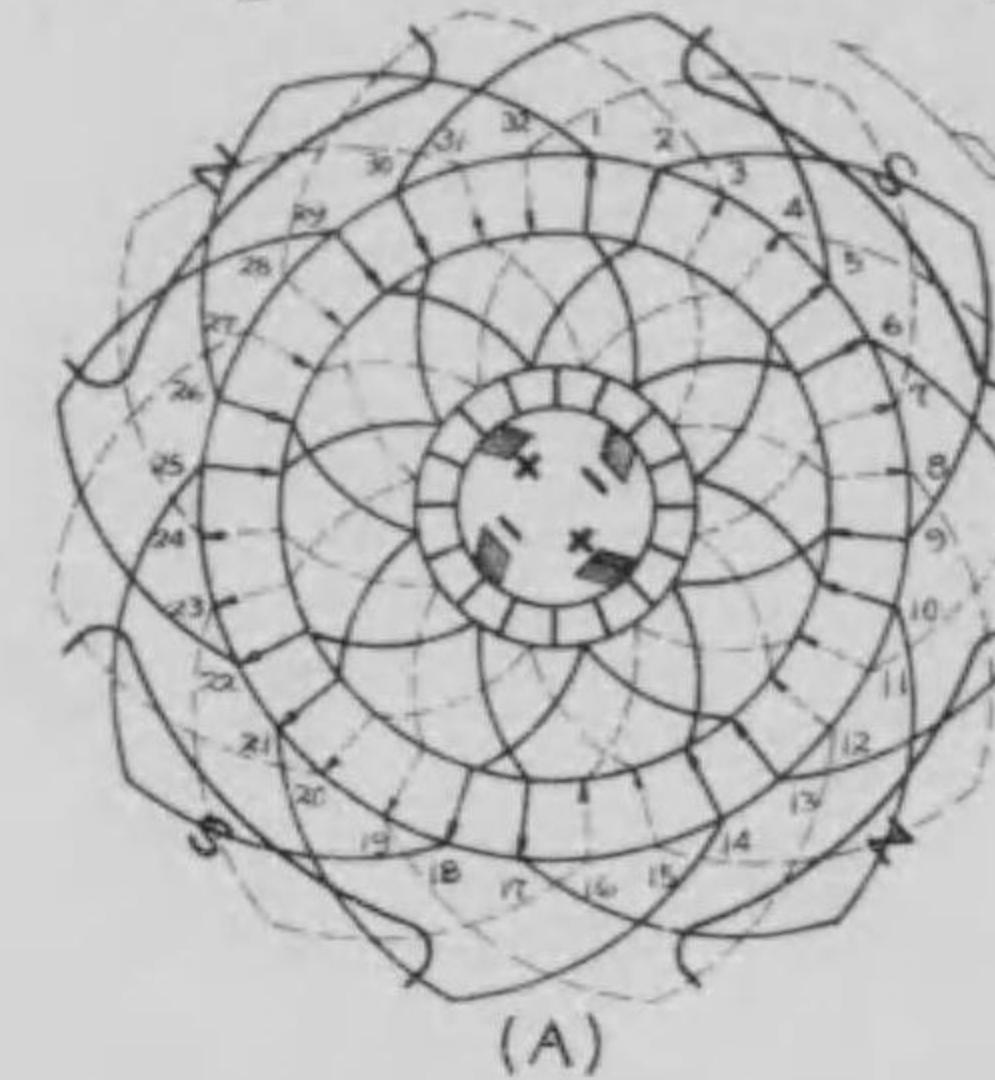


(A)

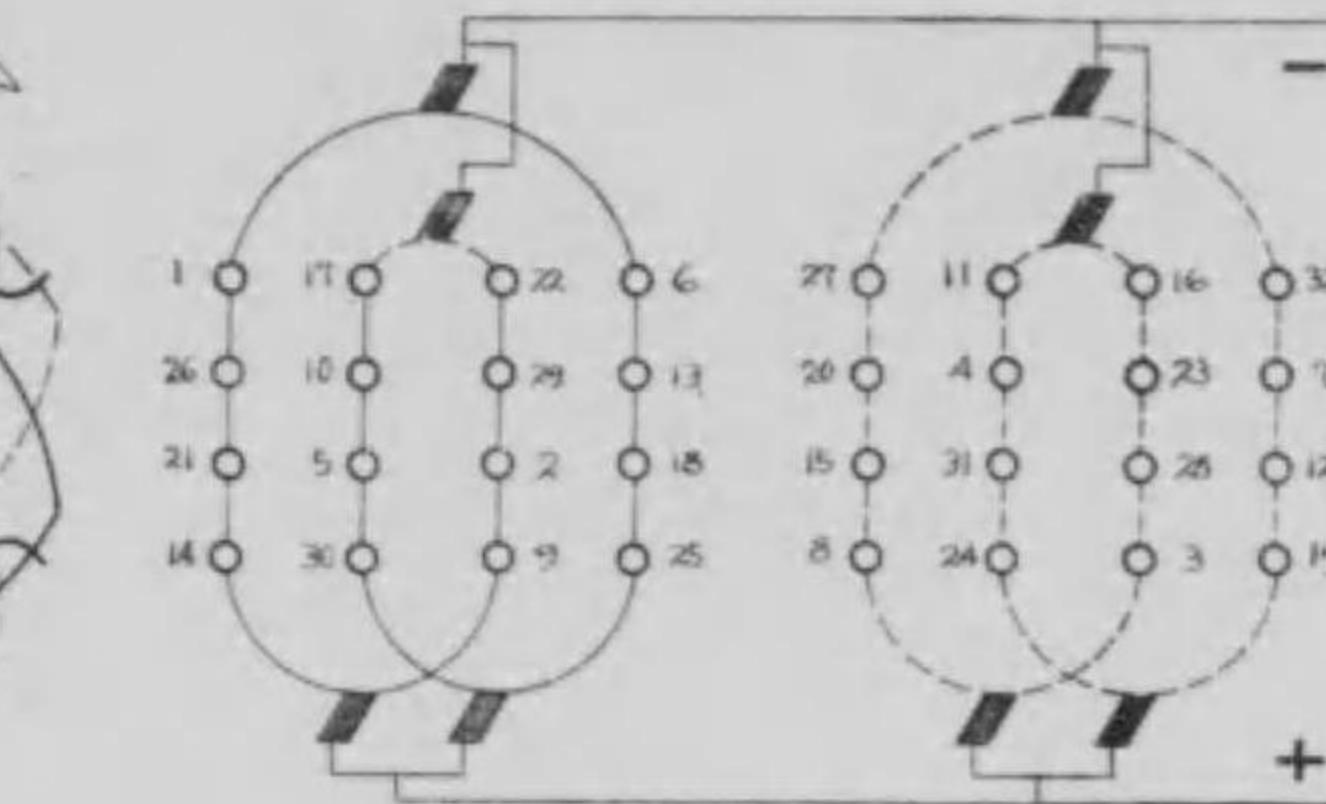



(B)

P	— 2
a	— 4
m	— 2
r	— 2
S	— 32
K	— 16
y_b	— 7
y_f	— 5
y	— 12
y_k	— 6

Fig. 22. 6-Pole Trebly Re-entrant Duplex Series Winding.

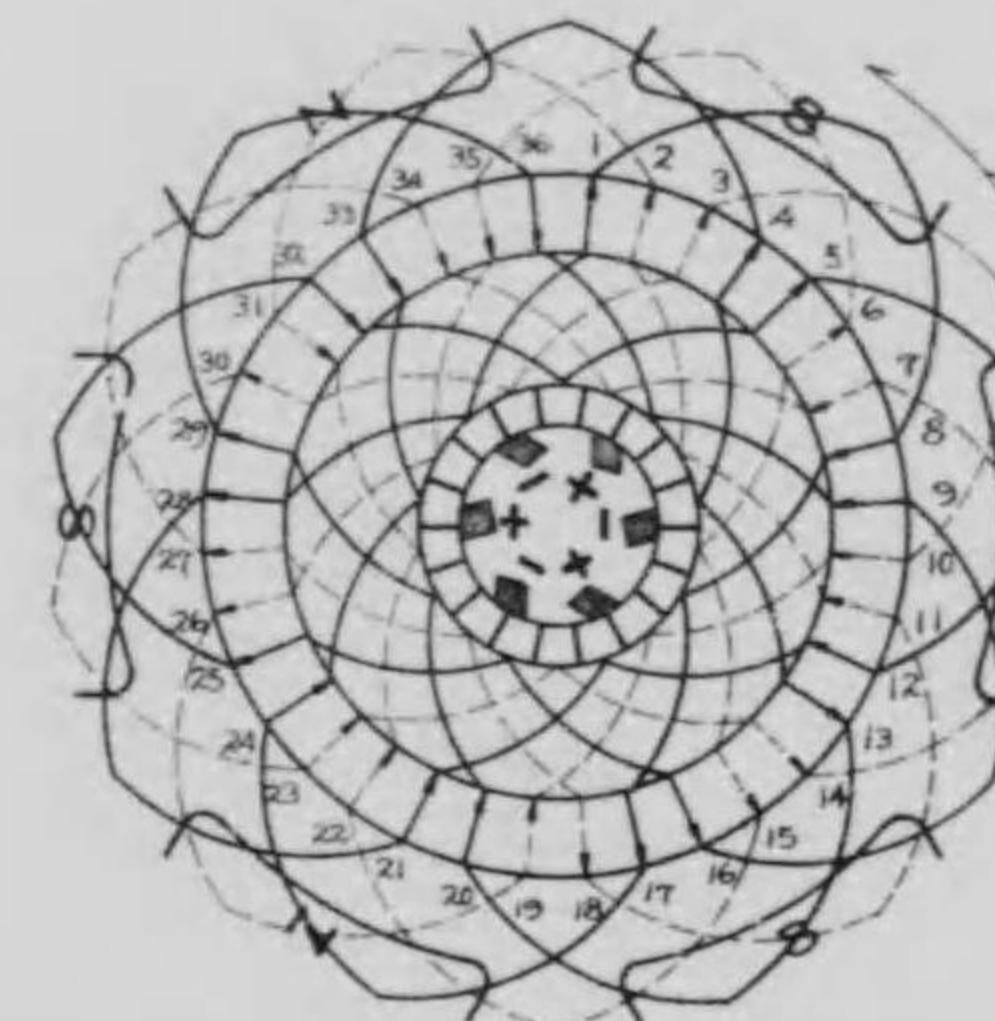


(A)

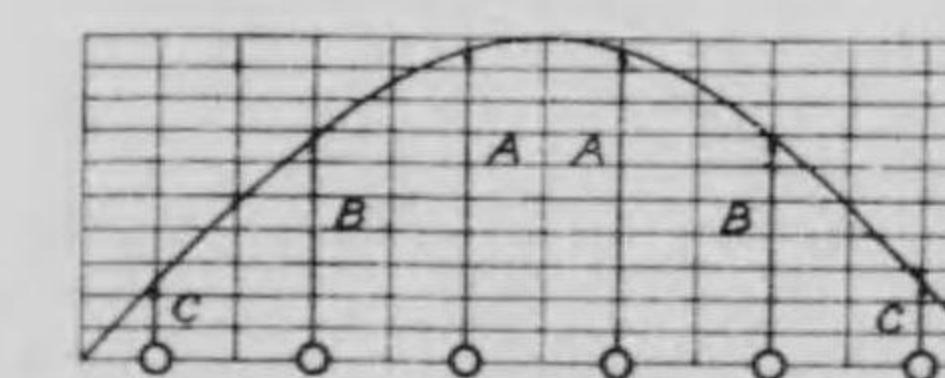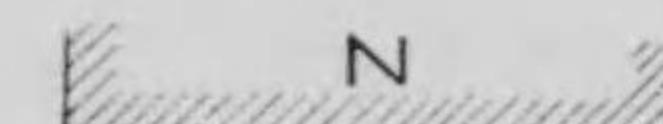


1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6
 12 — 11 — 10 — 9 — 8 — 7
 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18
 24 — 23 — 22 — 21 — 20 — 19
 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30
 36 — 35 — 34 — 33 — 32 — 31

(C)

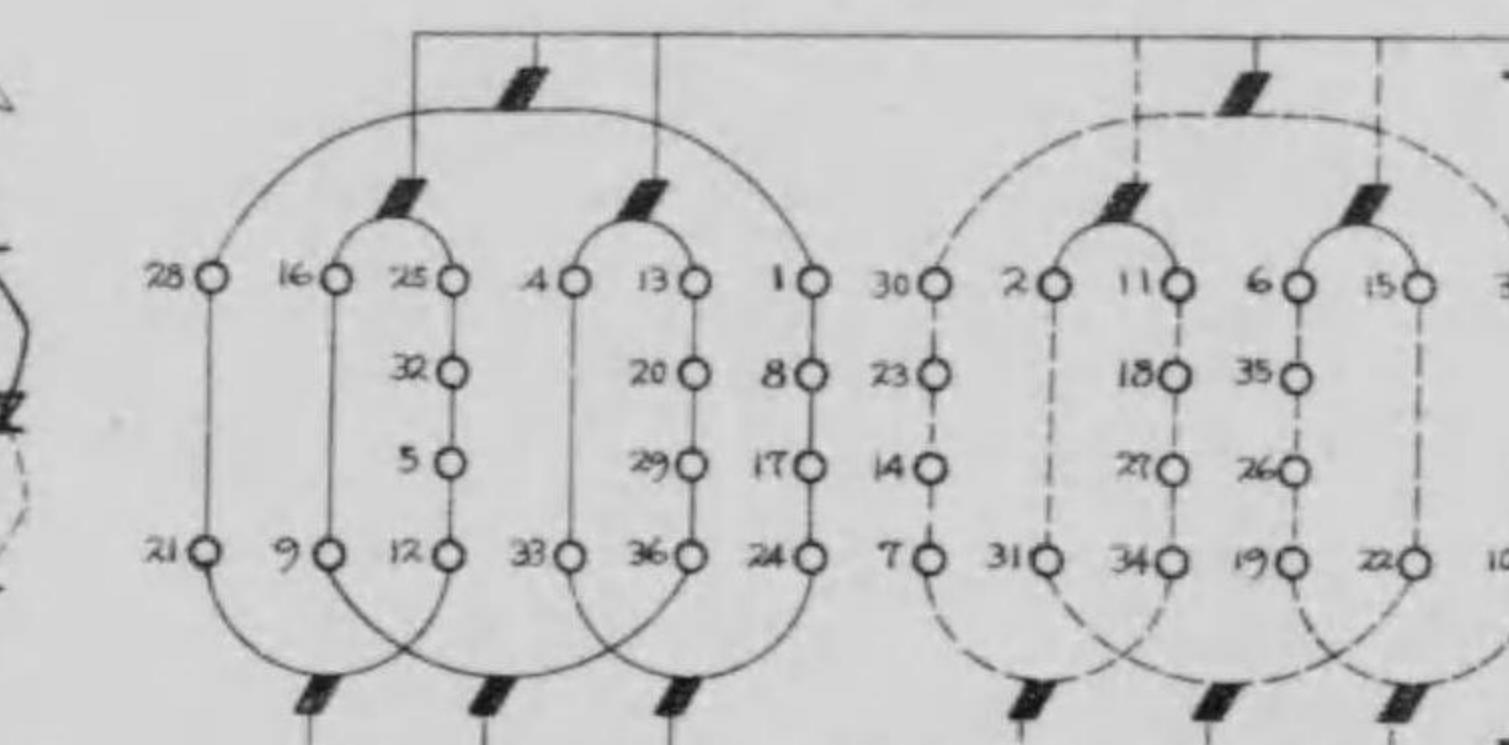

(B)

P	— 3
a	— 6
m	— 2
r	— 3
S	— 36
K	— 18
y_b	— 7
y_f	— 9
y	— 16
y_k	— 8

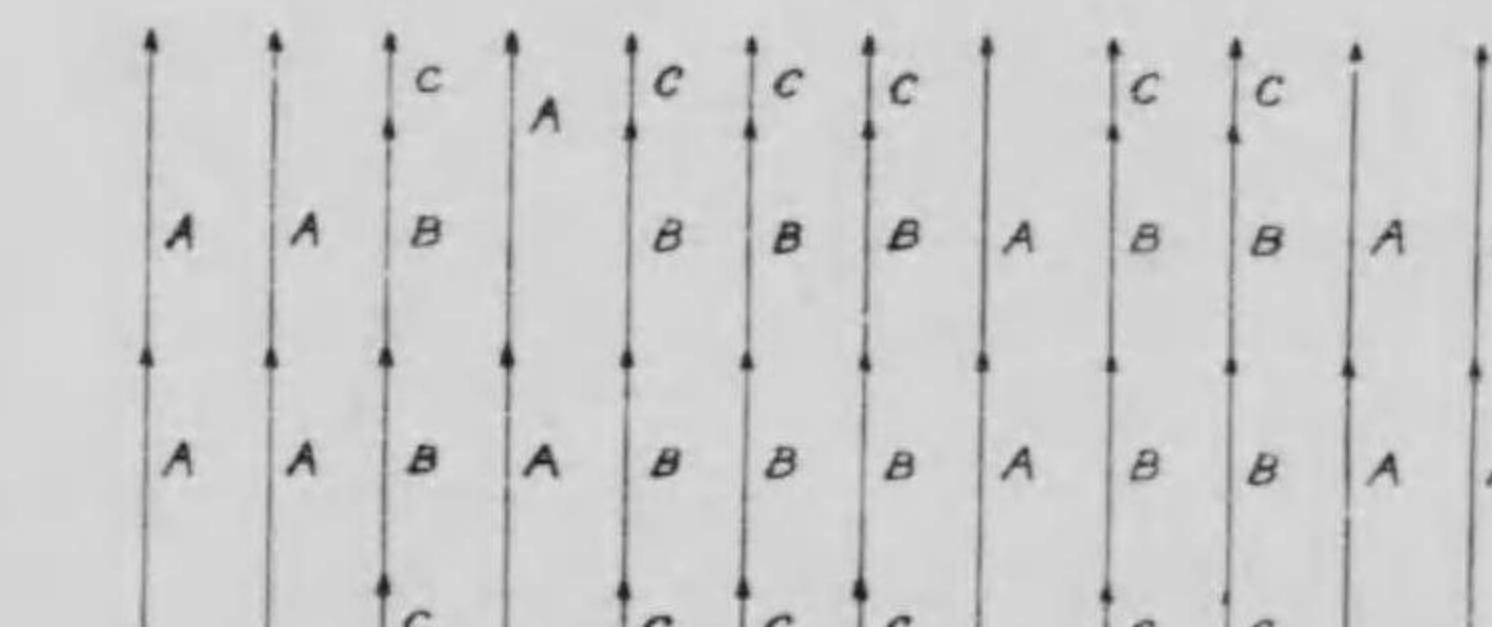

(D)

Plate 16.

General Winding Formulae捲線ノ一般公式

P 磁極ノ對數

a 電流分岐回路ノ對數

m 多重度


r 多口度

s 「コイルサイド」ノ總數

K 「コムミューター、セグメント」ノ總數

y_b 後部「ビツチ」y_f 前部「ビツチ」

y 合成「ビツチ」

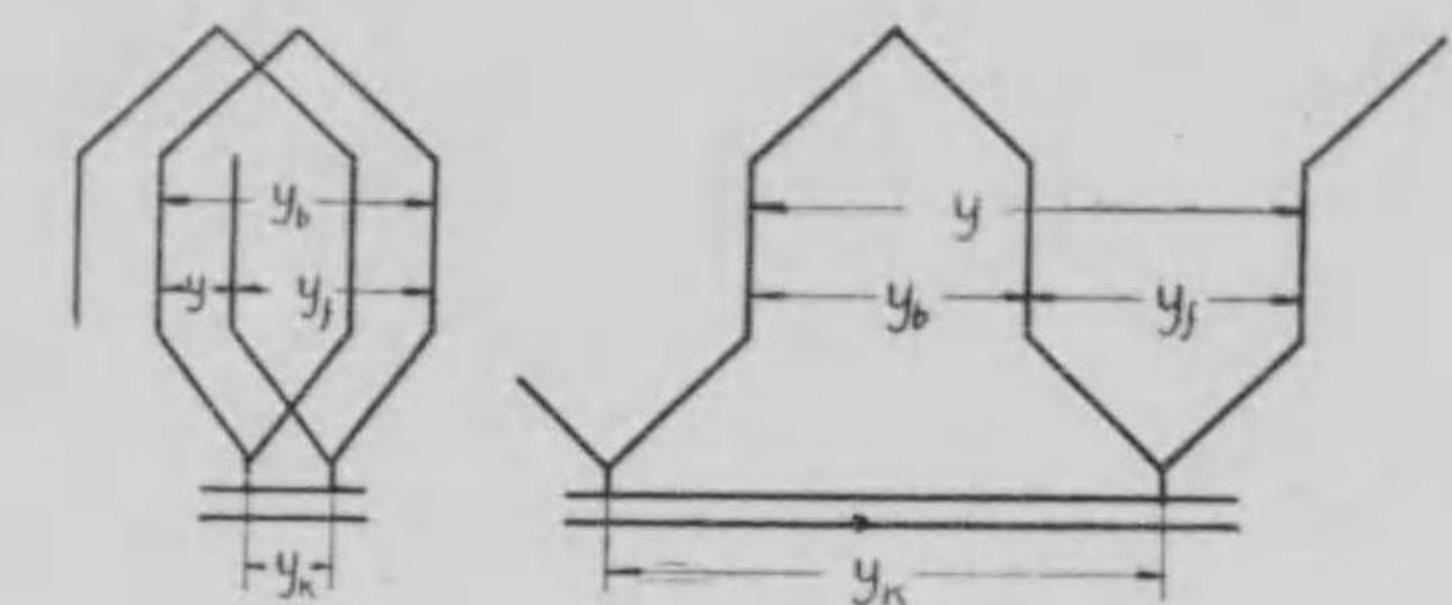y_e 「コムミューター、ビツチ」並列捲ノ場合

$$K = \frac{1}{2}S$$

$$a = P \times m \times r$$

$$y_b = \frac{S \pm b}{2P}$$

$$y_f = y_b \pm \frac{2a}{P}$$

$$y = y_b - y_f = \pm \frac{2a}{P}$$

$$y_k = \frac{y_b - y_f}{2} = \pm \frac{y}{2}$$

公式適用ニ就テノ注意

- (1) $y_b + y_f$ トハ共ニ整數ニテ奇數タルベシ、而シテ兩者トモ $\frac{S}{2P}$ = 近キ値ヲ有ス
- (2) b ハ y_b フシテ奇數トナラシムル爲メニ用ヒタ任意ノ整數ニシテ例ヘバ 0, 1, 2 等ノ如シ
- (3) 一重捲ノ時ニハ y_k ト K トノ間ニハ公約數ヲ有セズ
- (4) 多重捲ノ時ニハ y_k ト K トノ間ニ公約數ヲ有ス。而シテ其ノ最大公約數ガ多重度 m ヲ示ス
- (5) $\frac{y_b}{m} = 1$ ナル時ニハ各獨立捲線ハ單口ナルコトヲ示シ此レガ 2 ナル時ニハ二口ナルコトヲ示ス、即チ $\frac{y_k}{m}$ ハ多口度ヲ示ス

直列捲ノ場合

$$K = \frac{1}{2}S$$

$$a = m \times r$$

$$y = y_b + y_f = \frac{S \pm 2a}{P}$$

$$y_k = \frac{K \pm a}{P}$$

公式適用ニ就テノ注意

- (1) y_b 及ビ y_f ハ共ニ整數ニテ奇數タルベシ而シテ兩者トモ $\frac{S}{2P}$ = 近キ値ヲ有ス。依テ今 y ヲ $y_b + y_f$ トニ分ツ場合ニハ各ガ奇數トナル様ニ分タネバナラン。例ヘバ $y=26$ ト出タ時ニハ $y_b=13$ $y_f=13$ トセバ可ナルモ $y=24$ ノ如キ場合ニハ $y_b=\frac{y}{2}-1=11$ $y_f=\frac{y}{2}+1=13$ ノ如ク撰ベハ可ナリ
- (2) 一重捲ノ時ニハ y_k ト K トノ間ニハ公約數ヲ有セズ
- (3) 多重捲ノ時ニハ y_k ト K トノ間ニ公約數ヲ有ス。而シテ其ノ最大公約數ガ多重度 m ヲ示ス例ヘバ K=18 $y_k=8$ ナル場合ニハ 2 ガ最大公約數ナルヲ以テ二重捲ナルコトヲ示ス
- (4) $\frac{K-y_k P}{m} = \pm 1$ ナル時ニハ各獨立捲線ハ單口ナルコトヲ示シ此レガ 2 ナル時ニハ二口ナルコトヲ示ス。一般ニ $\frac{K-y_k P}{m}$ ハ各獨立捲線ノ多口度ヲ示ス。

發電機ノ誘導起電力ノ公式

$$E = \frac{P}{a} \frac{n}{60} z \phi 10^{-8} \text{ 「ボルト」}$$

「特種ノ直列捲」其一 普通ノ直列捲ニアリテハ $y = \frac{S \pm 2}{P}$ ナルヲ以テ $S = Py \pm 2$ トナル。然シテ y ハ共ニ奇數ナル y_1 ト y_2 トノ和デアルカラ此レハ偶數トナル。

其處デ今四極ノ場合ニ就テ考ヘルト P モ又偶數デアル。隨テ Py ガ 4 の倍數トナルカラ $Py \pm 2$ = 等シキ S ハ 4 の倍數トハナリ得ナイノデアル。

依テ 4 極ノ直列捲ニアリテ若シ四個ヅヽ「コイルサイド」ヲツノ「スロット」内ニ收メル時ニハ何處カニ不均等ノ部分ヲ生ズル譯デアル。此ノ様ナ場合ニハ Fig. 23 ノ如ク二個ノ遊ンデ居ル「コイルサイド」(idle conductor)ヲ加ヘテ「コイルサイド」ノ總數ヲ増シテ捲ク時ニハ總テ同ジ「ビツチ」ノ「コイル」ヲ使用スルコトガ出來ル。

Fig. 23 ノ説明 此レハ 4 極ノ直列捲デ「コイルサイド」ノ總數ハ 38 デアル。38 ト云フ數ヲ捲線公式ニ當テ欲メルト確カニ直列捲フナスニ適當ナル數デアルカラ、例ヘバ一ツノ「スロット」内ニ二個ヅヽ「コイルサイド」ヲ收メル様ナ場合ニハ容易ニ捲キ得ラルゝガ、モシ 4 個ヅツノ「コイルサイド」ヲ收メルト前述ノ理ニ由ツテ全部一様ナ「ビツチ」ニ捲クコトハ出來ナイ爲メニ更ニ二個ノ(Idle Conductor)ヲ加ヘテ「コイルサイド」ノ數ヲ 40 トナシテ捲イタモノデアル(但シ圖ハ「スロット」内ニ收メタ處ヲ示シテハ居ナイ)。勿論カク四個ヅツノ「コイルサイド」ヲツノ「スロット」内ニ收メルト「スロット」ノ數ハ唯ノ 10 個トナリテ實際ノ場合トハ甚ダシクカケ離レテ居ルガ此レハ單ニ其ノ例ヲ示シタニ過ギナイ。

「特種直列捲」其二 設計上ヨリ四極デ「コイルサイド」ノ數ガ直列捲ヲ行フニ不適當ナル數例ヘバ 40 ノ如キモノガ撰バレタトシタ場合ヲ考フルト此ノ數ハ普通ノ方法デハ直列捲ニナシ得ナイ數デアル。カカル場合ニハ「コムミユーター」ノ數ヲ一個増シテ 20 ノ所ヲ 21 トシテ Fig. 24 (A) ノ如クスルカ或ハ Fig. 24 (B) ニ示スガ如ク「セグメント」ノ數ハ其儘 20 ニシテ置イテ後部「ビツチ」ニ二種類ノモノヲ用ヒテ特種ノ捲キ方ヲスル事アリ。

Fig. 24 (A) ノ説明

磁極ノ數	-4
「コイルサイド」ノ數	-40
「セグメント」ノ數	-21
前部ビツチ	-9 及ビ 11
後部ビツチ	-9

後部「ビツチ」ハ一定ナルモ前部「ビツチ」ハ或ル部分ハ 9 ナルモ他ノ部分ハ 11 ナルコトニ注意スペシ。


Fig. 24 (B) ノ説明

磁極ノ數	-4
「コイルサイド」ノ數	-40
「セグメント」ノ數	-21
前部ビツチ	-11
後部ビツチ	-9 及ビ 11

前部「ビツチ」ハ一定ナルモ後部「ビツチ」ハ或ル部分(○印ヲ付セル部分)ハ 11 ナルモ他ハ 9 ナル點ニ注意スペシ。


Special Series Winding.

Fig. 23.

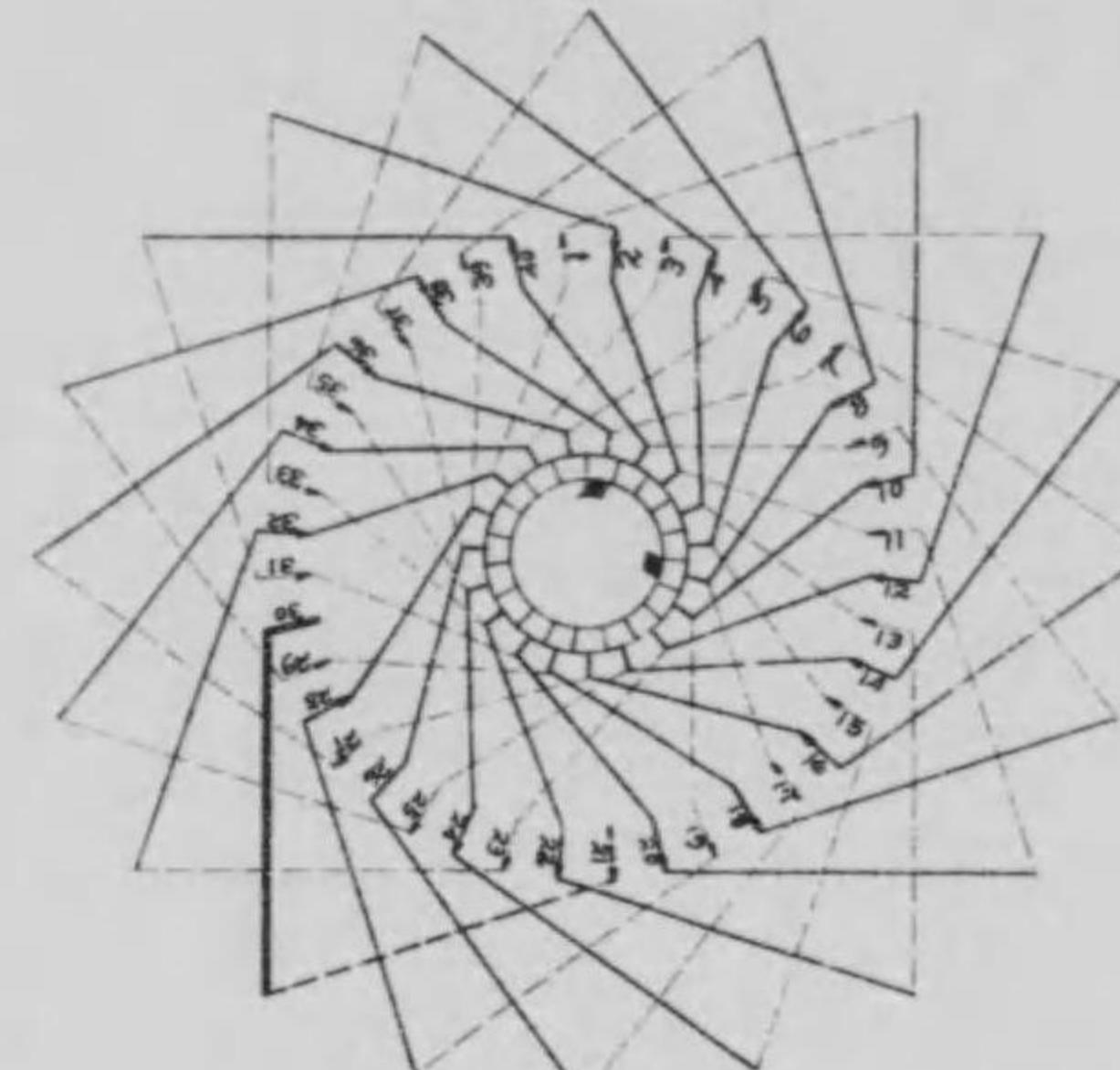


4-Pole Series Winding

Fig. 24

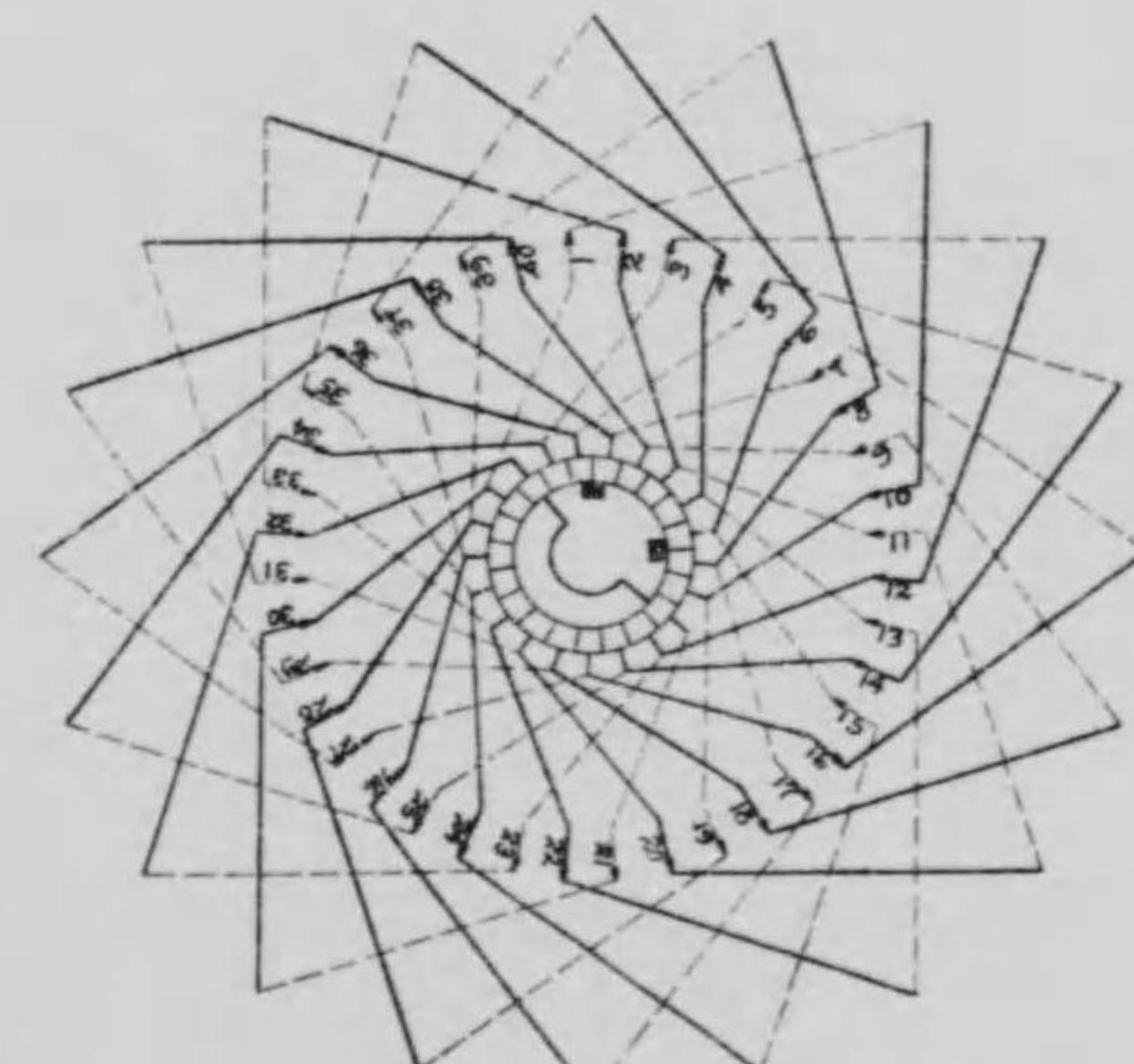

(A) 4-Pole Series Winding

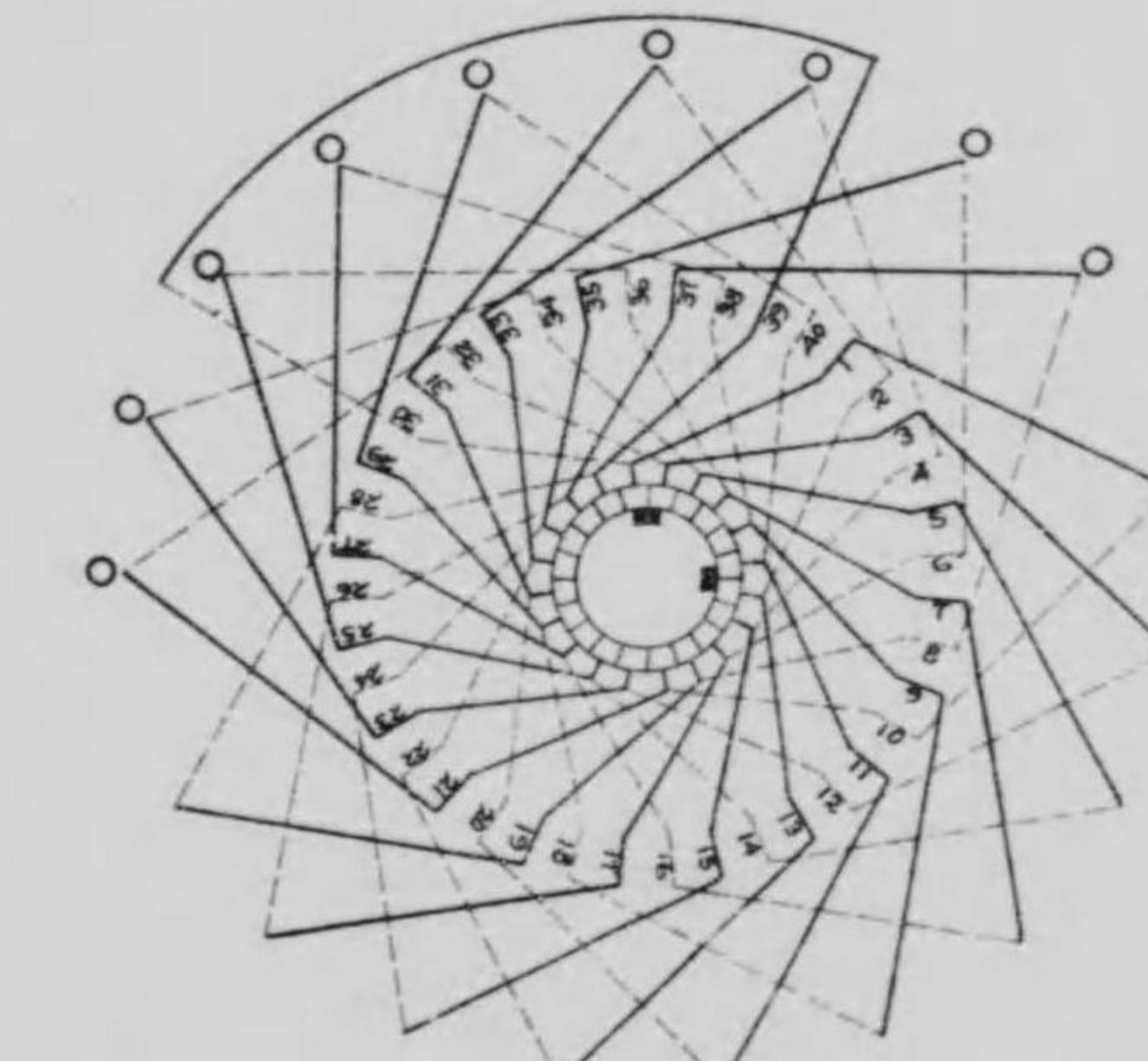

(B) 4-Pole Series Winding

「特種直列捲」其三 目的ハ Fig. 26 ノ如キ特種直列捲ニ就テ説明セントスルノデアツテ Fig. 25 及ビ Fig. 27 ハ唯此レト比較對象シテ其ノ説明ヲ容易ナラシメンガ爲メニ用ヒタ迄ナリ。ソシテ (A), (B) ハ Fig. 25 = (C), (D) ハ Fig. 26 = (E), (F) ハ Fig. 27 = 属シテ居ル。

今 Fig. 25 フ見ルト此レハ普通ノ二口一重直列捲デアルガ若シ→ツ置キニ「セグメント」ヲ無クシタストレバ Fig. 26 ニナルノデアル。何レモ「アーメチユア」ニハ四個ノ電流分岐回路ガアルコトハ (A) 及ビ (C) ニ由テ明カデアル。然シ兩者ノ相違スル點ハ Fig. 25 ニ於テハ (B) ニ示スガ如ク二ツノ「コムミューター、セグメント」間ニアル「コイルサイド」ノ數ハ二個デアルガ Fig. 26 ニアリテハ (D) ニ示スガ如ク四個デアル。即チ Fig. 25 ハ “one turn per segment” デアルガ Fig. 26 ハ “two turns per segment” ニナツテ居ル。即チ Fig. 26 ノ如キ特種直列捲ハ Fig. 25 ノ如キ二口一重直列捲ヨリ作ルコトガ出來ルガ「セグメント」毎ノ「ターン」ノ數ヲ之レト異ニシテ居ル。

此點カラ云フト Fig. 26 ハ寧ロ Fig. 27 ノ如キ“Two turns per segment”ノ四回路ヲ有スル (E 図ヲ見ヨ) 「ラップ」捲ト類似點が多イ譯デアルガ此レトモ又相違點ガアル。其レハ Fig. 27 ノ「ラップ」捲ニ於テハ「アーメチユア」ノ表面ノ或ル限ラレタル範囲内ニアル「コイルサイド」ノミガ集合シテ各ノ回路ヲ作ツテ居ルケレドモ Fig. 26 ニ於テハカク範囲ガ限ラレズシテ「アーメチユア」ノ表面ノ各個所ニ存在スル「コイルサイド」ガ集ツテ各ノ回路ヲ作ツテ居ルト云フ點デアル。


此レハ兩者ノ重大ナル相違點デ今若シ軸承ノ「メタル」ノ摩滅等ノタメニ「air gap」ニ不同ヲ生ジタ様ナ場合ニハ Fig. 27 ノ様ナ「ラップ」捲ノモノニアリテハ「アーメチユア」内ノ各併列回路間ニ於テ局部電流ガ發生スルモノ Fig. 26 ノ如キ直列捲ニアリテハカクノ如キ gap ノ不同ガ餘リ影響シナイ譯デアル。

此ノ點カラ云フト Fig. 26 ハ Fig. 25 ノ如キ直列捲ノ特長ヲ共儘有シテ居ルト云ヘル。即チ此ノ Fig. 26 ノ如キ特種直列捲ハ「セグメント」毎ニ二個以上ノ「ターン」ヲ有スル場合ニ此レヲ「ラップ」捲トセズシテ直列捲ノ長所ヲ與ヘンガ爲メニ工案サレタ捲線法デ多クハ“Bar Winding” デアル。

一般ニ多口捲ヨリ以上ト同ジ方法ニ由テ Fig. 26 下類似ノ特種直列捲ヲ作ルコトガ出來ル。

Special Series Winding.

Fig. 75

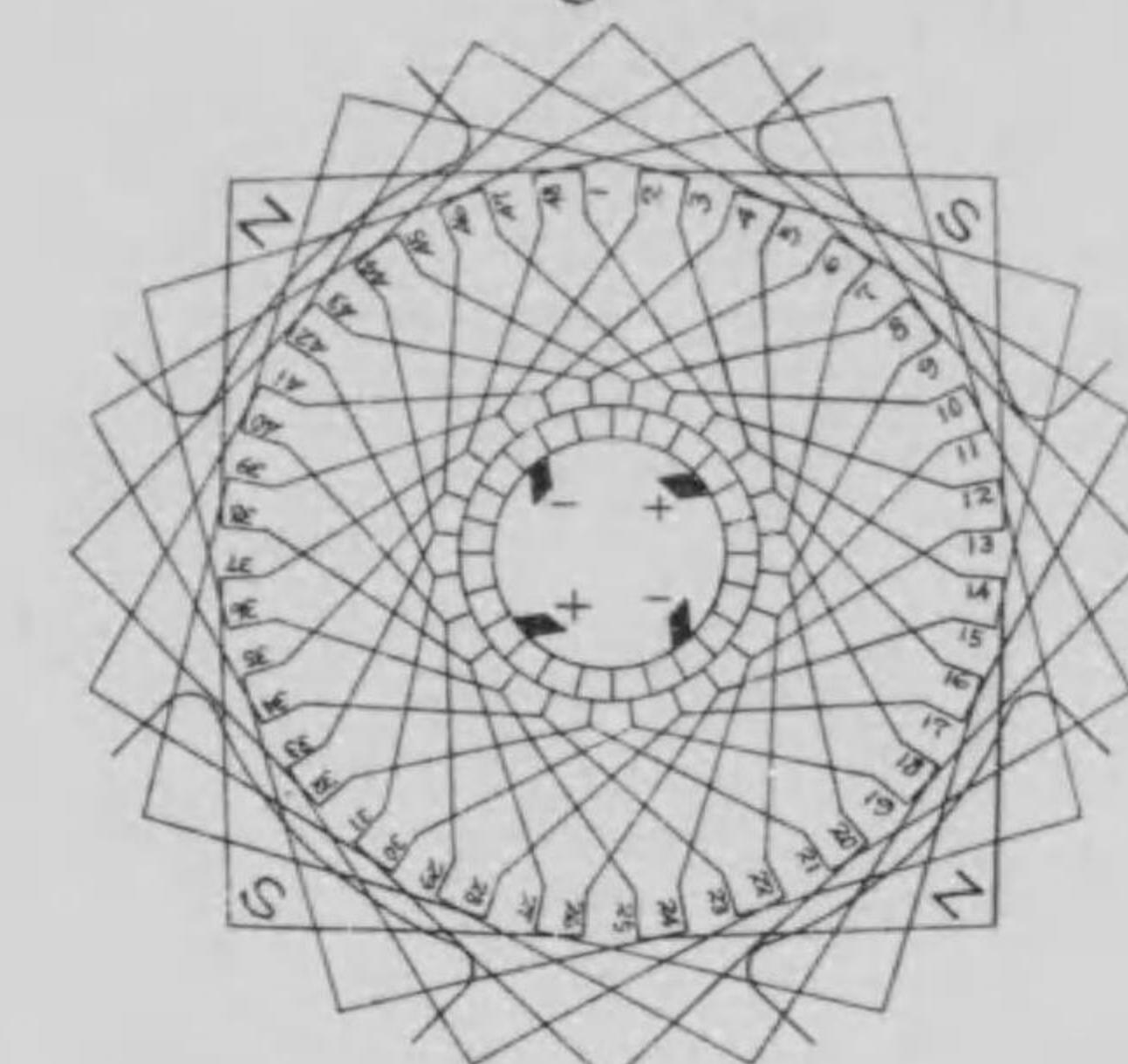

4-pole. Doubly Re-entrant Simplex Series Winding.



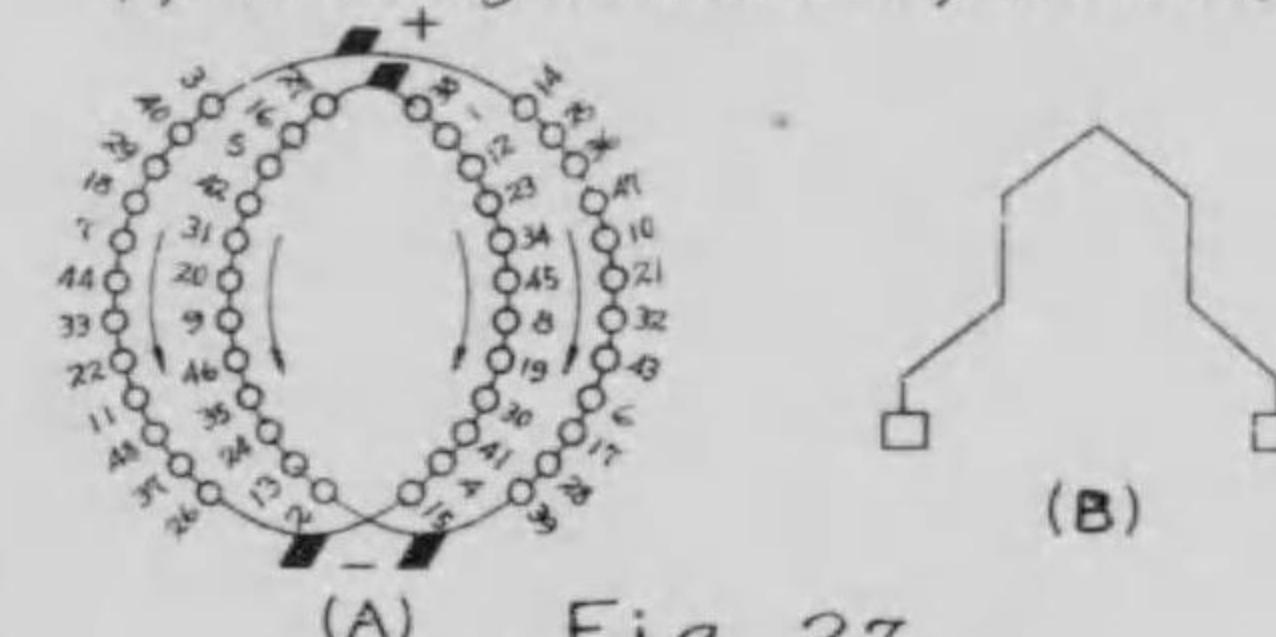
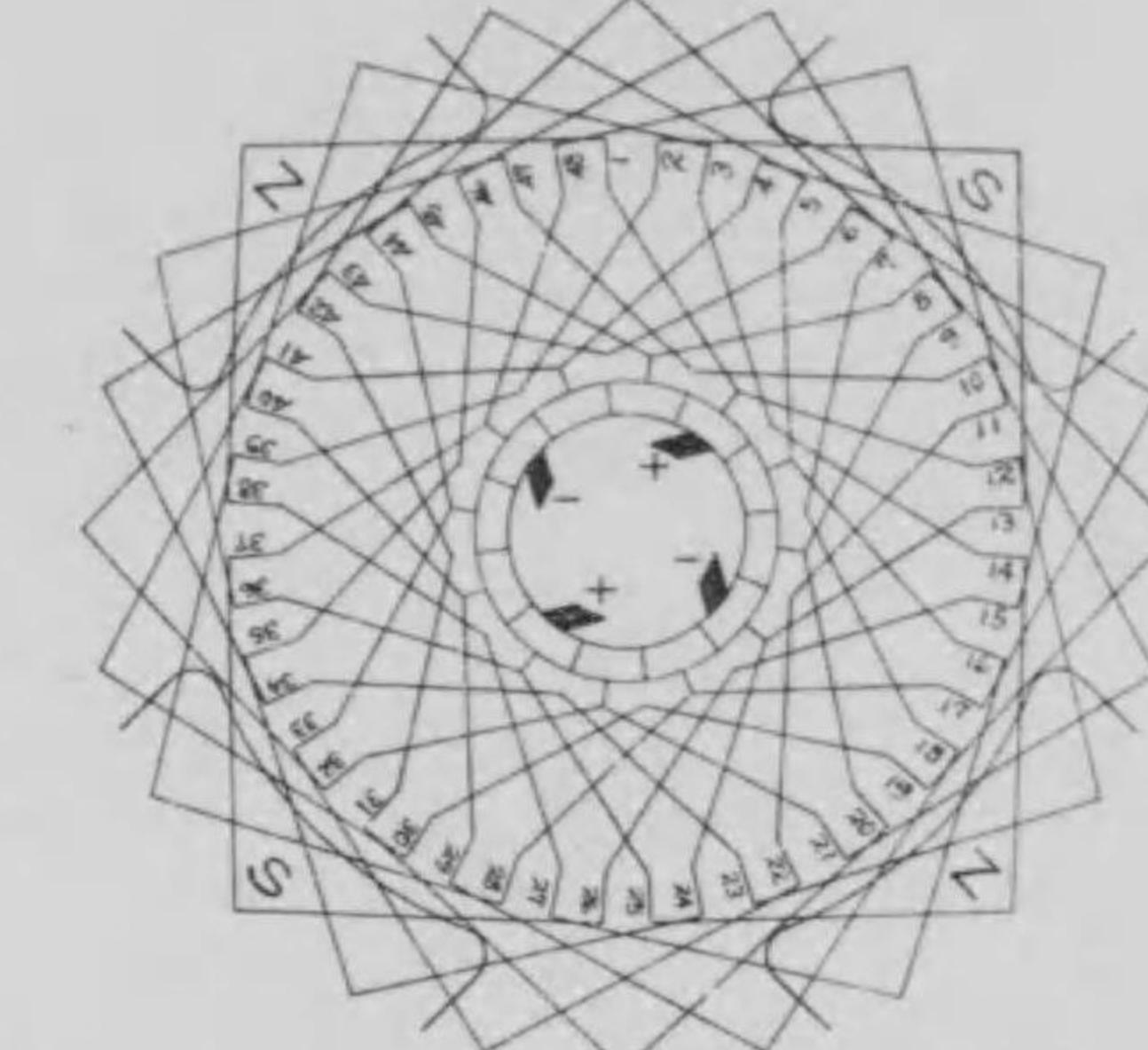


Fig. 27


Fig. 26.

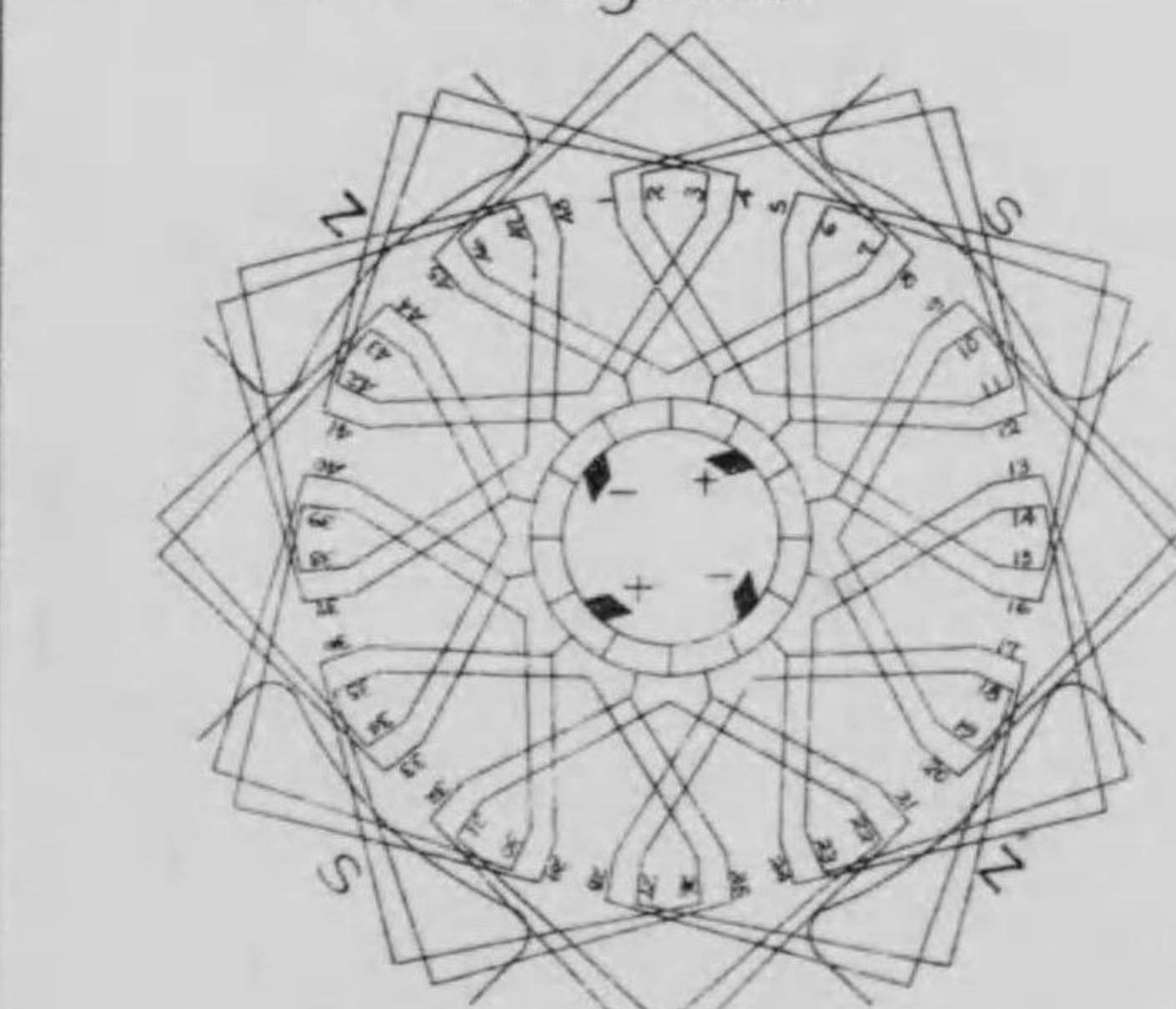

4-pole 4-Circuit Simplex Series Winding.

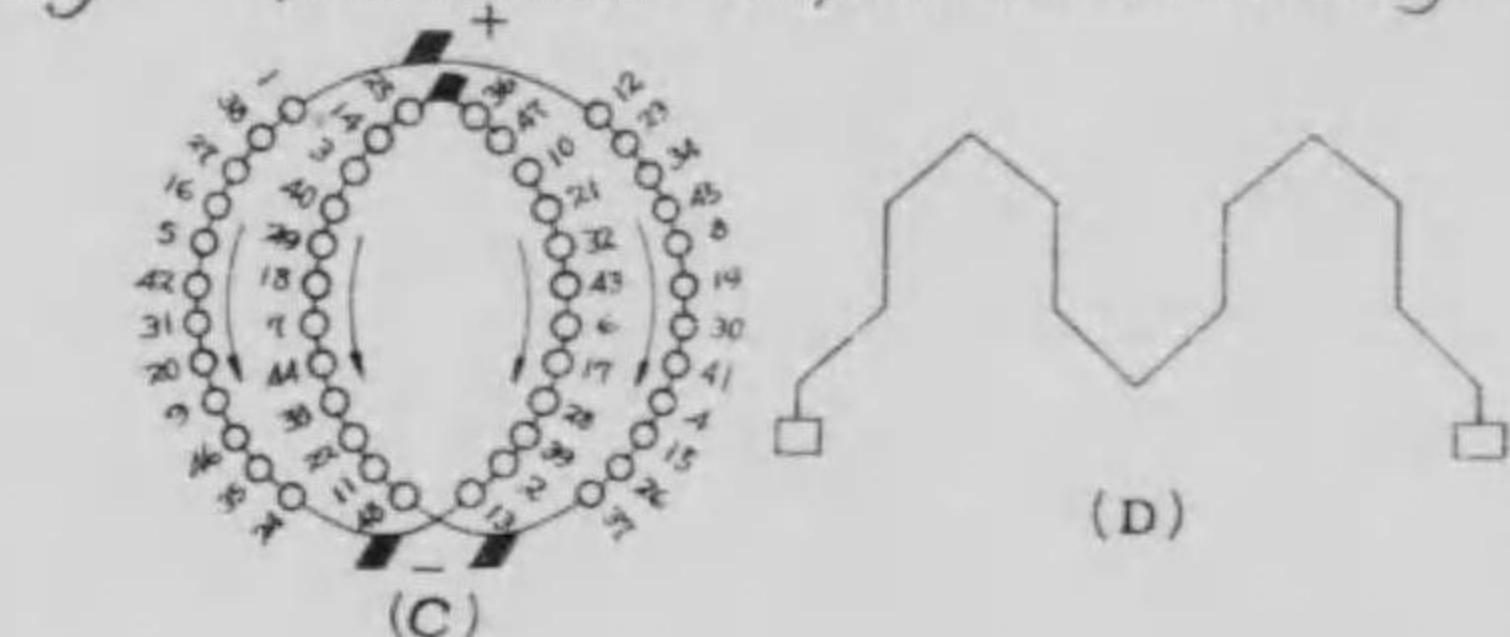

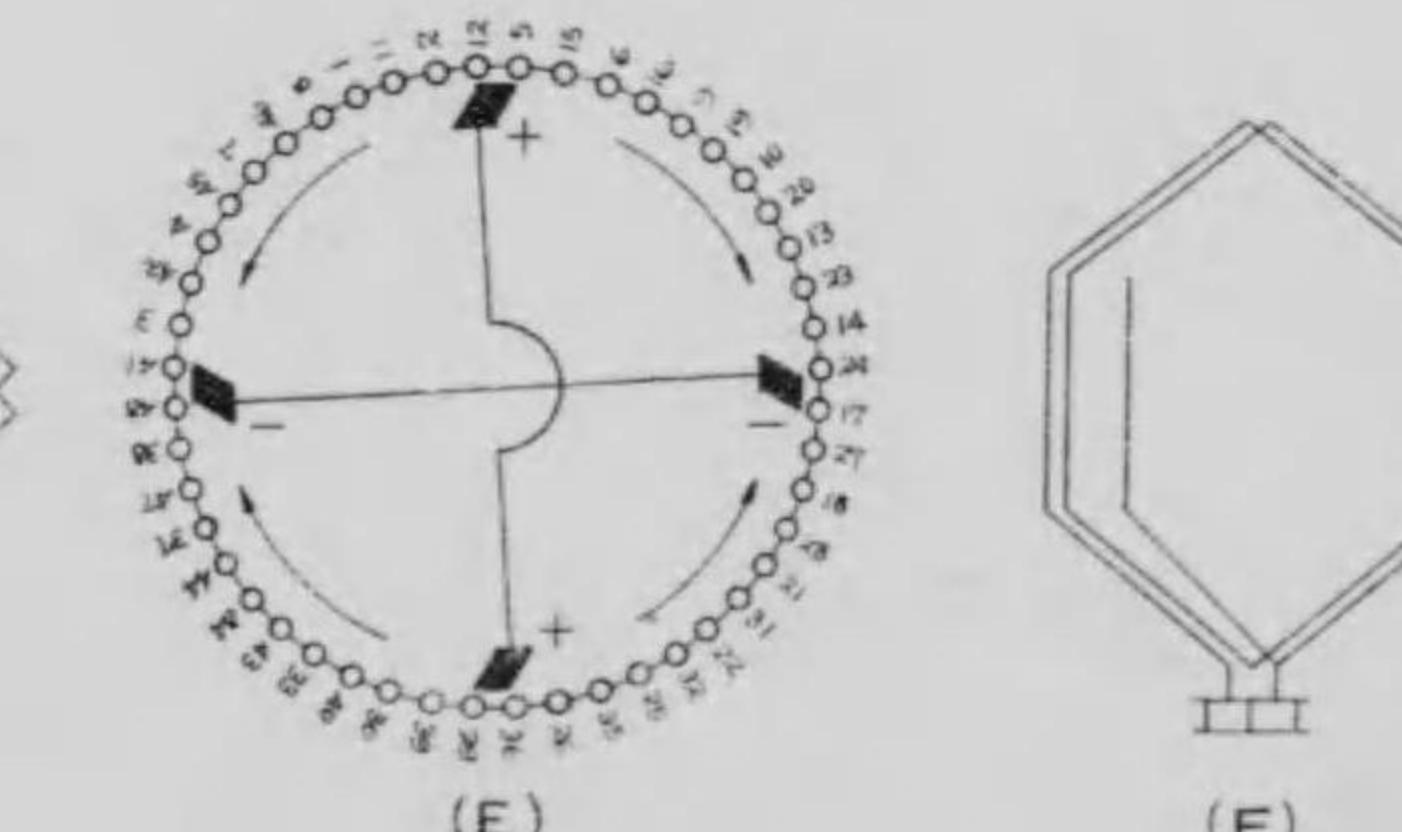4-pole Singly Re-entrant Simplex Lap Winding.



等位接続 (Equi-Potential Connection) 「アーメチュア」内ニ多クノ併列回路ヲ有スルモノニアリテハ其レ等ノ回路ノ電壓ヲ全々均等ニスルコトハ實際ノ場合ニハ出來難イコトデアツテ其間ニ多少ノ相違ガアルハ萬止ムヲ得ナイ事デアル。隨テ多少トモ其レ等ノ間ニハ電壓ノ高キ部分ヨリ低キ部分ニ向ツテ循環電流 (Circulating Current) ガ流レル譯デアル。

ソシテ此ノ循環電流ハ「アーメチュア」ノミナラズ「ブラシュ」及ビニツノ「リード」線（即チ總テノ (+) 「ブラシュ」ヲ連結スル線ト總テノ (-) 「ブラシュ」ヲ連結セキ線）ヲモ流通スルニヨリ或ル「ブラシュ」デハ負荷電流ノ外ニ此ノ電流ガ加ハツテ甚ダ多クノ電流ヲ通ズル爲メニ其ノ「ブラシュ」ト「コムミユテーター」トノ間ニ火花ヲ發生スル様ナコトニナル。

其處デ若シ何等カノ方法ニヨツテ此ノ局部電流ガ「ブラシュ」ヲ通ズルコトヲ防ギ得ルナラバ以上ノ理由ニ起因シテ發生スル火花ダケハ少クトモ無クスルコトガ可能デアル。

等位接續ハ此ノ目的ニ用ヒラルヽモノデアツテ決シテ併列回路ノ電壓ノ不均等ガアリトシタ時ニ此レヲ除去スル効キヲスルモノデノナイ。

Fig. 28 の説明 Fig. 28 ハ P, Q 二個ノ「イクォーライザー」ヲ有シテ居ル六極單口一重ノ併列捲デアル即チ「アーメチュア」内ニハ六個ノ併列回路ガアル譯デ今此レヲ環状捲ニ書き替ヘテ見ルト (A) 図ノ如クニナリ更ニ之レヲ (B) 図ノ如ク書き直シテ等位接續ノ効キヲ明瞭ニセン。

(B) 図ヲ見ルト「アーメチュア」内ニハ I ヨリ VI = 至ル六個ノ併列回路ガアツテ其レ等ノ兩端ハ夫レ々二ツノ「イクォーライザー」P, Q = 連結サレテ居ル。

其處デモシ此ノ P, Q ガ無カツタシテ此レ等ノ六個ノ回路間ニ電壓ノ不均等ガアルシタナラバ其ノ電壓ノ相違ニ起因シテ發生スル循環電流ハ (+) 「ブラシュ」1, 5, 3 及ビ (-) 「ブラシュ」6, 2, 4 及ビ兩端ノ「リード」線ヲ通シテ流ル、カラ此レ等ノ「ブラシュ」ノ内或ルモノハ負荷電流ノ外ニ此ノ循環電流ガ加ハツテ其ノ「ブラシュ」ノ電流密度が過大トナリ隨テ「コムミユテーター」トノ間デ火花ヲ發生スルモ P, Q ナル「イクォーライザー」ガアレバ此ノ局部電流ノ大部分ハ「ブラシュ」ノ方ヨリモ抵抗ノヨリ少ナニ「イクォーライザー」P, Q ヲ通ル様ニナルカラ隨テ火花モ大ニ減少スル譯デアル。勿論各回路ノ電壓ガ均等デアル場合ニハ此ノ「イクォーライザー」ハ單ニ等電位ノ點ヲ連結シテ居ルダケデアルカラ此ノ内ニハ少シモ電流ハ流レナイノデアル。

Fig. 29 の説明 Fig. 29 ハ Fig. 28 ト同一デアルガ唯「イクォーライザー」ノ數ヲ四個ニ増シタモノデ (C) 及ビ (D) ハ其ノ簡略圖デアル。

カクノ如ク「イクォーライザー」ノ數ヲ増スト「ブラシュ」ヨリモ手前ニ於テ Fig. 28 ノ場合ヨリモ更ニ循環電流ノ流通スル通路ヲ増スコトニナルカラ隨テ「ブラシュ」ノ方ヲ通ル局部電流ハ一層減少サレテ火花モ更ニ輕減サレル次第デアル。

一般ニ「イクォーライザー」ハ多クノ併列回路ヲ有スル大電流ノ發電機ノ場合ニ使用スルコト多ク、普通ハ「アーメチュア」ノ「コムミユテーター」ト反対ノ側ニ附スルノデアルガ時トシテハ同ジ側ニ置クコトモアル。

其シテ其ノ數モ二個デハ充分ニ「イクォーライサー」トシテノ效果ヲ收メ難イカラ 4 個又ハ 6 個ガ用ヒラル。

Equalizer Connection.

Fig. 28.





6-pole Singly Re-entrant Simplex III. Winding
with Two Equalizer Rings.


Fig. 29.

6-pole Singly Re-entrant Simplex III. Winding
with Four Equalizer Rings.


(A)

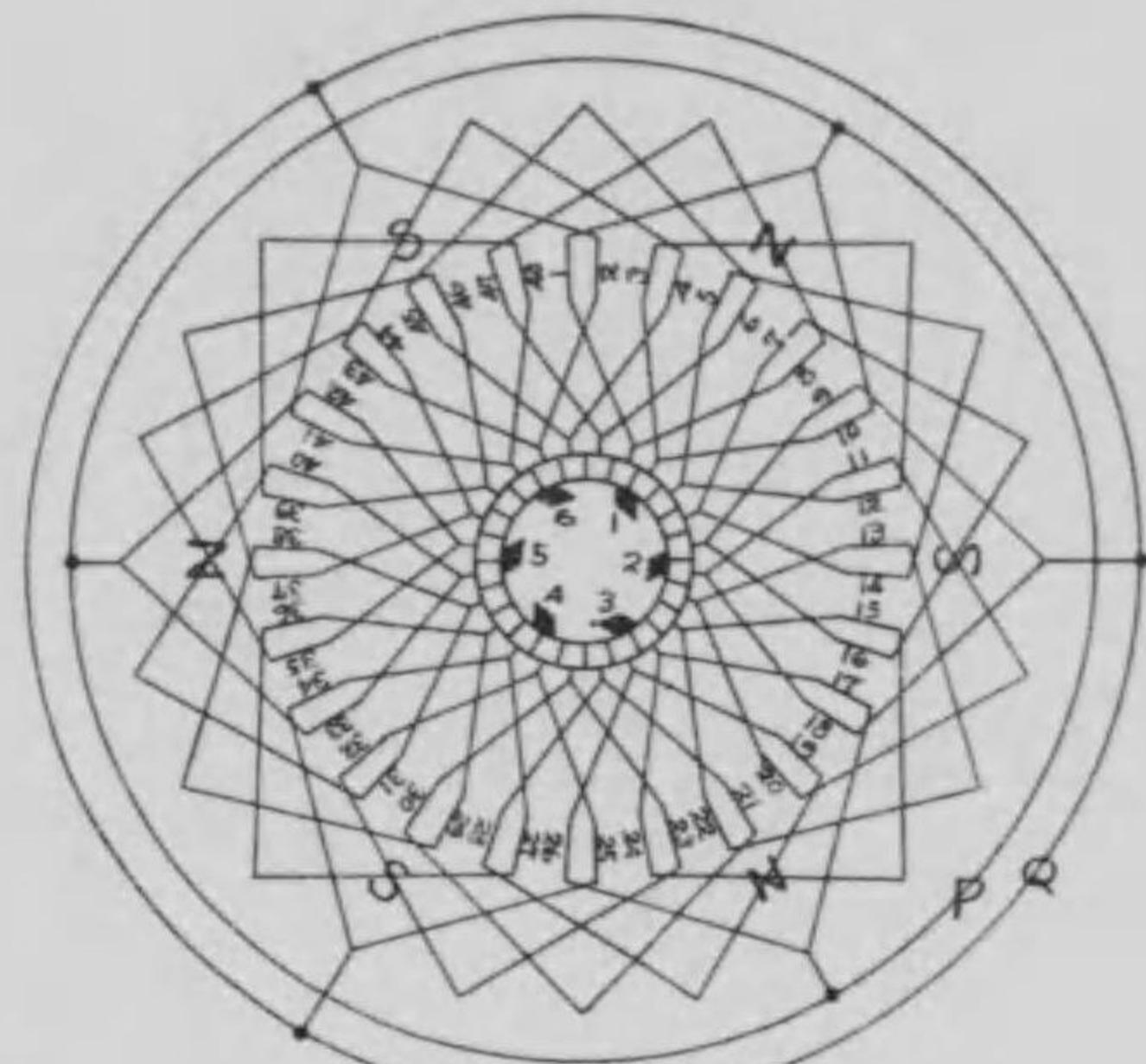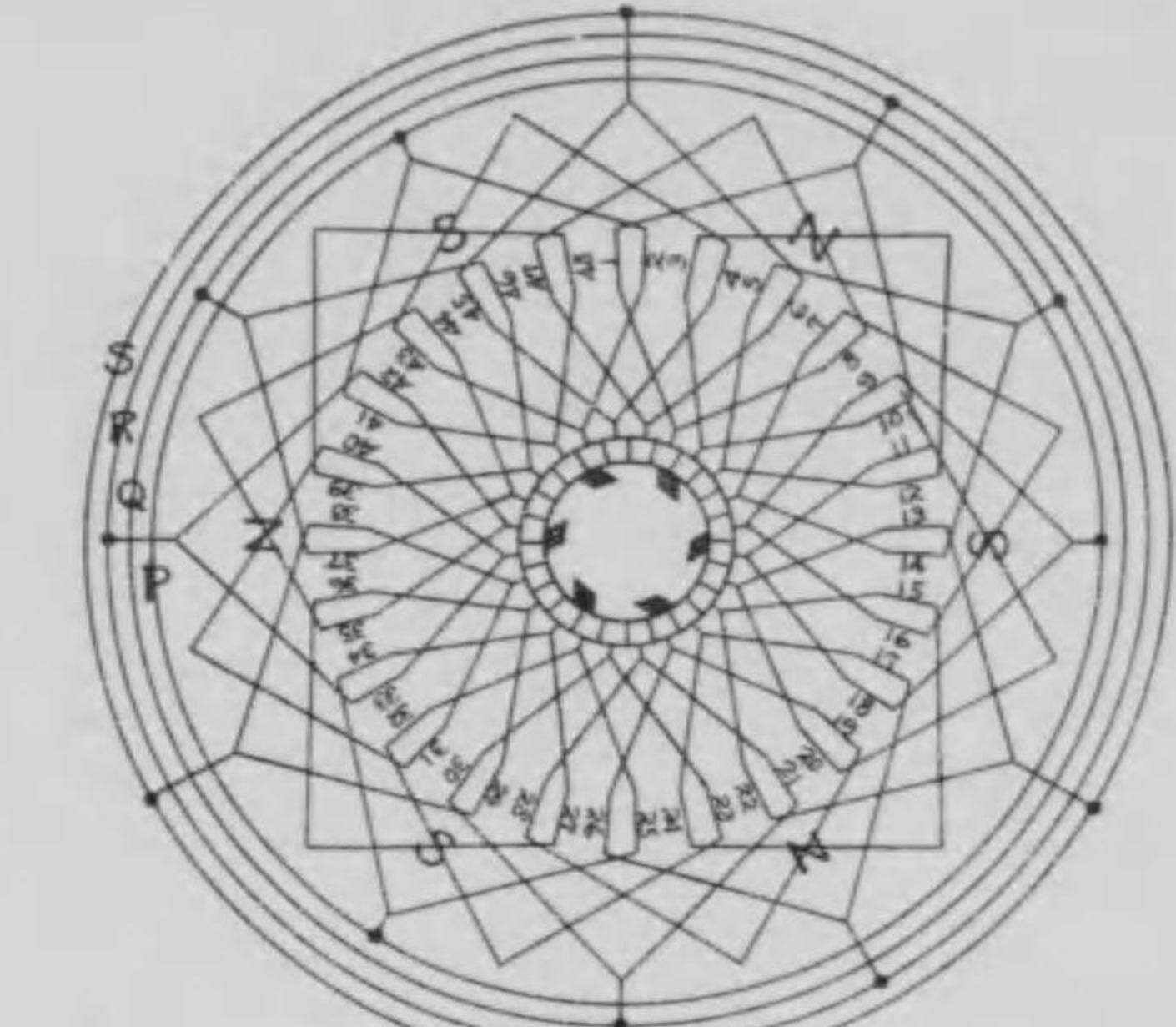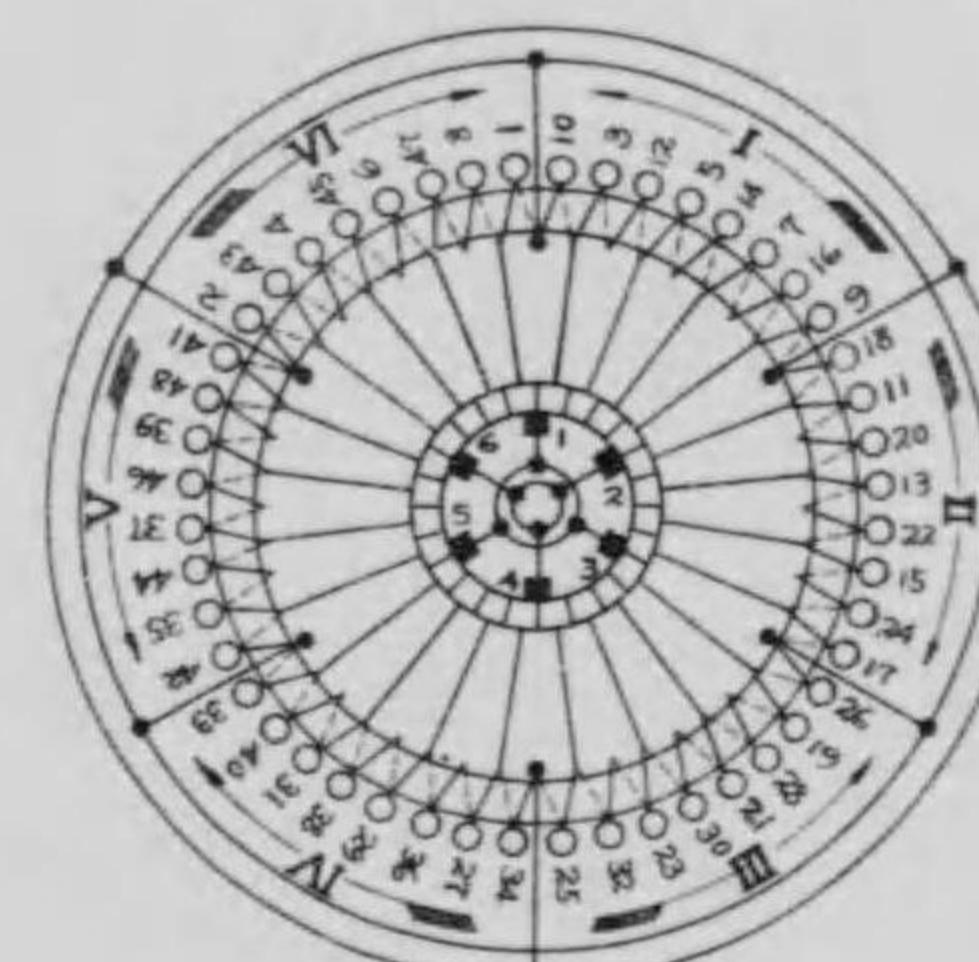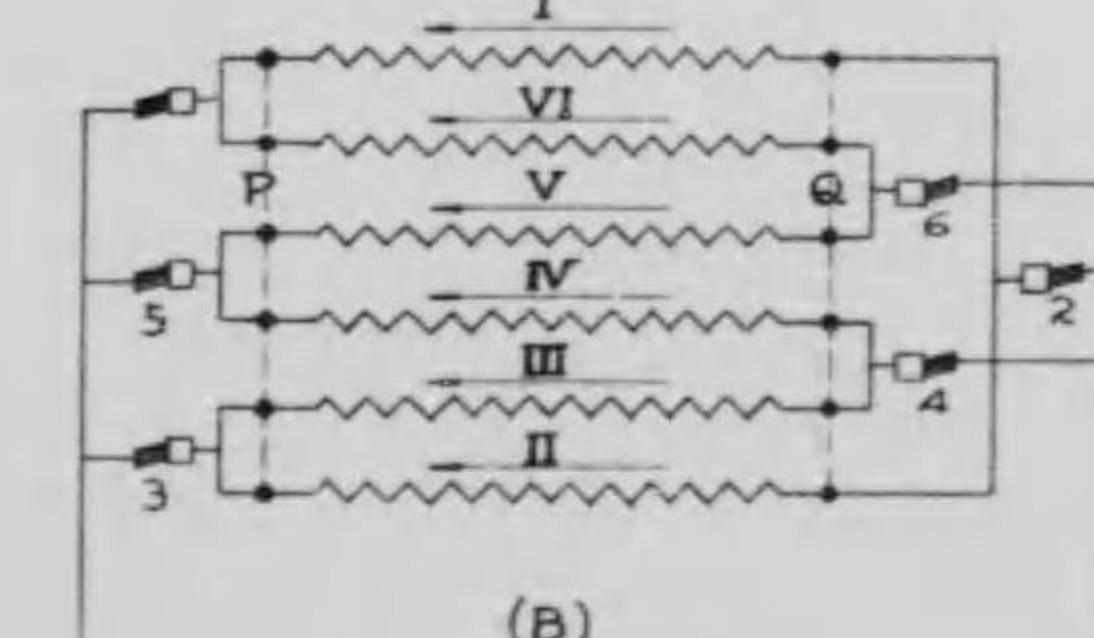

(B)

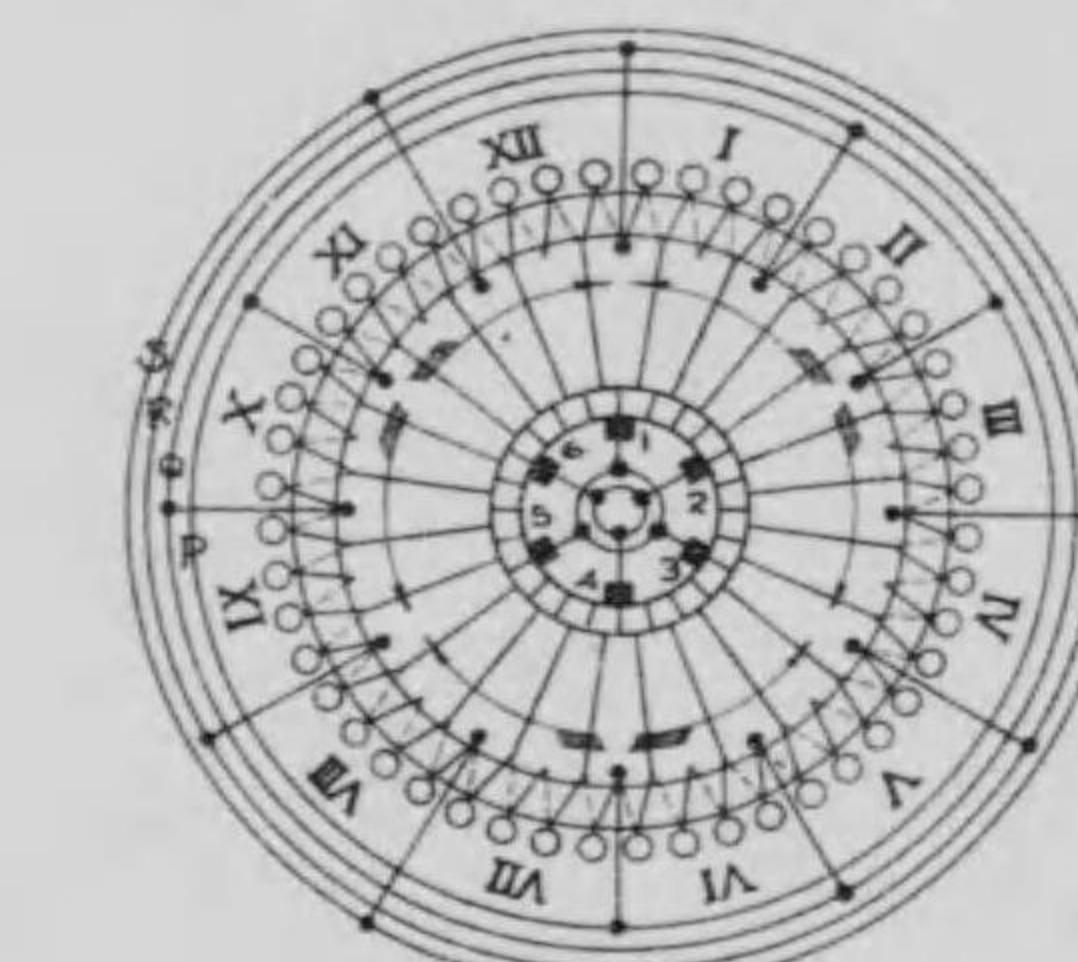

(C)

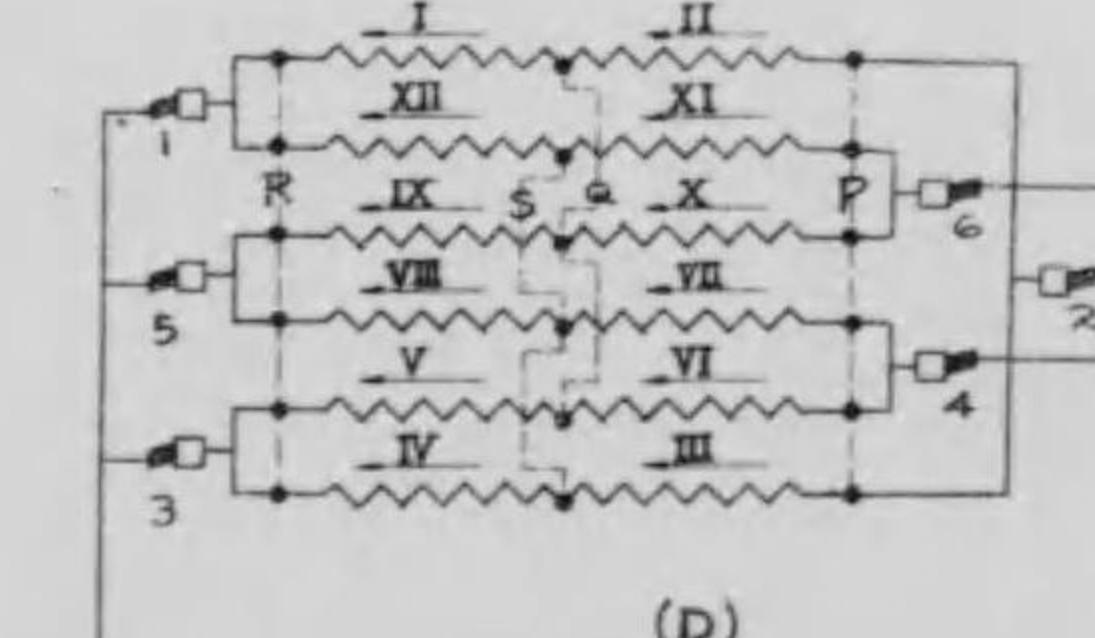

(D)

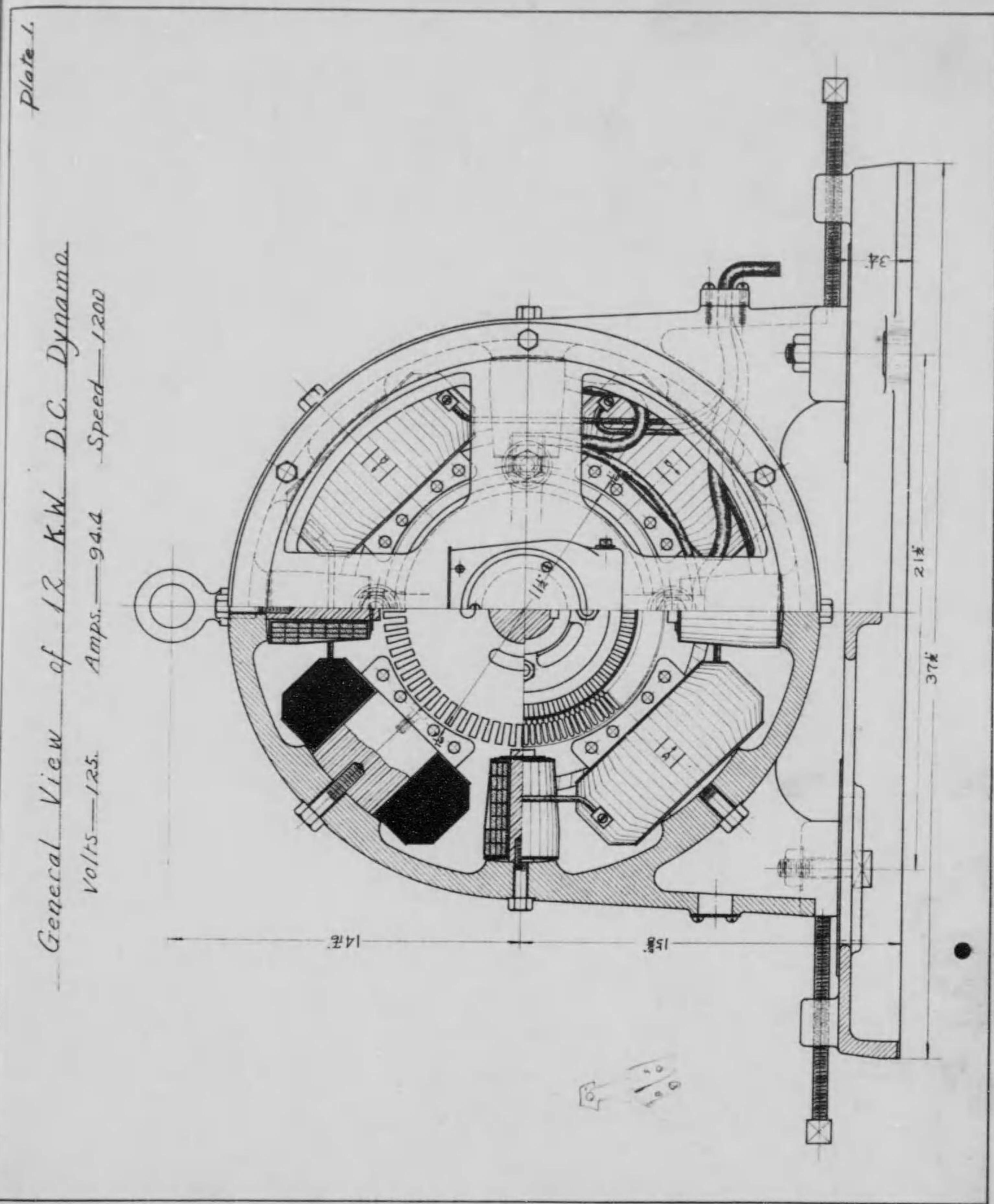


Plate L.


General View of 12 KW D.C. Dynamo.
Volts—125. Amps.—94.4. Speed—1200


Plate 2.

General View of 12 K.W. D.C. Dynamo.

Volts—125 Amps—94.4

Speed—1200 R.P.M.

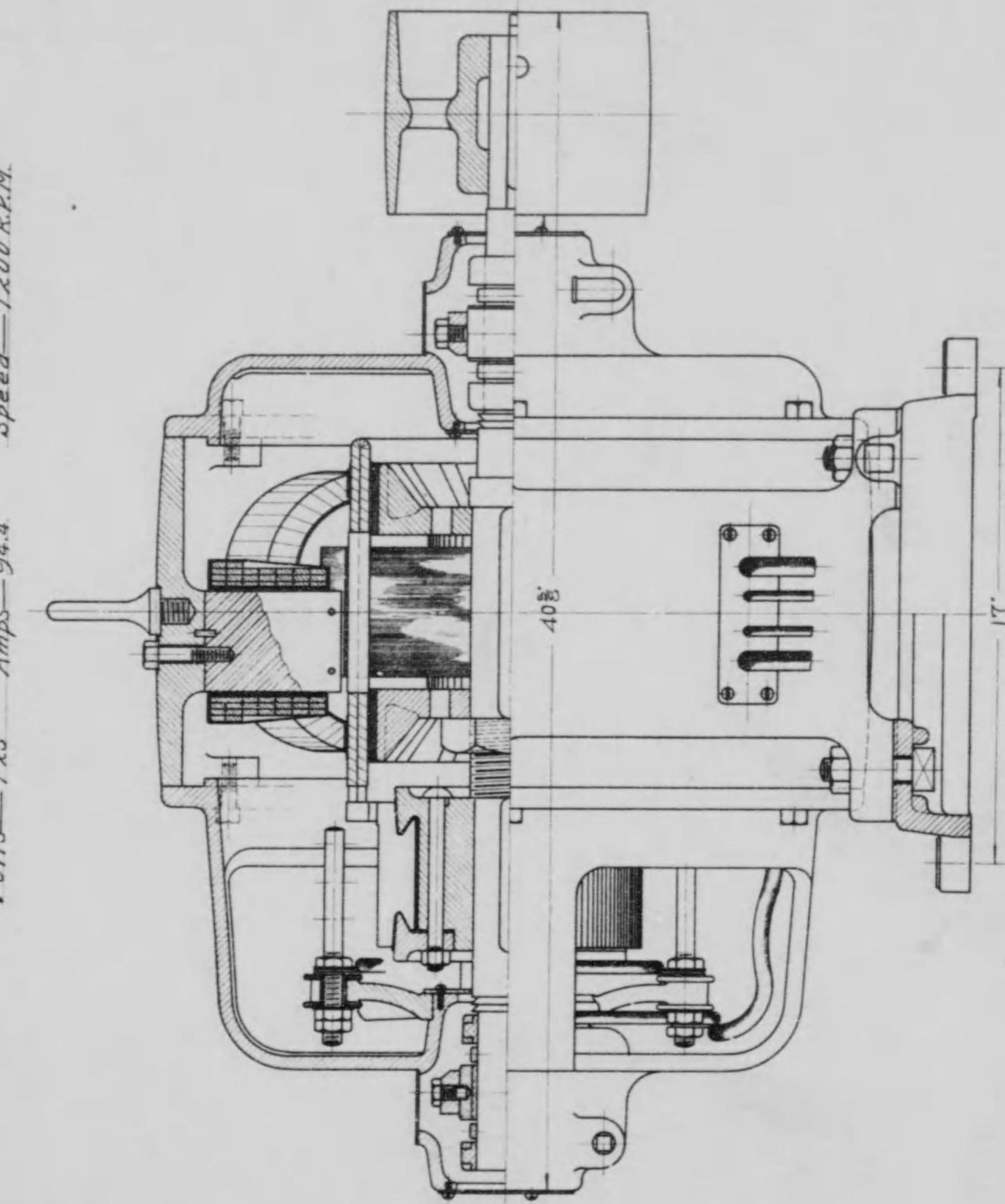

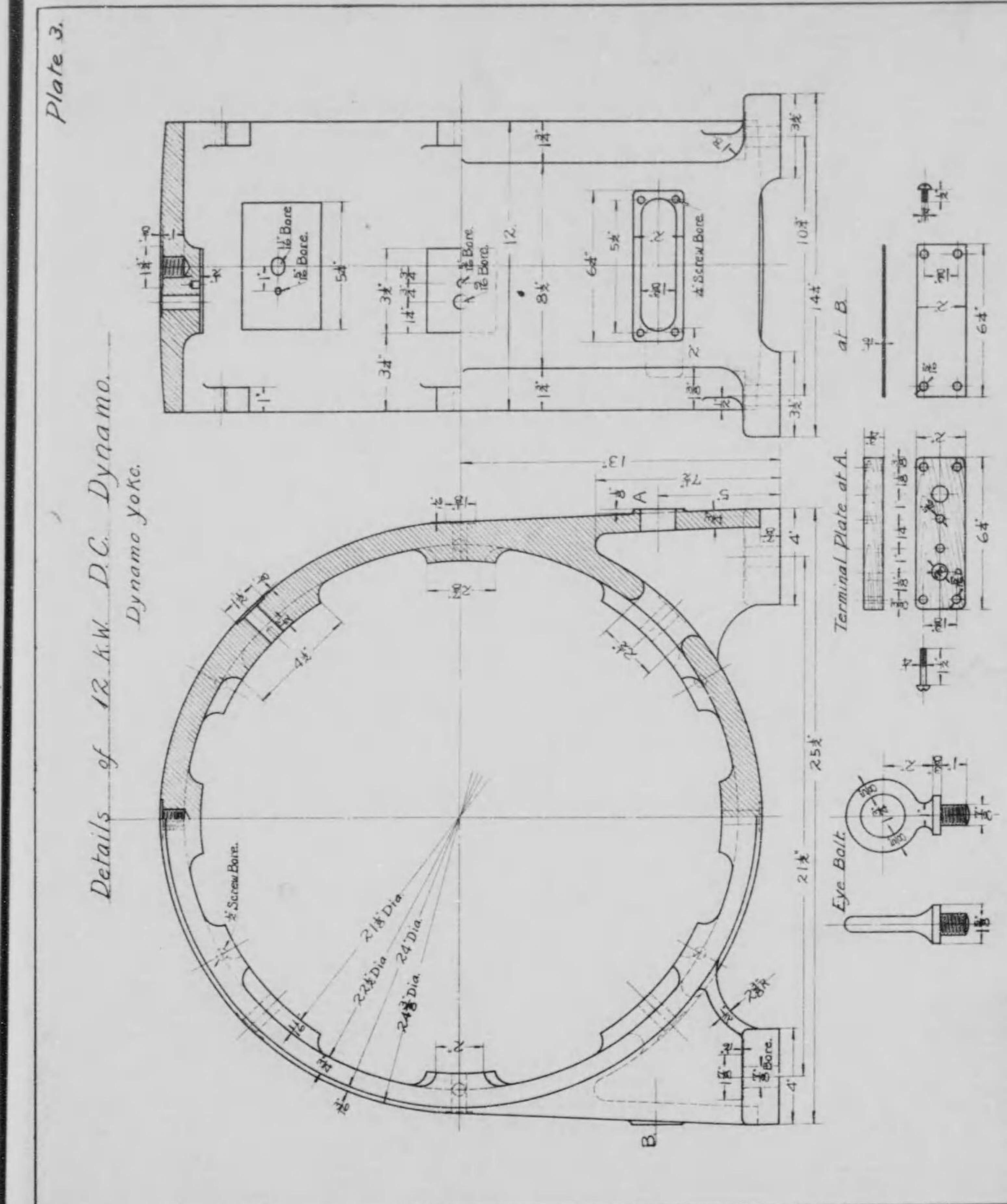

D/16

D - k - i - l - e - r - o - o - n - o - n

Details

Plate


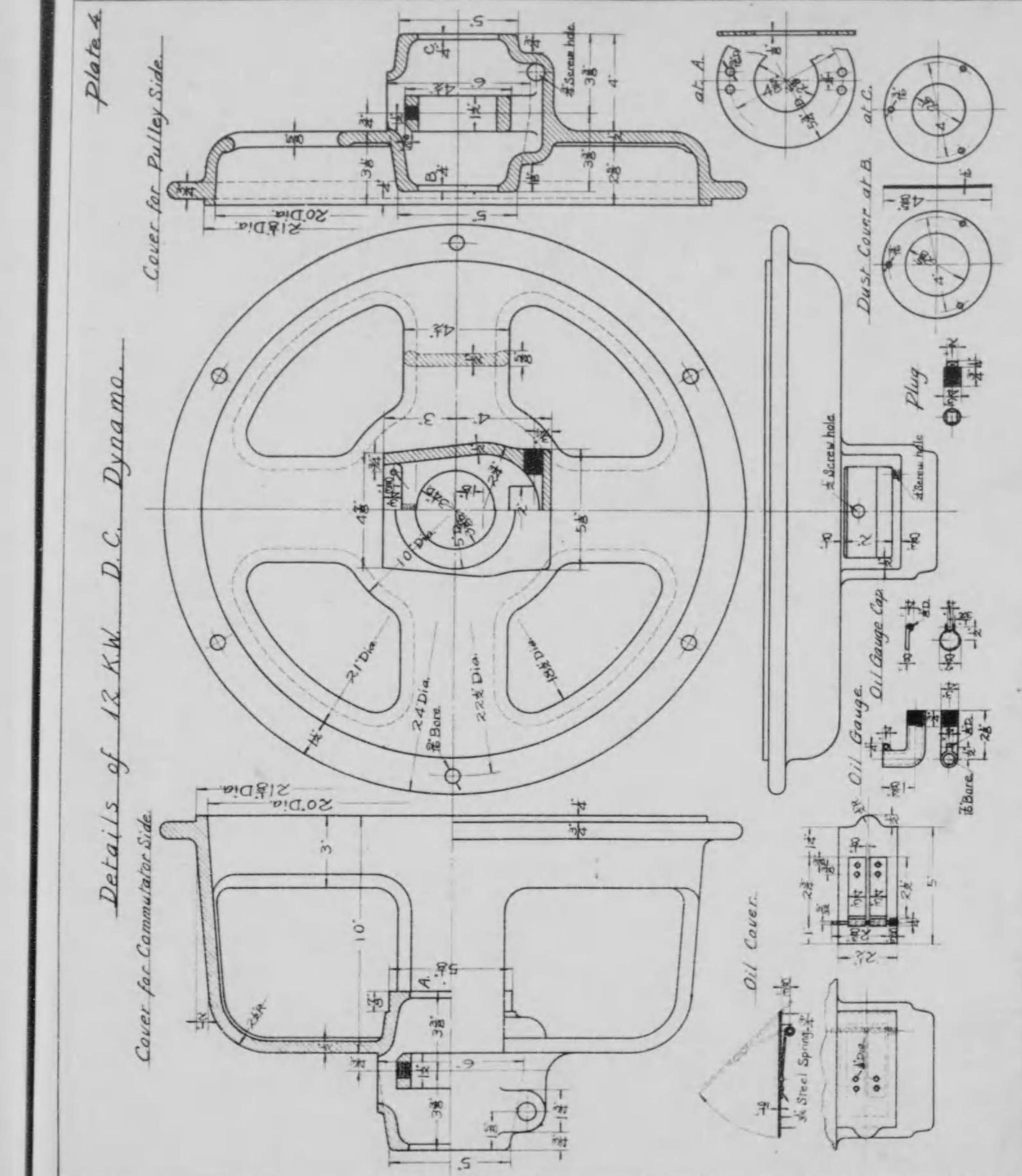


Plate 5.

Details of 12 K.W. D.C. Dynamo.

Dynamo Bed.

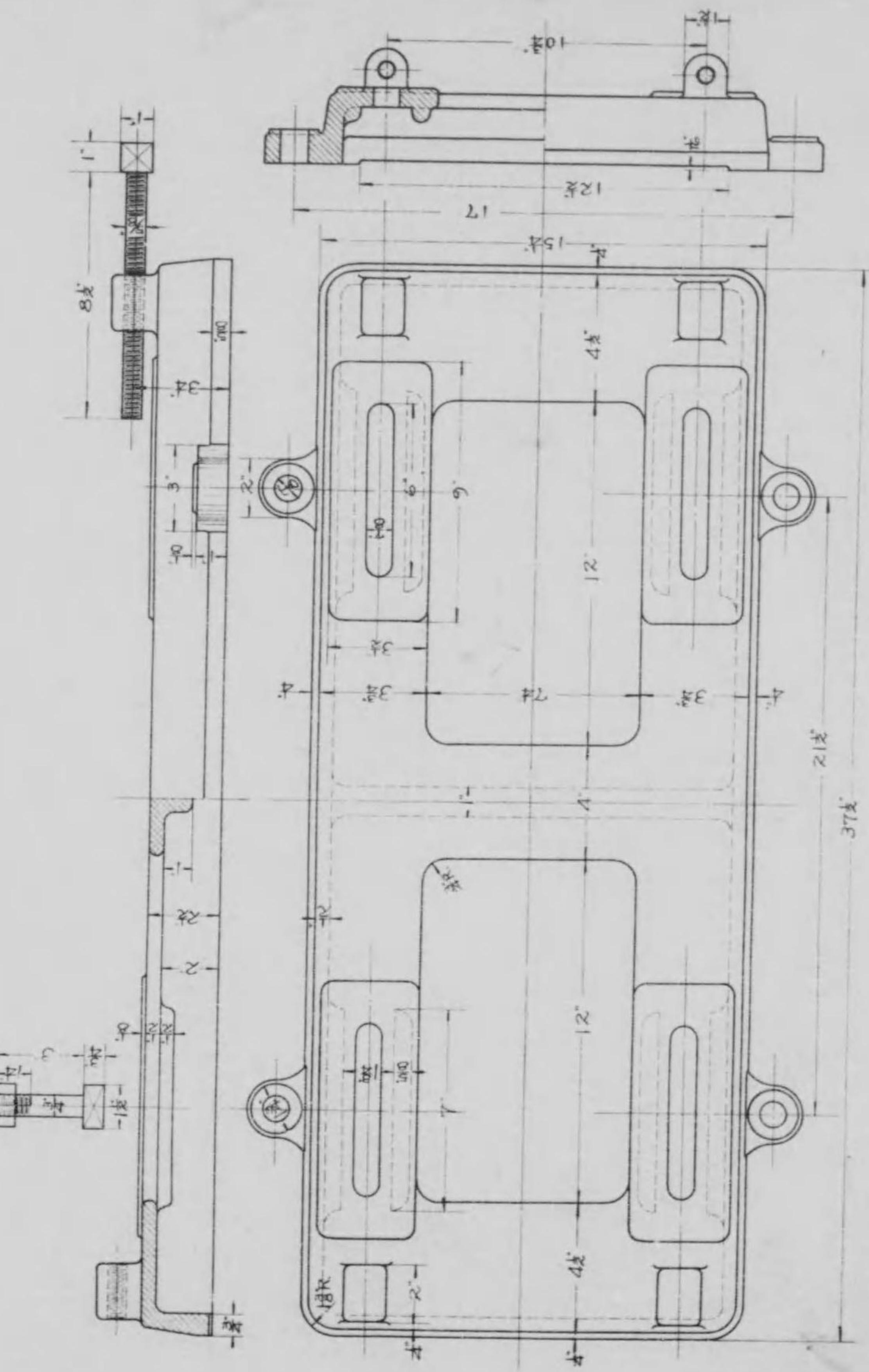


欠

Plate 11.


Details of 12 K.W. D.C. Dynamo.

Armature Winding

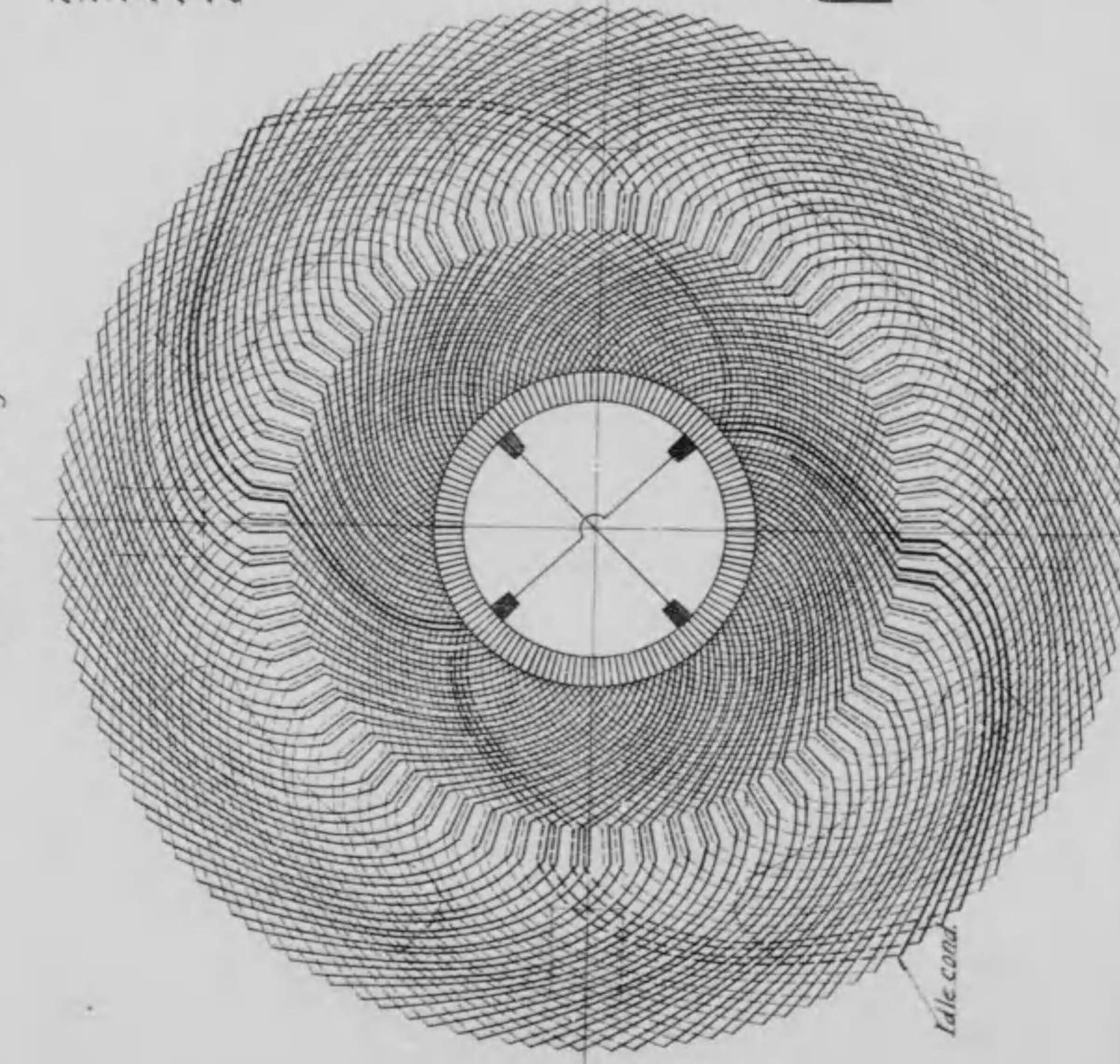

Total No. of Armature Conductors.	258
Total No. of Armature Slots.	65
Total No. of Commutator Segments	129
No. of Conductors per Slot	4
Front Pitch	65
Back Pitch	65
Commutator Pitch	65

Dimensions of Armature Conductor

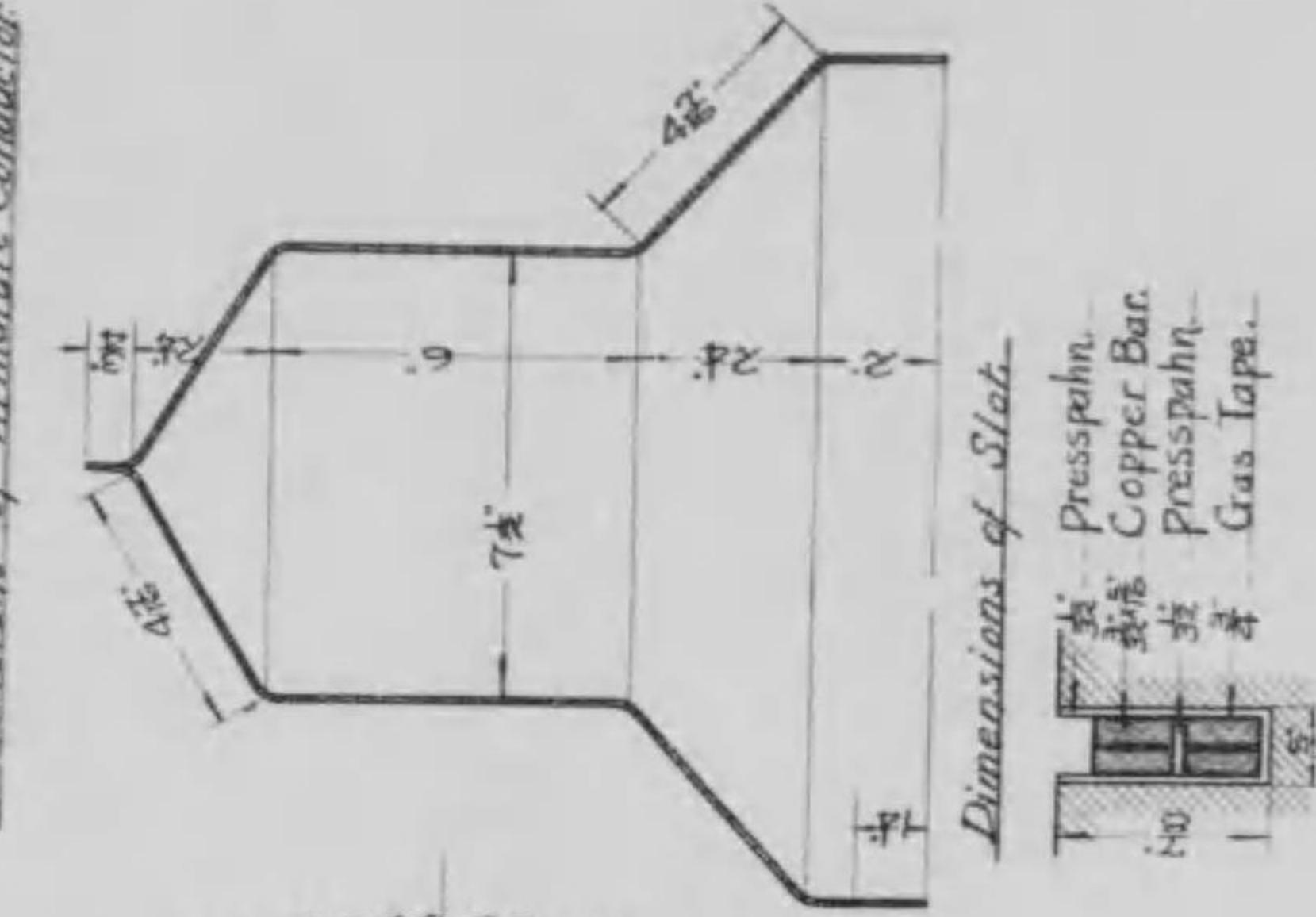


Dimensions of Slot

1/8	Presspahn
1/8	Copper Bar
1/16	Presspahn
1/16	Gas Tape


欠

Whitworth standard Bolt and Nuts

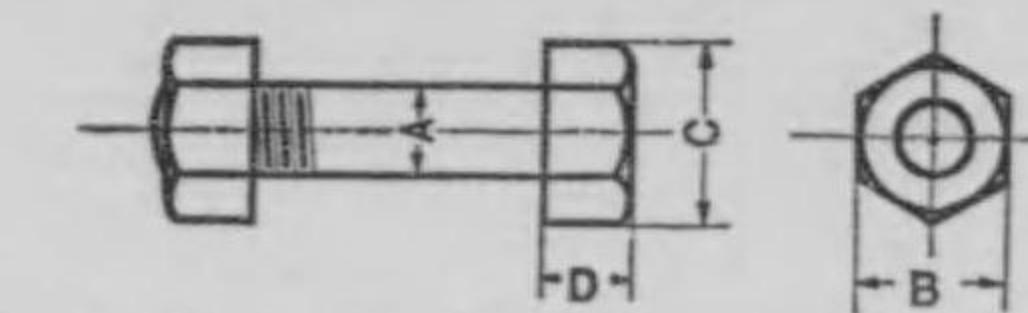

Diameter of Bolt	Bolt Head & Nuts			Thread per Inch	Diameter of Tapping Hole
	A	B	C		
		Width across Flats	Width across Corners		
5/16	5/16	1/2 + d/4	1/2 + d/4	24	1/4 + d/4
1/4	1/2 + d/4	9/16 + d/4	9/16 + d/4	20	5/16
5/16	9/16 + d/4	13/16	1/4 + d/4	18	1/4
3/8	13/16 + d/4	13/8 + d/4	5/8 + d/4	16	1/2 + d/4
7/16	13/8 + d/4	13/8 + d/4	3/4	14	5/8 + d/4
1/2	1/2 + d/2	1 1/16	5/8 + d/4	12	3/4 + d/2
9/16	1 + d/4	1 1/2 + d/2	5/8 + d/4	12	7/8 + d/2
1/2	1 + d/2	1 1/4 + d/4	1/2 + d/4	11	1/2 + d/4
11/16	1 1/4 + d/4	1 1/4 + d/4	1/2 + d/2	11	5/8 + d/4
3/4	1 1/4 + d/4	1 1/2	5/8 + d/2	10	3/2
13/16	1 1/2 + d/4	1 1/2 + d/2	1 1/8 + d/4	10	1 1/2
5/8	1 1/2 + d/4	1 1/8 + d/4	3/4 + d/4	9	1 1/4 + d/2
17/16	1 1/8 + d/4	1 1/2 + d/4	3/4	9	3/2 + d/4
1	1 1/8 + d/4	1 1/8 + d/4	1/2	8	1 1/2 + d/2
1 1/8	1 1/8 + d/4	2 1/8 + d/2	1 1/8 + d/4	7	1 1/2 + d/4
1 1/4	2 + d/4	2 1/8 + d/4	1 1/8 + d/2	7	1 1/4 + d/2
13/16	2 1/8 + d/2	2 1/8 + d/4	1 1/8 + d/4	6	1 1/4 + d/4
1 1/8	2 1/8 + d/2	2 1/8 + d/2	1 1/8 + d/4	6	1 1/4 + d/4
1 1/2	2 1/8 + d/4	2 1/8 + d/2	1 1/8 + d/4	5	1 1/2
1 1/4	2 1/8 + d/4	3 1/8	1 1/8 + d/4	5	1 1/2
1 1/8	3 1/8	3 1/8 + d/4	1 1/8 + d/4	4 1/2	1 1/4 + d/2
2	3 1/8 + d/2	3 1/8	1 1/8	4 1/2	1 1/4 + d/2
2 1/8	3 1/8 + d/4	4 1/8 + d/2	1 1/8 + d/4	4	1 1/2
2 1/4	3 1/8 + d/4	4 1/8 + d/4	2 1/8	4	2 1/8
2 1/2	4 1/8 + d/4	4 1/8 + d/4	2 1/8 + d/2	3 1/2	2 1/2 + d/2
3	4 1/8 + d/2	4 1/8 + d/4	2 1/8 + d/2	3 1/2	2 1/2 + d/2
3 1/8	4 1/8 + d/4	5 1/8 + d/2	2 1/8 + d/4	3 1/2	2 1/2 + d/4
3 1/4	5 1/8 + d/4	5 1/8 + d/4	3 1/8 + d/2	3 1/2	3 1/4
3 1/2	5 1/8 + d/4	6 1/8 + d/2	3 1/8 + d/4	3	3 3/8 + d/4
4	5 1/8 + d/4	6 1/8	3 1/8	3	3 3/8 + d/4
4 1/8	6 1/8	7 1/8 + d/4	2 1/8 + d/4	2 1/2	3 1/4 + d/4
4 1/4	6 1/8 + d/4	7 1/8	3 1/8 + d/2	2 1/2	4 + d/4
4 1/2	7 1/8 + d/4	8 1/8	4 1/8 + d/2	2 1/2	4 1/2 + d/2
5	7 1/8 + d/4	9 + d/4	4 1/8	2 1/2	4 1/2 + d/2
5 1/8	8 1/8 + d/2	10 1/8 + d/4	4 1/8	2 1/2	5 + d/4
6	10	11 1/2 + d/4	5 1/8	2 1/2	5 7/8 + d/4

欠

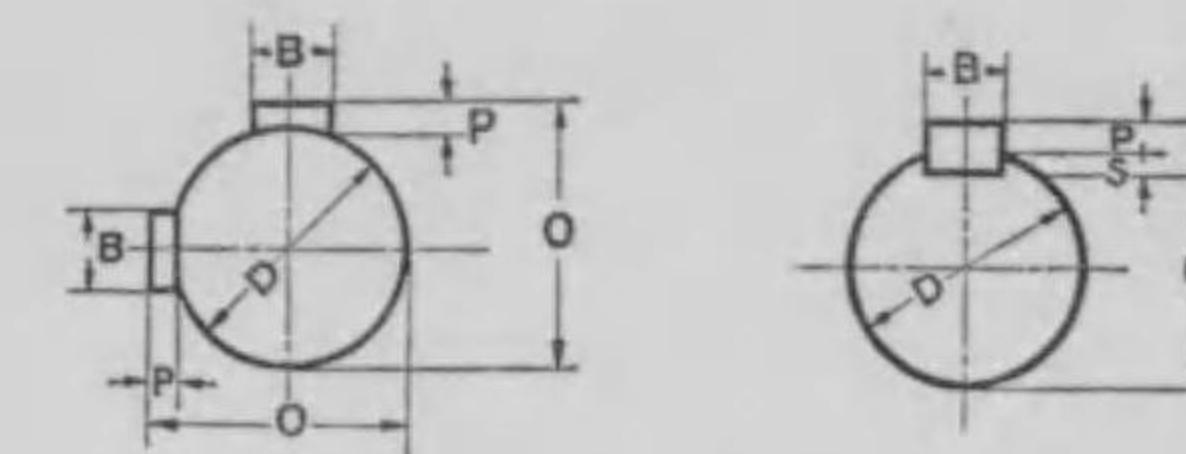

Decimal Equivalents of Fractions

Flat, Saddle and Sunk Keys

D In.	B In.	O In.	C In.	P In.	S In.	K In.	Inches Fractions	Inches Decimal	M. M. Fractions	Inches Fractions	Inches Decimal	M. M. Fractions
1.5	0.375	1.625	1.375	0.1489	0.1011	0.25	$\frac{1}{3}$.35625	397	$\frac{3}{4}$.51526	13.1
1.75	0.5	1.9375	1.5625	0.224	0.151	0.375	$\frac{3}{8}$.30125	79	$\frac{17}{32}$.53125	13.49
2	0.5	2.1875	1.8125	0.2194	0.1556	0.375	$\frac{5}{16}$.346875	119	$\frac{25}{32}$.546875	13.89
2.25	0.625	2.4687	2.0312	0.2027	0.1747	0.4375	$\frac{1}{4}$.3625	159	$\frac{9}{16}$.5625	14.29
2.5	0.625	2.7187	2.2812	0.2577	0.1797	0.4375	$\frac{5}{16}$.378125	198	$\frac{33}{32}$.578125	14.68
2.75	0.75	3.000	2.5	0.302	0.198	0.5	$\frac{9}{16}$.38375	238	$\frac{17}{16}$.58375	15.03
3	0.75	3.25	2.75	0.298	0.202	0.5	$\frac{7}{16}$.39375	277	$\frac{29}{32}$.60375	15.48
3.15	0.875	3.5625	2.9375	0.3725	0.2525	0.625	$\frac{1}{2}$.4109375	317	$\frac{3}{8}$.625	15.87
3.5	0.875	3.8125	3.1875	0.3685	0.2565	0.625	$\frac{9}{16}$.4125	317	$\frac{5}{8}$.640625	16.27
3.75	1.000	4.0937	3.4062	0.4117	0.2757	0.6875	$\frac{5}{16}$.41625	357	$\frac{11}{16}$.65625	16.7
4	1.000	4.3437	3.6562	0.4077	0.2797	0.6875	$\frac{11}{16}$.417875	437	$\frac{13}{16}$.671875	17.06
4.25	1.25	6.6562	3.8437	0.5062	0.3122	0.8125	$\frac{17}{16}$.41875	476	$\frac{11}{16}$.6875	17.46
4.5	1.25	4.9062	4.0937	0.4952	0.3172	0.8125	$\frac{1}{2}$.4203125	516	$\frac{15}{16}$.703125	17.86
4.75	1.25	5.1562	4.3437	0.4892	0.3232	0.8125	$\frac{13}{16}$.421875	556	$\frac{17}{32}$.71875	18.26
5	1.25	5.4062	4.5937	0.4862	0.3262	0.8125	$\frac{19}{32}$.4234375	595	$\frac{19}{32}$.734375	18.65
5.25	1.5	5.75	4.75	0.609	0.391	1.000	$\frac{1}{4}$.42625	635	$\frac{11}{16}$.765625	19.05
5.5	1.5	6.00	5.00	0.605	0.395	1.000	$\frac{5}{16}$.428125	675	$\frac{13}{32}$.78125	19.45
5.75	1.5	6.25	5.25	0.600	0.4	1.000	$\frac{11}{32}$.4296875	714	$\frac{15}{32}$.796875	20.24
6	1.5	6.5	5.5	0.595	0.405	1.000	$\frac{1}{2}$.4325	635	$\frac{1}{2}$.75	19.64
6.25	1.75	6.8437	5.65562	0.7187	0.4687	1.1875	$\frac{17}{32}$.434375	755	$\frac{21}{32}$.828125	21.03
6.5	1.75	7.0937	5.9062	0.7137	0.4737	1.1875	$\frac{23}{32}$.4359375	833	$\frac{23}{32}$.84375	21.43
6.75	1.75	7.3437	6.1562	0.7107	0.4767	1.1875	$\frac{29}{32}$.4375	874	$\frac{11}{16}$.8625	21.83
7	1.75	7.5937	6.4062	0.7057	0.4817	1.1875	$\frac{31}{32}$.4390625	913	$\frac{13}{16}$.875	22.22
7.25	2.00	7.8375	6.5625	0.8285	0.5165	1.375	$\frac{37}{32}$.440625	952	$\frac{15}{16}$.90625	22.62
7.5	2.00	8.1875	6.8125	0.8245	0.5505	1.375	$\frac{1}{2}$.4421875	991	$\frac{17}{32}$.921875	23.02
7.75	2.00	8.4375	7.0625	0.8195	0.5555	1.375	$\frac{13}{32}$.44375	1030	$\frac{19}{32}$.9375	23.41
8	2.00	8.6875	7.3125	0.8145	0.5605	1.375	$\frac{19}{32}$.4453125	1069	$\frac{21}{32}$.953125	24.21
8.25	2.5	9.0625	7.4375	1.0075	0.6175	1.625	$\frac{1}{2}$.4475	1108	$\frac{23}{32}$.96875	24.61
8.5	2.5	9.3125	7.6875	1.0015	0.6225	1.625	$\frac{23}{32}$.4490625	1147	$\frac{25}{32}$.984375	25.0
8.75	2.5	9.5625	7.9375	0.9955	0.6295	1.625	$\frac{3}{8}$.450625	1186	$\frac{27}{32}$.990625	25.4
9	2.5	9.8125	8.1875	0.9905	0.6345	1.625	$\frac{29}{32}$.4521875	1225	$\frac{29}{32}$.99625	25.8
9.25	2.5	10.0625	8.4375	0.9865	0.6385	1.625	$\frac{31}{32}$.45375	1264	$\frac{31}{32}$.99625	26.2
9.5	2.5	10.3125	8.6875	0.9805	0.6445	1.625	$\frac{37}{32}$.4553125	1303	$\frac{33}{32}$.99625	26.6
9.75	2.5	10.5625	8.8375	0.9755	0.6495	1.625	$\frac{43}{32}$.456875	1342	$\frac{35}{32}$.996875	27.0
10	2.5	10.8125	9.1875	0.9715	0.6535	1.625	$\frac{45}{32}$.4584375	1381	$\frac{37}{32}$.9975	27.4
10.25	3.0	11.25	9.25	1.225	0.775	2.000	$\frac{7}{8}$.46375	1420	$\frac{11}{16}$.9975	27.81
10.5	3.0	11.5	9.5	1.22	0.78	2.000	$\frac{11}{16}$.4653125	1459	$\frac{21}{32}$.99875	28.21
10.75	3.0	11.75	9.75	1.213	0.787	2.000	$\frac{13}{16}$.466875	1498	$\frac{23}{32}$.99875	28.61
11	3.0	12.00	10.00	1.209	0.791	2.000	$\frac{15}{16}$.4684375	1537	$\frac{25}{32}$.999375	29.01
11.5	3.0	12.00	10.5	1.2	0.8	2.000	$\frac{1}{2}$.4700000	1576	$\frac{1}{2}$.999375	29.40
12	3.0	13	11.00	1.191	0.809	2.000	$\frac{1}{2}$.471875	1615	$\frac{1}{2}$	1.000000	29.80

大正十一年五月廿九日印刷
大正十一年六月二日發行

電機製圖上卷專付
〔專賣品〕



(正價金臺圓七十錢)

著 作 者 金 子 五 郎

東京府豊多摩郡西大久保百六十四番地
發 行 者 佐 伯 好 郎

東京市日本橋區上横町二番地
發賣兼印刷者 及 川 伍 三 治

發行所 東京府豊多摩郡大久保村
西大久保百六十四番地 實業補習教育研究會

發賣所 東京市日本橋上横町三番地
振替口座東京二五七〇番 書肆養賢堂

(秀英舎第一工場印刷)

416

45

終