

編輯室談話

第一卷 第十二期每期四分之一出版

民國二十三年九月二十一日出版

呼號和電文(一)

國勢橫弱列強凌辱下的我國，電信應用的受限制和剝削，不過是許多不平等事件中的一件而已。我們在電信上，所以先拿出無線電呼號來抗議。倘諸位已看過國際無線電報公約，大概都知道是一九二七年華盛頓國際無線電報會議所制定的，無疑地，這當然是列強所制定下的產物。全世界無線電台呼號的支配，在這公約裏有極詳細而極不公平的規定，計美利占三個字母，('呼號多由三個字母組成第一個字母代表國籍')英二個字母，法德意日各一，我國呢，和那羣所得到的差不多，規定從XGA起至XUZ止，共計三百九十九個呼號，就是說我國只有三百九一個電台。以我列目之筆，無線電台建設之難，早有計劃分配之狀，所以有很多電台不得不用數字1、2、3等加於同一呼號之後，顯示區別，以致困難百倍，來日更有無從分配之虞。為今之計，應向華盛頓國際公會提出要求，或待下次石炭火會時堅持要求，二字母完全作為我國之呼號，並非與虎謀皮，固未見可能。但如能堅持理由，以退出公約相懲諭，那麼不聞或否，至少這種態度可以增進國際的整齊吧。



上海同孚路華順里 電波無線電研究社發行

版權所有 不准轉載

石英控制的
業餘手提發報機


摘要

這是一具業餘者的小電力發報機，因需利用石英控制，所以射出迴率非常穩定。電源供給是二百廿或一百一十伏交流。假使你住在沒有電燈的地方，則六伏脫的蓄

電池接至新式一百十伏脫交流輸出的 Converter 也就夠了。全機的重量只有十磅，輸出電力只八個瓦特，而實地試驗的航程竟達一千英里。

手提機的必需條件是式樣小，重量輕，輸出電力充足，航程穩定。這是利用石英控制法，所以成績勝過上好。全機大小是九吋高，十吋寬，六吋深，可謂小巧玲瓏了。

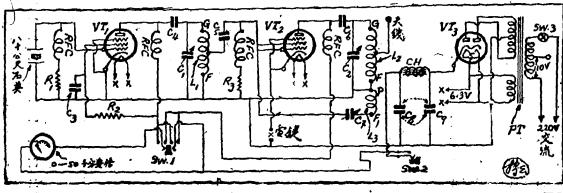真空管經選擇下來，只有89式作振盪與放大管最適宜，89式是60式的阿兄，陰間輸出電力略低外，什麼都一樣的。89式作為濾波管也很相稱，和89一樣是6.3伏的傍熱管。因為都是旁熱式的，所以電源方標的繞圈可以合用。當89式用於乙類工作時，他的最大工作電壓為250伏，屏電流60千安培，在此機內，兩只89式俱接900伏級的開關，放大管的屏電流為50千安培。在這樣輸出情形之下，我們已是夠獲得所說的



八個互物的體出，所以最增高能反變成消耗了。振盪管在負荷時的屏電流為 30 千分安培，屏電壓同為 300 伏特。84式物熱聲波管的屏電壓是 225 伏特，屏電流 50 千分安培，這裏雖則使負荷超過規定，可是因為輸的陰極與絲極間的絕緣耐壓為 300 伏特，所以亦並沒有什麼危險的。

線路並不特異，是通常的放大電能主振蕩式。因爲 C₁ 與 C₂ 要裝在同一金屬面板上，所以屏電壓的輸送採並行法，以免發生短路。與屏極串接的是收報式的 2.5 千分亨利高扼圈。爲省便起見。振盪管用偏振存偏壓（Bias）。振盪管脈衝電壓接自高壓，串接一個 50000 歐姆電阻作降壓。放大管的激勵是從振盪管屏極圈的三分之一處（靠近下面的繞圈）得到的，倘喚近屏處某點，將不易振盪，結果一定不興的。C₃ 是耦合儲電器，並且用以輸送高週波電流至放大管。放大管的偏壓亦用並行輸送，所以亦接一 2.5 千分亨利的高扼圈，並且因爲要限制放大管的屏電流，用 5000 歐姆二瓦特電阻作細調。這裏耦合圈與控制耦合圈連接了，放大管是變成乙類放大。所以上法是適用

的。

放大管與振盪管的屏回路大抵是相同的，只不過放大管部分多繞一個中和繞圈，繞在屏極圈的下面。放大管與振盪管俱在同一週率工作，可是這裏 VT2 已失去耦合圈，所以須接一中和儲電器 C₁ 來避免自身振盪。兩管屏電流的大小，得利用雙踏變鵝的 SW1 的動作從一個千分安培表測得之。一切裝置及排列法見照相附圖。圖二的花銹引頭是預備接電線的。右方刻度盤下面是石英，這樣，石英在工作時才不致受機內的熱。兩個小的按鈕是司電表的啓閉，及振盪管的開關的。

調整是這樣的：先把振盪管的屏電流調整


到最小，當表針有一跳動現象的時候，這就表示石英已發生振盪。於是轉動 C₁（電鈴不按一下），使振盪管屏電流有所驟動。然後調整中和儲電器 C₁，直至旋動 C₂ 時絕不影響振盪管屏電流為止。此時始將電鈴按下，把放大部份調整到屏電流最小（約為 5 至 10 千分安培），這時可以接上天線了。

手提機的天線是愈簡便愈好。這裏是用單根的導志式（Hertz）天線約需 182 吋長，直接接至屏極圈（從 F 到 G 的三分之一處），屏電流可達四十五至五十千分安培之大，射程確越一千英里。

線圈是用插入式的，易於調換週率。L₁ 用十八號單絞包實心鋼線繞三十圈，L₂ 三十三圈，L₃ 在 L₂ 下面用二十六號雙絞包線繞十圈。線圈管是四腳，直徑一吋又四分之一。

所需零件

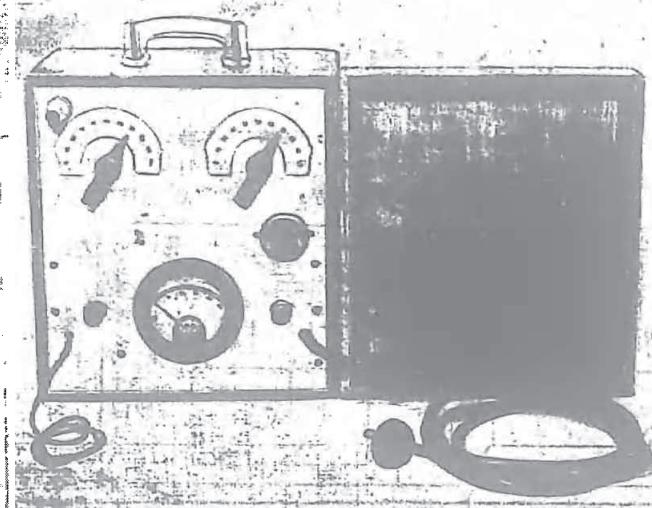- 一 84×91吋船質面板
- 二 140MMF 可變儲電器 (C 102)
- 一 100MMF 可變儲電器 (C 7)
- 一 01MF 固定儲電器 (C 8)
- 一 100MMF 固定儲電器 (C 5)
- 二 500MMF 固定儲電器 (C 406)
- 一 變生 8MF 告液體電器 (C 8G9)
- 一 5,000 歐姆二瓦特固定電阻 (R3)
- 一 100,000 歐姆二瓦特固定電阻 (R1)
- 一 2.5 千分亨利高扼圈 (RFC)
- 一 四脚電座




收音機

是怎樣工作的(四)

二、六脚燈座

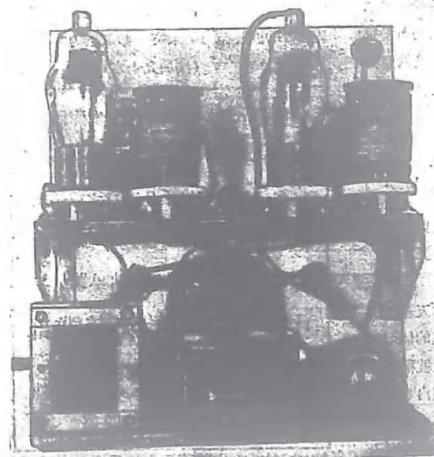
- 一、四脚扁薄燈座
- 二、四脚插入線圈管
- 三、0—50M.A.電表
- 四、雙路雙極推級式開關(SW1)
- 五、單路單極推級式開關(SW2)
- 六、電源開關(SW3)
- 七、電源方橋(PT)
- 八、三十亨利一百千分安培低扼圈
- 九、80式真空管(VT1, VT2)
- 十、84式真空管(VT3)
- 十一、90公尺用石英
- 十二、發報電鍵



真空管的特性曲線

上回所談到真空管的放大作用，以及將來要談到的檢波作用的解釋法。除掉研究性的特性曲線外，實在沒有更好的了。這在電波季刊第五期“無線電找說”篇內已經有過比較詳細的說明，所以用不着再多佔句篇幅來重複討論。不過，對於沒看過上篇的讀者們，似乎

過於簡單地說上幾句吧？

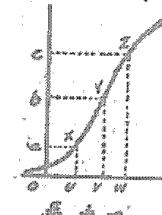

圖十一

現在，試看圖十一。就是三極真空管的特性曲線。在平常情形下，柵電壓為OV，屏電流為OB，當電波傳到柵網，柵壓變化自OV而OW，那末，屏流也隨之變化自OB至OC。又如柵壓自OV而OU時，當然，屏流要從OB而OA。XYZ這為特性曲線的直線部分，因此

，柵壓與流過者的變化互成正比。但是，因為AC大於UW，柵網上的變副雖小，屏流所得的變動却大，所以有放大作用。要是屏電壓也作相的增加時，所得的曲線必成形坡直。上述二者變化的比率相差很大，因此，放大的效果愈高。二者的比率就是平常所說的“互導”(Mutual Conductance)，所以，互導高的真空管往往被選為高放管。

縱橫真空管

以前所談到的真空管都是三極的(燈絲、柵網、和屏網)，用於高放級內時有一個很難避免的缺點，就是屏網二極間所形成的漏電量，因為牠們的面積大和距離近，所以普通三極管的漏電量却有八至十兆歐法拉特光景。這在高週率線路內是很足夠使真空管輸入電路(細電路)和輸出電路(屏電路)發生交連關係，而將輸出電能回授到細電路內。此種情形達到相當限度時，真空管就自起振盪，而干擾收音。於是，就該用複雜的中和線路或其他方法來補救。

無相管所增添的無極的作用就是要儘量減少屏網間存在的漏電量，牠處於屏網(現在為便於分別起見，應該稱為控制柵子)的中間，接到比屏網壓稍低的乙電負側上，同時並經一固定電容器而接至乙電負極(參見圖十二)。這樣，屏網與控制柵間的有效偏電量就可減至百分之一至二兆歐法拉特。因此，就不必再用複雜的方法，也不致自生振盪而起干擾。同時，因據有了這種裝置，可以減低管內的空間

在電荷 (Space Charge) , 而使控制極控制電子流的能力強大。所以，放大的能力也增加多倍。

空間電荷

因為屏壓是固定的，所以吸收電子的數量有相當的限制。因此，燈絲的溫度雖在繼續增高，放射電子的量雖然增多，但屏後再沒有餘力來吸收這些電子，這些未得出路的電子於是就飄散在燈絲間，互相斥力衝擊。對於發射屏極的飛到屏間的電子，也有排斥的作用，要是不將屏電壓增高，電子斷難超越空間電荷的所在，十分之八的屏壓都費在抗拒空間電荷的抵擋，非常可惜。簾管中簾網的所以能增強放大力，就是因為它可以減低屏間的空間電荷，不過空間電荷濃密的地方却在燈絲附近。控制極既為負，而空間電荷也是負性的，控制極上受了外來訊號而起的變動，不過這兩重負荷量的百分之一二而已。那末，控制極的控制能力就是微乎其微了。真空管的放大倍數當然也因而減低。簾網抗擊空間電荷的作用既然很大處而不能減低，因此就想出在燈網間加上了一個網，就稱為空間電荷網，簡稱為 SC 管。SC 管接上了較低正電壓，燈絲附近的電子，先為後所吸引而引向屏極，離屏間的空間電荷，受此所重吸引，最後克服屏，屏

流及互導均大增加，放大倍數自亦大增。

僅裝 SC 相而無簾網的真空管，通稱為空間電荷柵真空管，但如將簾網管的控制極作為 SC 极，而簾網作為控制極，也可使用，不過沒有了簾網，屏間的極際諸電量又來。因此就不適在再作高放管，所以有包覆 SC 极控制極和簾網的簾管高放五極管產生，來適應我們的需要。

波長與週率

——鐘——

這是無可諱的事實吧，擁有收音機者多半是認識無秘密的人們。因此，他們對於無秘密往往引起了不少使一般內行人發笑的疑問：當然，同樣的，要是叫我們去談別種生意經時，也免不掉要說些話吧。所以，對於他們抱「發笑」的態度是不該的。我們應得盡自己的能力來用各種方式去解釋給他們聽，以盡人與人互助的天職。

「什麼是長波短波？什麼是波長與週率？短波是外國電台而長波是上海電台，對麼？」他們時常這樣發問。


電台所發出的是無線電波，而你天線上所收到的也就是前者所發的電波，電波的情形好像水的波紋觀的一起一伏，每一起伏就稱一週，每週的長度就是所謂波長，一秒鐘內起伏的次數就是所謂週率。

「電波的週率是和光速相同的，每秒裡進十

八萬六千英哩，等於 299,820,000 米突（平常總說電波每秒裡進三萬萬米突，這是誤約的，為求準確起見，應該記住上面所說的數目）。波速被波長除後所餘的商數就是每秒週率數，所以，50 米突電波的週率數 = $299,820,000 \div 50 = 5,996,400$ 波，因據此數目太小，所以就用千週波（即基羅週波，西名 Kilocycle，簡稱 KC）來計算，於是上式所得的週率，也就是 5,996KC 了。

由此看來，波長和週率的關係是很明顯的了，紙要拿兩者之一去除 299,820 就能得另一個的確數，所以，要是某台的週率是 1,000 KC，那末它的波長就是 299.8 米突，反之，要是某台的波長是 10 米突，那末它的週率就是 29,982KC。（接於九十六頁）

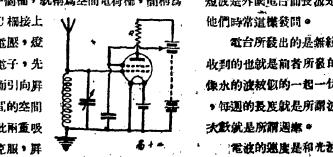全國無線電業專家及研究家請採用 中雍 無線電機廠出品各種另件可得十分滿意之成績請向全國各埠各無線電商店選購或 訂購上海寧波路五九八號
中雍無線電機廠營業部
電話九五三四二
價目單函索即寄



— 電子管新聞 —

第

無線電新聞

第


談談諧振波（津修）

諧振波英文名 Harmonic，是個很有趣味的名詞，這裏要指出的是從某地諧振波的動作，講到諧振波次質（無線電中有碰到）的意義。要明瞭諧振波究竟是什麼東西，先得懂一些初步的聲學。倘我們將一鋼琴按一下，他所發出的音調實際上並非祇有一個，除了本身音調或基本音調之外，同時還含有幾種次級音調或叫諧振音調。基本音調當然是最強，次級音調的力量是較弱的。所謂諧振音調，就是他們的振盪週期恰巧是基本音調之二倍（二次諧振）或三倍（三次諧振波），餘類推。和基本音調起諧振的作用而發生的現象。平常我們並不用第一次諧振波的名詞，因為他就是基本音調。無線電中諧振波佔據一個重要的地位，要探討發射和接收線路中高低週期電流的諧振情形，先得闡明交流電振盪動作的本性，學者稱之為諧振動作，或諧振運動。

二、正弦曲線

這裡要引領一些漫近的三角。備第一圖，

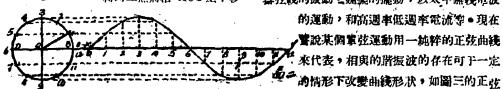設 OP 線依著箭頭方向等速旋轉，從 P 點割一平行線達于直徑 AOC 的 M 點上； P 在轉動時 M 點將沿 AOC 上下移



動，即 OP 之角常常變換。三角形 AM 角(即 M 之角)之正弦為 $\frac{OM}{OP}$ ，今在任何一點 P 之縱坐標正比于 A 角之正弦，故有正弦曲線之名。圖二即正弦曲線的畫法。

上述已講過， P 點的運動是等速的，但 M 點的運動却並非等速，近 C 點和 A 點時他變動得慢，經 O 點時變動得快。這種動作使構成螺旋運動。第二圖是表示那種作用的畫法，先將圓周劃分為十二段（當然並不一定）像 1234 等，代表 P 點在圓周上旋轉不同的地位。在右邊可從 O 點引出一平行線來代表曲綫之用。如 XY，這就代表圓周的，彷彿把圓週拉直一樣。然後亦等分為十二段，每段為若干度數，或代表相等時間的間隔。倘使 P 點在十二秒內旋完一周，那麼經過每段的時間均為一秒。像這裡所畫的，XY 線上 1234 等均代表一秒的時間，在那些段上割垂直線，再從圓周的十二個 P 點上引出平行線使相交，將交點連接，便成為 S 形的曲綫了。起初向上然後降到 XY 線以下，這便是無線電學上著名的正弦曲綫，交錯往復的波就用他來表明的。


諧振波怎樣變更曲線

很多不同形式的諧振波動作亦是用正弦曲線來代表他的。這些動作或運動，包含着某些變換的運動，顛擺的擺動，以太中無線電波的運動，和高週率低週率電流等。現在嘗試某種單弦運動用一純粹的正弦曲線來代表。相應的諧振波的存在可于一定的情形下改變曲線形狀，如圖三的正弦

曲線表示某個基本的動作（大曲綫），而同時具有百分之十力基的二次諧振波（小曲綫）。二次諧振波具有兩倍的週率，即每秒內上下振盪次數為基本波之兩倍。第四圖表示兩種曲線混合時所成各相位的情形。

混合結果所產生的曲綫，就是每種特別振動包含基本波和百分之十的二次諧振波的圖表。因為要和單純基本波曲線分別比較，所以特別將後者用虛線給出。

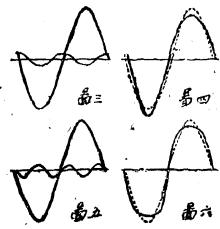兩曲線最明顯的異點，就是混合曲線的中心點和原有曲線是不相對稱的，這現象待下面述及真空管內諧振波失真情形時更易顯著。另一種對於純正弦曲線加以有趣的變更的便是產生了第三次諧振波。如圖五、六所示，圖五表示兩種不同曲線，一為基本波，一為三次諧振波。圖六便是混合結果所得到的曲線。這曲線和原有曲線很相像而是對稱的，最明顯的不同點便是波峯減低了一些。第一節內講過



一種音調除基本之外尚有幾次諧振音調，所以要使音樂完全復原，應將諧振音調同時保留。不過在無線電發射和接收中，經不同的步驟（如線路中的選擇性）即使失却若干諧振波，結果是不會降低。這些諧振波自然是聲音諧振波了，在發射機方面便發自聲音成音週率的往復的運動。他們是決不可以和諧振波產生在高週率電路中相誤會的，後者便要在下面論述。


波長計的諧振波

會應用過外差波長計的人，都能熟諳一只真空管振盪器所產生的諧振波。所謂外差波長計，包括一只真空管，俱有裡回路與回路音圈線圈，和普通的問接或再激式差不多，但他須有光束的回授，使線路中發生不斷的振盪，這方法就是把兩個線圈緊密連起來。裡回路用一定容器作配置，預先刻有波長或週率的刻數。在波長計時，先將充空器轉到所須要的波長上，再接上電源開關。現在他將發射某個波長的旋鈕；像一個圓形的小發射電台一樣了。倘他的近旁放着一只未曾接通的收音機，將少許的配器刻度盤旋轉，且用回授控制保持振盪狀態，當旋鈕旋到某種位置時，就可聽到一種鳴聲，表示兩種振盪相衝擊而起外差作用，收音機波長的檢驗便由此得到了。不過亦有弊病，就是波長計所發出的電波並非祇有一種週率，却同時包括幾個諧振波的週率。此方說配器到1000基羅週（300米突）的，會在2000、3000、4000、等基羅週上發射


電波。這些便是基本波的第一二三四等次的諧振波。雖然諧振波的力量比不上基本波的大，不過當一只要檢驗的收音機的波長帶完全不知道時，很容易發生錯誤的。往往波長計的基本電波超出於收音機的波長帶，而頻率比要的二、三諧振波來得較短了。可是另一方面却亦有其用處，便是諧振波的發射可擴長波長計的波帶，譬如某波長計不能配置至300米突以下的，却可利用他的諧振波來作校驗，300米突以下的波長，他的二次和三次諧振波便是150米突和100米突。

真空管波長計或發射機怎樣才發生諧振波呢？便是真空管的特性曲線為非直線時才有

• 參閱七圖時，可見一根直的特性曲線並不產

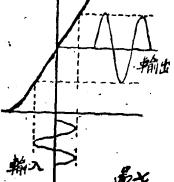


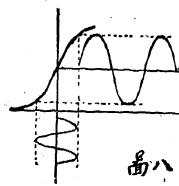
生諧振波，他的輸出和輸入一樣，為一純粹的正弦曲線，代表一個簡單振盪流的。但再參閱下面八圖時，為一帶曲線的特性曲線，裡回路的兩端直抵住曲線的上下兩曲綫部份，於是輸出方面並非為純粹的正弦曲線，而是上下兩



圖八

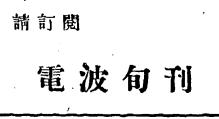端的波峯被削平了。這情形和第六圖是一樣的，表示該管產生一極大的三次諧振波。前面已講過，倘真空管特性曲線和裡回路中心點成對等的，——輸出正負兩半波相同——那麼所產生的諧振波祇有單數的（Odd），像第三次第五次第七次等等。所謂對等或對稱曲線，和不對等或不對稱曲線，是應該更加研究而明瞭的。現在倘將真空管的橫樑給以彎曲，或是將屏電壓變動，于是裡回路工作的電位漸近於曲線的上部彎曲部份，像九圖，在這樣情形下，輸出的正負兩半波形是不相等，就表示輸出方面為雙數（Even）諧振波發現，像第二次第四次第六次等等。



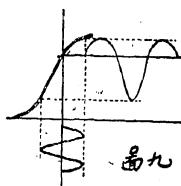

所謂谐振波的失真

幅出被真空管碰到的失真，常謂之谐振波失真。原因爲特性曲線並未貫通其全部工作長度，于是輸出並非是輸入的全部形態。譬如輸入方面爲一純粹的正弦曲線形，而輸出方面却爲平波峯形。（像第六圖）或成爲不相對等形。（像第四圖）換句話說，便是有第三次或第十二次的諧振波存在。至第八第九兩圈，選用以表示通過諧振波的產生，然亦同樣適用以解釋此種情形的。圖八表示種種輸入電壓每一大振盪，其工作伸展至曲線的直線部分以外，而到達上下兩轉曲部份。於是產生一平波峯的輸出電流。圖九表示攝攝爲正時，（向右振盪）屏電流變動較小。攝攝爲負時屏電流有較大變動，產生一不相對等的輸出波形。尚有所謂百分之五失真的名詞，這是指真空管不失真輸出之可容許的二次諧振波失真的意思，就是當真空管的輸入爲一純粹正弦曲線波，其輸出將如第四圖的失真情形，這失真程度定得兩半波高

度之差，等於全波長度之百分之五，並認爲當真空管具有最大輸入時，百分之五的二次諧振波爲可容許的最高程度，不能再超過他。這種百分比對於音質並沒有顯著的出處，而可以認爲不須輸出管的。

無線電應用計算法

——嘉經——

感應互串聯和並聯

和電阻一樣。假使你有大小不同的感應圈（鉤樣圈）幾只，要接在繞路裏應用，也可以用串聯或並聯的接法來適合你繞路裏所需要的感應量。

凡許多繞路串聯時，其總感應量等於各段感應量之和。如用算式來表示，即：

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

L ——總感應量

L_1, L_2, L_3 等——各個線圈的感應量
譬如右線圈四個，其感應量各爲 4000 緩亨利

• 1290 緩亨利，3500 緩亨利及 660 緩亨利。則

—和二串聯爲：

$$4000 + 1290 = 5290 \text{ 緩亨利}$$

二和三串聯爲：

$$1290 + 3500 = 4790 \text{ 緩亨利}$$

三和四串聯爲：

$$3500 + 660 = 4060 \text{ 緩亨利}$$

$$4000 + 1290 + 3500 = 8790 \text{ 緩亨利}$$

—，二，三和四串聯爲：

$$4000 + 1290 + 3500 + 660 = 9350 \text{ 緩亨利}$$

由上觀之，數接互串聯時之總感應量，比串聯中最大感應量還大。

凡許多線圈並聯時，其總感應量等於各感應量倒數之和倒數。如用算式來表示，即：

$$L = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}}$$

L ——總感應量

L_1, L_2, L_3 等——各個線圈的感應量
譬如右線圈三個，其感應量各爲 3500，2800 及 2100 緩亨利，則

—和二並聯爲：

$$L = L_1 + L_2$$

——總感應量

本公司修理部特聘富有無線電經驗

門人才代客修理各式收音機取費廉價件速

請定話通知當立刻派人前來觀察

新出無線電字典 價銀詳看

一定價 洋 兩 元

凡研究無線電者不可不備

本公司專製各種收音機及收發報機及各種

另件售價特廉

建華無線電材料公司

上海福煦路三九三號 電話八三二二四

專修無線電

本公司修理部特聘富有無線電經驗

門人才代客修理各式收音機取費廉價件速

請定話通知當立刻派人前來觀察

新出無線電字典 價銀詳看

一定價 洋 兩 元

凡研究無線電者不可不備

本公司專製各種收音機及收發報機及各種

另件售價特廉

建華無線電材料公司

上海福煦路三九三號 電話八三二二四

$$\begin{aligned}
 L &= \frac{1}{\frac{1}{3500} + \frac{1}{2800}} = \frac{1}{\frac{4+5}{14000}} = 1555 \text{ 短利} \\
 &= \frac{1}{\frac{9}{14000}} = \frac{14000}{9} = 1555 \text{ 短利} \\
 \text{一和三並聯為:} \\
 L &= \frac{1}{\frac{1}{3500} + \frac{1}{2100}} = \frac{1}{\frac{3+5}{14000}} = 1750 \text{ 短利} \\
 &= \frac{1}{\frac{8}{14000}} = \frac{14000}{8} = 1750 \text{ 短利} \\
 \text{一、二和三並聯為:} \\
 L &= \frac{1}{\frac{1}{3500} + \frac{1}{2800} + \frac{1}{2100}} = \frac{1}{\frac{12+15+20}{42000}} = \frac{1}{\frac{47}{42000}} = \frac{42000}{47} = 893 \text{ 短利}
 \end{aligned}$$

由上觀之，數線圖並聯時之總感應量，比並聯中最小感應量還小。
最後得到一個結論：
要感應大感要把幾個線圈串接起來好
處，要感應量小感要把幾個線圈並接起來好
處。
(待續)

波長與週率

(接自九十二頁)

收音機測度盤上所註明的，對於廣播波長的往往用週率數來註明，例如500—1600或是55—160。對於短波波長的却大都用0—100的刻度盤，也有新式的短波收音機是用Megacycle來註明的。Megacycle就是百萬週波，所以20,982Kc就等於20.982 Megacycles。二者的不同，紙不過一兩張了一點而已。

各台發出電波的週率或波長是不同的，國內廣播电台的波长大都在二百至五百米，以週率計，是1500至600千週波，普通都稱為長波，其實這應該稱為中波，二百米突以下至七十九米突是中短波，七十以下至十四米突才是正常的短波，至於十四米突以下的，那就有資格被稱為超短波了。當然，波長愈長的週率愈低，反之則愈高。因此，要是將波長的數目簡便利用800,000,000 這約數，在計算短波電台的週率時就不免要造成很大的錯誤。譬如，49.02米突電台的週率用約數來換算，是6,120Kc，如用確數299,820,000Kc來計算，就祇6,116Kc了，二者相差還不過四十週波，但如將15米突換算時，這差數就有十二千週波了，所以，美國標準局就規定須用確數，就是一般無線電工程師和專門研究者也早就使用這確數來計算一切有關問題了。

各種波長電波的特性本刊早已有專文介紹

不再詳述，但為解釋“短波是外國電台而長

波是上海電台，對麼？”這問題，不得不再加

申述。電波有兩種，一種是沿著地面進行的地波，牠的距離和波長及電力成正比，長波和中波電台的服務區域的範圍，大都以此二者為準則，另一種是天波，射向天空，射經高空電化層，屈折而回至遠處地面，因為電化層千變萬化，所以天波所及的範圍也就難從確計。本社會以普通收音真空管配製的收音機和美製收音機，電力是這樣小，祇有幾十瓦特，但是通訊的距離真能達到美國，讀者也許要非常驚異吧，但在內行人看來却並不認為希奇，因為這當然要在技巧的情形下才會這樣，並不能作為正常通訊用度的，否則，國際電台也用不到去購置電力20基爾瓦特的高貴機器了。

因為短波利用天波而容易得到較遠的距離，所以收聽外國電台時，以短波者為容易聽到，長波的並不是不能聽到，不過需要極完善的新裝置而已，至於中波的，却比長波容易些，普通七八燈以上的收音機，假如天線裝得很高而又完善，那末，當本埠電台停播時，也不難聽到歐美中波大電台的播音。



本
刊
啟