

業餘叢書

俞子夷編

無線電入門第八冊

省電真空管收音機線路圖集

中華書局印行

民國二十九年七月發行  
民國三十五年九月再版

叢書無線電入門（第八冊）



（郵逕匯費另加）

版權所有  
編者俞夷  
發行者顧樹森  
中華書局股份有限公司代表

所



版權所有

印 刷 者

中華書局  
上海澳門路四六九號  
永寧印刷廠

發行處

各埠中華書局

業  
叢書

# 無線電入門序

電池式收音機，大家或者以爲已不合時代，是落伍的了。

其實不然。電池式自有他獨特的長處。在全國沒有完全電化以前，大多數的縣城鄉鎮，仍舊沒有電燈。即使有電燈，日間往往不供電流。無線電要求普遍推行到各處，恐怕電池式的需要，還要比交流式更急切。因爲無線電是一種最有效的教育利器。我們推進教育，決不能因等待全國電化而停頓。將來的勢趨，恐怕要深入內地，到偏僻的鄉村裏去。這樣，非靠電池式不可。又如旅行用的手提式，當然用電池式。再說到臨急應變的時候，也只有用電池式。所以這一

序

---

---

方面的研究，仍不應忽略，或者應更加努力。這是第八冊，都是近年收集的線路圖，共有五十個。仍舊拿簡易做標準，便初學者容易成就。

二十五年七月 著者

叢業  
書餘

無線電入門第八冊

省電真空管收音機線路圖集

目次

頁數

第一章

省電真空管

一

第二章

一管收音機

一〇

第三章

二管收音機

一八

第四章

三管收音機.....三四

第五章

四五管收音機.....五五

第六章

用複合管的收音機.....六五

叢書餘 無線電入門第八冊

## 省電真空管收音機線路圖集

### 第一章 省電真空管

省電真空管的花色，並不很多。美國式常用的，有30、31、32、33、34、49等。燈絲電壓都是二弗打。燈絲電流，有的不過百分之六安培，有的要百分之二十六安培，詳見第一表。以上各種都是直接熱式。15號是間接熱式，19號和1A6是複合管。

此等真空管的燈絲電，在一管機，用一個一弗打半的大圓乾電池，也很有效。如用二弗打的蓄電池，當然更好。不

過省電式真空管的收音機，往往做成手提式，以便出外攜帶，那末，當然只好用乾電池。二管以上的收音機，要用二個大圓乾電池直連（一名串連）起來，再加相當歐姆數的燈絲抵抗器調節。抵抗器歐姆數的大小，要看所用真空管的種類和管數而定，詳各線路圖的說明中。攜帶用收音機，如管數不多，也可用手電筒內單節小乾電池，不過電池的壽命短些。如燈絲電流較大，亦可採用直連與並聯二法。二個直連，得三弗打。同樣二檔並聯，電流的供給可以大些。當然，用在這等地方的小乾電宜用日月牌等有耐久性的高等品。開用收音機，多少要連續幾十分鐘。平常雜牌小乾電，只宜用在閃爍的手電筒，連續幾分鐘，便用完了。

冊 八 第 門 入 電 線 無

下表是省電真空管的性格簡表  
第一表 普通情形

	號數	(絲壓)	(安培流)	(最大弗打)	(屏壓)	(最大弗打)	(簾棚壓)	熱法	管座
1 A 6	1 9 5	4 9 4	3 3 3	3 2 3	3 1 3	3 0 3	2 0 1	1 8 0	4 1
2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 0 1	1 8 0	4 1
0 6	2 6 2	2 2 2	i 0 6	2 6 6	0 6 6	i 3 3	0 6 1	8 0 1	4 1
1 8 0	1 3 5	1 3 5	1 8 0	1 8 0	1 3 5	1 8 0	1 8 0	8 0 1	4 1
6 7 5	.	6 7 5	.	6 7 5	1 3 5	6 7 5	.	.	4 1
直接	直接	間接	直接	直接	直接	直接	直接	直接	管座
6 2	6 1	5 3	5 2	4 3	5 1	4 2	4 1	4 1	4 1

電省真空管收音機線路圖集

第二表 工作情形和特性

		號數	種類	用途	(屏壓)	(弗打)	(屏壓)	(弗打)	(屏壓)	(弗打)	(屏流)	(千安培)	放大倍數	(瓦特)
3 3		3 2	3 1	3 0										
五極		四極	三極	三極	通用	(屏壓)	(弗打)	(屏壓)	(弗打)	(屏壓)	(弗打)	(屏流)	(千安培)	放大倍數
強放	檢波	低放	高放	強放	1 8 0									
1 3 5	1 3 5	1 3 5	1 3 5	1 3 5	1 8 0									
1 3 5	6 0 (約)	3 0												
1 3 5	6 0 (約)	6 7 5												
1 4 5					1 7									
7 0					7 8 0									
7 0 0					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

無線電入門 第八冊


						3 4	五極	高放	6 7 5	3 0	6 7 5	2 7	2 2 4
						1 9	1 5	4 9	1 8 0 (二)	3 0	6 7 5	2 8	3 6 0
						雙三極	五極	四極	低放	1 8 0	6 7 5	2 8	6 2 0
						四極與 三極共用	四極檢波 三極振動 交連	強放	1 8 0	2 2 5	至 4 5	•	•
						變波用	1 3 5	1 3 5	•	4 0 (推挽式用)	•	•	•
						1 8 0	0	0	1 0	2 2 5	至 4 5	•	•
						3 0	6 7 5	•	6 7 5	1 8 5	5 0 0	2 7	2 2 4
						6 7 5	1 3	2 7 0 (推挽式用)	•	•	•	•	•
						1 3 (陽棚壓最大) 1 3 5 弗打							

附註(一)經過二十五萬歐姆的抵抗。

第一表中管座如第一圖。圖中管座各孔地位與所通各極，均一註明。

F是燈絲，右上方P是屏極，左上方G是柵極。四極管32

三極管30，31用四孔管座，如41，下面左右二孔F

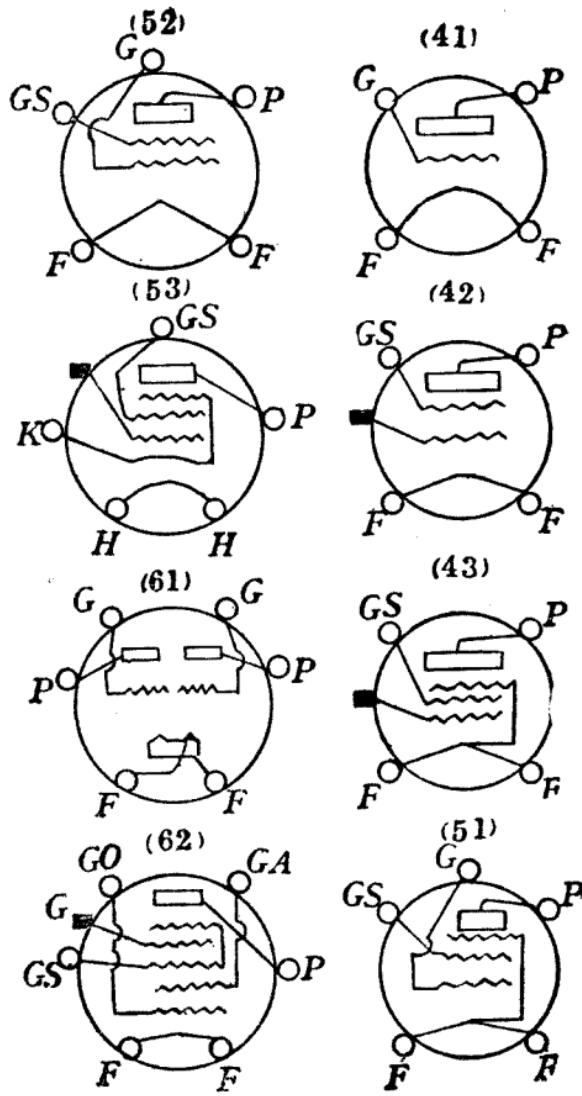

第一圖

亦用四孔管座，不過接法如<sub>4</sub>2，燈絲仍舊，屏極仍舊，左上方是簾柵極G S，柵極G在管頂，圖中用黑方塊代表，另用夾子接線。五極管<sub>3</sub>4仍用四孔管座，接法如<sub>4</sub>3，實在和<sub>4</sub>2沒有兩樣，抑柵S U在管內直接燈絲F，不通管外。


五極管<sub>3</sub>3用五孔管座，如<sub>5</sub>4，下面左右二孔FF是燈絲，右方P是屏極，上方G是柵極，左方G S是簾柵極，抑柵S U在管內直接燈絲，不通管外。四極管<sub>4</sub>9亦用五孔管座，接法如<sub>5</sub>2，與<sub>5</sub>1相同，不過管內沒有抑柵。間接熱五極管<sub>1</sub>5仍用五孔管座，接法如<sub>5</sub>3，下面左右HH是燈絲，右方P是屏極，左方K是陰極，上方G S是簾柵極，柵極G通管頂，圖中用黑方塊代表，另用夾子接線。抑柵S U不通管

外，直接與陰極K連接。

雙三極管1·9用六孔管座，如6·1·下面左右FF是燈絲，中間左右PP是屏極，上方左右GG是柵極。四極三極變波管1·A·6亦用六孔管座，接法如6·2，下方左右FF是燈絲，右方P是屏極，左方GS是簾柵極，右上方GA是陽柵，就是三極部份的代用屏極，左上方GO是三極部分的柵極，名叫振動柵極。四極部份的柵極G，通管頂，另用夾子接線，圖中用方黑塊代表。

以上管座地位，都是拿燈絲放在靠近身體，從管頂向下看的情形。線路圖中各極畫法，普通如第二圖。裝機接線時，宜與第一圖對照。



無線入門 第八冊

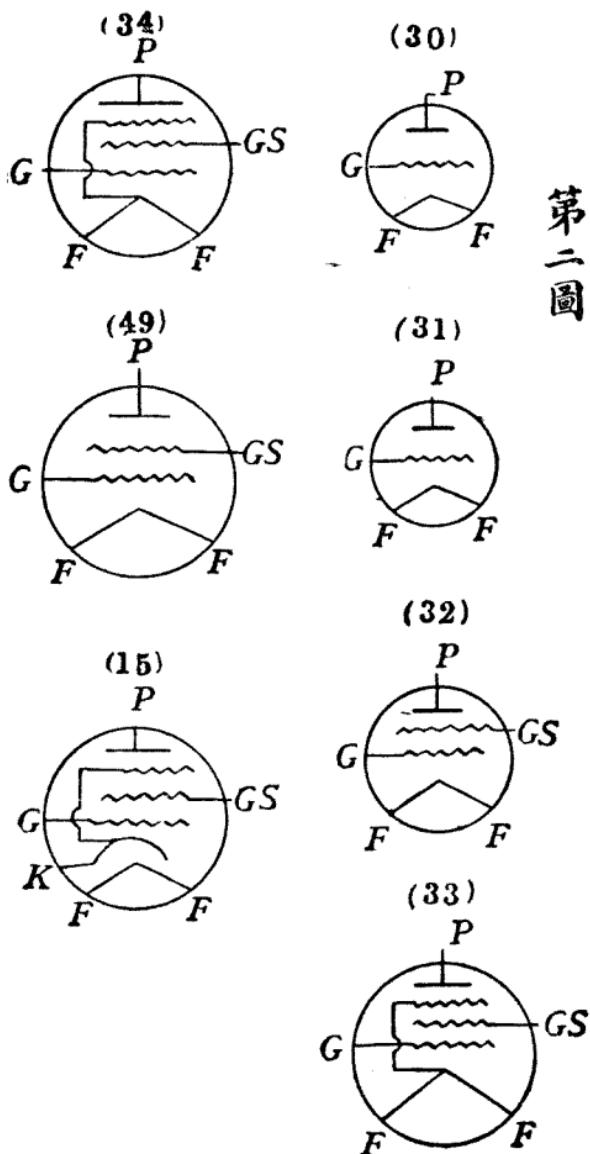
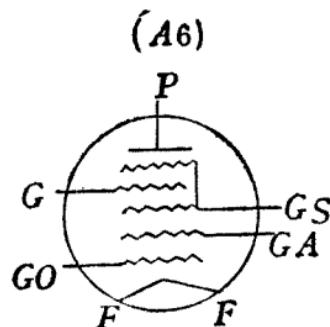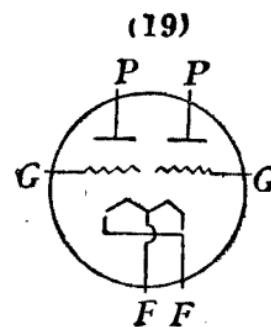
## 第二章 一管收音機

下面從第三到第六圖是四種再生式一管收音機的線路圖。

另件數量，分別列載第三到第六表。L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>、L<sub>3</sub>可用亞美530號或531號三回路線圈架，配亞美3021號00046小法拉特活動電容器。530是搖鼓式，53



1號是蛛網式。如改用亞美3100號·0005小法拉特  
小型活動電容器，只須把L2的圈數減少，其餘都可不動。  
下面是一個圈數的例子：

搖鼓式

	線圈直徑(英寸)	線圈長(英寸)	用線號數	L2圈數
2	1又2分之1	1又8分之1	26漆包	63
2	4分之3	1又2分之1	同	78
1又2分之1	1又8分之1	28漆包	53	
1又4分之1	1又2分之1	同	80	
1又2分之1	2分之1	30漆包	110	
1又4分之1			50	97

1又4分之1

4分之3

32漆包

77

蜘蛛網式

亞美線板號數

用線號數

L2圈數

550

26紗包

68

550

28紗包

66

553

26漆包

59

553


28漆包

58

L<sub>1</sub>的多少，有關靈敏度與選擇性。在近地無強力電台處，或者距電台較遠地方，圈數可以加多。近地有強力電台，宜減少。就是說，要增加靈敏度，宜加L<sub>1</sub>的圈數。要增加選擇性，宜減少L<sub>1</sub>的圈數。L<sub>3</sub>有關再生力，宜由試驗決定。再生力不足時，宜加多圈數。再生力過大時，宜

減少圈數。

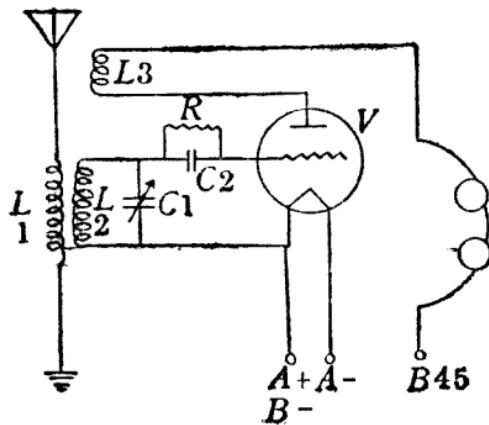以上拿亞美出品作一例子。別家出品，同樣適用。例如中雍的221號相當於亞美的3021號；中雍的229號相當於亞美的3100號。



表三 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見本文

$C_2 = .00025$  小法拉特

$R = 200$  萬到 $500$  萬歐姆

$V = 30$  號

“A”電 = 2 弗打


100號。

A電如用一個

乾電池一弗打半也够。如用二個乾電池直連，宜加二十或三十歐姆的燈絲抵抗器。（亞美

2130號或中雍230號)不一定A正與B負接在一處,A負與B負合接,也是一樣的。B電用乾電池最便。亦可用蓄電池或代B電。

第四圖

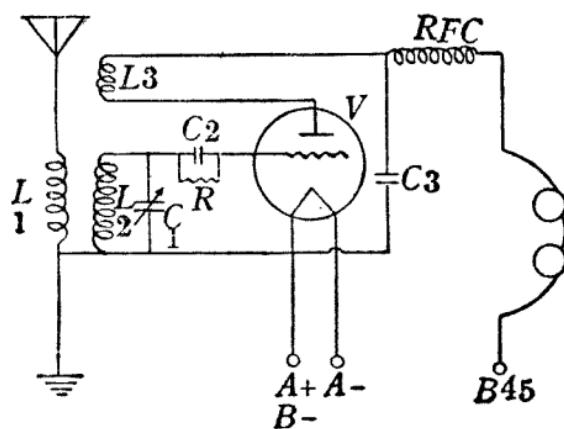

表四 第


$L_1, L_2, L_3, C_1$  見本文  
 $C_2 = .00025$  小法拉特  
 $C_3 = .001$  小法拉特  
 $R = 200$  萬到 $500$  萬歐姆  
 $RFC = \text{千分之 } 85$  亨利  
 $V = 30$  號  
“A”電 = 2 弗打

$336$  號。  
 $540$  號, 或中雍  
R F C 可用亞美

圖多一個支路電容器  $C_3$  及高週波阻流圈 R F C, 這樣再生力可以平穩。

第四圖比第三

第五圖用  $R_2$  活動抵抗器調節，再生力更加平穩。

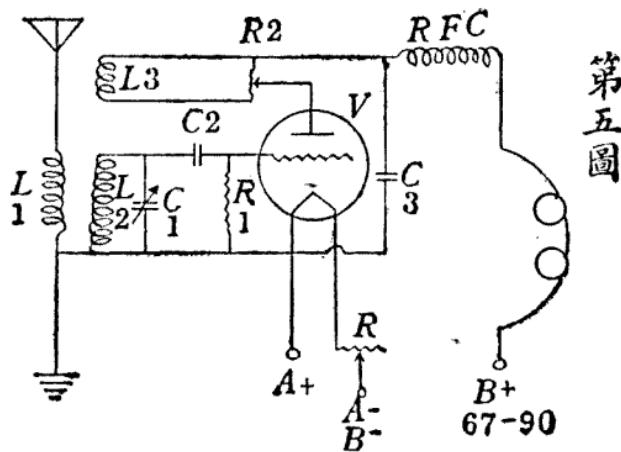

表五第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見本文

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .001$  小法拉特

$R_1 = 3000000$  歐姆

$R_2 = 75000$  歐姆


$R_3 = 20$  或  $30$  歐姆

$RFC = \text{千分}85$  亨利

$V = 30$  號

“A”電 = 3 弗打

第六圖用  $R_2$  是一種調節再生力。

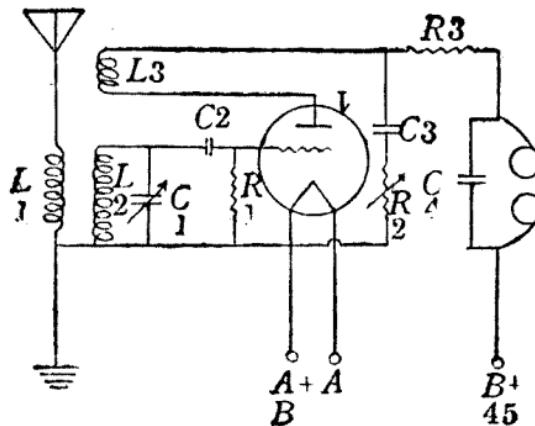

第六圖

表六 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見本文

$C_2 = ,00025$  小法拉特

$C_3, C_4 = .001$  小法拉特

$R_1 = 100$  萬歐姆

$R_2 = 2000$  歐姆


$R_3 = 5000$  歐姆

$V = 30$  號

“A”電 = 2 弗打

冊八第門入電線無

第七圖

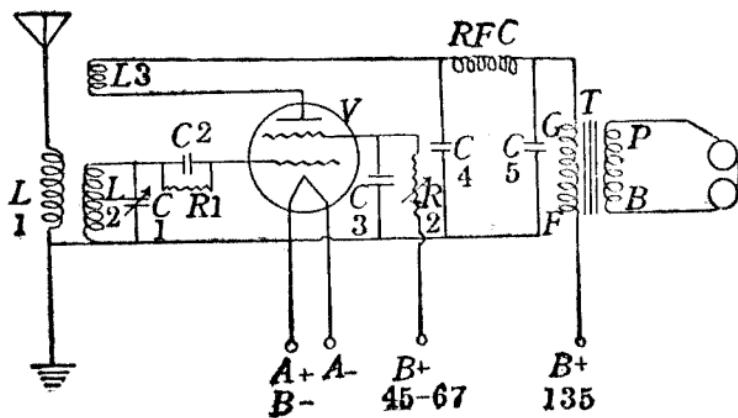

表七第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見本文

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .5$  小法拉特

$C_4, C_5 = .001$  小法拉特

$R_1 = 200$  萬歐姆

$R_2 = 100000$  歐姆

$RFC = \text{千分}85$  亨利

$T = 3.5$  比 1

$V = 32$  號

“A”電 = 2 弗打


第七圖是用四極管32號的。高週波的濾流裝置，有阻流圈RFC，及C4、C5兩電容器，效力更高。簾柵壓用R2調節，再生力更加平穩。因為32屏路的交流抵抗很高，不宜直接聽筒，所以用低週波變壓器T作一交連。次級接在屏路，初級接聽筒。變壓器可用亞美403、413或中雍200、201、303等。

### 第三章 二管收音機

最普通的二管收音機，是一級再生式檢波，一級低週波放大。下面有線路圖十三個。

第八圖用變壓器交連。變壓器可用亞美403、413或中雍200、201、303等。

圖八第

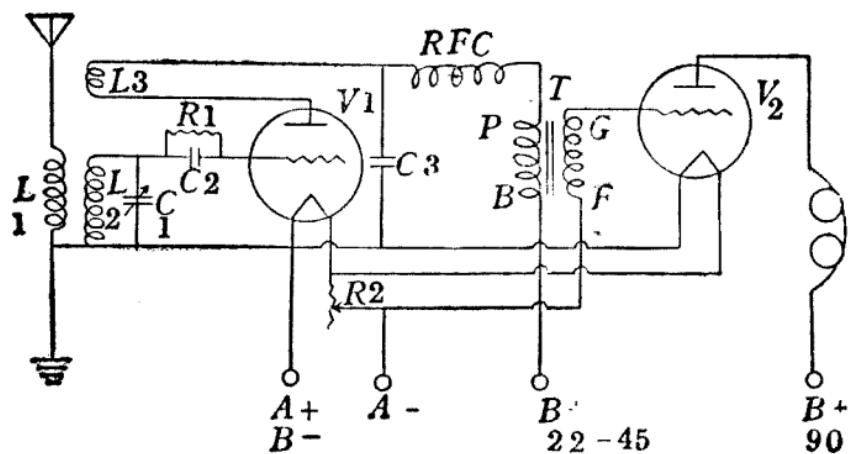

表八第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .001$  小法拉特

$R_1 = 200$  萬歐姆

$R_2 = 20$  歐姆


$T = 3.5$  比 1

$RF C = \text{千分} 85$  亨利

$V_1, V_2 = 30$  號

“A”電 = 3 弗打

圖九第

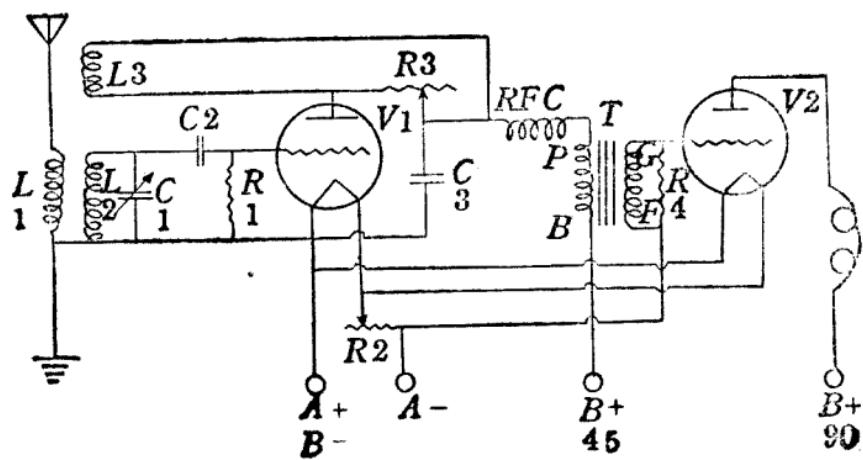

表九第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  $R_4 = 200000$  歐姆

$C_2 = .00025$  小法拉特  $RFC = \frac{1}{1000}$  亨利

$C_3 = .001$  小法拉特  $T = 3.5$  比 1


$R_1 = 300$  萬歐姆  $V_1, V_2 = 30$  號

$R_2 = 20$  歐姆 “A”電 = 3 弗打

$R_3 = 50000$  歐姆

聲。減少狂叫 4 級並接 R 變壓器次 精細。生力，更 3 調節再 圖，加 R 第九

圖十第

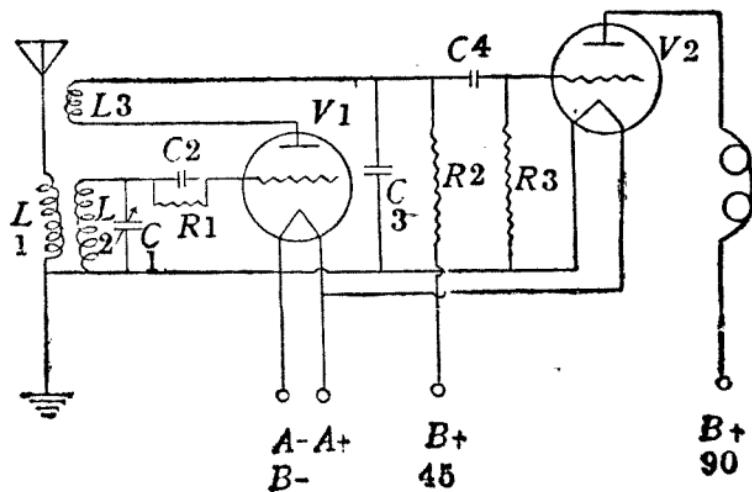


表十第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$R_2 = 100000$ 歐姆
$C_2 = .00025$ 小法拉特	$R_3 = 1000000$ 歐姆
$C_3 = .001$ 小法拉特	$V_1, V_2 = 30$ 號
$C_4 = .01$ 小法拉特	“A”電 = 1.5 或 2 弗打
$R_1 = 300$ 萬歐姆	

第十圖  
是抵抗交連  
檢波級  
B 電，有時  
要比四十五  
弗打更多。  
A 電如用  
三弗打，宜  
加二十歐姆  
的燈絲抵抗  
器。

第十一圖

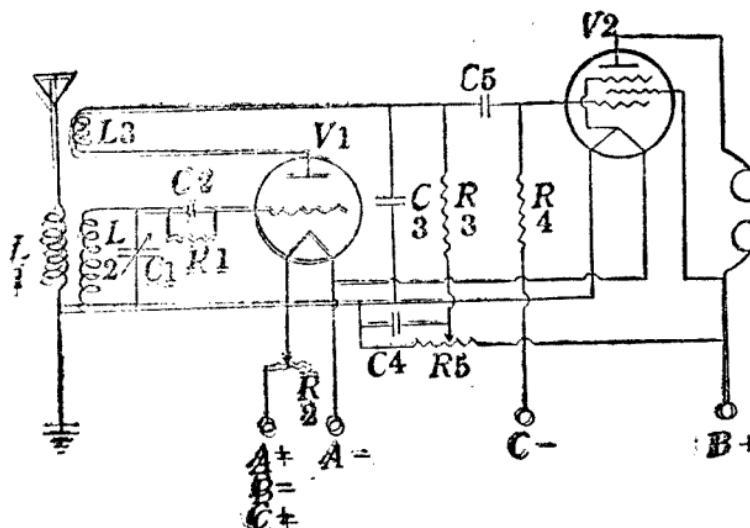

表一十一


$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$R_3 = 75000$ 歐姆
$C_2 = .00025$ 小法拉特	$R_4 = 500000$ 歐姆
$C_3 = .001$ 小法拉特	$R_5 = 75000$ 歐姆
$C_4 = 1$ 小法拉特	$V_1 = 30$ 號
$C_5 = .01$ 小法拉特	$V_2 = 33$ 號
$R_1 = 500$ 萬歐姆	“A”電 = 3 弗打
$R_2 = 10$ 歐姆	

法仍用抵抗式。再生  
力調節用  $R_5$ ，很精細。  
○強放管  
 $B$  電與  $C$  電  
，查第一章  
第二表。

電流較大，  
3 3 號燈絲

A電如用輕電池，宜兩檔並聯。否則不耐久用。

第十二圖

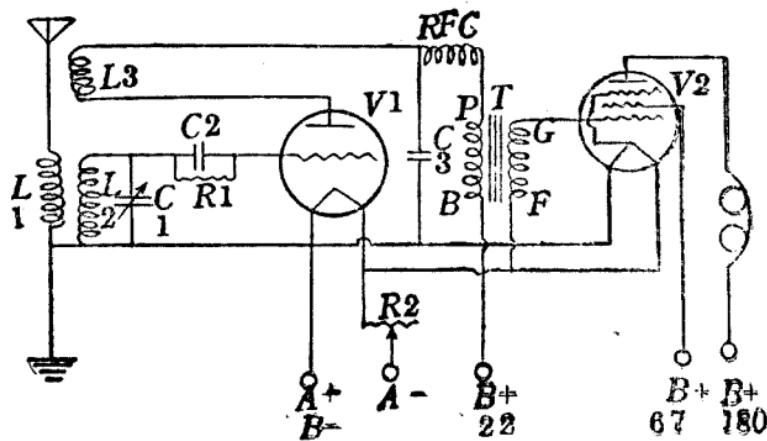

第十二圖

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .001$  小法拉特

$R_1 = 200$  萬歐姆

$R_2 = 20$  歐姆

RF $C = \text{千分}85$  亨利

$T = 3.5$  比 1


$V_1 = 30$  號

$V_2 = 34$  號

“A”電 = 3 弗打

第十二圖  
是用 3 號作  
低放的  
連方法  
交變器。

圖三十一

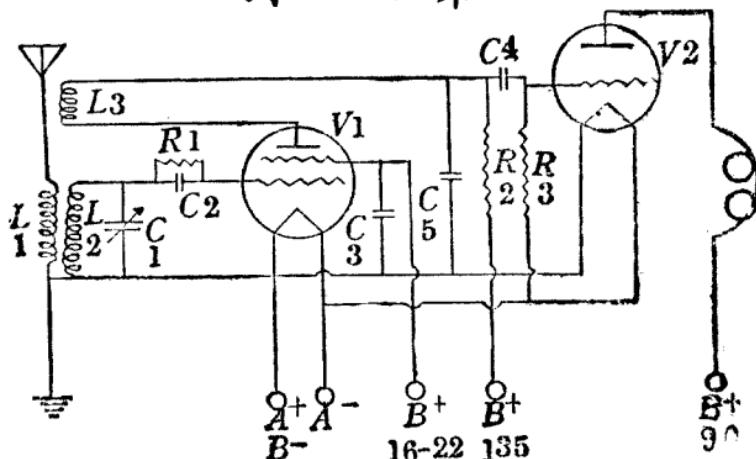

第十三圖用32號檢波，效力要好得多。

A電如用三弗

表三十一

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3, C_4 = .01$  小法拉特

$C_5 = .001$  小法拉特

$R_1 = 300$  萬歐姆

$R_2 = 250000$  歐姆


$R_3 = 1000000$  歐姆

$V_1 = 32$  號

$V_2 = 30$  號

“A”電 = 2 佛打

作檢波，差不多。用  $R_3$  調節再生力，更精細平穩。

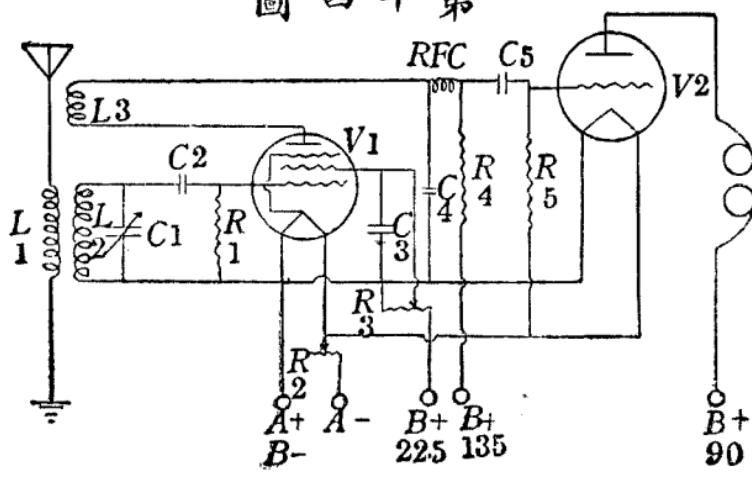

圖四十第

表四十第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  $R_3 = 50000$  歐姆

$C_2 = .00025$  小法拉特  $R_4, R_5 = 250000$  歐姆

$C_3 = 1$  小法拉特  $RFC = \text{千分}85$  亨利

$C_4 = .001$  小法拉特  $V_1 = 34$  號


$C_5 = .1$  小法拉特  $V_2 = 30$  號

$R_1 = 300$  萬或  $400$  萬歐姆 “A”電 = 3 弗打

$R_2 = 20$  歐姆

2號，用	4號與3	彌彷十三圖與第	四圖與第	第十	抗器。	的燈絲抵	二十歐姆	打，宜加
------	------	---------	------	----	-----	------	------	------

圖五十一

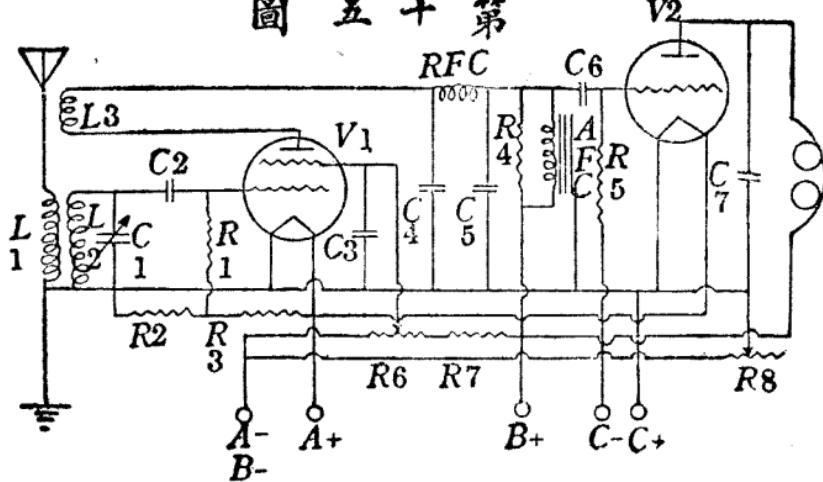

表五十一


$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$R_s, R_c = 250000$ 歐姆
$C_2, C_7 = .00025$ 小法拉特	$R_s = 40000$ 歐姆
$C_3 = .1$ 小法拉特	$R_s = 10$ 歐姆
$C_4, C_5 = .001$ 小法拉特	RF <sub>C</sub> 千分 85 亨利
$C_6 = .01$ 小法拉特	AFC = 50 亨利
$R_1 = 200$ 萬歐姆	$V_1 = 32$ 號
$R_2, R_3 = 500$ 歐姆	$V_2 = 30$ 號
$R_4 = 100000$ 歐姆	“A”電 = 3 弗打

第十五圖的交連方法，用低週波阻流圈AFC及抵抗器R<sub>4</sub>，此等方法，音量在抵抗交連與變壓器交連之間。就音量論，變壓器交連式最響，阻流圈交連稍輕，抵抗交連最輕。

不過音質却變壓器交連最容易失真。阻流圈可用亞美442號，或中雍242號。也可以用低週波變壓器，把初級次級直連了代用。

第十六圖是一種手提式的線路。B電壓很小，A電用小乾電二節。R<sub>2</sub>如無特製固定抵抗器，可用六歐姆的活動抵抗器。（亞美2106，中雍230）如此，地位要多占一些。

圖六十第

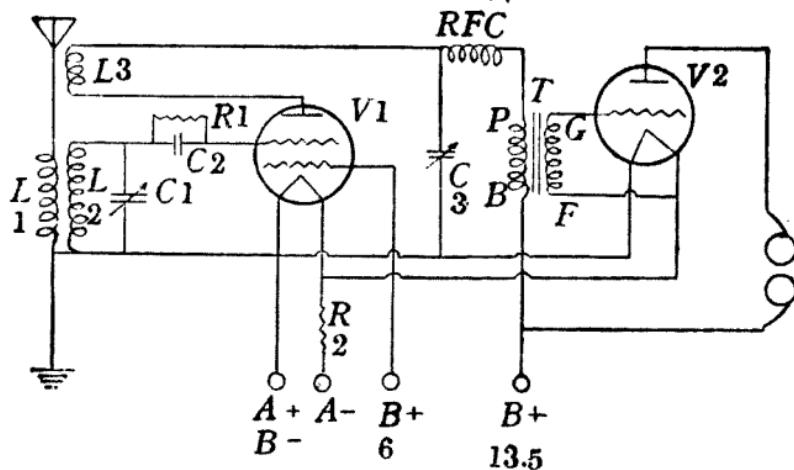

表六十第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .00046$  或  $.0005$  小法拉特

$R_1 = 200$  萬歐姆

$R_2 = 5.5$  歐姆

$T = 3.5$  比 1


$RF C = \text{千分 } 85$  亨利

$V_1 = 49$  號

$V_2 = 30$  號

“A”電 = 3 弗打

圖七十第

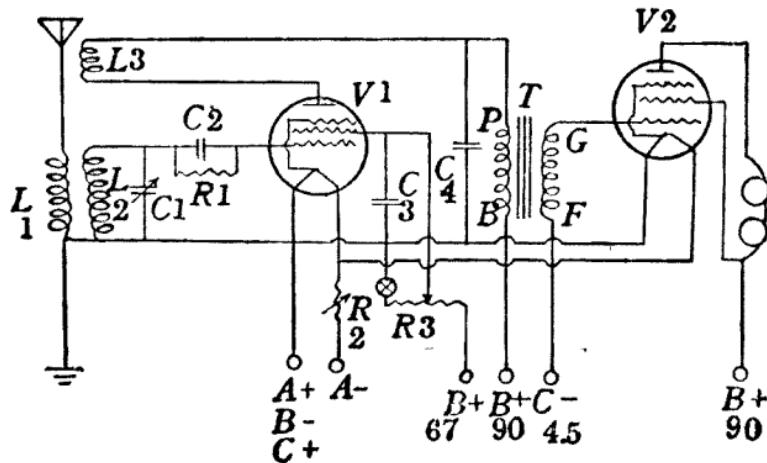

表七十第


$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$R_3 = 50000$ 歐姆
$C_2 = .00025$ 小法拉特	$T = 3.5$ 比 1
$C_3 = 1$ 小法拉特	$V_1 = 34$ 號
$C_4 = .002$ 小法拉特	$V_2 = 33$ 號
$R_1 = 500$ 萬歐姆	“A”電 = 3 弗打
$R_2 = 10$ 歐姆	

低週波放大用  
強力管。交  
連方法用變壓  
器。檢波靈  
敏，還用強力  
放大，相當電  
力的電台，可  
放喇叭。A  
電問題見第十  
一圖說明。

第十七圖

電真空管收音機線路圖集

圖八十一 第

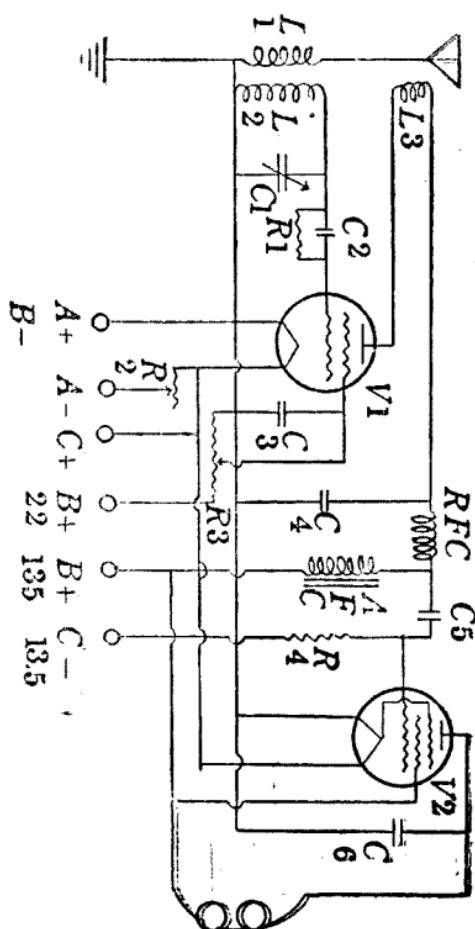


表八十一第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$C_6 = .002$ 小法拉特	$RFC = \frac{1}{2}$ 分 85 亨利
$C_2 = .00025$ 小法拉特	$R_1 = 500$ 萬歐姆	$AFC = 50$ 亨利
$C_3 = .5$ 小法拉特	$R_2 = 20$ 歐姆	$V_1 = 32$ 號
$C_4 = .001$ 小法拉特	$R_3 = 100000$ 歐姆	$V_2 = 33$ 號
$C_5 = .01$ 小法拉特	$R_4 = 2000000$ 歐姆	“A”電 = 3 弗打

第十八圖與第十七圖相彷彿，交連法用低週波阻流圈。

圖九十一第

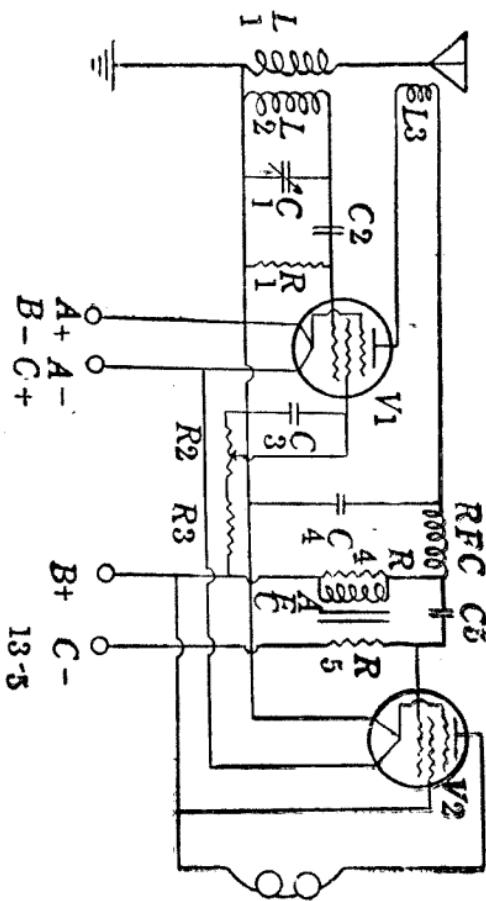

表九十一第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  
 $C_2 = .00025$  小法拉特

$R_1 = 1000$  萬歐姆       $RFC = \text{千分} 85$  亨利  
 $R_2 = 50000$  歐姆       $AFC = 50$  亨利


$C_3 = .1$  小法拉特  
 $C_4 = .001$  小法拉特  
 $C_5 = .01$  小法拉特

$R_3 = 5000$  歐姆  
 $R_4 = 50000$  歐姆  
 $R_5 = 500000$  歐姆  
 $V_1 = 34$  號  
 $V_2 = 33$  號  
“A”電 = 2 弗打


### 燈絲抵抗器。

第十九圖與前兩圖相似。A 電如用三弗打，宜加六歐姆的

圖〇二 第

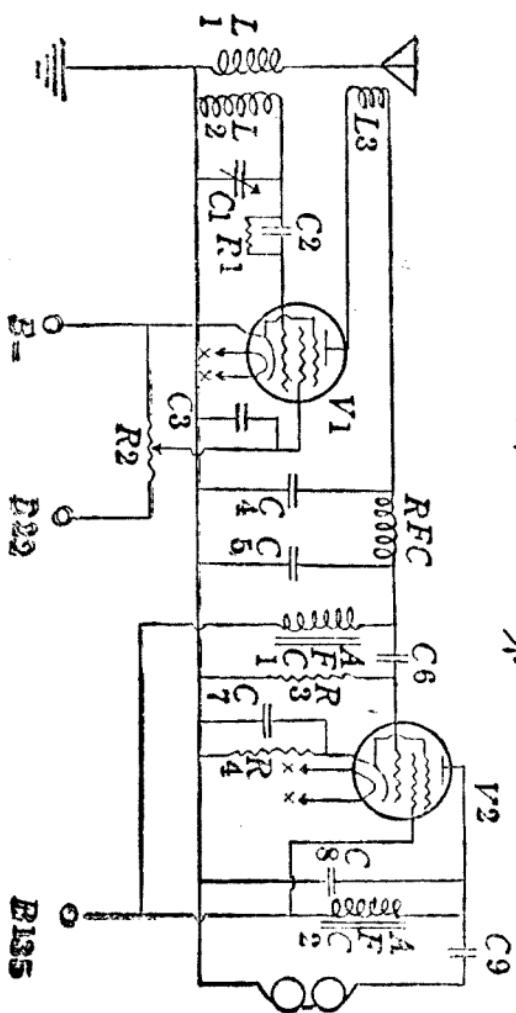

乙 圖 附 甲 圖 附

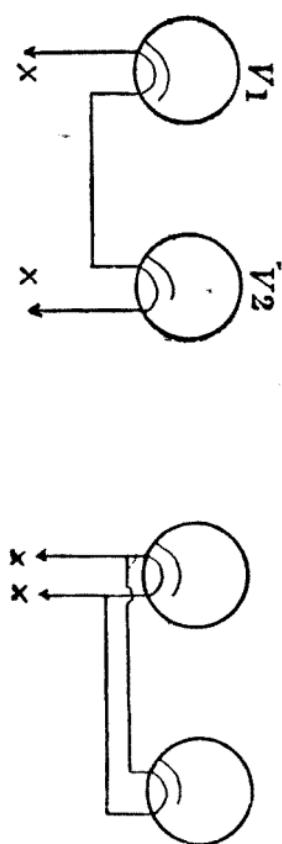

表十二 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$R_1 = 300$ 萬歐姆	$AFC_1 = 50$ 亨利
$C_2 = .00025$ 小法拉特	$R_2 = 50000$ 歐姆	$AFC_2 = 30$ 亨利
$C_3, C_7 = 1$ 小法拉特	$R_3 = 500000$ 歐姆	$V_1, V_2 = 15$ 號
$C_4, C_5, C_8 = .001$ 小法拉特	$R_4 = 2000$ 歐姆	$\times \times "A"$ 電 = 2 弗打(附圖甲)
$C_6, C_9 = .1$ 小法拉特	$RFC = \frac{1}{300}$ 亨利	或 4 弗打(附圖乙)

第二十圖是用 15 號的二管機。A 電用二弗打，照附圖甲並聯；用四弗打時，照附圖乙直連。若用乾電三弗打，照甲圖並聯時，宜加六歐姆的燈絲抵抗器。照乙圖直連，宜用四弗打半乾電池，就是三個直連。這樣接法，只須加一歐姆的抵抗，不加也無大害。聽筒不直接低週波放大管的屏極。


凡是強力管，輸出力較大的收音機，大多用這種接法。B 電流經過低週波阻流圈 AFC 2，不經過聽筒。這是一種保護聽筒的方法。AFC 2 三十亨利，可用亞美 444 號或中雍 244 號。

## 第四章 三管收音機

三管機的支配，通例不外二類。第一類是再生式檢波，二級低週波放大。第二類是一級高週波放大，一級再生式檢波，一級低週波放大。第一類宜收近地電台，大多可以放喇叭。現在公立電台，漸漸增多，電力也較大，此種支配方法，最合這等情境。如在偏遠地方，或者目的在收相當距離外的小力電台，那末用第二類支配方法較妥。音量或者只能用聽筒，但是收程可以較遠。下面五種線路圖是屬第一類的。

第二十一圖，低週波放大二級，都用變壓器交連法。此等交連方法，聲音容易失真，所以C電不可忽視。如不須很大音量，末一管B電可用九十弗打，C電也用四弗打半。A電如用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

圖一十二第

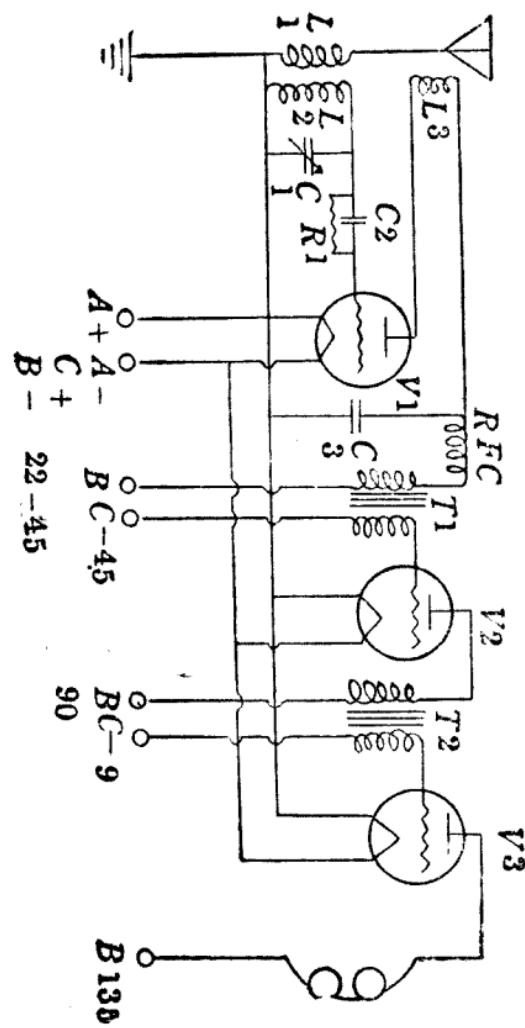

表一十二第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$RFC = \frac{1}{85}$  千亨利

$C_2 = .00025 \mu F$  法拉特


$T_1, T_2 = 3.5$  比 1

無線電入門 第八冊

$C_3 = .001 \mu\text{法拉特}$   
 $R_1 = 300\text{萬歐姆}$

$V_1, V_2, V_3 = 30\text{號}$   
 “A”電 = 2 邦打

圖二十二 第

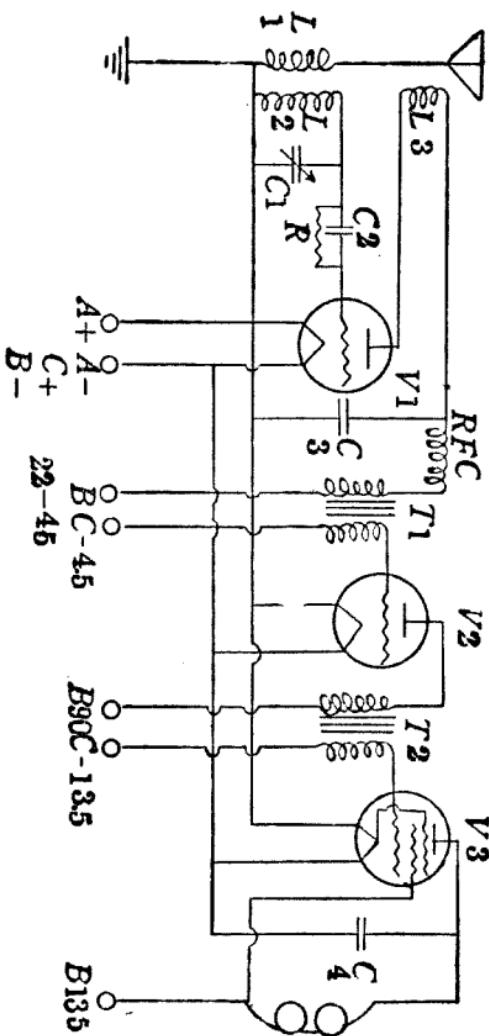

表二十二 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  
 $C_2 = .00025$  小法拉特

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  
 $C_2 = .00025$  小法拉特

$RFC = \text{千分}85\text{亨利}$   
 $T_1, T_2 = 3.5\text{比}1$

$C_3 = .001$  小法拉特

$V_1, V_2 = 30$  號

$C_4 = .006$  小法拉特

$V_3 = 33$  號


$R = 300$  萬歐姆

“A”電 = 2 弗打

第二十一圖與第二十一圖彷彿，不過末級改用強力管，音量可以大增。33號燈絲電流，要百分之二十六安培。連同一個30號，共須燈絲電流百分之三十六安培，所以A電宜用二弗打的蓄電池。若用三弗打乾電池（一個直連）宜兩檔並聯，再加三歐姆的固定抵抗器，或用六歐姆活動抵抗器亦可。

第二十三圖，和第二十一圖相似，不過二級低週波放大，都用抵抗交連。音質較好，音量較輕。如末級照第二十二圖改用強力管，音量可以大些。再生力的調節，用R3，很精細平穩。


圖三十二第

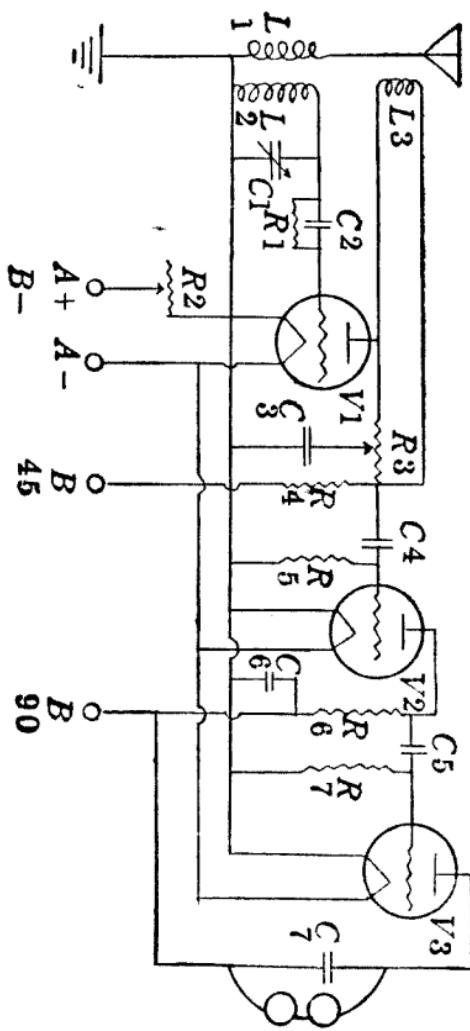

表三十二第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  
 $C_2 = .00025$  小法拉特  
 $C_3 = .001$  小法拉特  
 $C_4, C_5 = .01$  小法拉特  
 $C_6 = .1$  小法拉特  
 $R_1 = 100$  萬歐姆  
 $R_2 = 40$  歐姆  
 $R_3 = 75000$  歐姆  
 $R_4, R_6 = 170000$  歐姆  
 $R_5, R_7 = 1000000$  歐姆  
 $V_1, V_2, V_3 = 30$  號  
 “A”電 = 3 邦打

圖四十二 第

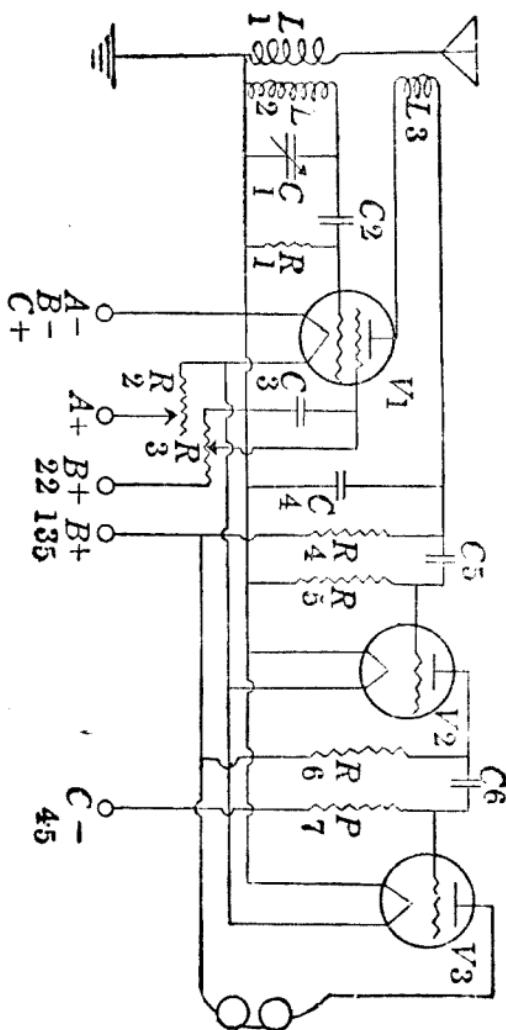


表四十二 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明  
 $C_2 = .00025$  小法拉特  
 $C_3 = .1$  小法拉特  
 $C_4 = .002$  小法拉特  
 $C_5, C_6 = 0.1$  小法拉特

$R_1 = 100$ 萬歐姆	$R_5 = 50000$ 歐姆
$R_2 = 10$ 歐姆	$V_1 = 32$ 號
$R_3 = 50000$ 歐姆	$V_2, V_3 = 30$ 號
$R_4 = 100000$ 歐姆	“A”電 = 3 弗打
$R_s, R_t = 250000$ 歐姆	

的32號。用34號，也是一樣的。

圖五十二第

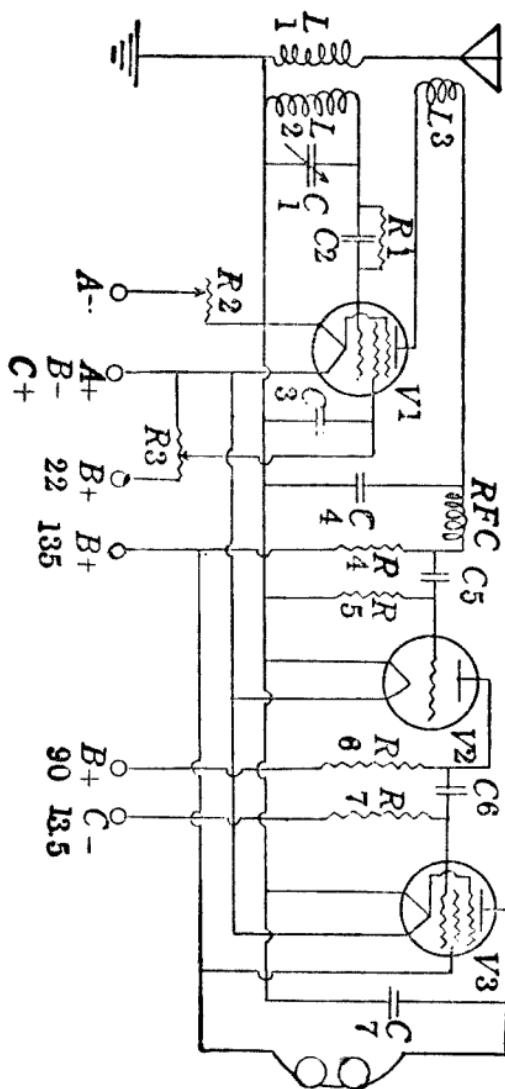

表五十二第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明	$V_1 = 34$ 號
$C_2 = .00025$ 小法拉特	$R_2 = 20$ 歐姆
$C_3, C_5, C_6 = 1$ 小法拉特	$R_3 = 50000$ 歐姆
$C_4 = .001$ 小法拉特	$R_4, R_5, R_7 = 250000$ 歐姆
$C_7 = .006$ 小法拉特	$R_6 = 50000$ 歐姆

以上不過略舉幾個例子。如參酌第三章各圖，還可以變化出好多支配方法。末級可用 33 號；交連方法，可改用低週波阻流圈。二級低週波放大，也可以用兩種不同的交連方法。

例如第一級用抵抗交連，第二級用變壓器交連；或者第一級用抵抗交連，第二級用阻流圈交連；或者第一級用阻流圈交連，第二級用變壓器交連。以上三式就音量論，第二式較輕，第三式較響，第一式介於二者之間。手提式用的，以不用強

放管，用抵抗交連為原則。如此，地位省，重量少，A電的消耗經濟，可以用小乾電池。電池減少，重量又減。手提式收音機，聽筒比喇叭便利，所以音量不求響，而攜帶的重量問題却要處處顧到。

以下圖，是屬於收遠程的第一類的。

圖六十一第

表六十二 第

$L_1, L_2$ , 詳下面說明       $RFC = \text{千分} 85 \text{ 亨利}$

$L_3, L_4, L_5$ , 同上       $T = 3.5 \text{ 比} 1$

$C_1, C_2$ , 同上

$V_1 = 32$  號或  $34$  號

$C_3 = .1$  小法拉特

$V_2, V_3 = 30$  號


$C_4 = .00025$  小法拉特

"A" 電 = 2 弗打

$C_5 = .001$  小法拉特

$C$  及  $RFC_2$  見下說明

$R = 300$  萬歐姆

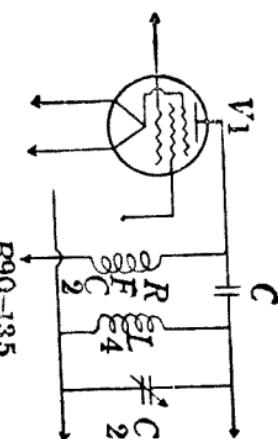

第一十六圖第一級高週波放大用 3 2 號或 3 4 號。此種

真空管用作高週波放大，效力極佳。但宜與檢波及低週波放  
大級遮隔。遮隔方法有二種，一種是用金屬板如銅板鋁板等  
隔開。最好另做一金屬板匣，裝高週波放大級一切另件和真  
空管。通於波級的接線，在金屬板上穿孔通過。金屬板要接

通地線柱。 $L_1$ 、 $L_2$ 不可靠近金屬板。又一種是用遮隔罩罩在高週波放大真空管外，罩子也接通地線柱。罩子可用亞美13號或14號，中雍600號。 $L_1$ 、 $L_2$ 如用圓筒繞的，也可以用遮隔罩。（中雍601號）

$L_1$ 、 $L_2$ 是高週波變壓器，可用亞美501號，或中雍334號、334A號， $C_1$ 宜用亞美3021號或中雍221號。如 $C_1$ 用亞美3100號或中雍229號， $L_2$ 的圈數宜酌減，詳見第二章的說明。

$L_3$ 、 $L_4$ 、 $L_5$ ，可用亞美530號，或531號， $C_2$ 用亞美3021號，或中雍221號。如 $C_2$ 用亞美3100號，或中雍229號， $L_4$ 的圈數宜照 $L_2$ 同樣酌減。


C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> 容量宜同，以便調節。亦可改用雙連式，不過初學者校正較難。

因爲 32 號，33 號真空管屏路的交流抵抗很高，所以 L<sub>3</sub> 的圈數要加多，大約要加到 L<sub>4</sub> 的一半或三分之二，有時竟可加到與 L<sub>4</sub> 一樣。又可照附圖方法，V<sub>1</sub> 屏路，接一個千分 8.5 亨利的週高波阻流圈 R<sub>FC2</sub>，C 是 0.01 小法拉特。這樣，L<sub>3</sub> 可以省去不用。

A 電如用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

第二十七圖，末級用強放管。R<sub>1</sub> 可以調節音量的大小。  
• 高週波放大級交連方法兼用阻流圈及 L<sub>3</sub>。

圖七十二第

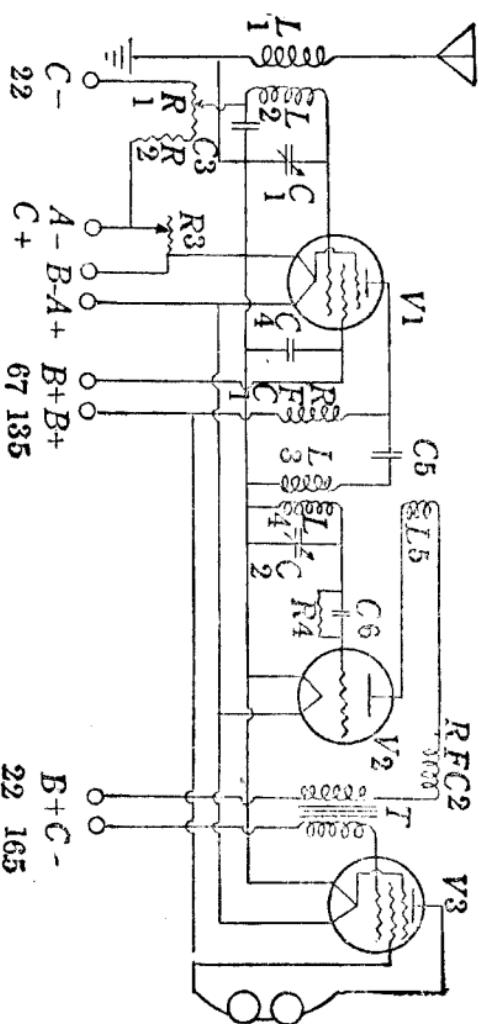

表七十二第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明  
 $L_3, L_4, L_5$ , 同上  
 $C_1, C_2$ , 同上  
 $C_3, C_4 = .005$  小法拉特

$R_1 = 50000$  歐姆  
 $R_2 = 5000$  到  $10000$  歐姆  
 $R_3 = 10$  歐姆  
 $R_4 = 200$  萬歐姆

$V_1 = 34$  號  
 $V_2 = 30$  號  
 $V_3 = 33$  號  
“A”電 = 3 弗打

電真省管收機線路圖集


$C_s = .01$  小法拉特

RFC<sub>1</sub>, RFC<sub>2</sub> = 千分85亨利

$C_s = .00025$  小法拉特

$T = 3.5$  Hz

第十二八圖

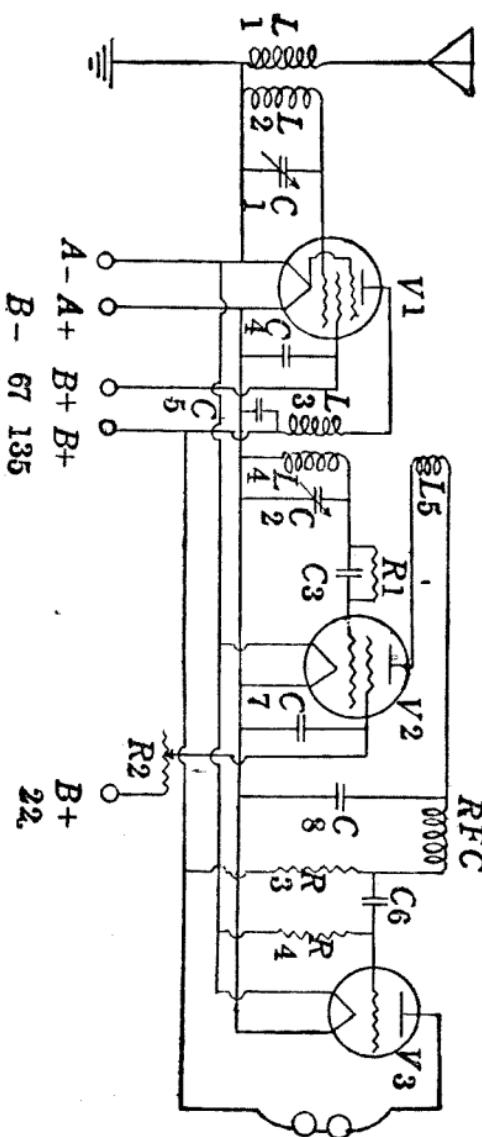

第十二八表

L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, 見二十六圖說明

C<sub>s</sub> = .001 小法拉特

V1 = 34號

L<sub>3</sub>, L<sub>4</sub>, L<sub>5</sub>, 同上

R<sub>1</sub> = 200 萬歐姆

V2 = 32號

$C_1, C_2$  同上

$R_2 = 500000$  歐姆

$V_3 = 30$  號

$C_3 = .00025$  小法拉特

$R_3 = 250000$  歐姆

“A”電 = 2 弗打

$C_4, C_5, C_6 = .1$  小法拉特

$R_4 = 500000$  歐姆

$C_7 = 1$  小法拉特

$RFC = \frac{1}{4}$  分 85 亨利

第一二十八圖檢波用靈敏度高的四極管 32 號。低週波放大用阻流圈交連法。A 電如用三弗打，宜加十歐姆的燈絲抵抗器。

第一二十九圖全用 32 號。低週波放大用阻流圈交連法。

表九十二第


$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明	$C_9 = .001$ 小法拉特	$R_6 = 1000000$ 歐姆
$L_3, L_4, L_5$ 同上	$R_1 = 30$ 歐姆	$R_7 = 10000$ 歐姆
$C_1, C_2$ , 同上	$R_2 = 100000$ 歐姆	$RFC = \frac{1}{4}$ 分 85 亨利
$C_3, C_4, C_5 = .02$ 小法拉特	$R_3 = 200$ 萬歐姆	AFC = 50 亨利
$C_6 = .00025$ 小法拉特	$R_4 = 50000$ 歐姆	$V_1, V_2, V_3 = 32$ 號

$C_7, C_8 = .5$  小法拉特

$R_s = 250000$  歐姆


“A”電 = 3 弗打

圖九十二第

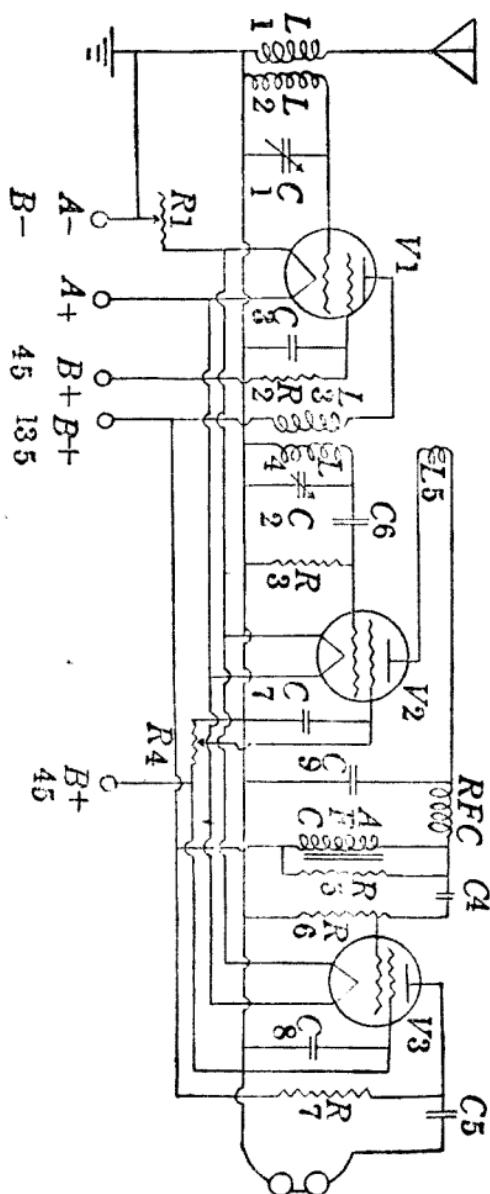

第三十圖與第二十九圖相似。末級用強放管。A電如  
用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

國〇三第

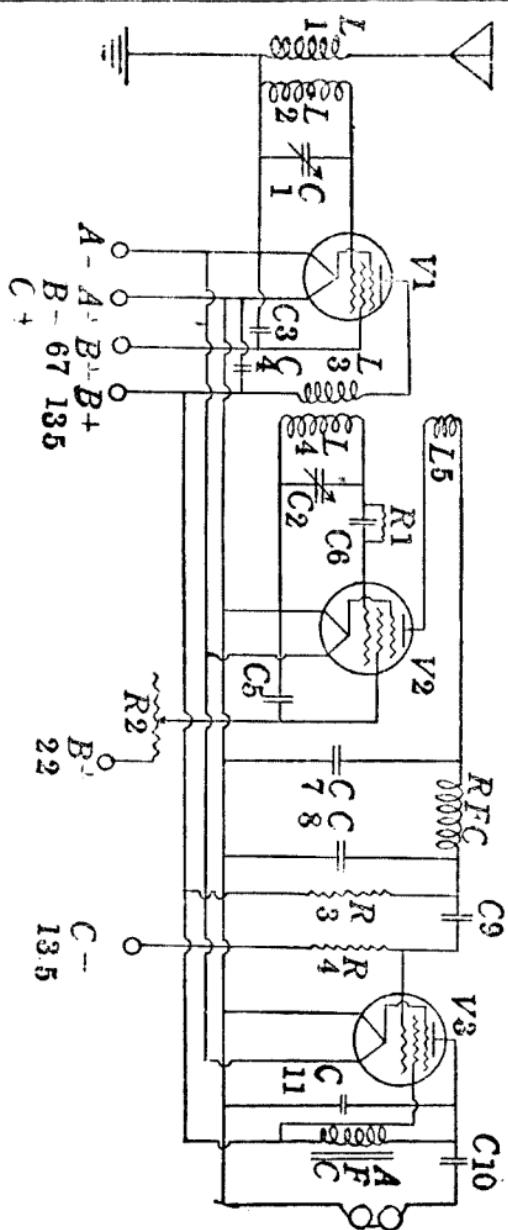

表十三第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明

$C_9, C_{10} = .1$  小法拉特  
 $C_{11} = 004$ . 小法拉特

$RFC = \frac{1}{4}$  分 85 亨利  
 $AFC = 30$  亨利

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

$C_1, C_2$ , 同上

$R_1 = 300$  萬歐姆

$V_1, V_2 = 34$  號  
 $V_3 = 33$  號

$C_3, C_4, C_5 = 1$  小法拉特

$R_2 = 50000$  歐姆


$C_6 = .00025$  小法拉特  
 $C_7, C_8 = .001$  小法拉特


$R_3 = 250000$  歐姆  
 $R_4 = 500000$  歐姆

"A" 電 = 2 帶打

第十三圖用間接熱式 15 號管。燈絲亦可直連，如附圖。這樣，可用四個乾電池直連了用。

圖一十三第

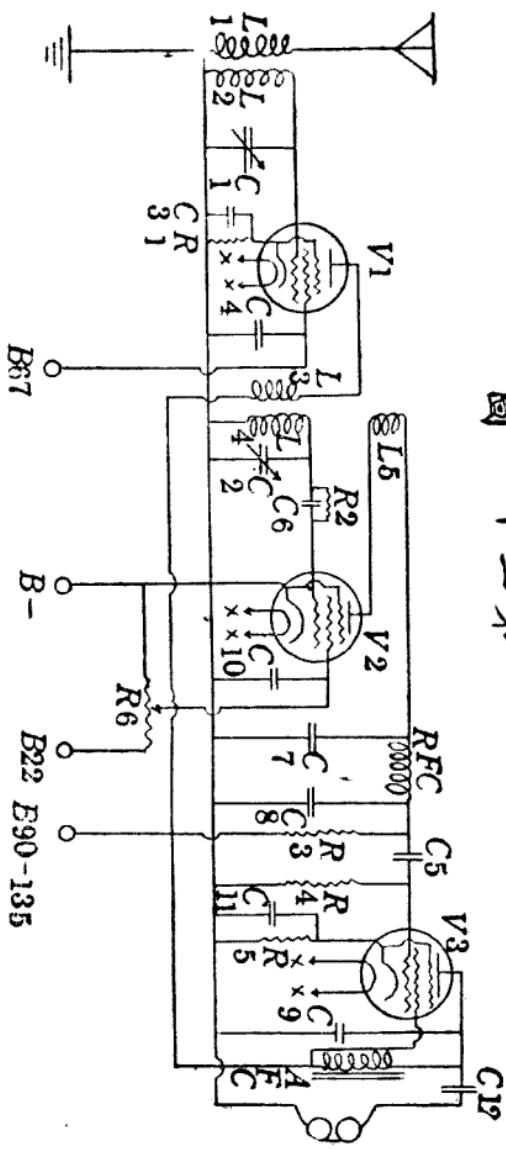


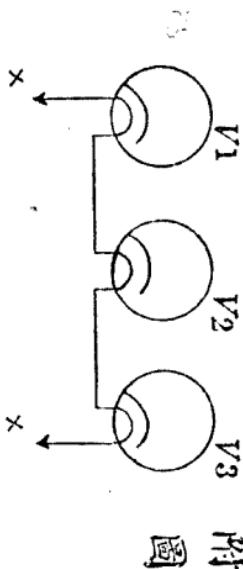

表一十三 第

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| $L_1, L_2$ , 見二十六圖說明                | $R_3 = 250000$ 歐姆             |
| $L_3, L_4, L_5$ , 同上                | $R_4 = 500000$ 歐姆             |
| $C_1, C_2$ , 同上                     | $R_5 = 2000$ 歐姆               |
| $C_3, C_4, C_5, C_{12}$ , = .1 小法拉特 | $R_6 = 50000$ 歐姆              |
| $C_6 = .00025$ 小法拉特                 | $RFC = \frac{1}{\pi} 分 85$ 亨利 |
| $C_7, C_8, C_9 = .001$ 小法拉特         | $AFC = 30$ 亨利                 |
| $C_{10}, C_{11} = 1$ 小法拉特           | $V_1, V_2, V_3 = 15$ 號        |
| $R_1 = 300$ 歐姆                      | "A" 電 $\times \times = 2$ 弗打  |
| $R_2 = 300$ 萬歐姆                     | 或 6 弗打(附圖)                    |

圖二十三第

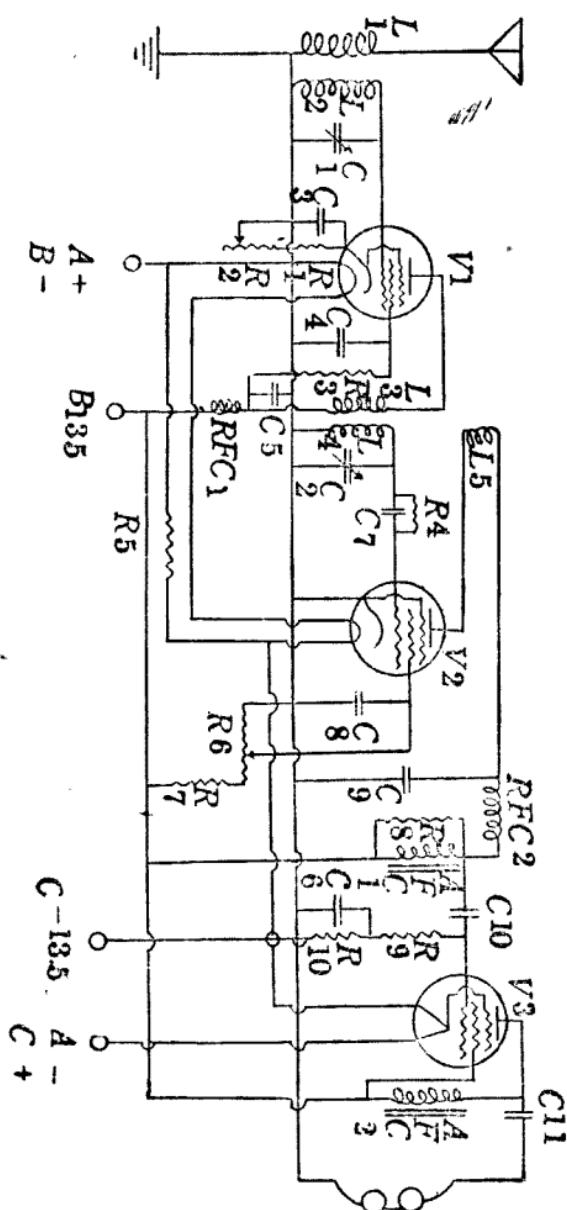

表二十三第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

$C_1, C_2$ , 同上

$C_{11} = 1$  小法拉特

$R_1 = 300$  歐姆

$R_2 = 25000$  歐姆

$R_s, R_g = 250000$  歐姆

$R_{10} = 50000$  歐姆

$RFCl, RFC_2 = \frac{1}{2}$  分 85 亨利

$C_3, C_4, C_5, C_c = .1$  小法拉特       $R_3 = 100000$  歐姆       $AFC_1 = 70$  亨利

$C_7 = .00025$  小法拉特       $R_4 = 500$  萬歐姆       $AFC_2 = 30$  亨利

$C_s = 25$  小法拉特

$R_5 = 100$  歐姆

$V_1, V_2 = 15$  號

$C_9 = 001$  小法拉特

$R_6 = 50000$  歐姆

$V_3 = 33$  號

$C_{10} = 2$  小法拉特

$R_7 = 40000$  歐姆

“A”電 = 6 弗打


第三十二圖與第三十一圖相似，末級用強放管。燈絲直連，因 33 號與 15 號燈絲電流量不同，所以加  $R_5$  使平勻。高週波放大如照第一十六圖附圖，用阻流圈交連， $C_5$  應省去，阻流圈只用一個已夠。 $L_3$  省去，加  $C_0$ 。

## 第五章 四五管收音機

四管收音機，通例是一級高週波放大，一級再生式檢波，二級低週波放大。就是在前章第一類收音機前，加一級高週

波放大，也就是在前章第二類後，加一級低週波放大。如此支配，收程當然較遠，音量也較充足，平常可以放喇叭。

圖三十三 第

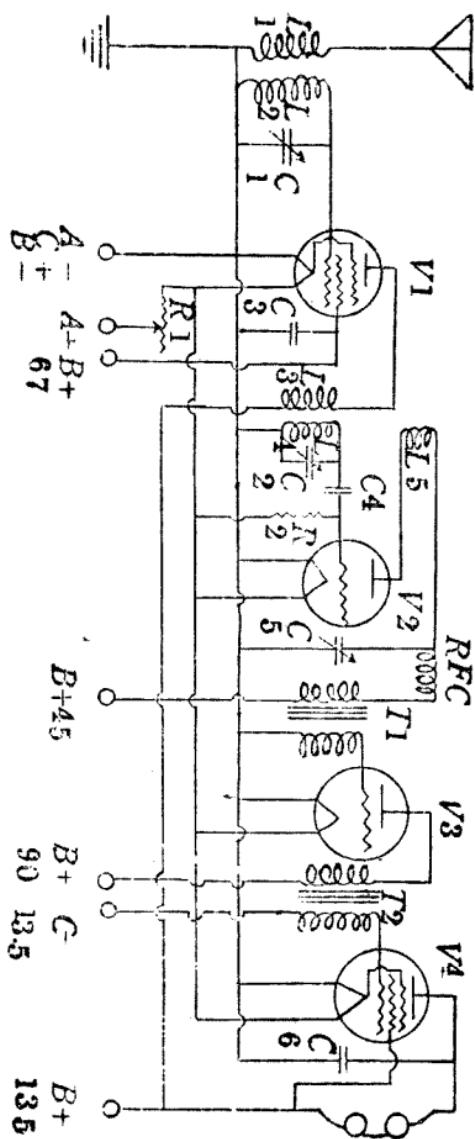

表三十三 第  
 $R_2 = 500$ 萬歐姆

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

RFC = 千分85亨利

$C_1, C_2$ , 同上

$T_1, T_2 = 3.5$  比1

$C_3 = .01$  小法拉特

$V_1 = 34$  號

$C_4 = .00025$  小法拉特

$V_2, V_3 = 30$  號

$C_5 = .00046$  或  $.0005$  小法拉特

$V_4 = 33$  號

$C_6 = .006$  小法拉特


"A" 電 3 弗打

$R_1 = 10$  歐姆

第三十三圖，高週波放大用 34 號，檢波和第一級低週波  
放大，用 30 號，末級用強放管 33 號。兩級低週波放大，  
都用變壓器交連法。

第三十四圖與第三十三圖相似，不過兩級低週波放大的交  
連，改用抵抗器。A 電如用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲  
抵抗器。


圖四十三 第

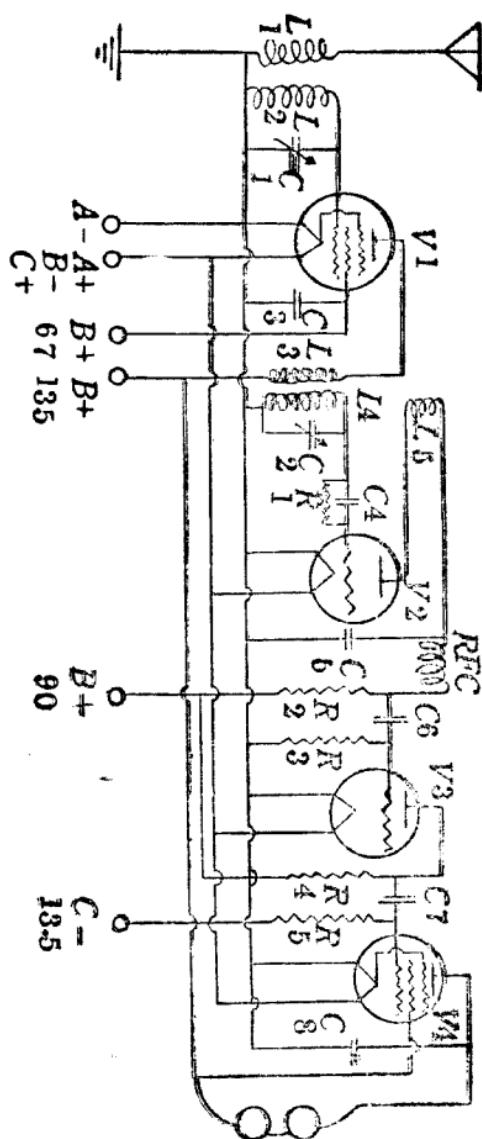

表四十三 第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明	$C_6, C_7 = .1$ 小法拉特	$RFC = \frac{1}{2} 分 85$ 亨利
$L_3, L_4, L_5$ , 同上	$C_8 = .006$ 小法拉特	$V_1 = 34$ 號
$C_1, C_2$ , 同上	$R_1 = 300$ 萬歐姆	$V_2, V_3 = 30$ 號
$C_3, C_5 = .001$ 小法拉特	$R_2, R_3, R_5 = 250000$ 歐姆	$V_4 = 33$ 號
$C_4 = .00025$ 小法拉特	$R_4 = 50000$ 歐姆	“A”電 = 2 弗打

圖五十三第

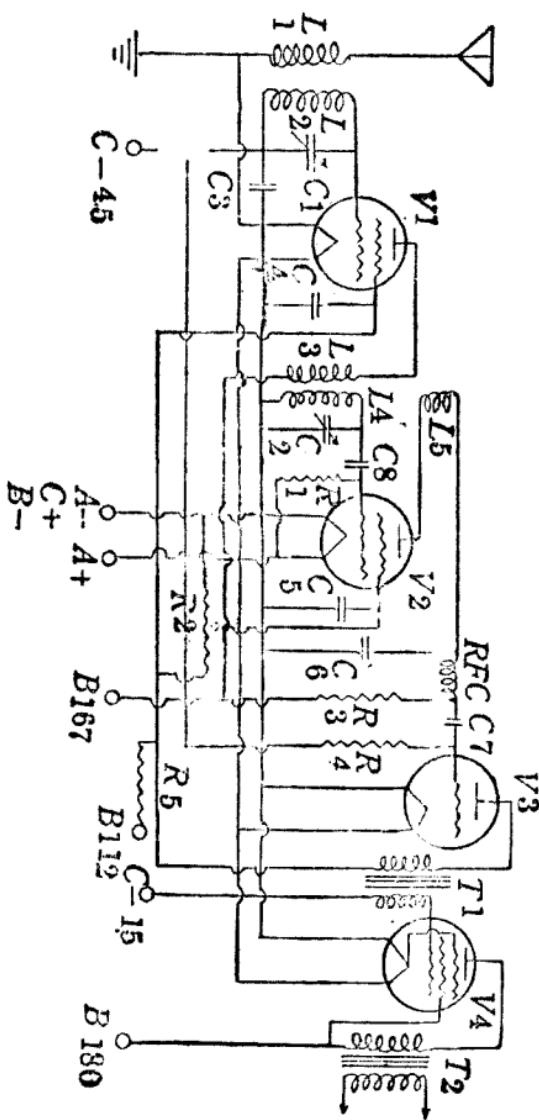

表五十三第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明

$R_4 = 500000$  歐姆

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

$R_5 = 3000$  歐姆

$C_1, C_2$ , 同上

$RFC = \frac{1}{4}$  分 85 亨利

$C_3, C_6 = .001$  小法拉特

$T_1 = 3.5$  比 1

$C_4, C_5 = .5$  小法拉特

$T_2 = 1$  比 1

$C_7 = .006$  小法拉特

$V_1, V_2 = 32$  號

$C_8 = .00025$  小法拉特

$V_3 = 30$  號

$R_1 = 100$  萬歐姆

$V_4 = 33$  號

$R_2 = 100000$  歐姆


“A”電 = 2 帶打

$R_3 = 100000$  歐姆

第三十五圖，檢波用四極管 3-2 號。第一級低週波放大用抵抗交連，第二級用變壓器交連。末級輸出用一比一變壓器，聽筒接在次級箭頭處。輸出變壓器可用亞美 4-1-7 號或中雍 2-4-6 號。

第三十六圖，高週波放大用 3-4 號，其餘與前一圖相似。

圖六十三第

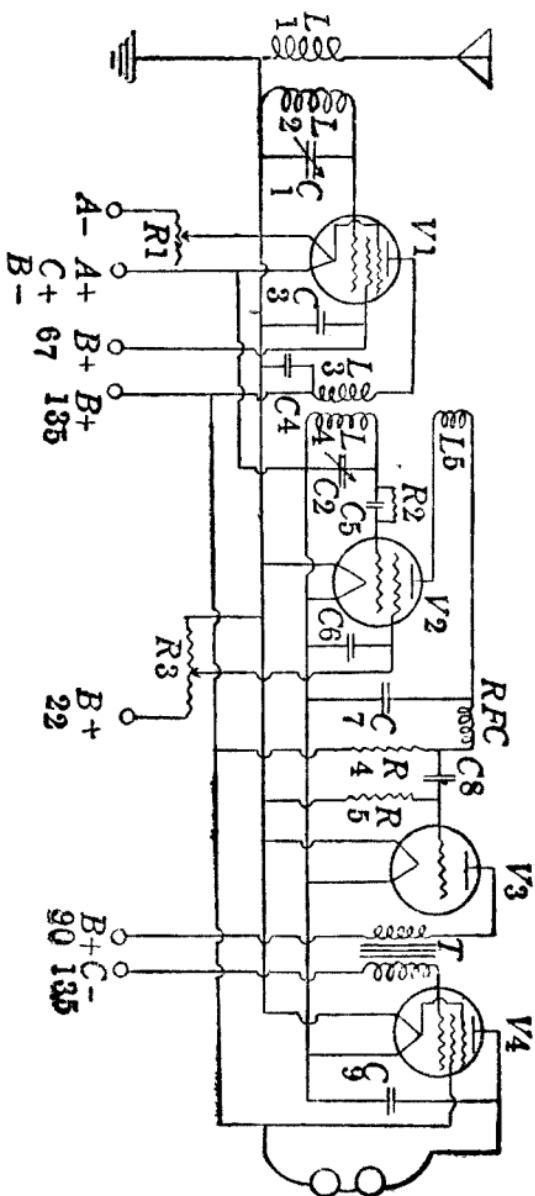

表六十三第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

$C_1, C_2$ , 同上

$C_9 = .006$  小法拉特

$V_1 = 34$  號

$R_1 = 10$  歐姆

$V_2 = 32$  號

$R_2 = 300$  萬歐姆

$V_3 = 30$  號

省電真空管收音機線路圖集

$C_3, C_4, C_5 = .1$  小法拉特

$R_3 = 50000$  歐姆

$V_4 = 33$  號

$C_6 = .00025$  小法拉特


$R_4, R_5 = 25000$  歐姆

"A" 電 = 3 弗打

$C_7 = 1$  小法拉特

$T = 3.5$  比 1

圖二十三第

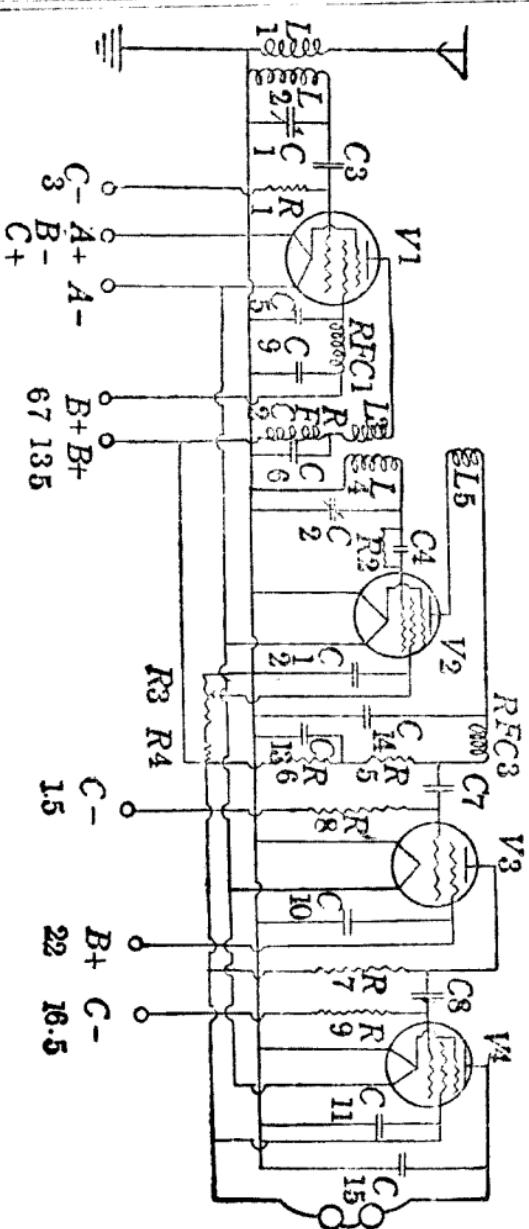

無線電入開第八冊


表七十三第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明	$R_4 = 50000$ 歐姆
$L_3, L_4, L_5$ , 同上	$R_5 = 30000$ 歐姆
$C_1, C_2$ , 同上	$R_c = 10000$ 歐姆
$C_3, C_4 = .00025$ 小法拉特	$R_7 = 100000$ 歐姆
$C_5, C_6, C_7, C_8 = .01$ 小法拉特	$R_8, R_9 = 500000$ 歐姆
$C_9, C_{10}, C_{11} = .1$ 小法拉特	$RFC_1, RFC_2, RFC_3 = \frac{1}{4}$ 分85亨利
$C_{12} = .5$ 小法拉特	$V_1, V_2 = 34$ 號
$C_{13} = 1$ 小法拉特	$V_3 = 32$ 號
$C_{14}, C_{15} = .001$ 小法拉特	$V_4 = 33$ 號
$R_1, R_2 = 500$ 萬歐姆	“A”電 = 2 弗打
$R_3 = 50000$ 歐姆	

第三十七圖第一級低週波放大，改用32號，兩級低週波放大，都用抵抗交連法。高週波放大交連方法，如照第二十六圖附圖，改用阻流圈，C6應省去，RFC2照用，L3省，另加C。

電省空線機音收管圖集

圖八十三第

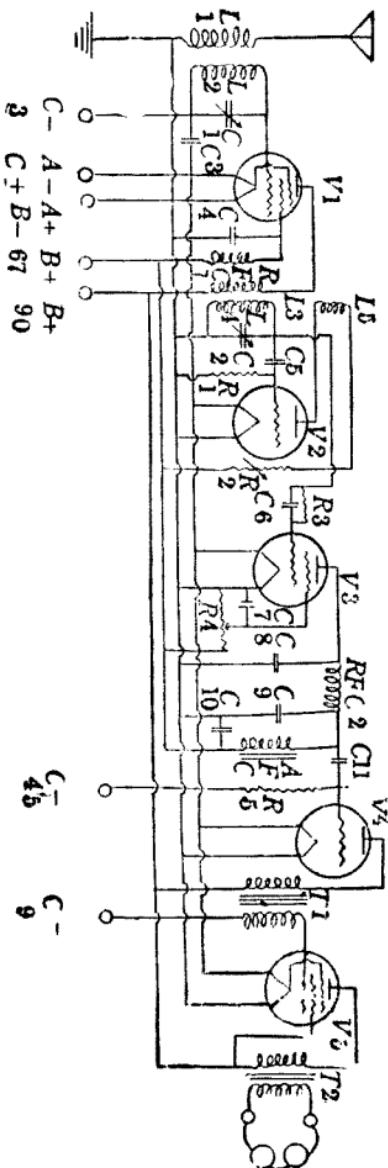

表八十三第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明  $R_4 = 50000$  歐姆

$L_3, L_4, L_5$ , 同上  $R_5 = 500000$  歐姆

$C_1, C_2$ , 同上  $RF C_1, RF C_2, RF C_3 = \frac{1}{1000}$  亨利


$C_3 = .25$ 小法拉特	AFC = 50 亨利
$C_4 = .01$ 小法拉特	$T_1 = 3.5$ 比 1
$C_5, C_6 = .00025$ 小法拉特	$T_2 = 1$ 比 1
$C_7, C_{10} = .5$ 小法拉特	$V_1 = 34$ 號
$C_8, C_9 = .001$ 小法拉特	$V_2, V_4 = 30$ 號
$C_{11} = 1$ 小法拉特	$V_3 = 32$ 號
$R_1 = 700$ 萬歐姆	$V_5 = 33$ 號
$R_2 = 500000$ 歐姆	“A”電 = 2 弗打
$R_3 = 500$ 萬歐姆	

第三十八圖，雖有五管，實在和四管機彷彿。V2是30號，用作再生力的產生，V3是32號，用作檢波。再生與檢波由二管分任，效力比平常由一管兼任的好。A電如用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

## 第六章 用複合管的收音機

19號是雙二極管。原來是供推挽式低週波放大用的。有好多人利用這管做輕便的收音機。一管兩用，非常省便。下面五圖，是用19號的一半作再生式檢波，又一半作低週波放大。一管機有兩管效力。

圖九十三第

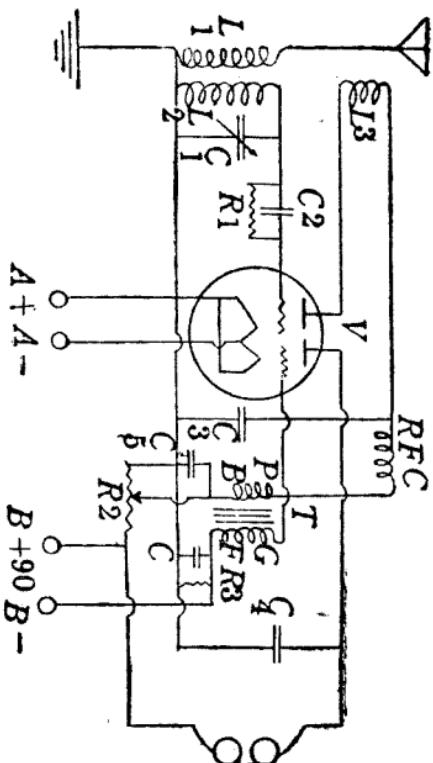

無線電入門第八大冊

表九十三第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3, C_4, = .001$  小法拉特

$C_5, C_6, = .2$  小法拉特

$R_1 = 300$  萬歐姆

$R_2 = 50000$  歐姆

$R_3 = 500$  歐姆

$T = 3.5$  比 1

$RFC = \frac{1}{\text{千分}85}$  亨利


$V = 19$  號

“A”電 = 2 弗打

第三十九圖，低週波放大部份用變壓器交連法。 $R_3$  是取得 C 電用的抵抗器。A 電如用二弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

圖〇四第

第四十圖與第三十九圖相似，低週波放大部份用抵抗交連

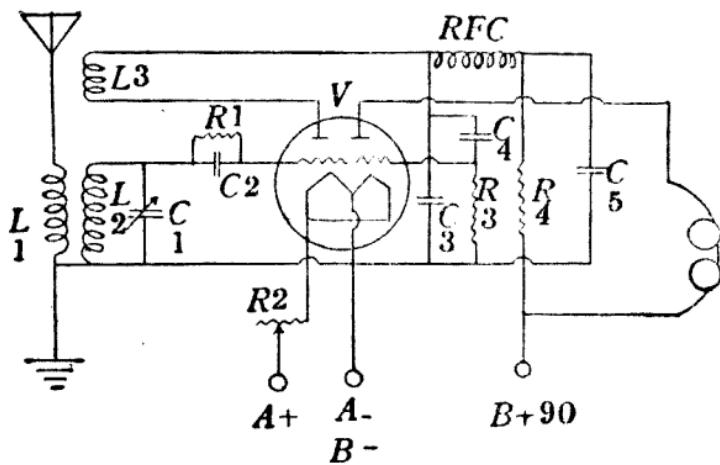

表十四第

$L_1, L_2, L_3, C_1$  見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .001$  小法拉特

$C_4 = .004$  小法拉特

$C_5 = .1$  小法拉特

$R_1 = 300$  萬歐姆

$R_2 = 20$  歐姆

$R_3 = 250000$  歐姆

$R_4 = 50000$  歐姆


RF<sub>C</sub> = 亞美 540 千分 85 亨利

V = 19 號

“A”電 = 3 弗打

法。

圖一十四第

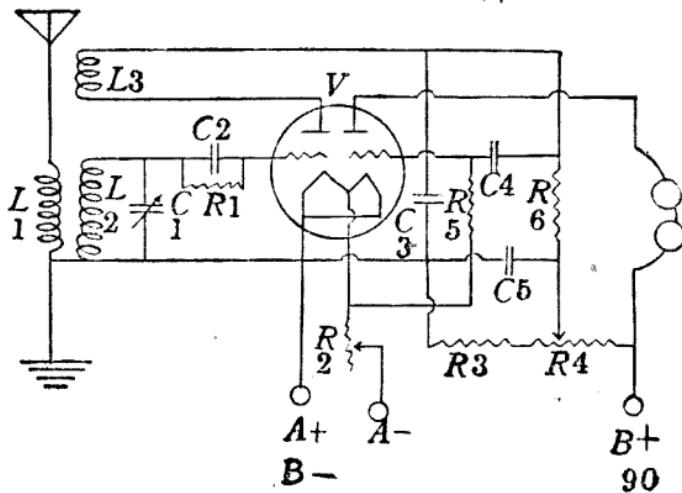

表一十四第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .002$  小法拉特

$C_4 = .01$  小法拉特

$C_5 = 1$  小法拉特

$R_1 = 100$  萬歐姆

$R_2 = 10$  歐姆

$R_3 = 50000$  歐姆

$R_4 = 50000$  歐姆

$R_5 = 1000000$  歐姆

$R_6 = 50000$  歐姆

$V = 19$  號


“A”電 = 3 弗打

第四十一圖與第四十圖相似，用  
R<sub>4</sub>調節再生力，精細平

滑。

第十四圖

第四十一圖，與第四十一圖相似，由R<sub>3</sub>可以取得C電。

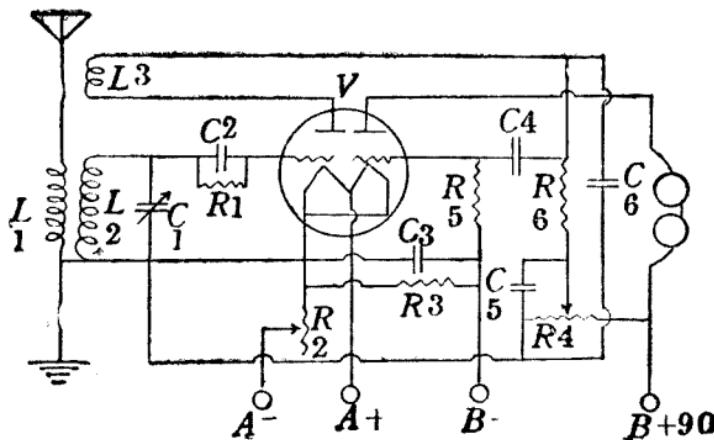

第十四圖

L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>, C<sub>1</sub>, 見第二章說明

C<sub>2</sub> = .00025 小法拉特

C<sub>3</sub> = .5 小法拉特

C<sub>4</sub> = .01 小法拉特

C<sub>5</sub> = .1 小法拉特

C<sub>6</sub> = .001 或 .002 小法拉特

R<sub>1</sub> = 300 萬歐姆

R<sub>2</sub> = 20 歐姆

R<sub>3</sub> = 400 歐姆

R<sub>4</sub> = 50000 歐姆


R<sub>5</sub> = 250000 歐姆

R<sub>6</sub> = 100000 歐姆

V = 19 號

“A”電 = 3 弗打

圖三十四第

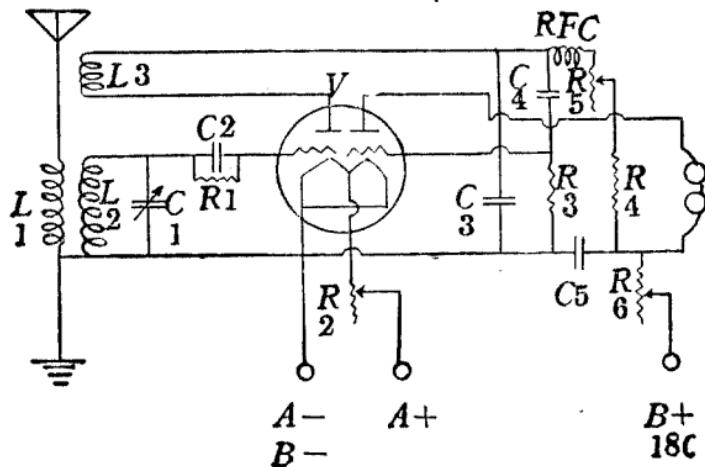

表三十四第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .001$  小法拉特

$C_4 = .004$  小法拉特

$C_5 = .1$  小法拉特

$R_1 = 200$  萬歐姆

$R_2 = 10$  歐姆

$R_3 = 250000$  歐姆

$R_4 = 3500$  歐姆

$R_5, R_6 = 100000$  歐姆

$RFC = \text{千分}85$  亨利

$V = 19$  號

“A”電 = 3 弗打

效力。

用一個 19 號  
的二管機，各  
彷彿有三管

下面六圖

穩。

生力，非常平


抵抗器調節再

$R_6$  兩個活動

圖，用  $R_5$ 、

第四十三

圖四十四 第

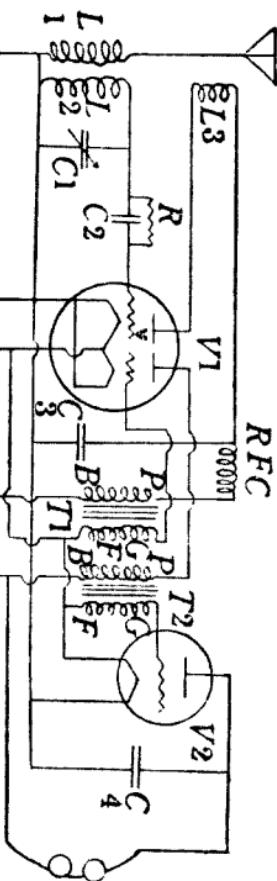

表四十四 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .001$  小法拉特

$C_4 = .006$  小法拉特

R = 200 萬歐姆

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> = 3.5 比 1

RFC = 千分 85 亨利

V<sub>1</sub> = 19 號


V<sub>2</sub> = 30 號

“A”電 = 2 弗打

第四十四圖，19號的一半作再生式檢波，又一半作低週波放大，用變壓器交連法。再加一級 30 號低週波放大，仍用變壓器交連法。變壓器次級 F 端或須接在 C 電負極，C 電約四弗打半，C 正與 A 負合接。A 電如用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

第四十五圖真空管的支配方法同第四十四圖，末級用強放管 33 號。低週波放大，都用抵抗交連法。

圖五十四第

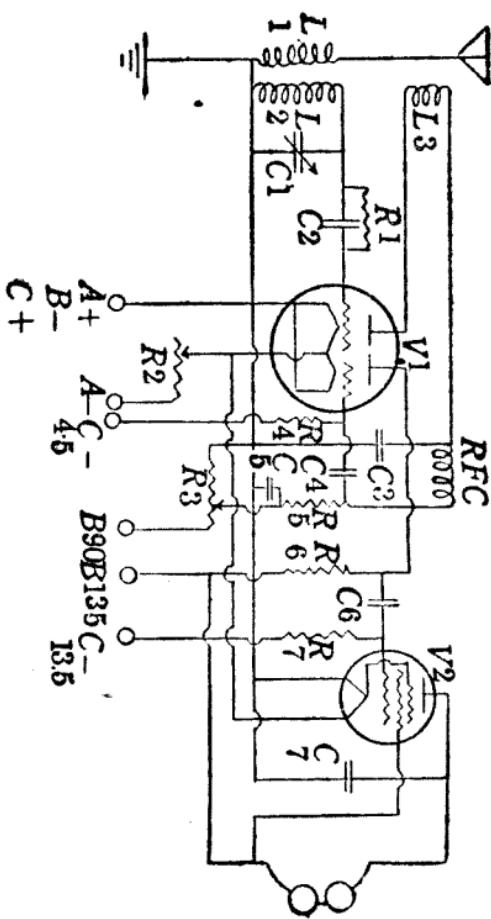

表五十四第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明  $R_1 = 200$  萬歐姆  $RFC = \frac{1}{85}$  亨利

$C_2 = .00025$  小法拉特  $R_2 = 20$  歐姆

$C_3, C_7 = .001$  小法拉特  $V_1 = 19$  號

$C_4, C_6 = .1$  小法拉特  $V_2 = 33$  號

$C_5 = .5$  小法拉特  $A$  電 = 3 弗打

$R_5, R_6 = 50000$  歐姆

$R_7, R_8 = 25000$  歐姆

$R_9, R_{10} = 50000$  歐姆

"A" 電 = 3 弗打

圖六十四 第

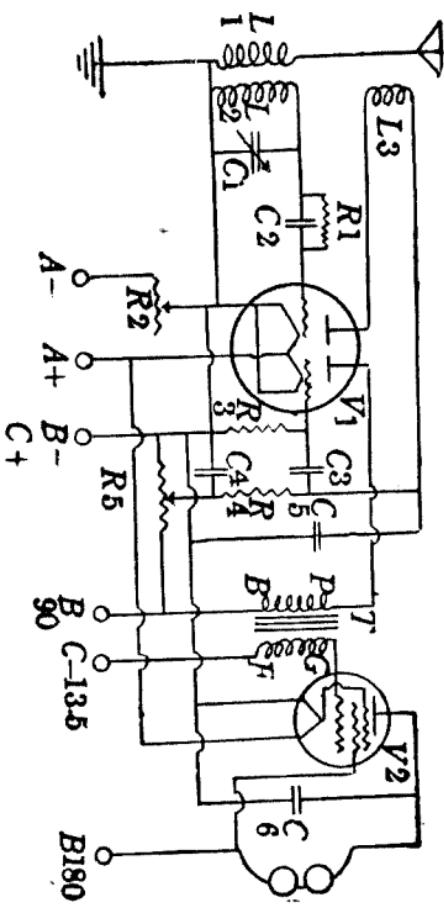


表 六 十 四 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明  $C_6 = .006$  小法拉特

$C_2 = .00025$  小法拉特

$R_1 = 300$  萬歐姆

$T = 3.5$  比 1

$C_3 = .01$  小法拉特

$R_2 = 20$  歐姆

$V_1 = 19$  號

$C_4 = .1$  小法拉特

$R_3 = 250000$  歐姆

$V_2 = 33$  號


放大，用抵抗交連法；末級強力放大33號，用變壓器交連法。

$$C_s = .001 \text{ 小法拉特}$$

$$R_i = 100000 \text{ 歐姆}$$

$$\text{"A"電} = 3 \text{ 弗打}$$

圖七十四第

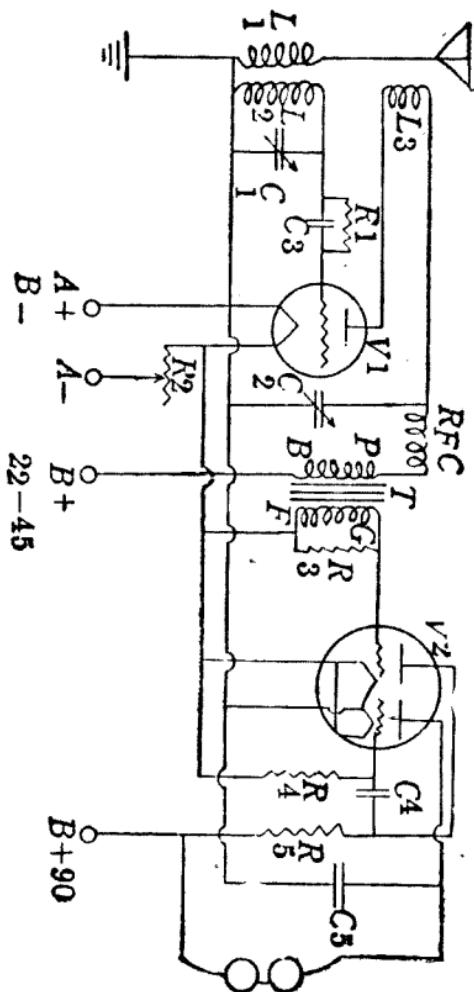

表七十四 第

$L_1, L_2, L_3, C_1$ 見第二章說明	$R_3, R_4 = 250000$ 歐姆
$C_2 = .00046$ 或 $.0005$ 小法拉特	$R_5 = 50000$ 歐姆
$C_3 = .00025$ 小法拉特	$RFC = \frac{1}{T} \cdot 85$ 亨利
$C_4 = .1$ 小法拉特	$T = 3.5$ 比 1
$C_5 = .006$ 小法拉特	$V_1 = 30$ 號
$R_1 = 300$ 萬歐姆	$V_2 = 19$ 號
$R_2 = 20$ 歐姆	“A”電 = 3 弗打

第四十七圖真空管支配方法與前不同，用 30 號做再生式檢波，用 19 號作二級低週波放大。交連方法，先是用變壓器，後是用抵抗器。

第四十八圖與第四十七圖相似，檢波改用 32 號，低週波放大，二級都用抵抗交連法。

圖八十四第  $V_2$

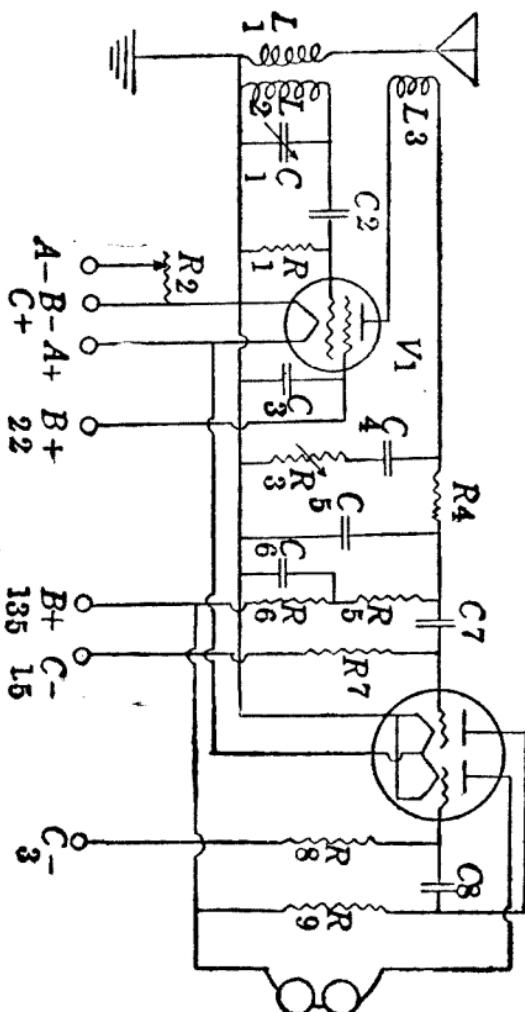


表 A 十 四 第  $V_2$

$L_1, L_2, L_3, C_1$ , 見第二章說明

$C_2 = .00025$  小法拉特

$C_3 = .1$  小法拉特

$R_1 = 100$  萬歐姆

$R_2 = 10$  歐姆

$R_3 = 2000$  歐姆

$R_4 = 50000$  歐姆

$V_1 = 32$  號

$V_2 = 19$  號

$C_4, C_5 = .001$  小法拉特

$R_1 = 5000$  歐姆

“A”電 = 3 貂打


$C_6 = 1$  小法拉特

$R_2, R_3 = 10000$  歐姆

$C_7, C_8 = .02$  小法拉特

$R_7, R_8 = 50000$  歐姆

圖九十四 第

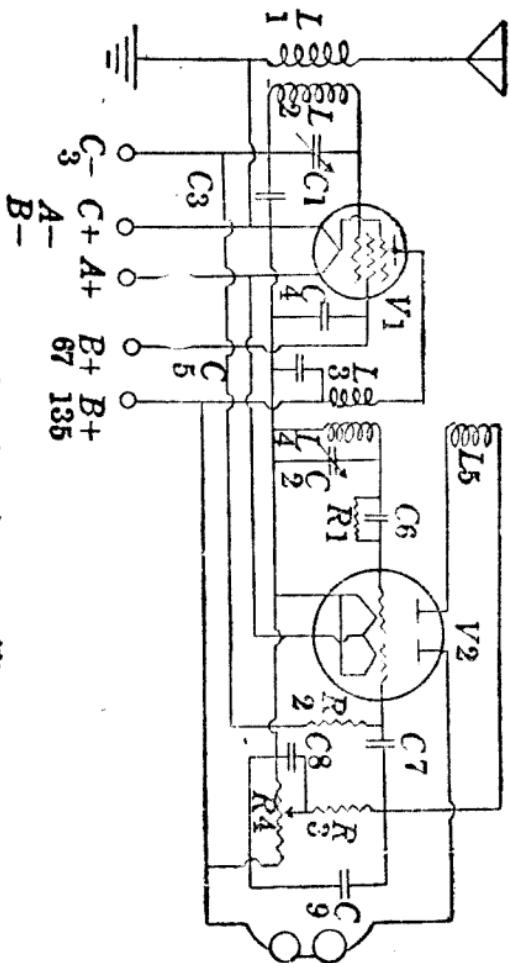

L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, 見二十六圖說明    C<sub>9</sub> = .001 小法拉特  
表九十四 第

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

$C_1, C_2$ , 同上

$C_3 = .006$  小法拉特

$C_4, C_5 = .1$  小法拉特

$C_6 = .00025$  小法拉特

$C_7 = .01$  小法拉特

$C_8 = .5$  小法拉特

$R_1 = 300$  萬歐姆

$R_2 = 250000$  歐姆

$R_3 = 100000$  歐姆

$R_4 = 5000$  歐姆

$V_1 = 34$  號

$V_2 = 19$  號


“A”電 = 2 弗打

第四十九圖真空管的支配方法與前不同。第一級是 3-4

號的高週波放大，19 號的一半用作再生式檢波，又一半用作低週波放大，用抵抗交連法。A 電如用三弗打，宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

下面二圖是三管機，內有一個 19 號，可有四管機的效力

圖〇五第

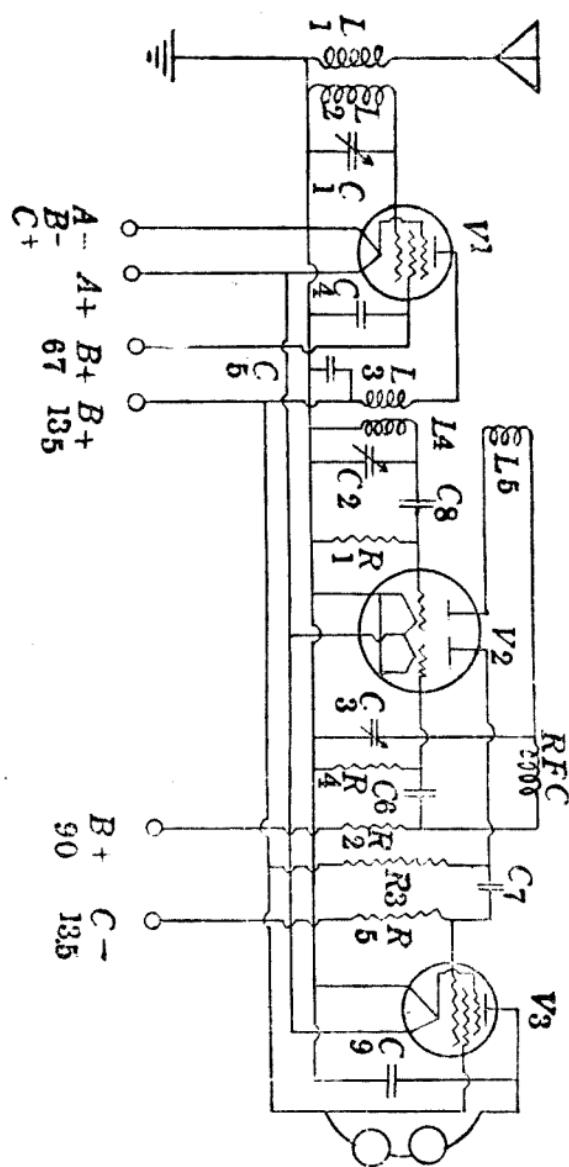

表十五第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明  
 $L_3, L_4, L_5$ , 同上  
 $R_2, R_3 = 50000$ 歐姆  
 $R_4, R_5 = 25000$ 歐姆

$C_1, C_2$ , 同上

RFC =  $\pi$  分 85 亨利

$C_3 = .00046$  或  $.0005$  小法拉特

$V_1 = 34$  號

$C_4, C_5, C_6, C_7 = .1$  小法拉特

$V_2 = 19$  號

$C_8 = .00025$  小法拉特

$V_3 = 33$  號

$C_9 = .006$  小法拉特

“A”電 = 2 弗打

$R_1 = 300$  萬歐姆


第五十圖第一管是 3 4 號高週波放大。第二管是 1 9 號

，一半用作再生式檢波，一半用作低週波放大。第三管是 3  
3 號強力放大。這圖彷彿在第四十九圖後再加一級強力放大。  
。低週波放大，兩級都用抵抗交連法。A 電如用三弗打，  
宜加六或十歐姆的燈絲抵抗器。

第五十一圖第一管是 3 4 號高週波放大。第二管是三十  
號檢波。第三管是 1 9 號，兩半都用作低週波放大，都用抵

抗交連法。

圖一十五第

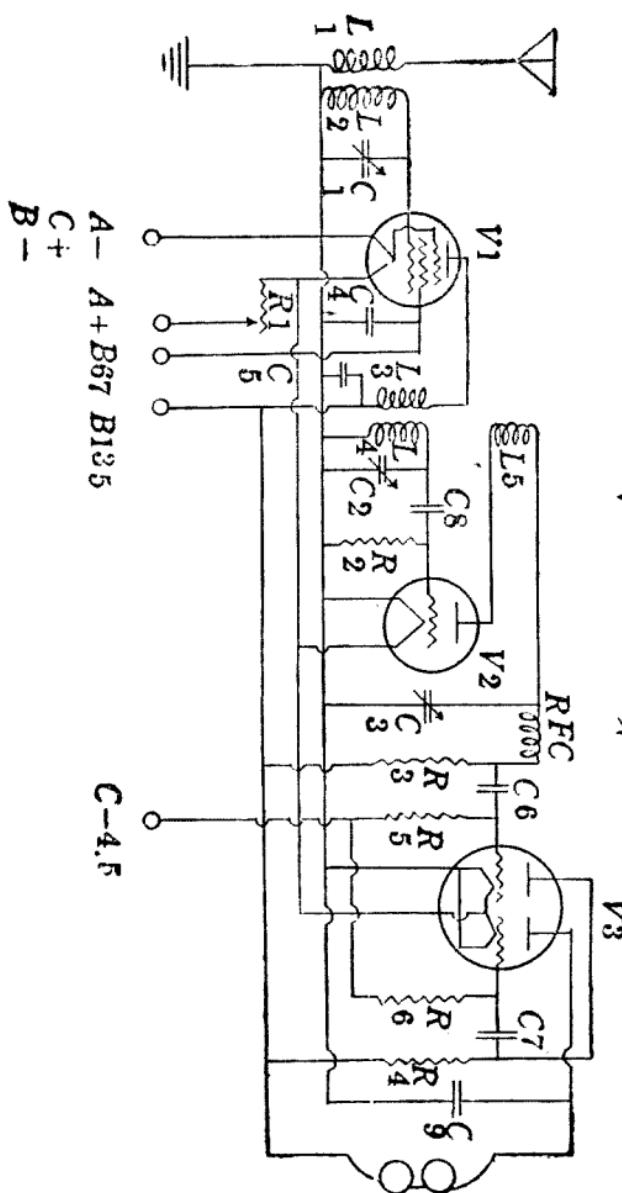

表一十五第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明

$C_0 = .006$  小法拉特

$RF C = \frac{1}{3}$  分 85 亨利

$A^- A + B_{37} B_{137}$   
 $C^+$   
 $B^-$   
 C-4.5

電省真空收音機線路圖集

$L_3, L_4, L_5$ , 同上

$C_1, C_2, C_3$ , 同上


$C_4, C_5, C_6, C_7 = .1$  小法拉特

$C_s = .00025$  小法拉特

$R_1 = 15$  歐姆  
 $R_2 = 300$  萬歐姆  
 $R_3, R_4 = 50000$  歐姆

$V_1 = 34$  號  
 $V_2 = 30$  號  
 $V_3 = 19$  號  
 $"A"$  電 = 3 邦打

圖二十五 第

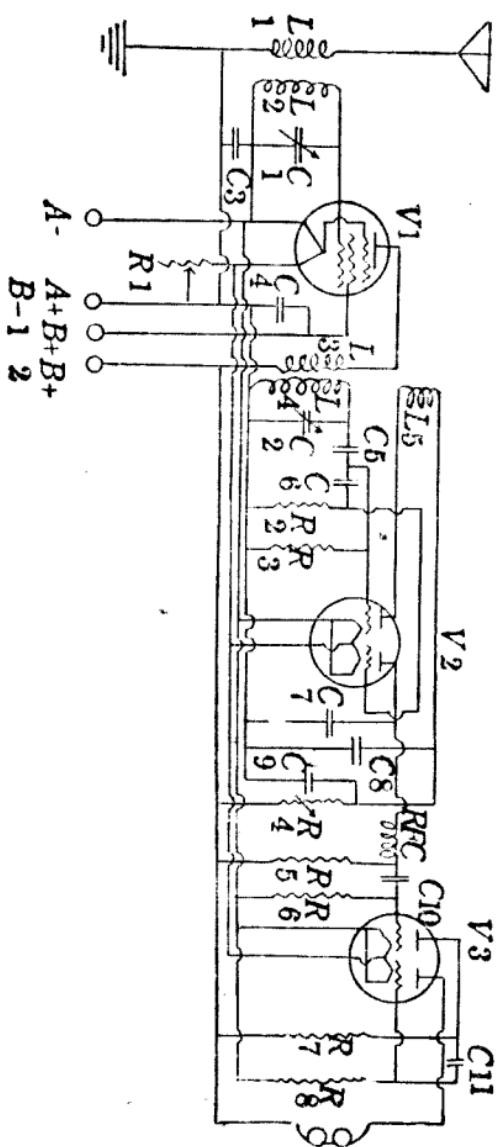

表二十五 第

$L_1, L_2$ , 見二十六圖說明	$R_4 = 200000$ 歐姆
$L_3, L_4, L_5$ 同上	$R_5, R_7 = 50000$ 歐姆
$C_1, C_2$ 同上	$R_6, R_8 = 1000000$ 歐姆
$C_3, C_4, C_9 = .1$ 小法拉特	$RFC = \frac{1}{4}$ 分 85 亨利
$C_5, C_6 = .00025$ 小法拉特	$V_1 = 34$ 號
$C_7, C_8 = .001$ 小法拉特	$V_2, V_3 = 19$ 號
$C_{10}, C_{11} = .01$ 小法拉特	“A”電 = 3 弗打
$R_1 = 10$ 歐姆	“B”+ <sub>1</sub> = 67.5V 弗打
$R_2, R_3 = 300$ 萬歐姆	“B”+ <sub>2</sub> = 135V 弗打

第五十一圖第一管是 3~4 號高週波放大。第二管是 1~9 號一半作檢波，一半作再生力的產生。第三管還是 1~9 號，用作一級低週波放大，都用抵抗交連法。

