

Rectificadores

Monofásica

Simple

Positivo

No controlado (Diodos)

Controlado (Tiristores)

Negativo

No controlado (D)

Controlado (T)

Puente

No controlado (D)

Semicontrolado

L (ánodos)

H (cátodos)

X

Controlado

Trifásica

Simple

No controlado

Positivo

Negativo

Controlado

Positivo

Negativo

Puente

No controlado (D)

Semicontrolado (DT)

L (CA)

H(CK)

Controlado (D)